

## الأجهزة والقياسات الكهربائية

### القياسات بأجهزة الملف المتحرك

## الوحدة الأولى: القياسات بأجهزة الملف المتحرك

**الجدارة:**

الإمام بتركيب وبكيفية استخدام أجهزة القياس التاظرية ومنها أجهزة الملف المتحرك وأجهزة الحديدية المتحركة وكيفية توصيلها في الدائرة وكيفيةأخذ القراءات

**الأهداف:**

عند الانتهاء من هذه الوحدة يتمكن المتدرب بإذن الله من:

١. معرفة أنواع المقاومات وكيفية قراءة كود الألوان.
٢. توصيل المقاومات تواليًا وتوازيًا وتحقيق قوانين كيرشوف للجهود وللتيارات.
٣. وصف تركيب أجهزة الملف المتحرك وأجهزة الحديدية المتحركة.
٤. المقارنة بين أجهزة الملف المتحرك وأجهزة الحديدية المتحركة.
٥. كيفية أخذ القراءات بطريقة صحيحة على الأجهزة التاظرية.
٦. كيفية استخدام جهاز الملف المتحرك لقياسات التيار المستمر والتردد.
٧. قياس المقاومة الداخلية للجهاز.
٨. توصيل الجهاز لقياس التيار.
٩. توسيع مدى قياس التيار باستخدام مقاومات صغيرة على التوازي.
١٠. توصيل الجهاز لقياس الجهد.
١١. توسيع مدى قياس الجهد باستخدام مقاومات كبيرة على التوالى.
١٢. استخدام الجهاز لقياس المقاومة (قياس الجهد والتيار).

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارت بنسبة 80%

**الوقت المتوقع للتدريب:** 24 ساعة.

## المقاومة الكهربائية

ت تكون الدائرة الكهربائية من عناصر فعالة (active elements) مثل مصدر الجهد ، ومصدر التيار، والعناصر الإلكترونية مثل الترانزستور ومكبر العمليات (Operational amplifier) والأخرى غير الفعالة (passive elements) مثل المقاومة والملف والمكثف.

**قياس المقاومة الكهربائية:** تعتبر المقاومة من أهم عناصر الدائرة الكهربائية حيث يتم عن طريقها التحكم في التيار والجهد في الدائرة. وللمقاومة عدة مواصفات مثل القيمة والقدرة ومادة الصنع ونسبة التفاوت والشكل و هل هي ثابتة أم متغيرة القيمة الشكل (1).

يرمز للمقاومة الكهربائية بالرمز  $R$  وتتقاس بجهاز الأوميتر ووحدة قياسها هي الأوم ( $\Omega$ ). والمقاومات الكبيرة تقاس بالكيلوأوم ( $k\Omega$ ) أو الميجا أوم ( $M\Omega$ ). وتوصف المقاومة الكهربائية بقيمتها وكذلك بقدرتها الكهربائية. فمثلاً يقال المقاومة  $100\Omega$  ،  $2W$  وهذا يعني أن قيمة المقاومة  $100\Omega$  وتحتمل قدرة كهربائية  $2W$ . وهذا يمكننا من معرفة أقصى تيار تتحمله المقاومة حتى لا تتلف . ويوجد على سطح المقاومة ألوان تمكّن المستخدم من معرفة قيمتها وكذلك دقتها أو نسبة التفاوت فيها. ويمكن قراءة قيمة المقاومة من تعلم كود الألوان.



الشكل (1) بعض أشكال وأحجام المقاومات

### تعريفات هامة للمقاومة :

(أ) المقاومة : يعبر عن القيمة المطلوبة بالأوم أو الكيلوأوم أو الميجا أوم .

(ب) القدرة: هي القدرة القصوى التي تبدها المقاومة ، ويمكن حسابها من خلال المعادلة:

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

(ج) التفاوت (أو الدقة) : هو الانحراف الأقصى المسماوح به عن القيمة المقررة (ويعبر عنه كنسبة مئوية من قيمة المقاومة %) ويكون بالزيادة أو بالنقصان.

## أنواع المقاومات:

### ١- المقاومة الكربونية : Carbon Resistor :

عبارة عن قضيب من السيراميك يرسب عليه مسحوق من الكربون وكلما زادت كمية الكربون قلت قيمة المقاومة يفضل استخدامها لأنها أصغر في الحجم وتكلفة صناعتها قليلة ودائماً تكون مقاومات ثابتة بصفة دائمة.

### ٢- المقاومة السلكية: Wire-wound resistor :

عبارة عن سلك طويل عادة من النيكل كروم ويلف على قالب من السيراميك وتكون أكثر استقراراً وأكثر دقة من المقاومات الكربونية. و يوجد منها نوعان أ- مقاومة ثابتة ب- مقاومة متغيرة

### ٣- المقاومة الحرارية: Thermostat :

هي المقاومة حساسة لدرجة الحرارة. وكلما زادت درجة الحرارة قلت قيمة المقاومة .

### ٤- المقاومة الضوئية: Photo resistor :

تصنع من مادة حساسة للضوء مثل "Cadmium sulfide" وكلما زاد مستوى الضوء كلما قلت قيمة المقاومة.

### ٥- المقاومات المتغيرة: Variable resistors :

تستخدم للحصول على قيمة متغيرة من المقاومة. و هذه المقاومات تسمى Potentiometers وهي تكون جزء من اللفة أو لفة كاملة أو عدة لفات. و تتتوفر المقاومات المتغيرة في أشكال مختلفة ، وأكثرها شيوعا هي مجزئات الجهد ذوات المسارات الكربونية ومقاييس فرق الجهد ذوات الأسلاك الملفوفة.


## تحديد قيمة المقاومة باستخدام كود الألوان

ترسم على المقاومات الكربونية والمقاومات السلكية خطوط لونية تشير إلى قيمتها وتفاوتها. وهناك طريقتان معتمدتان في الترميز اللوني وهما : المقاومات الرباعية النطاقات اللونية والمقاومات خماسية النطاقات اللونية.
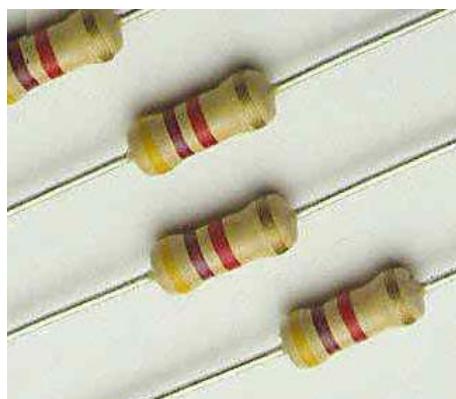
### ١- المقاومات الرباعية النطاقات اللونية :-

- النطاق الأول والثاني توضع له أرقام حسب اللون كما في الجدول التالي.
- النطاق الثالث (معامل الضرب) وفيه نضع عدداً من الأصفار يساوي الرقم المناظر للون كما في الجدول.

- النطاق الرابع (نسبة التفاوت) ويكون 5% للون الذهبي ، 10% للون الفضي ، و 20% عند عدم وجود اللون كما في الجدول. الشكل (2) يبين المقاومات الرباعية النطاق.




الشكل (2) المقاومات الرباعية النطاقات اللونية

#### كود المقاومات الرباعية النطاق:

الرابع (التفاوت)	الثالث (معامل الضرب)	الثاني	الأول	النطاق اللون
-	1	0	0	Black أسود
± 1%	10	1	1	Brown بني
± 2%	100	2	2	Red أحمر
-	1,000	3	3	Orange برتقالي
-	10,000	4	4	Yellow أصفر
-	100,000	5	5	Green أخضر
-	1,000,000	6	6	Blue أزرق
-	10,000,000	7	7	Violet بنفسجي
-	100,000,000	8	8	Gray رمادي
-	1,000,000,000	9	9	White أبيض
± 5%	0.1	-	-	Gold ذهبي
± 10%	0.01	-	-	Silver فضي
± 20%	-	-	-	لا لون No Color

مثال:

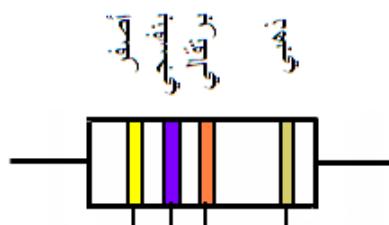
الشكل (3) المقاومة  $47 \text{ k}\Omega$  بنسبة تفاوت  $\pm 5\%$ **- المقاومات خماسية النطاقات اللونية :-**

- النطاق الأول والثاني والثالث وفيه توضع حسب اللون كما في الجدول التالي.
- النطاق الرابع (معامل الضرب) وفيه نضع عدداً من الأصفار يساوي الرقم المناظر للون كما في الجدول.
- النطاق الخامس (نسبة التفاوت) ويكون كما في العمود الأخير في الجدول. وتكون المقاومات خماسية النطاق عادةً أكثر دقة من المقاومات الرباعية النطاق.

**كود المقاومات خماسية النطاق:**

الخامس (التفاوت)	الرابع (معامل الضرب)	الثالث	الثاني	الأول	النطاق اللون
-	1	0	0	0	Black      أسود
$\pm 1\%$	10	1	1	1	Brown     بني
$\pm 2\%$	100	2	2	2	Red      أحمر
-	1,000	3	3	3	Orange      برتقالي
-	10,000	4	4	4	Yellow      أصفر
$\pm 0.5\%$	100,000	5	5	5	Green      أخضر
$\pm 0.25\%$	1,000,000	6	6	6	Blue      أزرق
$\pm 0.1\%$	10,000,000	7	7	7	Violet      بنفسجي
$\pm 0.05\%$	100,000,000	8	8	8	Gray      رمادي
-	1,000,000,000	9	9	9	White      أبيض
$\pm 5\%$	0.1	-	-	-	Gold      ذهبي
$\pm 10\%$	0.01	-	-	-	Silver      فضي
$\pm 20\%$	-	-	-	-	لا لون      No Color

## مثال:

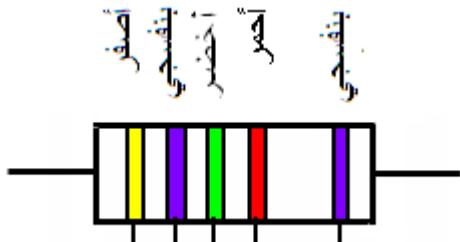

الشكل (2) المقاومة  $47.5 \text{ k}\Omega$  نسبة تفاوت  $\pm 0.1\%$

## توصيل المقاومات في الدائرة الكهربائية

توصيل المقاومات في الدائرة الكهربائية بعدة طرق منها التوالى والتوازى والطريقة المركبة وهى التوالى

مع التوازي في دائرة واحدة.

**توصيل التوالى:** توصل المقاومات بالتوالى لزيادة قيمة المقاومة الكلية للدائرة ولزيادة الحمل الدائرة

قيمة الجهد الواقع على المقاومة طردياً مع قيمتها، فكلما ارتفعت قيمة المقاومة زاد الجهد الواقع عليها في

الدائرة. أي في توصيل التوالى يكون التيار ثابتاً بينما يتم توزيع الجهد على المقاومات.

**توصيل التوازي:** توصل المقاومات على التوازي لتقليل قيمة المقاومة الكلية ولزيادة الحمل الدائرة للتيار.

وفي هذه الحالة تتحمل جميع المقاومات نفس الجهد بينما يتم تقسيم التيار على المقاومات. وتتناسب قيمة

التيار المار في المقاومة عكسيًا مع قيمتها، فكلما ارتفعت قيمة المقاومة قل التيار المار فيها. أي في توصيل

التوازي يكون الجهد ثابتاً على المقاومات بينما يتم توزيع التيار.

**التوسيط المركب:** توصل المقاومات على التوالى والتوازى معاً في نفس الوقت. وفي هذه الحالة يتم تقسيم

الجهد والتيار كما سيق.

## التجربة الأولى

### توصيل المقاومات على التوالى وتحقيق قانون كيرشوف للجهود

**الهدف من التجربة :** كيفية توصيل المقاومات على التوالى والتأكد من تطابق الجهود المقاسة مع الجهود المحسوبة من قانون كيرشوف للجهود.

**فكرة التجربة :** توصيل المقاومات على التوالى يزيد من قيمة المقاومة الكلية للدائرة. فالمقاومة الكلية للدائرة تساوى المجموع الجبri للمقاومات:

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 \quad (1)$$

وتكون قيمة التيار المار في الدائرة ثابتة لجميع المقاومات وتساوى قيمة الجهد الكلى مقسوماً على المقاومة الكلية:

$$I = \frac{V}{R_t} \quad (2)$$

ويتوزع الجهد الكلى للمصدر على المقاومات ويكون فقد الجهد على كل مقاومة متناسباً طردياً مع قيمة المقاومة:

$$\begin{aligned} V_1 &= I \times R_1 \\ V_2 &= I \times R_2 \\ V_3 &= I \times R_3 \end{aligned} \quad (3)$$


والمطلوب في هذه التجربة تحقيق قانون كيرشوف للجهود وهو: المجموع الجبri للجهد المفقود على المقاومات يساوى جهد المصدر:

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 \quad (4)$$

### الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجربة :

- مصدر قدرة مستمر متغير الجهد (0-15V).
- ثلاثة أجهزة فولتميتر لقياس الجهد المستمر وأميتر واحد لقياس التيار المستمر.
- مقاومات ثابتة  $R_1 = 1k\Omega$  و  $R_2 = 3.9k\Omega$  و  $R_3 = 5.1k\Omega$  ، جميع المقاومات  $0.25W$  أو أكثر.
- لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

## الدائرة المستخدمة:

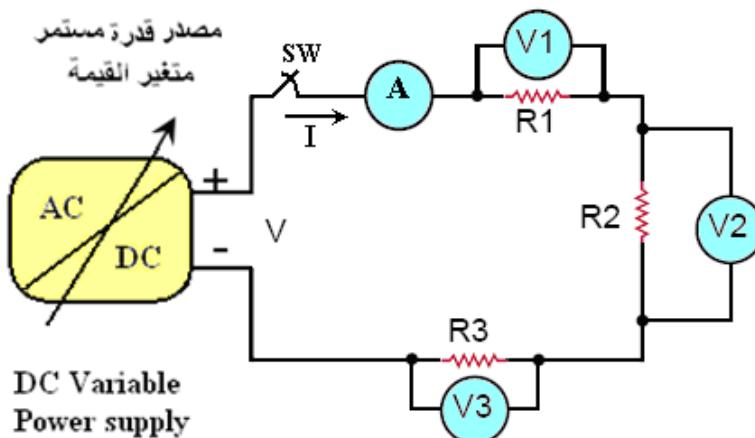

الشكل (1) توصيل المقاومات على التوالي

## خطوات العمل:

- ١- صل الدائرة كما هو موضح في الشكل (1) مع ضبط الجهد المستمر على 10V.
- ٢- قم بغلق المفتاح وسجل قراءات الأجهزة في الجدول (1).
- ٣- استخدم كود الألوان لحساب قيم المقاومات ثم احسب التيار من المعادلة (2) وسجلها في الجدول.
- ٤- قم بحساب الجهد على المقاومات من المعادلة (3) وسجلها في الجدول.
- ٥- حرق قانون كيرشوف للجهود بمقارنة مجموع الجهد على المقاومات مع جهد المصدر.
- ٦- قارن بين القيم المقاسة والمحسوبة وسجل ملاحظاتك على النتائج.

## النتائج:

V	V <sub>3</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>1</sub>	I	R <sub>t</sub>	
						القيم المقاسة
						القيم المحسوبة
						تطابق النتائج (نعم/لا)

جدول (1)

## الملاحظات والاستنتاجات:

## التجربة الثانية

### توصيل المقاومات على التوازي وتحقيق قانون كيرشوف للتيار

**الهدف من التجربة :** كيفية توصيل المقاومات على التوازي والتأكد من تطابق التيارات المقاسة مع التيارات المحسوبة من قانون كيرشوف للتيار.

**فكرة التجربة :** توصيل المقاومات على التوازي يقلل من قيمة المقاومة الكلية للدائرة. فالمقاومة الكلية للدائرة تحسب من القانون:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (1)$$

ويتوزع التيار الكلي للدائرة على المقاومات بنسب عكسيّة مع قيمة كل مقاومة. فالتيار المار في المقاومة يتناسب عكسيًّا مع قيمة المقاومة:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V}{R_1} \\ I_2 &= \frac{V}{R_2} \\ I_3 &= \frac{V}{R_3} \end{aligned} \quad (2)$$

وتكون قيمة الجهد على المقاومات ثابتة وتساوي قيمة الجهد الكلي للدائرة. بينما يكون التيار الكلي في الدائرة عبارة عن مجموع التيارات المختلفة في الدائرة:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (3)$$


والمطلوب في هذه التجربة تحقيق قانون كيرشوف للتيار وهو: المجموع الجبري للتيارات الداخلة إلى نقطة ما يساوي المجموع الجيري للتيارات الخارجة منها.

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3 \quad (4)$$

### الأجهزة والأدوات الازمة لإجراء التجربة :

- مصدر قدرة مستمر متغير الجهد (0-15V).
- أربعة أجهزة أمبير لقياس التيار المستمر.
- مقاومات ثابتة  $R_1 = 1k\Omega$  و  $R_2 = 3.9k\Omega$  و  $R_3 = 5.1k\Omega$  ، جميع المقاومات  $0.25W$  أو أكثر.
- لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

## الدائرة المستخدمة:

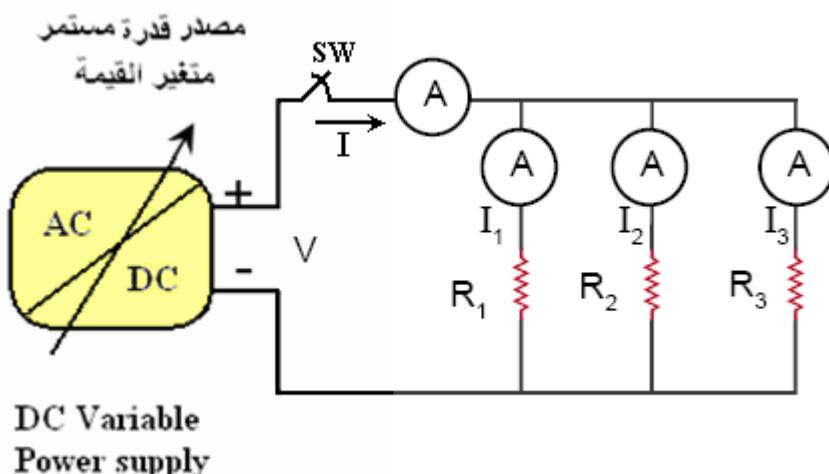

الشكل (1) توصيل المقاومات على التوازي

## خطوات العمل:

- ١ صل الدائرة كما هو موضح في الشكل (1) مع ضبط الجهد المستمر على 10V.
- ٢ قم بغلق المفتاح وسجل قراءات الأجهزة (التيارات) في الجدول (1).
- ٣ استخدم كود الألوان لحساب قيم المقاومات ومن المعادلة (1) احسب  $R_t$  وسجلها في الجدول.
- ٤ احسب التيارات من المعادلة (2) و(3) وسجلها في الجدول.
- ٥ حرق قانون كيرشوف للتيار بمقارنة مجموع التيارات في الأفرع المختلفة مع التيار الكلي.
- ٦ قارن بين القيم المقاسة والمحسوبة وسجل ملاحظاتك على النتائج.

## النتائج:

I	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$R_t$	
					القيم المقاسة
					القيم المحسوبة
					تطابق النتائج (نعم/لا)

جدول (1)

## الملاحظات والاستنتاجات:

## القياس بالأجهزة التنازليّة

مما يعتمد التقدم العلمي والتكنولوجي عليه لأي مقدمة أمة على مقدرتها على القياس والمعايير ومن ثم تحديد وقياس الكميات المجهولة. وما يرتبط به نجاح أي مهندس أو فني قدرته على القياس الدقيق للكميات المجهولة و المقدرة على التحليل الدقيق لأداء أي دائرة واكتشاف عيوبها وإصلاحها. وتوجد ثلاثة وسائل لقياس الكميات المجهولة وهي:

- **الوسيلة الميكانيكية:** وهي تحويل الكميات المجهولة إلى إشارة محسوسة بوسيلة ميكانيكية كمقاييس الضغط للسوائل والغازات وقياس الكتلة.

- **الوسيلة الكهربية أو التنازليّة:** كقياس التيار والجهد باستخدام أجهزة القياس التنازليّة.

- **الوسيلة الإلكترونية:** وهي وسيلة حساسة جداً لقياس نظراً لدرجة التكبير العالية الموجودة بالمكونات الإلكترونية كالفولتميتر الرقمي.

وتعتبر الوسيلة الإلكترونية أفضل الوسائل من الناحية العملية للتسجيل والقياس نظراً لدقتها وحساسيتها العالية وسرعة استجابتها وسهولة قراءتها وموارنتها للاستخدام المتعدد خاصة عندما تستخدم مع أجهزة الحماية والتحكم.

### تتركب أجهزة القياس التنازليّة من ثلاثة عناصر أساسية:

- **عنصر الحركة:** وهو العنصر الذي يولد القوة الميكانيكية والتي تنشأ نتيجة مرور التيار أو نتيجة الجهد والذي يسبب انحراف المؤشر.

- **عنصر التحكم:** وهو العنصر الذي يولد قوة ميكانيكية تعادل قوة الانحراف التي يولدها عنصر الحركة. وتسبب توقف المؤشر عند قيم القراءات التي تناهض القيم المقاومة كما تسبب عودة المؤشر لنقطة الصفر عند زوال التيار أو الجهد المسبب للحركة.

- **عنصر المضاعفة:** وهو العنصر الذي يولد قوة المضاعفة التي يجعل المؤشر يصل إلى موضعه النهائي للقراءة بدون التأرجح حول نقطة القراءة. ويوجد منه ثلاثة أنواع:


أ- المضاعفة بالتيارات الدوامية.

ب- المضاعفة بضغط الهواء.


ج- المضاعفة بضغط السوائل.
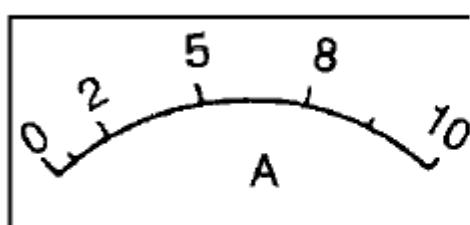
### ويوجد نوعان من التدريج:

- ١ تدريج خطى: حيث يقسم التدريج أقسام متساوية لقيم متساوية من القراءات شكل(١- أ).
- ٢ تدريج غير خطى: حيث يقسم التدريج إلى أقسام غير متساوية لقيم متساوية من القراءات، وأحياناً يبدأ التدريج بأقسام متسبة ثم يكون مضغوطاً في نهاية التدريج (مثل تدريج الأوميتر)، أو العكس شكل(١- ب).



(ب) تدريج غير خطى

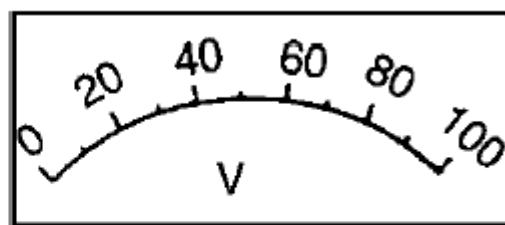

(أ) تدريج خطى

الشكل (١) أنواع التدريج للأجهزة التاظرية.

### أجهزة الملف ذي الحديدية المتحركة:

تعتمد أجهزة الحديدية المتحركة على مبدأ التناقض والتجاذب بين المجالات المغناطيسية. حيث يتم مغناطة ملف بمرور تيار كهربائي به فيؤثر على قطعة أو قطعتين من الحديد فيؤدي إلى التجاذب أو التناقض. وتتقسم هذه الأجهزة إلى نوعين:


-١ النوع التجاذبي: وبه ملف كهربائي موضوع بالقرب منه قطعة من الحديد قابلة للحركة مركبة على زنبرك ومتصلة بمؤشر. فعندما يمر التيار الكهربائي في الملف ينشأ مجال مغناطيسي داخل الملف فيجذب قطعة الحديد المتحركة فتتحرف عن مكانها مسببة حركة المؤشر على التدريج

كما هو موضح بالشكل (٢-أ).

-٢ النوع التناقضي: يتكون من قطعتين من الحديد موضوعتين داخل ملف كهربائي. القطعتان متلاصتان إحداهما ثابتة والأخرى قابلة للحركة تحمل مؤشر ومتصلة بزنبرك. وعند مرور التيار

الكهربائي في الملف تتمغناطة القطعتان بنفس القطبية مما يؤدي إلى تناقضهما. وتحريك قطعة الحديد القابلة للحركة مبتعدة عن القطعة الثابتة ومسببة حركة المؤشر على التدريج كما هو

موضح بالشكل (٢-ب).

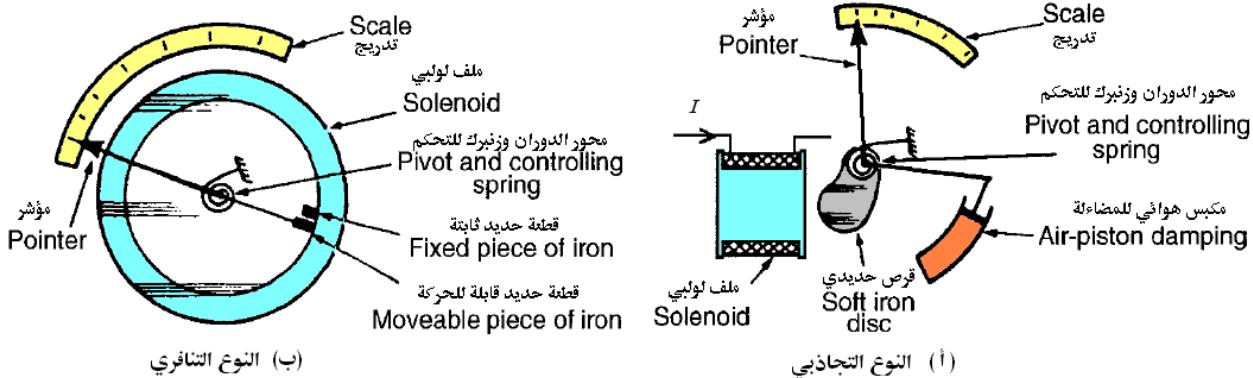

الشكل (2) تركيب أجهزة الملف ذي الحديد المتحركة.

## جهاز الجافانوميتر ذي الملف المتحرك:


(D' Arsonval) جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك - ويسمى أيضاً جهاز دارسونفال ذي الملف المتحرك meter movement) - يستخدم أساساً لقياس التيار المستمر ذي الشدة الصغيرة جداً، مما يعني أنه جهاز حساس يستخدم للكشف عن التيارات المستمرة الصغيرة مثل استخدامه للكشف عن اتزان القناطير الكهربية. ويعتبر جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك حجر الأساس الذي يبني عليه عمل أجهزة القياس التنازليّة مثل أجهزة قياس التيار والجهد والمقاومة والقدرة... إلخ وذلك بإضافة مقاومات توازي أو توازي نسميتها عادة بالمقاييس الضاربة (multipliers) لإطالة مدى القياس لتلك الأجهزة. كما يزود الجهاز بتدرج يتاسب مع قيمة ونوع الكمية المراد قياسها.

**وصف الجهاز:** تعتمد نظرية عمل الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. ويتركب الجهاز من ملف (يمر فيه التيار المراد قياسه) يوضع حر الحركة بين قطبي مغناطيس دائم ويحصل الملف بمؤشر يتحرك على تدريج به مرآه وذلك ضد قوة فعل زنبرك . وعند مرور التيار في الملف تنشأ قوة ضد قوة فعل الزنبرك تعطى بالعلاقة:


$$F = BLI \quad \text{Newton}$$

فإذا كانت كثافة الفيصل  $B$  ثابتة (مغناطيس دائم) ، وكانت  $L$  ثابتة لثبات طول الملف، فإن القوة المغناطيسية الناشئة في الملف  $F$  تتناسب مع التيار  $I$  المار في الملف. أي أن القوة الناشئة ومن ثم انحراف المؤشر يتتناسب طردياً مع التيار المار بالملف. في أجهزة الملف المتحرك، يوضع الملف في الثغرة الهوائية بين قطبي مغناطيس دائم على الشكل حذوة الفرس كما هو موضح في الشكل (3).

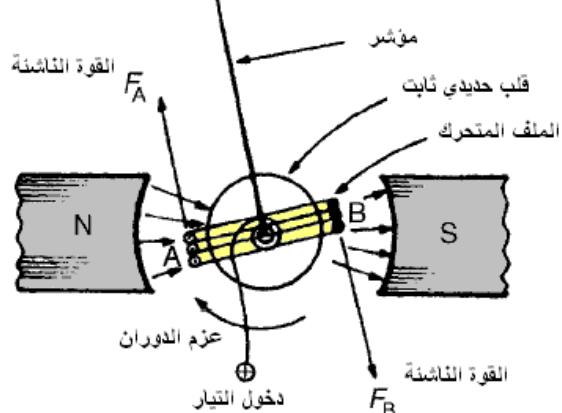ويدخل التيار للملف عبر شريحتين من الفوسفور البرونزي الملفوفتين على هيئة زنبرك عكس بعضهما وذلك لتقليل تأثير التغيرات الحرارية على القراءة ولتقليل اهتزازات المؤشر وأيضا لإرجاع المؤشر للصفر في حالة عدم مرور تيار.



### (ب) نظرية العمل

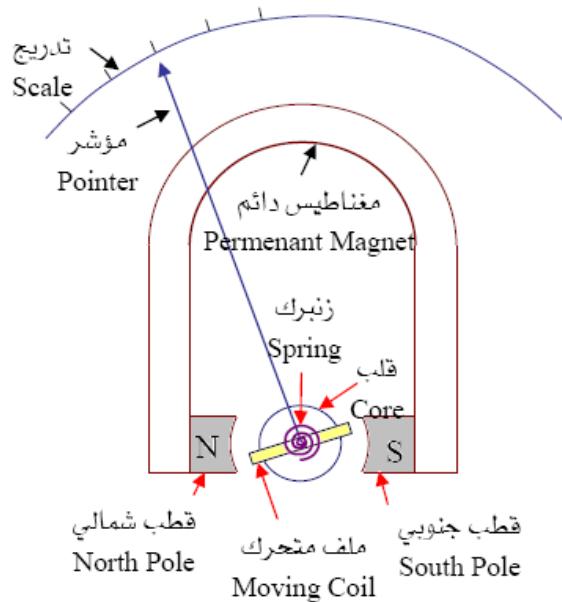

١٥) الترکیب

الشكل (3) تركيب ونظرية عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك.


## جهاز الجلفانوميتر ذاتي الملف المتحرك المزود بمقاوم:

يُسْتَعْمَل جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرّك لقياس التيار المستمر ولتعديله ليصلح لقياس التيار المتردد يزوّد بمقاومة إما نصف موجة أو مقاوم موجي كامل كما سنرى في التجارب القادمة. ويتم إضافة مقاومات لإطالة المدى كما في حالة التيار المستمر . كما يتم معايرة الجهاز ليقيس القيمة الفعالة إما للجهد أو للتيار المتردد.

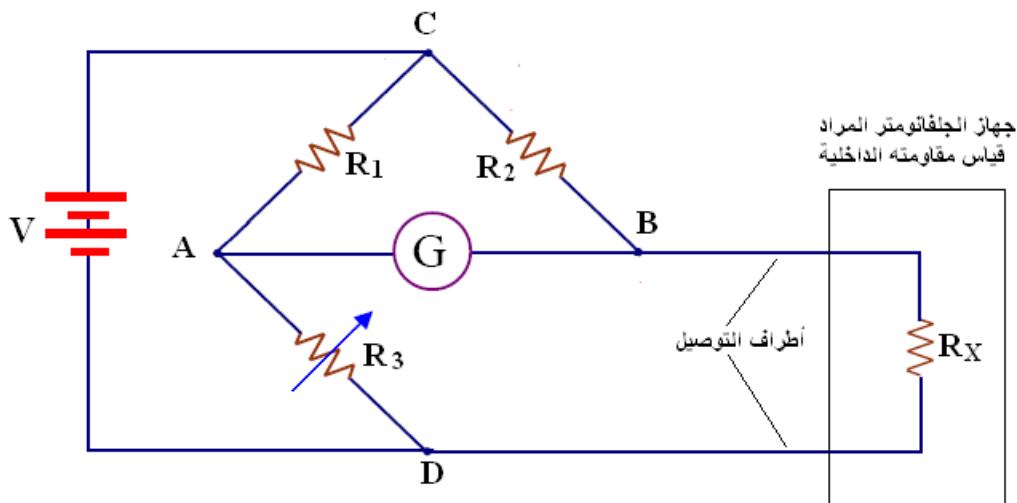**تحديد المقاومة الداخلية لجهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك:**

من المهم عند التعامل مع أجهزة الملف المتحرك معرفة المقاومة الداخلية للجهاز ( $R_m$ ) وكذلك التيار الأقصى للانحراف ( $I_{fs}$ ) وذلك حتى نتمكن من حساب المقاومة المضافة توزياً أو توالياً مع الجهاز وذلك لإطالة مدى القياس.

ولتحديد المقاومة الداخلية للجهاز يمكن استخدام أي من قناطر القياس مثل قنطرة ويستون الشكل(4) كما سندرسها فيما بعد. وهناك طرق أخرى سنعرفها مع التجربة الأولى لاستخدام الجهاز.



الشكل (4) كيفية تحديد المقاومة الداخلية لجهاز الجلفانومتر

#### كيفية أخذ القراءات بطريقة صحيحة على الأجهزة التناضيرية :

١. يتم وضع الجهاز بصورة صحيحة، أفقياً إذا كان جهازاً معملياً، أو رأسياً إذا كان جهاز حائطي.
٢. قبل استعمال الجهاز يجب فهم استخداماته وطريقة توصيله من قبل المدرب أو كتيب التشغيل.
٣. لتجنب تلف الجهاز يجب ضبط الجهاز على التدرج المناسب أو الأعلى قليلاً من الجهد أو التيار المتوقع قبل التوصيل.
٤. مراعاة قطبية أطراف التوصيل في حالة التيار المستمر أو أطراف الملفات في حالة الواتميتر مثلاً ومراعاة أطراف التوصيل في حالة الأجهزة المتعددة الاستخدامات.
٥. بعد التوصيل ، يجب الانتظار قليلاً حتى يستقر المؤشر قبل أخذ القراءة.
٦. يجب النظر للمؤشر بطريقة عمودية وذلك بجعل المؤشر ينطبق على صورته على مرآة التدرج .
٧. إذا كان هناك أكثر من تدرج يجب التركيز على التدرج المناسب.
٨. لا تنسَ معامل الضرب إن وجد عند الحسابات النهائية للقراءة.

مقارنة بين الثلاثة أنواع من الأجهزة التمازية:

وجه المقارنة	م	أجهزة الحديد المتحركة	أجهزة الملف المتحرك	أجهزة الملف المتحرك المزودة بمقوم
صلاحية القياس	١	كل من التيار والجهد المستمر والمتردد (القيمة الفعالة)	كل من التيار والجهد المستمر فقط	كل من التيار والجهد المتردد (قيمة متوسطة ويضبط التدريج ليقرأ القيمة الفعالة)
التدريج	٢	غير خطى	خطى	خطى
وسيلة التحكم	٣	زنبرك لوليبي	زنبرك لوليبي	زنبرك لوليبي
وسيلة المضاعفة	٤	ضغط الهواء	تيارات الدوامية	تيارات الدوامية
مدى التردد	٥	20-200 Hz	DC	20-100 kHz
المميزات	٦	- متين التركيب - رخيص الثمن - يصلح لـ كل التيارين المستمر والمتردد - يعمل على مدى واسع من الترددات	- تدريج خطى - حساسية عالية - لا يتأثر بال المجالات الشاردة - قليل الاستهلاك للقدرة	- ١- تدريج خطى - ٢- حساسية عالية - ٣- لا يتأثر بال المجالات الشاردة - ٤- قليل الاستهلاك للقدرة
العيوب	٧	- تدريج غير خطى - يتأثر بال المجالات المغناطيسية الشاردة - وجود أخطاء التخلف المغناطيسي في الدائرة المغناطيسية	- مناسب فقط للتيار المستمر	- غالى الثمن مقارنة بأجهزة الحديدية المتحركة - وجود أخطاء في حالة التيار غير الجيبى

م	وجه المقارنة	أجهزة الحديدية المتحركة	أجهزة الملف المتحرك	أجهزة الملف المزودة بمقوم
		٤- معرض لأخطاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ٥- نتيجة وجود المحاثة، تتأثر القراءات بتغير التردد		

وسوف ننفذ بعض التجارب على أجهزة الملف المتحرك وكذلك أجهزة الملف المزودة بمقوم نظراً لانتشارها بكثرة بين الأجهزة التماضيرية لمميزاتها وقلة عيوبها.

التجربة الثالثة

## قياس المقاومة الداخلية لجلفانوميتر ذي الملف المتحرك

**الهدف من التجربة :** كيفية قياس المقاومة الداخلية لجهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك لاستخدامها فيما بعد لحساب عناصر تكوين أمبير أو فولتميتر.

## الأجهزة والأدوات الالزمة لإجراء التحرير :

- مصدر قدرة مستمر متغير الجهد (0-5V).
  - جهاز جلفانوميتر ذي ملف متحرك (0-1 mA).
  - مللي فولتميتر لقياس الجهود الصغيرة.
  - جهاز إلكتروني متعدد الأغراض (أفوميتر رقمي).
  - مقاومات متغيرة (22kΩ, 100 kΩ, 1MΩ).
  - لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

ولزيادة الدقة سوف نستخدم ثلاث طرق مختلفة لتحديد المقاومة الداخلية للجهاز ثم نحسب المتوسط للثلاث قيم المقاسة.

طريقة مجزئ الجهد

خطوات التحرية:

- ١- صل الدائرة كما هو موضح في الشكل (١) مع ضبط المقاومة المتغيرة عند أقصى قيمة والجهد المتغير عند الصفر.


٢- ببطء زد من قيمة جهد المصدر حتى يصل إلى (١ Volt) فولت.

٣- ببطء قلل من قيمة المقاومة المتغيرة حتى تحصل على أقصى انحراف للجلفانوميتر ( $I_f = I$ ).

٤- وسجل قراءة الجهد والتيار (انتبه للوحدات) في الجدول رقم (١).

$$R_m = \frac{V}{I_{fs}}$$

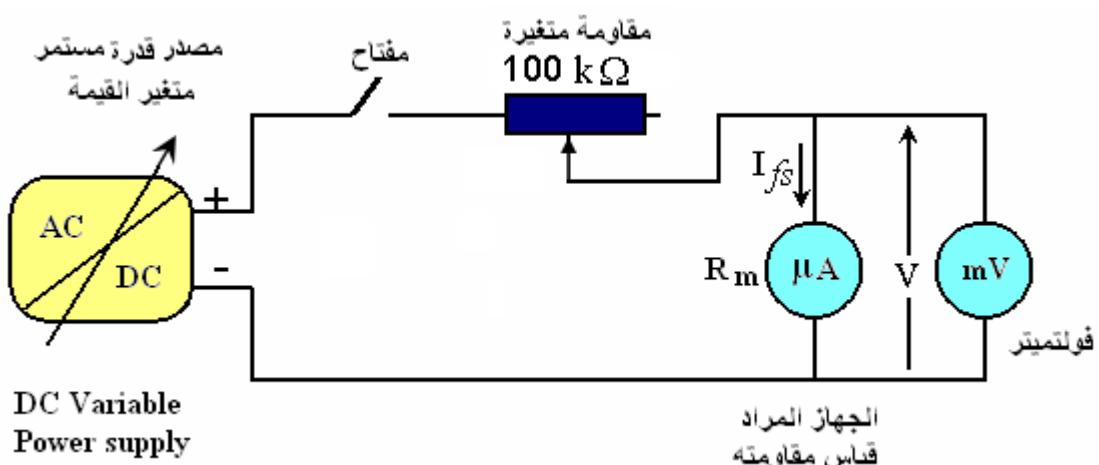- ٥- احسب المقاومة الداخلية للجهاز من القانون:



الشكل (1) قياس المقاومة الداخلية لجهاز الـ *حلفانوميتر* بطريقة مجزئي الجهد

## النتائج:

المقاومة الداخلية لجهاز الجلفانوميتر بطريقة مجزئ الجهد	
V(mV)	
I( $\mu$ A)	
$R_m$ ( $\Omega$ )	

## جدول (1)

الملاحظات والاستنتاجات:

## التجربة الرابعة

### استخدام الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك لقياس الجهد المستمر (الفولتميتر)

**الهدف من التجربة :** كيفية استخدام جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك كفولتميتر لقياس الجهد المستمر وكيفية حساب المقاومات الضاربة للحصول على أكثر من مدى لليقياس. ومدى القياس المراد في هذه التجربة هو : 20V ، 10V ، 5V ، 2V ، 1V

**فكرة التجربة:** من المعلوم أن جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك يستخدم لقياس التيارات الصغيرة

$$V = I \times R$$

ولاستخدامه لقياس الجهد الصغير نطبق قانون أوم:

أي نهر التيار في المقاومةفينشأ جهد يتاسب مع التيار المار وبذلك بدلاً من قياس التيار نقيس الجهد. وبما أن المقاومة الداخلية لجهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك صغيرة وتيار أقصى انحراف صغير جداً (بالميكرو أمبير). وعند استعمال الجهاز كفولتميتر لقياس الجهد المستمر فإنه يقيس جهوداً لا تتعدي 10 mV). وعند استعمال الجهاز كفولتميتر يوصل الجهاز بالتوازي في الدائرة مع الجهد المراد قياسه ولذلك سوف يتعرض لجهد عال وسيمر فيه تيار كبير يؤدي إلى تلف ملف الجهاز. ولذلك يجب توصيل المقاومة كبيرة بالتوالي مع الجهاز لتحد من قيمة التيار المار حتى لا يتعدى أقصى انحراف مؤشر الجهاز. وتسمى هذه المقاومة بالمقاومة الضاربة (multiplier) والهدف منها زيادة مدى القياس للجهاز.

### الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجربة :

- مصدر قدرة مستمر متغير الجهد (0-20V).


- جهاز جلفانوميتر (0-1 mA).

- مللي فولتميتر لقياس الجهد الصغير.

- جهاز إلكتروني متعدد الأغراض (أفوميتر رقمي).

- مقاومات مختلفة القيم .

- لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

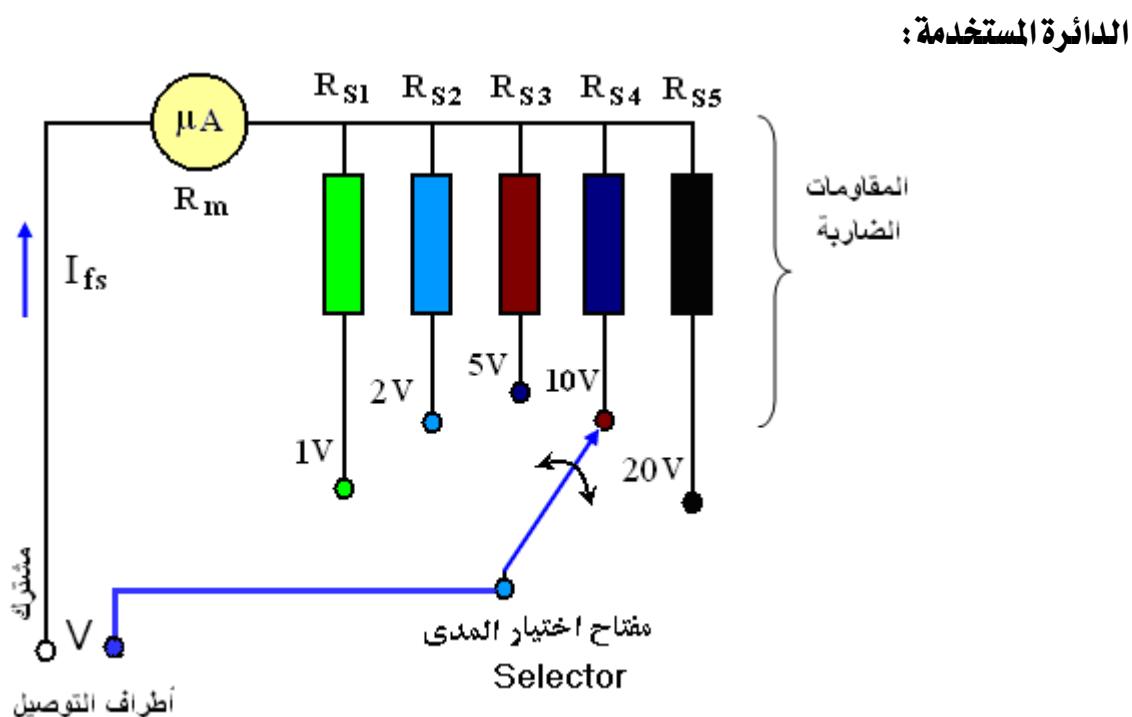

الشكل (1) استخدام جهاز الجلفانوميتر كجهاز فولتميتر للجهد المستمر

#### خطوات العمل:

1. قم بحساب قيمة المقاومة الضاربة  $R_s$  لإطالة مدى القياس لكل تدرج للجهاز من القانون:

$$R_s = \frac{V}{I_{fs}} - R_m$$

حيث  $V$  هو المدى. وفي حالة عدم توفر القيمة للمقاومة الثابتة يستخدم المقاومة متغيرة.

2. صل التجربة كما في الشكل (1) واضبط الجهد عند الصفر.

3. استخدم قيمة المقاومة الداخلية  $R_m$  للجهاز كما تم حسابها من التجربة السابقة.

4. صل المقاومة للتدرج  $1V$  ثم زد من قيمة الجهد المستمر للمصدر المراد قياسه حتى تصل إلى أقصى انحراف لمؤشر الجهاز ثم قس الجهد بالفولتميتر الرقمي وسجل قيمة الجهد  $E$  في الجدول .

5. احسب نسبة الخطأ في قراءة الجهاز من القانون:

$$\text{error\%} = \frac{E - V}{E} * 100$$

حيث  $E$  هي قيمة الجهد المقاسة بالفولتميتر الرقمي، و  $V$  هي المدى الذي نعمل عليه وهو في الحالة الأولى  $1V$  وفي الثانية  $2V$  وهكذا ثم سجل نسبة الخطأ في الجدول .

٦. كرر الخطوات السابقة مع باقي المقاومات لتصميم الفولتميتر عند كل مدى وحساب نسبة الخطأ المئوية في كل حالة وسجل البيانات والحسابات في الجدول

٧. ارسم العلاقة بين المدى على الأفقي ونسبة الخطأ على الرأسى.


٨. سجل ملاحظاتك على النتائج.

### النتائج:

m	المدى	المقاومة الضاربة $R_S$	E (Volt)	V(Volt)	نسبة الخطأ %
1	0-1 V			1	
2	0-2 V			2	
3	0-5 V			5	
4	0-10 V			10	
5	0-20 V			20	

### الملاحظات:

الرسم البياني:

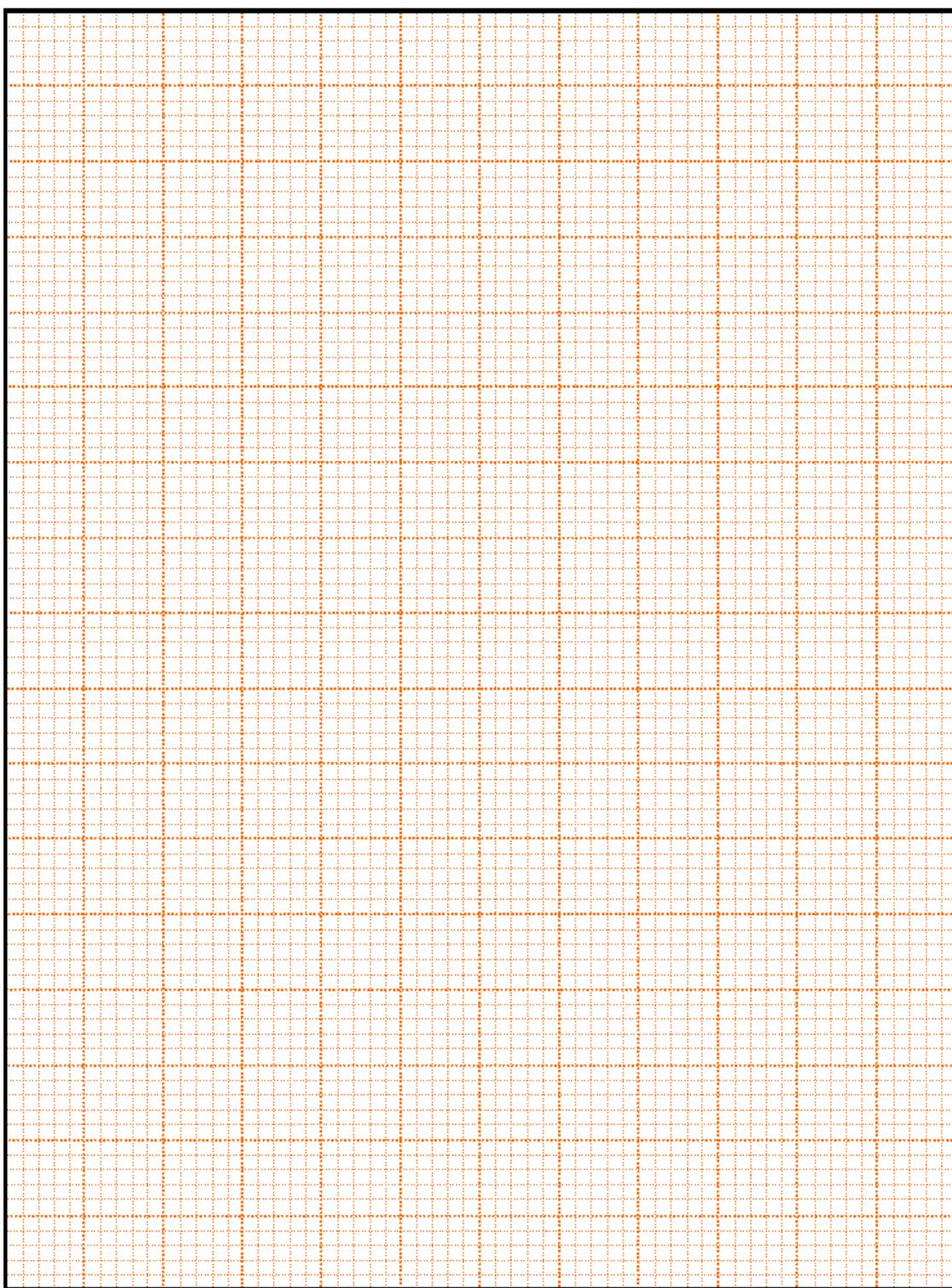

التجربة الخامسة

استخدام الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك لقياس شدة التيار المستمر (أميتر)

**الهدف من التجربة :** كيفية استخدام جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك ( $0-100\mu A$ ) كأميتر لقياس التيار المستمر ( $0-20mA$ ) وكيفية حساب المقاومة الضاربة للحصول على مدى القياس المراد .

**فكرة التجربة:** من المعلوم أن جهاز الجلفانوميتر ذو الملف المتحرك يستخدم لقياس التيارات الصغيرة وبما أن ملف الجهاز مصنوع من أسلاك دقيقة للغاية وتيار أقصى انحراف في معظم الأجهزة لا يتعدي ( $50 \mu A$ )، وعند استعمال الجهاز كأمبير لقياس التيار المستمر فإنه يوصل توالياً في بالدائرة وبذلك يمر به تيار الحمل الكامل مما يؤدي إلى تلف الجهاز. ولذلك يجب توصيل مقاومة صغيرة على التوازي مع الجهاز لتحمل معظم تيار الحمل وتسمح فقط بمرور تيار أقصى انحراف ( $I_{fs}$ ) فقط بملف الجهاز حتى تحمي الجهاز من التلف. وتسمى هذه المقاومة بالمقاومة الضارة ( $R_{sh}$ ) والهدف منها زيادة مدى القياس للجهاز.

#### **الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجربة :**

- مصدر قدرة مستمر متغير الجهد (0-15V).
  - جهاز جلفانوميتر ( $\mu$ A) (0-100).
  - مللي أميتر لقياس التيارات الصغيرة.
  - جهاز إلكتروني متعدد الأغراض (أفوميتر رقمي).
  - مقاومة الحمل (W,  $100\Omega$ , 2).
  - مقاومات قدرات مختلفة القيم .
  - لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

## القانون المستخدم في الحساب:

في الشكل (1) الجهد على طرفي الجهاز يساوى الجهد على طرفي المقاومة التوازي :

$$V_m = Rm * I_{fs}$$

$$V_{sh} = R_{sh} * I_{sh}$$

$$R_m * I_{fs} = R_{sh} * I_{sh}$$

$$I_{sh} = I - I_{fs}$$


$$\therefore R_{sh} = \frac{V_{sh}}{I_{sh}} = \frac{I_{fs} R_m}{I - I_{fs}}$$

$$R_{sh} = \frac{R_m}{\frac{I}{I_{fs}} - 1} = \frac{R_m}{\frac{n-1}{I_{fs}}} \quad (1)$$

$$n = \frac{I}{I_{fs}}$$

حيث  $n$  تسمى معامل التكبير للتيار وتحسب من القانون:

**الدائرة المستخدمة:**

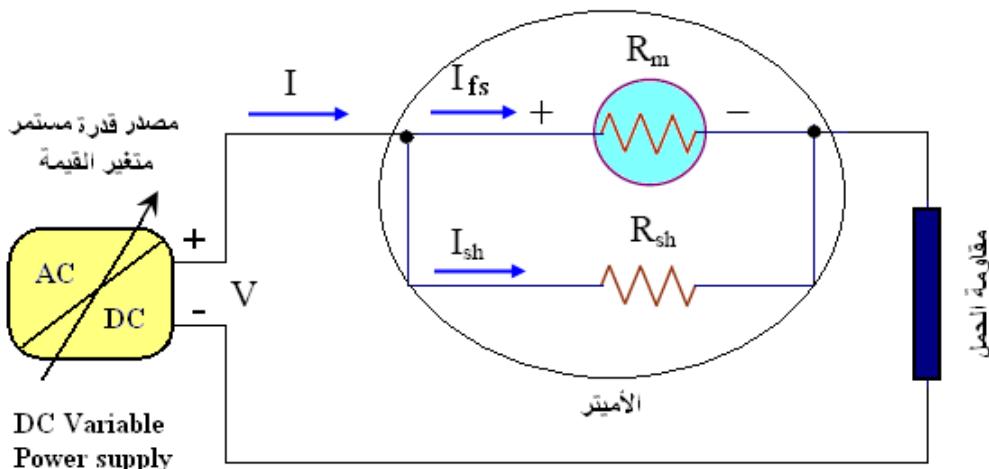

الشكل (1) استخدام جهاز الجلفانوميتر كأميتر لقياس التيار المستمر

**خطوات العمل:**

١. استخدم قيمة  $R_m$  للجهاز كما تم حسابها من التجربة الأولى.

٢. قم بحساب قيمة المقاومة الضاربة  $R_{sh}$  لزيادة مدى القياس من المعادلة

حيث  $n$  هي معامل التكبير

ويفي حالة عدم توفر القيمة للمقاومة المحسوبة من المقاومات القياسية تستخدم المقاومة متغيرة.

٣. صل المقاومة الحمل أو اختر حملاً مناسباً للتيار المراد قياسه.

٤. صل التجربة كما في الشكل (1) واضبط الجهد عند الصفر.

٥. زد من قيمة الجهد حتى تصل إلى أقصى انحراف لمؤشر الجهاز.

٦. انزع الجلفانوميتر مع المقاومة التوازي من الدائرة ثم صل الملي أميتر مكانها وقس تيار الحمل

ثم سجل قيمة التيار  $I_1$  في الجدول .

$$error\% = \frac{I_1 - I}{I_1} * 100$$

٧. احسب نسبة الخطأ في قراءة الجهاز من القانون:

حيث  $I_1$  هي قيمة التيار الصحيحة المقاسة بالمللي أمبير، و  $I$  هي المدى الذي نعمل عليه وهو في الحالة الأولى  $A$  5 mA ثم سجل نسبة الخطأ في الجدول.


٨. اختر مدى آخر ثم كرر الخطوات السابقة واحسب نسبة الخطأ المئوية في كل حالة وسجل البيانات والحسابات في الجدول.
٩. ارسم علاقة بين المدى على الأفقي ونسبة الخطأ على الرأسى.
١٠. سجل ملاحظاتك على النتائج.

#### النتائج:

$m$	المدى	المقاومة الضاربة $R_{Sh}$	$I_1$ (mA)	$I$ (mA)	نسبة الخطأ %
1	0-5 mA			5	
2	0-10 mA			10	
3	0-20 mA			20	

#### الملاحظات والاستنتاجات:

الرسم البياني:

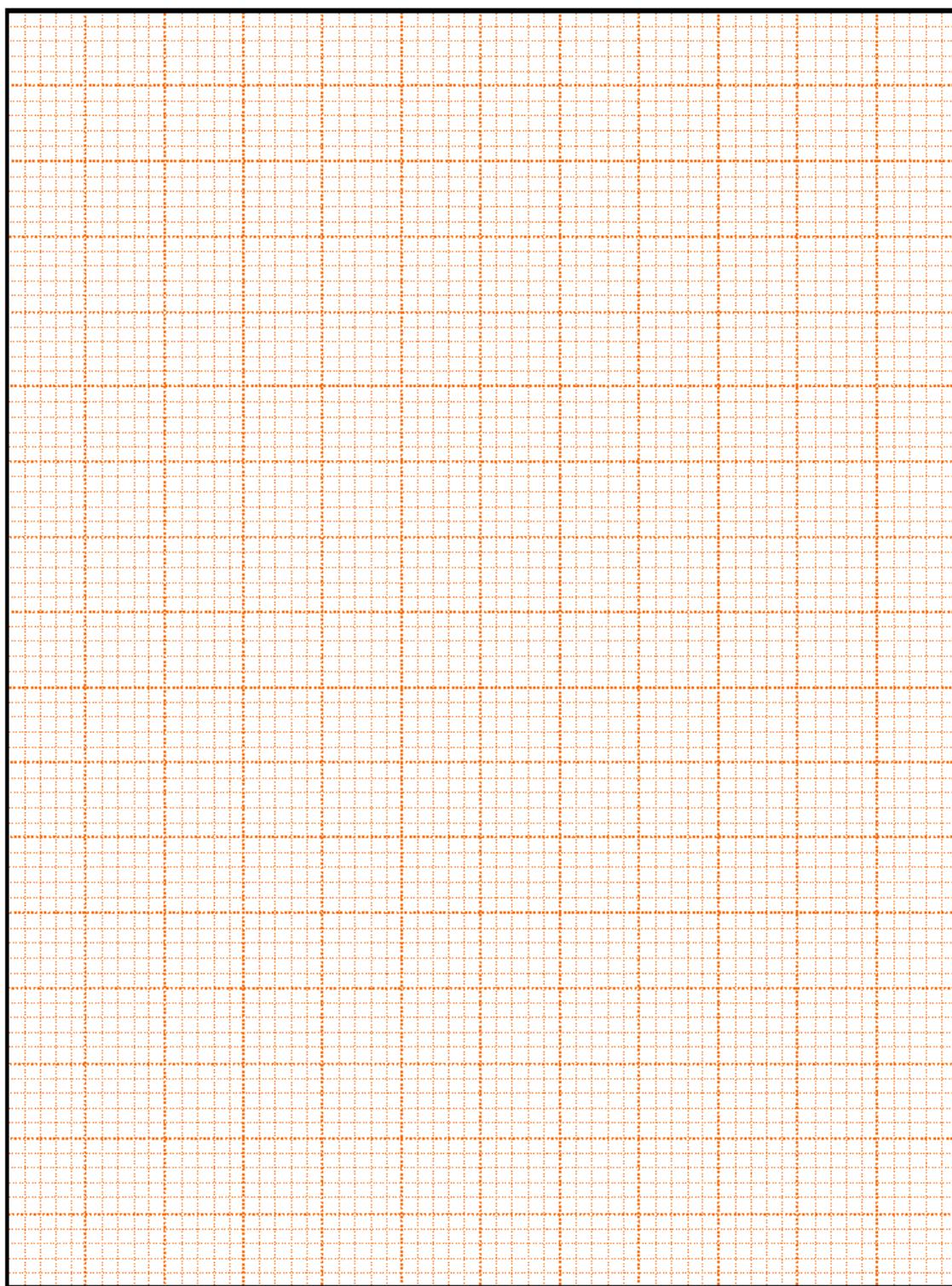

## التجربة السادسة

### استخدام الجلفانوميتر كفولتميتر لقياس الجهد المتردد باستخدام دائرة توحيد نصف موجة

**الهدف من التجربة :** كيفية استخدام جهاز الجلفانوميتر ذي الملف المتحرك كفولتميتر لقياس الجهد المتردد وكيفية حساب المقاومات الضاربة للحصول على أكثر من مدى لقياس باستخدام موحد نصف الموجة.

**فكرة التجربة :** استخدمنا جهاز الجلفانوميتر ذا الملف المتحرك في تجارب سابقة لقياس الجهد والتيار المستمرن ولاستخدامه لقياس الجهد المتردد يجب إضافة تعديل على الجهاز للتعديل من إمكانيات الجهاز لقياس الكميات المترددة. وكما علمنا في تجارب سابقة أن انحراف المؤشر للجهاز يعتمد على اتجاه مرور التيار المستمر. وفي دوائر التيار المتردد يكون مرور التيار في الاتجاهين وبذلك سوف لا ينحرف المؤشر لتساوي العزم في كلا الاتجاهين. وبإضافة دائرة لتوحيد الجهد المتردد ليصبح جهداً مستمراً نتمكن من قياسه. وتنقسم دوائر توحيد الجهد الأحادي الوجه المتردد هنا إلى قسمين: دوائر توحيد نصف الموجة ودوائر توحيد الموجة الكاملة وسنستخدم دائرة توحيد نصف الموجة في هذه التجربة.

#### القوانين المستخدمة :

لدائرة التوحيد أحادية الوجه ذات التوحيد نصف الموجة تكون العلاقة بين جهد الخرج المستمر  $V_{dc}$

$$V_{dc} = \frac{Vm}{\pi} = \frac{\sqrt{2} V_{RMS}}{\pi} = 0.45 V_{RMS} \quad : \text{جهد الدخل الفعال } V_{RMS}$$

وحساسية الجلفانوميتر للتيار المستمر  $S_{dc}$  هي:

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} \Omega/V \quad (1)$$

وتكون حساسية الجلفانوميتر للتيار المتردد  $S_{ac}$  هي:

$$S_{ac} = 0.45 S_{dc} = \frac{0.45}{I_{fs}} \Omega/V$$

وتكون المقاومة التوالى  $R_S$  المطلوب إضافتها للجلفانوميتر هي:

$$R_S = S_{ac} * Range_{ac} - R_m \quad (2)$$


حيث إن  $Range_{ac}$  هو المدى المطلوب.

قوى كهربائية - آلات ومعدات كهربائية

## الأجهزة والأدوات الالزمة لإجراء التجربة :

- مصدر قدرة متعدد متغير الجهد (0-20V).
  - جهاز جلفانوميتر ( $\mu$ A) (10-100).
  - عدد 1 موحد سليكوني (دايود).
  - جهاز راسم ذبذبات وأطراف توصيل.
  - جهاز إلكتروني متعدد الأغراض (أفوميتر).
  - مقاومات متغيرة مختلفة القيم.
  - لوحة توصيلات وأسلاك توصيل.

الدائرة المستخدمة:

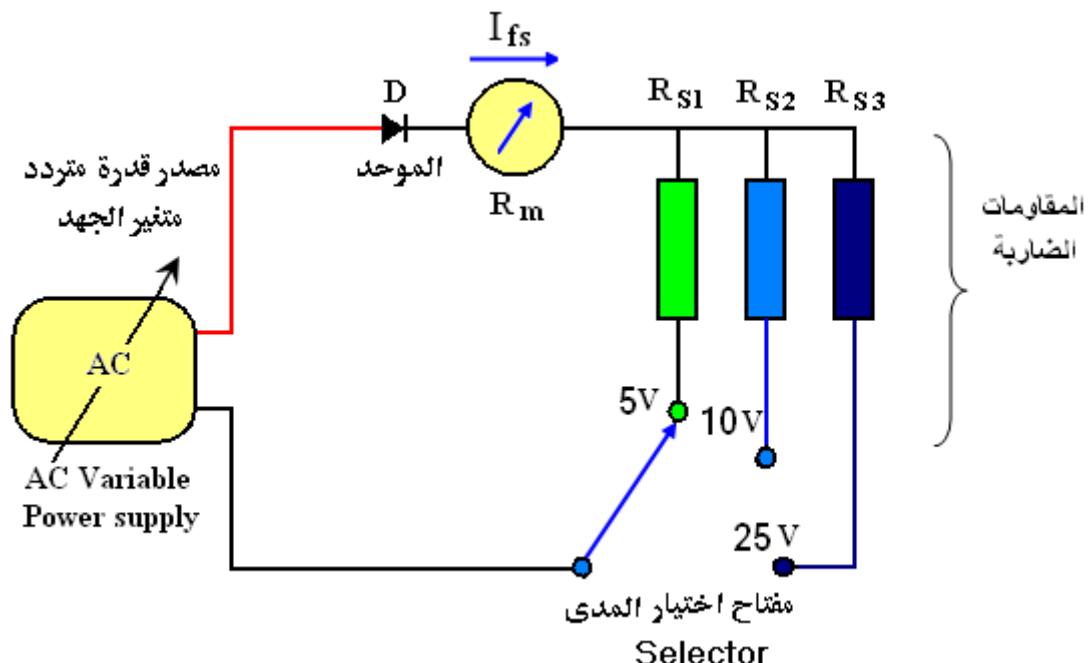

الشكل (1) تعديل الحلفانومتر ذي الملف المتحرك ليصلح لقياس الجهد المتعدد (بموحد نصف الموحة)

## **خطوات العمل:**

١. استخدم قيمة  $R_m$  للجهاز كما تم حسابها من التجربة الأولى.
  ٢. احسب حساسية الجلفانوميتر للتيار المتردد  $S_{ac}$  من المعادلة:
$$S_{ac} = \frac{0.45}{I_{fs}} \Omega/V$$
  ٣. قم بحساب قيمة المقاومات الضاربة  $R_S$  لإطالة مدى القياس لمدى الجهد (٥ V, ١٠ V, ٢٥ V)

$R_S = S_{ac} * R_m$

٤. صل التجربة كما في الشكل (1) واضبط الجهد عند الصفر.
٥. زد من قيمة الجهد حتى تصل إلى أقصى انحراف لمؤشر الجهاز.
٦. قم بقياس جهد المصدر المتعدد بجهاز الفولتميتر الرقمي وسجل قيمة الجهد ( $V_1$ ) في الجدول.
٧. صل جهاز راسم الذبذبات خلال المقاومة  $R_{S1}$  وارسم الشكل جهد الخرج .
٨. احسب نسبة الخطأ في قراءة الجهاز من القانون:  

$$\text{error\%} = \frac{V_1 - V}{V_1} * 100$$
- حيث  $V_1$  هي قيمة الجهد الصحيحة المقاسة بالفولتميتر الرقمي، و  $V$  هي المدى الذي نعمل عليه وهو في هذه الحالة 5V ثم سجل نسبة الخطأ في الجدول .
٩. اختر مدي آخر ثم كرر الخطوات السابقة واحسب نسبة الخطأ المئوية في كل حالة وسجل البيانات والحسابات في الجدول.
١٠. ارسم العلاقة بين المدى على الأفقي ونسبة الخطأ على الرأسى.
١١. سجل ملاحظاتك على النتائج.

**النتائج:**

م	المدى	المقاومة الضاربة $R_S$	$V_1$ (V)	V(V)	نسبة الخطأ %
1	0-5 V			5	
2	0-10 V			10	
3	0-25 V			25	

**الملاحظات والاستنتاجات:**

الرسم البياني:

