



مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

قياس (الجهد المستمر- والتيار المستمر-

الوحدة الثالثة

قياس (الجهد المستمر – والتيار المستمر – و

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

(المقاومة)

الوحدة التدريبية الثالثة

قياس (الجهد المستمر – والتيار المستمر – والمقاومة)

محتوى الوحدة

قياس الجهد المستمر والتيار المستمر والمقاومة - 3)

تمرين قياس الجهد المستمر - 3)

تمرين قياس شدة التيار - 3)

تمرين قياس المقاومة الكهربائية (القياس المباشر) - 3)

تمرين قياس المقاومة الكهربائية (القياس غير المباشر) - 3)

هدف الوحدة


قدرة المتدرب على قياس الجهد المستمر والتيار المستمر والمقاومة

وقراءة القيم المقاومة حسب الوحدات المطلوبة.

(3 - 1) قياس الجهد المستمر والتيار المستمر والمقاومة :


أولاً : قياس الجهد المستمر Direct Voltage

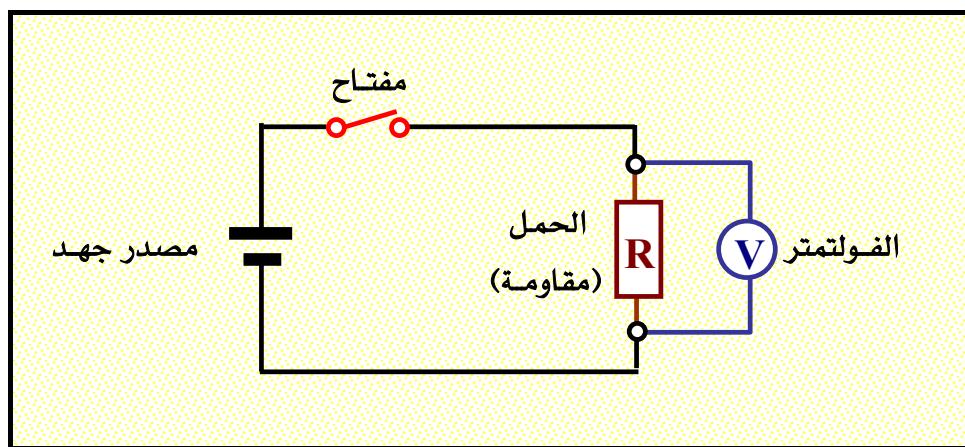يُقاس الجهد الكهربائي المستمر بجهاز الفولتمتر للجهد المستمر ، حيث توصل أطرافه على التوازي مع العنصر أو الدائرة المراد قياس الجهد على طرفيهما ، كما هو موضح بالشكل (3 - 1) .



شكل (3 - 1)

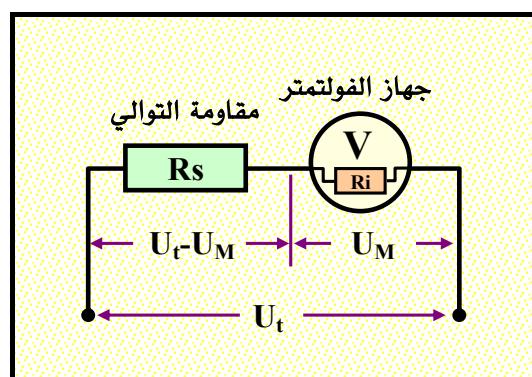
ولزيادة مجال القياس لجهاز الفولتمتر لابد من توصيل مقاومة التوازي (R_s) مع الجهاز ، ومنه فإن الجهد الزائد يقع على المقاومة الموصولة على التوازي كما هو مبين بالشكل (3 - 2) ، ويمكن اعتبار جهاز الآفوميتر التماثلي عند استخدامه لقياس الجهد المستمر مثال على ذلك .



شكل (2 - 3)


ثانياً : قياس التيار الكهربائي المستمر Direct Current :

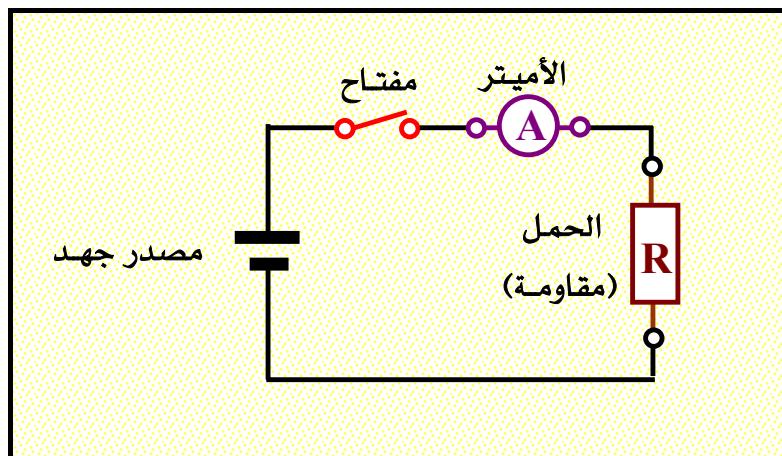يُقاس التيار الكهربائي المستمر بجهاز الأميتر للتيار المستمر، حيث توصل أطرافه على التوالي مع العنصر أو الدائرة المراد قياس التيار المار بهما، كما هو موضح بالشكل (3-3).



شكل (3-3)

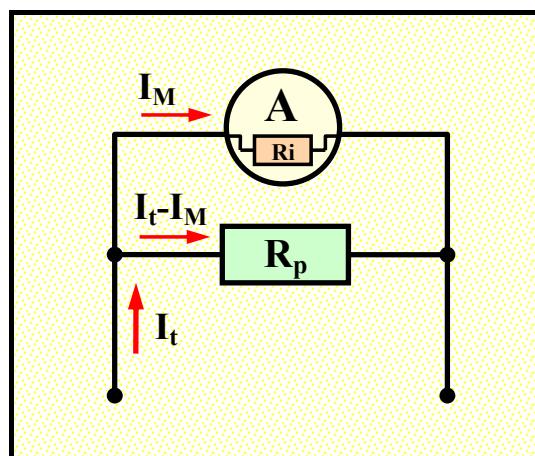ولزيادة مجال القياس لجهاز الأميتر عن القيمة المحددة له لابد من توصيل مقاومة التوازي R_p (مجزاً تيار) مع الجهاز ، ومنه فإن التيار الزائد يمر خلال المقاومة الموصلة على التوازي كما هو مبين بالشكل (3-4) ، ويمكن اعتبار جهاز الآفوميتر التماثلي عند استخدامه لقياس التيار المستمر مثال على ذلك .



شكل (3-4)

ثالثا : قياس المقاومة Resistance

تقاس المقاومة بجهاز الأوم ميتر Ohmmeter ويجب أن تكون المقاومة مفصولة عن أي منبع للجهد ويسمى القياس المباشر للمقاومة ، ويمكن قياس المقاومة باستخدام جهازي الفولطmeter والأمبيرmeter ويسمى بالقياس غير المباشر للمقاومة حيث إن :

$$\frac{\text{قراءة الفولطmeter بالفولط}}{\text{المقاومة مقاسة بالأوم}} = \frac{\text{قراءة الأمبيرmeter بالأمبير}}{\text{قراءة الأوم}} = \frac{V}{R}$$

(3- ترين قياس الجهد المستمر :

-الجدارة المراد تحقيقها :

قياس الجهد المستمر على طريقة المقاومة وعلى طريقة المصدر (المنبع)

- وقت الترين : ساعة ونصف .

 إجراءات السلامة :

- 1- ارتداء ملابس العمل المناسبة الكاملة داخل المختبر .
- 2- اتبع تعليمات المدرب بدقة وعند حدوث خطأ نبه المدرب فورا .
- 3- اختر الأداة والمعدة المناسبة لكل عمل
- 4- تأكّد من عزل الأجزاء المعزولة كهربيا قبل العمل بالعدد .
- 5- تأكّد من فصل قاطع التيار قبل البدء في العمل .
- 6- لا تضغط على مفتاح التشغيل لإمداد التيار إلا بعد مراجعة المدرب وفي وجوده .
- 7- تعرف على مصادر الأخطار المحتملة قبل العمل .
- 8- لا تعمل على أرضيات رطبة أو طاولة غير مرتبة

- التجهيزات :

- 1 مصدر جهد مستمر 220V
- 2 مقاومة 400Ω
- 3 جهاز فولطمتر للجهد المستمر من 0V إلى 250V
- 4 جهاز متعدد الأغراض (آفوميتر) ذو مؤشر (يُمثل فولطميتراً مع مقاومة توالي)
- 5 جهاز رقمي متعدد القياسات
- 6 مفتاح



- مخطط الترين :

الوحدة الثالثة


قياس (الجهد المستمر - والتيار المستمر - و

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

(المقاومة)

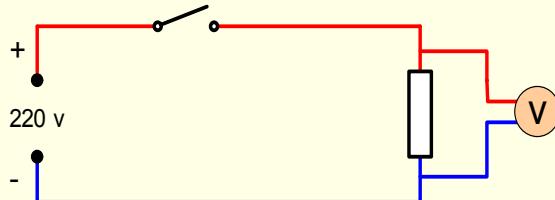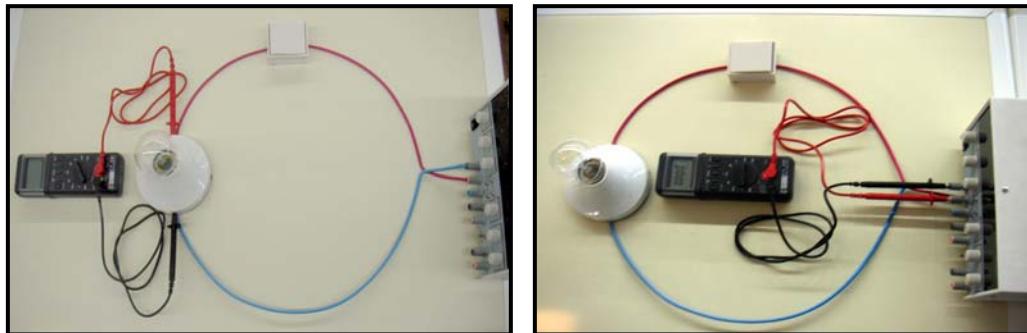

شكل (2)

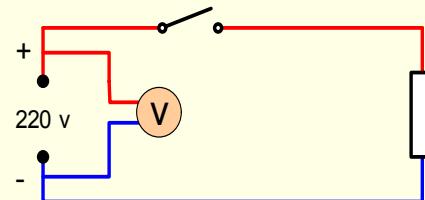

شكل (1)

- الخطوات :

- 1 - كون الدائرة كما في مخطط التمارين شكل (1) لقياس الجهد على طريق المنبع باستخدام الفولطميتر وسجل القراءة ثم افصل الدائرة .
- 2 - كون الدائرة كما في مخطط التمارين شكل (2) لقياس الجهد على طريق المقاومة باستخدام الفولطميتر ثم أغلق المفتاح وسجل القراءة ثم افصل الدائرة .
- 3 - اضبط مفتاح المجال للجهاز المتعدد القياس ذي المؤشر (الأفوميتر) على وضع الجهد المستمر 300V .
- 4 - كرر الخطوة (2،1) مستخدما الأفوميتر بدل الفولطميتر (عند قياس الجهد بالأفوميتر يوصل كفولطميتر) .
- 5 - اضبط الجهاز الرقمي على وضع الجهد المستمر المختار .
- 6 - كرر الخطوة (1،2) مستخدما الجهاز الرقمي (يوصل الجهاز الرقمي كفولطميتر عند قياس الجهد) .

- النتائج :

1 - القراءات :

	U	U_R	
--	-----	-------	--

	[V]	[V]	
	220	220	
	220	220	
	220	220	

2 - قراءة الفولطметр مباشرة

3- قراءة الأفومتر ذي المؤشر. نختار التدرج 30 ونحسب القيمة المقاسة .

ملاحظة :

يجب أن يكون التيار وفقد القدرة بأجهزة الفولطميترات صغيرين قدر الإمكان ونحقق ذلك بأن تكون المقاومة الداخلية للفولطميتر أكبر ما يمكن .

تقرير إنجاز عمل {

3- (تمرين قياس شدة التيار :

-الجذارة المراد تحقيقها :

قياس شدة التيار المار في المقاومة بالأمبير

- وقت التمرين : ساعة ونصف.

إجراءات السلامة :





- 1 - ارتداء ملابس العمل المناسبة الكاملة داخل المختبر .
- 2 - اتبع تعليمات المدرب بدقة وعند حدوث خطأ نبه المدرب فورا .
- 3 - اختر الأداة والمعدة المناسبة لـكل عمل
- 4 - تأكـد من عزل الأجزاء المـعزولة كـهـربـيا قبل العمل بالـعدد .
- 5 - تـأكـد من فصل قاطـع التـيـار قبل الـبدـء فيـالـعـمل .
- 6 - لا تـضـغـط على مـفـتـاح التـشـفـيل لإـمـرـار التـيـار إـلا بـعـد مـراـجـعة المـدـرـب وـيـنـيـ وجودـه .
- 7 - تـعـرـف على مـصـادـر الأـخـطـار الـمحـتمـلة قـبـل الـعـمل .

- التجهيزات :

- 1 - مصدر جهد مستمر 220V.
- 2 - مقاومة 400Ω .
- 3 - جهاز أمبيرمتر لـتيـار المستـمر من 0A إلى 1A .
- 4 - جهاز متعدد أغراض القياس (أفومتر) ذو مؤشر . (يـمـثـل أـمـبـيرـمـتر مع مـقاـوـمة توـازـيـ)
- 5 - جهاز رقمي متعدد القياسات .
- 6 - مفتاح .
- 7 - أسلاك توصيل .

- مخطط التمرين :

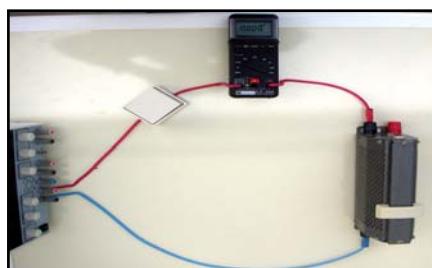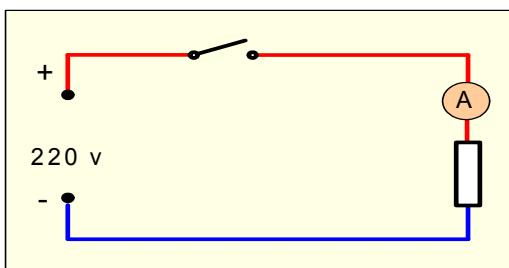**- الخطوات**

- 1 - كون الدائرة كما هو موضح بمخطط التمرين لقياس شدة التيار المار بالمقاومة باستخدام جهاز الأمبير متر.
- 2 - أغلق المفتاح { لا تضغط على مفتاح التشغيل لإمداد التيار إلا بعد مراجعة المدرب وفي وجوده } وسجل قراءة الجهاز ثم افصل الدائرة .
- 3 - اضبط مفتاح المجال للجهاز المتعدد أغراض القياس على وضع التيار المستمر 1A
- 4 - كرر الخطوة (2,1) مع استبدال جهاز الأمبير متر بالجهاز المتعدد القياس ذي المؤشر (يوصل كأمبير متر عند قياس التيار)
- 5 - اضبط الجهاز الرقمي على وضع التيار المستمر المختار
- 6 - كرر الخطوة (2,1) مع استبدال جهاز الأمبير متر بالجهاز الرقمي (يوصل الجهاز الرقمي كأمبير متر عند قياس التيار) .

- النتائج :

- 1 - القراءات

I (A)	
0.55	
0.55	
0.55	

2 - قراءة الأمبير متر مباشرة .

3 - قراءة الأفومتر ذي المؤشر. نختار التدرج 10 ونحسب القيمة المقاسة .

ملحوظة :

يجب أن يكون هبوط الجهد بأجهزة الأمبير و مترات أصغر ما يمكن وتحقق ذلك بأن تكون المقاومة الداخلية للأمير متر أصغر ما يمكن .

{ تقرير إنجاز عمل }

.....	:	
.....	:	
.....	:	
...../...../.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
..... :/...../..... :	
..... : :	:
..... : :	:

3- (4) تمرين قياس المقاومة الكهربائية (القياس المباشر) :

-الجذارة المراد تحقيقها :

قياس المقاومة مباشرة بالأوم

- وقت التمرين : ساعة.

إجراءات السلامة :



- 1 ارتداء ملابس العمل المناسبة الكاملة داخل المختبر.
- 2 اتبع تعليمات المدرب بدقة وعند حدوث خطأ نبه المدرب فورا.
- 3 اختر الأداة والمعدة المناسبة لـكل عمل
- 4 تأكد من عزل الأجزاء المعزلة كهربيا قبل العمل بالعدد .
- 5 تعرف على مصادر الأخطار المحتملة قبل العمل .
- 6 لا تعمل على أرضيات رطبة أو طاولة غير مرتبة .

- التجهيزات :

- 1 - مقاومتان لقياس قيمتيهما .
- 2 - جهاز أوميتر .
- 3 - جهاز متعدد أغراض القياس .
- 4 - جهاز قياس رقمي متعدد القياسات.

- مخطط التمرين :

برنامج



الكهرباء

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

الوحدة الثالثة

قياس (الجهد المستمر - والتيار المستمر - و

المقاومة)

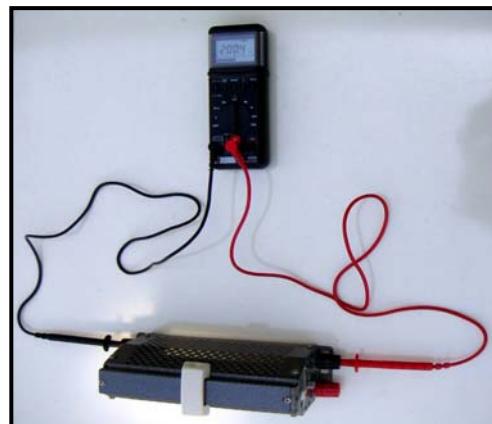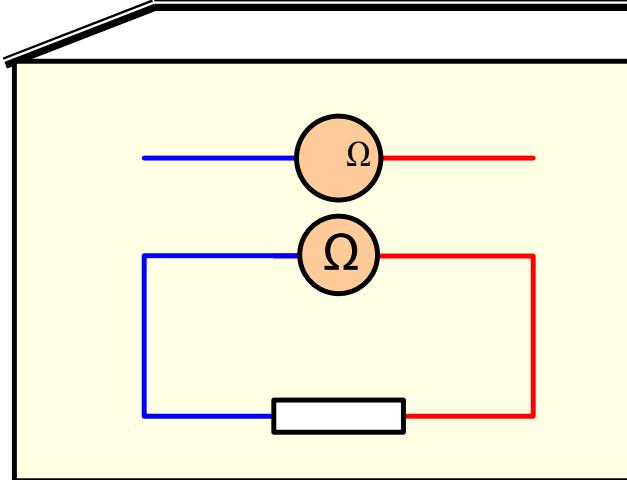

VA

- الخطوات :

- 1 - قم بضبط مؤشر جهاز الأومتر ومؤشر الجهاز المتعدد أغراض القياس على وضع صفر المقاومة إذا كان منحرفاً كما تعلمته.
 - 2 - قم بتوصيل المقاومة الأولى بجهاز الأومتر كما هو موضح بالشكل وسجل القراءة
 - 3 - قم بتوصيل المقاومة الأولى بجهاز الآفومتر كما هو موضح بالشكل وسجل القراءة
 - 4 - قم بتوصيل المقاومة الأولى بالجهاز الرقمي بعد ضبطه وسجل القراءة
 - 5 - كرر ما سبق للمقاومة الثانية .

- النتائج :

القراءات 1

	R2	R1	
	<u>Ω</u>	<u>Ω</u>	
	400	200	
	400	200	
	400	200	

2- تم قياس المقاومة مباشرة بدقة عالية باستخدام الأوميتر

تقرير إنجاز عمل {

الوحدة الثالثة

قياس (الجهد المستمر - والتيار المستمر - و

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

(القاومة)

برنامج

الكهرباء

..... : : :
---------	---------	---------

الوحدة الثالثة

(٣-٥) تمرين قياس المقاومة الكهربائية (القياس غير المباشر)

- الجدارة المراد تحقيقها :

قياس المقاومة باستخدام جهازي الفولطومتر والأمبيرمتر (قياس غير مباشر للمقاومة)

- وقت التمرين : ساعة .





- 1 - ارتداء ملابس العمل المناسبة الكاملة داخل المختبر .
- 2 - اتبع تعليمات المدرب بدقة وعند حدوث خطأ نبه المدرب فورا.
- 3 - اختر الأداة والمعدة المناسبة لكل عمل
- 4 - تأكّد من عزل الأجزاء المعزولة كهربائيا قبل العمل بالعدد .
- 5 - تأكّد من فصل قاطع التيار قبل البدء في العمل .
- 6 - لا تضغط على مفتاح التشغيل لإمرار التيار إلا بعد مراجعة المدرب وفي وجوده .
- 7 - تعرف على مصادر الأخطار المحتملة قبل العمل .
- 8 - لا تعمل على أرضيات رطبة أو طاولة غير مرتبة

- التجهيزات :

- 1 - مصدر جهد مستمر 220V
- 2 - جهاز فولطومتر للجهد المستمر
- 3 - جهاز أمبيرمتر لليار المستمر
- 4 - نفس المقاومتين المستخدمتين في التمرين السابق .

- مخطط التمرين :

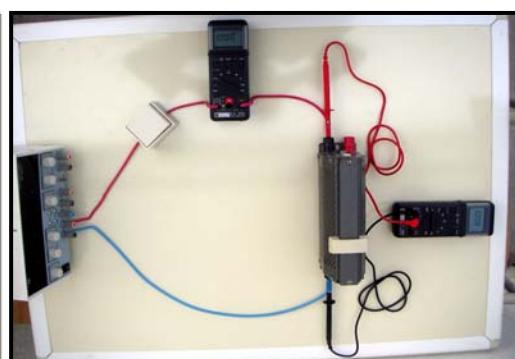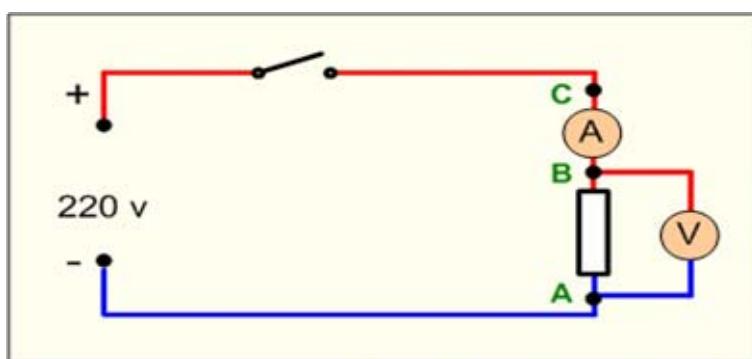

- الخطوات :

- 1 - كون الدائرة كما هو موضح بمخطط التمرين مستخدما المقاومة R1
 - 2 - أغلق المفتاح { لا تضغط على مفتاح التشغيل لإمداد التيار إلا بعد مراجعة المدرب وفي وجوده } وسجل قراءات أجهزة القياس واحسب قيمة R1 كما في الجدول
 - 3 - كرر الخطوات 1، 2 مستخدما المقاومة المجهولة الثانية R2

النتائج -

القراءات 1

	R	I	U	
	U/I	(A)	(V)	
R1	200	1.1	220	
R2	400	0.55	220	

ملاحظة :

- يوصل الفولطميتر بين النقطتين A, B عند قياس مقاومات بقيم صغيرة وبين C, A عند قياس مقاومات كبيرة وذلك للحصول على نتائج ذات دقة عالية.

{ تقرير إنجاز عمل }

.....	:				
.....	:				
.....	:				
...../...../.....	:				
.....	:				
.....	:				
.....	:				
.....		:				
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	:
...../...../.....	:
.....	:
.....	:

الوحدة الثالثة

قياس (الجهد المستمر - والتيار المستمر - و
المقاومة)

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

برنامج

الكهرباء

(3- 6) ملخص لما اشتملت عليه الوحدة :

- 1 - يوصل الفولطметр بالتوالي مع المكون المراد قياس جهده .
- 2 - يوصل الأمبيرمتر بالتوالي مع المكون المراد قياس تياره .
- 3 - جهاز الأوممتر يستخدم لقياس المقاومة دون الحاجة إلى مصدر جهد خارجي ويعطي دقة عالية .
- 4 - يمكن استخدام الفولطميتر والأميرمتر لقياس المقاومة .
- 5 - عند قياس المقاومة بالأوممتر يجب أن تكون مفصولة عن أي مصدر جهد .

(3- 7) التمرين العملي الذاتي :

أمامك :

- مقاومة مادية 800Ω

- مصدر جهد مستمر $220V$

- جهاز فولطميتر للجهد المستمر

- جهاز أمبيرمتر للتيار المستمر

المطلوب :

- قياس شدة تيار المقاومة

- قياس فرق الجهد على طريق المقاومة

- إيجاد قيمة المقاومة من قراءة الفولطميتر والأميرمتر

- كتابة الخطوات ورسم الدائرة .

ثم قارن بين إجابتك ونتائجك التي حصلت عليها وبين إجابة التمرين الذاتي .


3- (8) إجابة التمرين الذاتي :**الهدف :**قياس I , U مقاومة 800Ω وحساب قيمة R من قراءة الفولطmeter والأمبيرمتر**التجهيزات :**1 - منبع جهد مستمر $V = 220V$.2 - مقاومة مادية $\Omega = 800\Omega$.

3 - جهاز فولطmeter للجهد المستمر.

4 - جهاز أمبيرمتر لقياس التيار المستمر.

5 - أسلاك توصيل.

6 - مفتاح

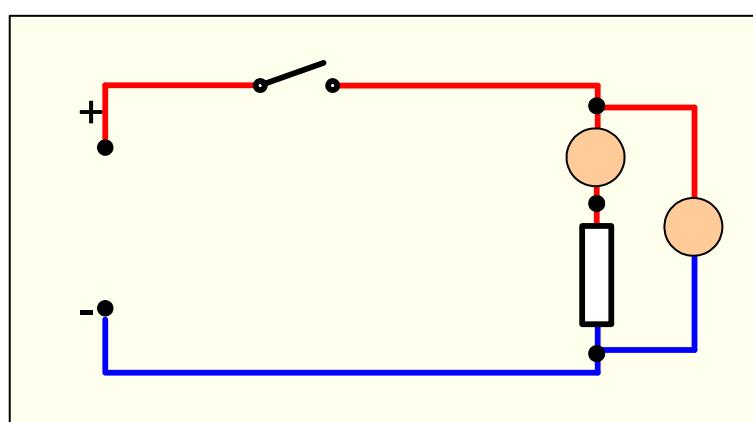**الخطوات :**

..... - 1

..... - 2

..... - 3

النتائج

R	I	U	
U/T	(A)	(V)	

برنامج

الكهرباء

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

الوحدة الثالثة

قياس (الجهد المستمر - والتيار المستمر - و

المقاومة)

الوحدة الثالثة

**قياس (الجهد المستمر – والتيار المستمر – و
المقاومة)**

مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

برنامج

الكهرباء

(3 - نماذج تقييم الأداء (مستوى إجادة الجدارة)**1 - نموذج تقييم مستوى الأداء للمتدرب:**

[يعبأ من قبل المتدرب]

				(✓)
				(✗)
				:
كليا	جزئيا			
				-1
				-2
				-3

النتيجة

إذا كان ناتج التقييم لا أو جزئياً أو غير قابل للتطبيق يعاد التدريب على النشاط بمساعدة المدرب

4 - نموذج تقييم مستوى الأداء للمدرب

[يعبأ من قبل المدرب]

/ / التاريخ :
3 : 2 : 1 :	
	10
	%80
	%100
النقاط	
	-1
	-2
	-3

ملحوظات

..... توقيع المدرب

(3-10) تعليمات للمتدرب :

- 1 - استخدم أجهزة قياس ذات دقة عالية حتى تقل نسب الخطأ
- 2 - عند وجود نسبة خطأ أشر إليها واستخدم التقرير
- 3 - استخدم مقاومات معايرة حتى تصل على قراءات صحيحة
- 4 - استخدم أسلاكاً ملونة مثلاً الأحمر للطرف الموجب والأسود للطرف السالب
- 5 - جهاز القياس الرقمي ذو دقة عالية وسهولة في الاستخدام والضبط وأخذ القراءات لذلك يفضل استخدامه .
- 6 - عرف المتدرب أن لا يتوقع أن تتدفق قيم قياساته مع القيم المحسوبة أو المقاسة بواسطة الآخرين ولكنها قد تكون قريبة منها أو تتفق معها بسبب عدة عوامل منها التفاوت في مكونات الدائرة .
- 7 - الشرح النظري الذي يسبق كل تمرين يحتسب من زمن التمارين .