

آلات التيار المتردد

المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه

الجدارة: الإمام الشامل بتركيب وأساسيات تشغيل وأداء المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه

الأهداف: عندما يكمل المتدرب هذه الوحدة يكون بإذن الله قد تمكن من تحقيق الأهداف والمهارات التالية:

الإمام بأنواع وتركيب الآلات التزامنية.

١. الإمام بنظرية عمل المولدات التزامنية.
٢. الإمام بكيفية ضبط جهد وتردد المولدات التزامنية.
٣. إجراء الحسابات الفنية المتعلقة بتشغيل المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه.
٤. إجراء الاختبارات الروتينية على المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه.
٥. تحديد عناصر الدائرة المكافئة للمولدات التزامنية.
٦. حساب القدرة والعزم والكافأة للمولدات التزامنية.
٧. حساب معامل تنظيم الجهد للمولدات التزامنية.
٨. إجراء عملية ربط للمولد التزامني في الشبكة العامة.
٩. استنتاج وفهم المنحنيات المميزة لهذه المولدات.
١٠. رسم المخطط الاتجاهي وكيفية استخدامه للتحكم في هذه المولدات.

الوقت المتوقع للتدريب: 20 ساعة

الوسائل المساعدة: التجارب العملية رقم ٨ ورقم ٩ في الوحدة التدريبية الرابعة من هذه الحقيقة

متطلبات الجدارة: يجب أن يكون المتدرب قد أتم دراسة الوحدة التدريبية الأولى في هذه الحقيقة (المحركات الحثية ثلاثة الأوجه)

هذه الوحدة مقسمة إلى فصلين، كل فصل يختص بموضوع أو أكثر حول المولدات التزامنية ثلاثة الأوجه وهي:

الفصل الأول : التركيب ونظرية العمل و الدائرة المكافئة و المنحنيات المميزة

الفصل الثاني: القدرة والعزم و التشغيل المتوازي

وفي نهاية الفصل الثاني أدرج عدد من الأمثلة الحسابية المحلولة حالاً مفصلاً بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة والتمارين التي أدرجت في نهاية كل فصل والتي تم اختيارها بعناية لتكن بمثابة قياس لفهم واستيعاب المتدرب لهذا الفصل.

الوحدة الثانية : المولدات التزامنية ثلاثية الأوجه

الفصل الأول : التركيب و نظرية العمل والدائرة المكافئة والمنحنيات المميزة

تمهيد

أن أكثر من ٩٨٪ من الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم يتم توليدها باستخدام الآلة التزامنية فهي الأكثر استخداماً لغرض تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية، والآلة التزامنية كما أنها تستخدم كمولد تزامني تستخدم أيضاً كمحرك تزامني « كما سيأتي في الوحدة القادمة » وقد اكتسبت هذه التسمية (التزامنية) بسبب التزامن أو التوافق التام بين سرعة دوران المجال المغناطيسي و العضو الدوار ولذلك تسمى بالآلية التزامنية أو التوافقية.

تركيب الآلة التزامنية ثلاثية الأوجه

كأي آلة كهربائية تتركب الآلة التزامنية Synchronous Machine من عضفين : عضو ثابت وعضو دوار أحدهما يحمل ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية ويسمى المنتج Armature والآخر يحمل ملفات المجال المغناطيسي ، ويفضل أن تكون ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية مركبة على العضو الثابت بينما تكون ملفات المجال المغناطيسي مركبة على العضو الدوار وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:

- التيار المسحوب من الآلة كبير لذا يفضل أن يؤخذ مباشرةً وليس عن طريق حلقات انزلاق
- التخلص من حلقات الانزلاق أو تقليلها إلى (٢) بدلاً من (٦) حلقات
- سهولة تبريد ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية عندما تكون ثابتة
- حماية ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية من قوة الطرد المركزية بسبب وزنها الكبير

لذا فإننا في دراستنا لهذه الآلة سنختار العضو الثابت لحمل ملفات إنتاج الطاقة الكهربائية بينما ملفات المجال المغناطيسي ستكون من نصيب العضو الدوار.


العضو الثابت:

العضو الثابت يكون مشابهاً تماماً للعضو الثابت في المحرك الحثي ثلاثي الأوجه من حيث التركيب وطريقة اللف بحيث يخرج في النهاية ستة أطراف يمكن توصيلها على شكل نجمة أو دلتا. للتفاصيل يراجع تركيب العضو الثابت للمotor الحثي ثلاثي الأوجه في الوحدة الأولى.


العضو الدوار:

العضو الدوار يحمل ملفات المجال المغناطيسي ويغذى بتيار مستمر عن طريق حلقتى انزلاق وحيث إن التيار المار في ملفات العضو الدوار تيار مستمر لذا لا يلزم تصنيع العضو الدوار على شكل شرائج حديدية بل يصنع من حديد مصمت وذلك لعدم وجود تيارات دوامية في هذه الحالة ، أما طريقة اللف فهى مشابهة لطريقة لف أقطاب العضو الثابت في آلات التيار المستمر بحيث يحمل كل قطب ملفاً واحداً ثم توصل ملفات الأقطاب على التوالى وفي النهاية يخرج طرفان إلى حلقتى الانزلاق لتغذية الملفات بالتيار المستمر. وهناك نوعان من العضو الدوار هما :

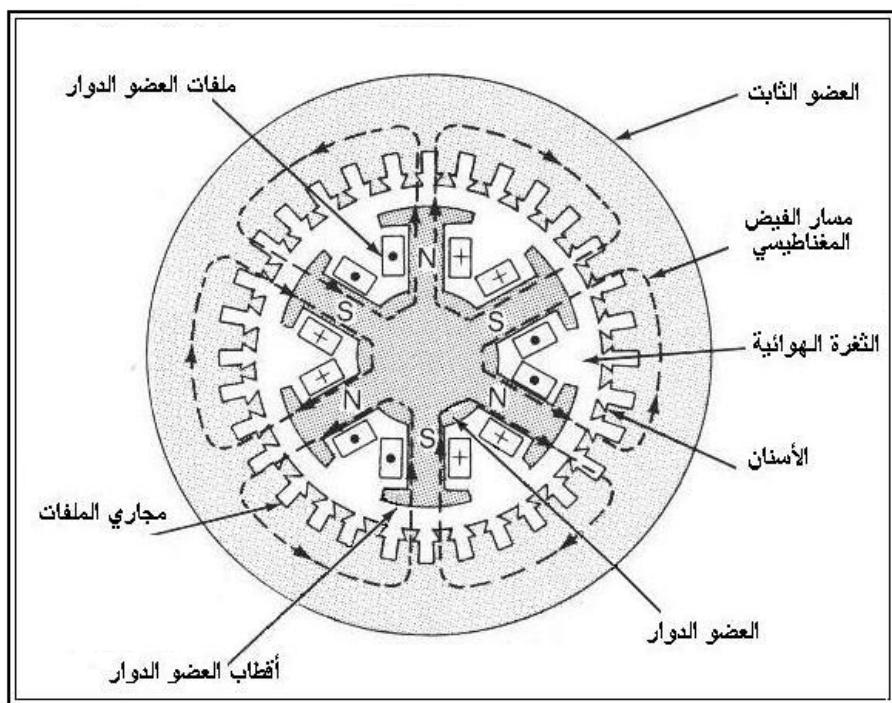- ١ - عضو دوار ذو أقطاب بارزة Salient Pole Rotor يستخدم مع الآلات التزامنية ذات السرعات المنخفضة مثل الآلات المركبة على مساقط المياه وذلك لأن سرعتها عادةً تقل عن 1000 لفة في الدقيقة انظر الشكل رقم (١ - ٢) والشكل رقم (٢ - ٢).




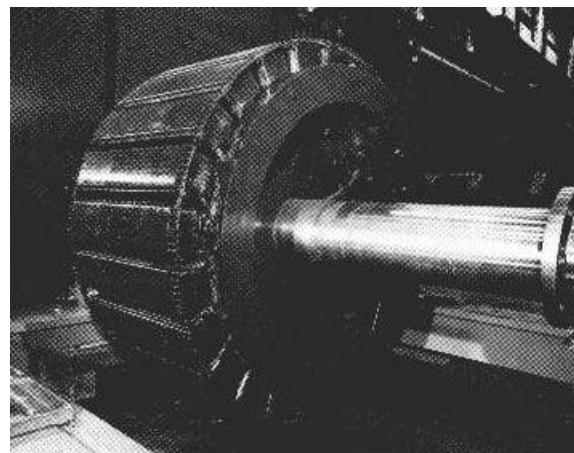الشكل رقم ١ - ٢ : آلة تزامنية ذات عضو دوار ذي أقطاب بارزة




الشكل رقم ٢ - ٢ : عضو دوار ذو أقطاب بارزة

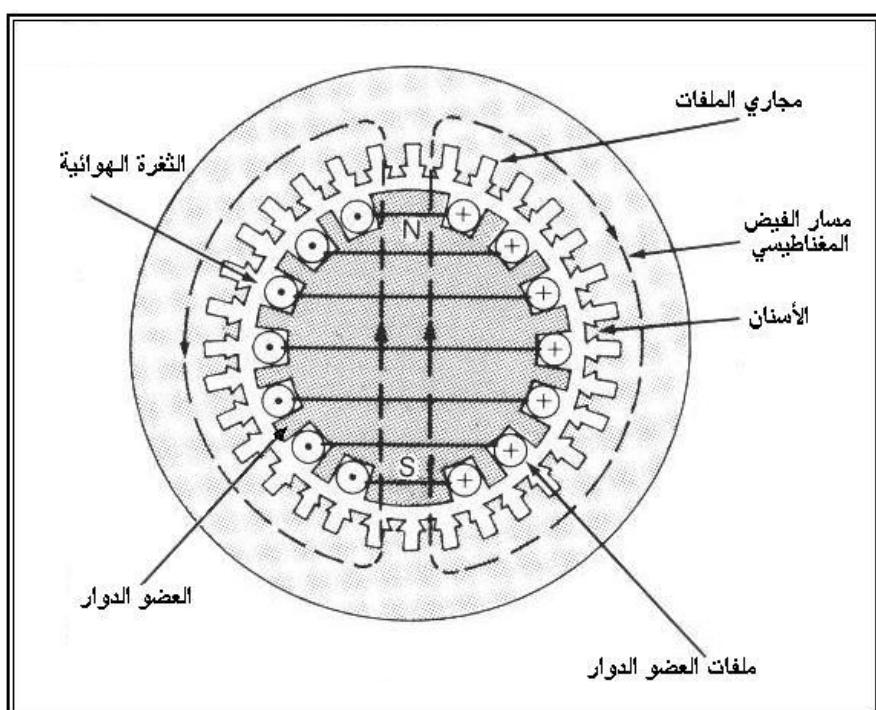-٢- عضو دوار أسطواني Cylindrical Rotor و يستخدم في الآلات التزامنية ذات السرعات العالية التي تدار بواسطة توربينات غازية أو بخارية حيث تكون السرعة إما 1500 أو 1800 أو 3000 أو 3600 لفة في الدقيقة حسب التردد المطلوب وعدد الأقطاب. ويلاحظ أنه يجب أن يكون عدد أقطاب العضو الدوار مساوياً لعدد الأقطاب في العضو الثابت ، انظر الشكل رقم (٣ - ٢) والشكل رقم (٤ - ٢).



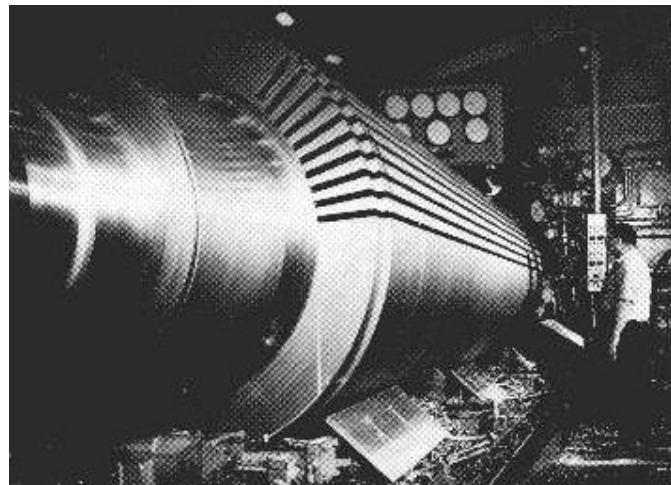الشكل رقم ٣ - ٢ : آلة تزامنية ذات عضو دوار أسطواني



شكل رقم ٤ - ٢ : عضو دوار أسطواني

كيفية عمل المولد التزامني

في البدء يدار العضو الدوار للآلية التزامنية بواسطة وسيلة تدوير مناسبة (محرك ديزل أو توربينة غازية أو بخارية أو مائية) وعندما تصل سرعة العضو الدوار إلى السرعة التزامنية يتم تغذية ملفات العضو الدوار بالتيار المستمر بواسطة مولد خاص مركب على نفس العمود يسمى المثير Exciter أو عن طريق حلقتين انزلاق إن كان من مولد خارجي ، وبالتالي ينتج في الشفرة الهوائية مجال مغناطيسي دوار يدور بنفس سرعة العضو الدوار (السرعة التزامنية) ولذلك سميت هذه الآلة بالآلية التزامنية.

هذا المجال المغناطيسي الدوار سيقطع ملفات العضو الثابت ويولد فيها قوة دافعة كهربائية متداولة طبقاً لمبدأ الحث الكهرومغناطيسي. هذه القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج (العضو الثابت) ستكون قوة دافعة كهربائية ثلاثة الأوجه بين كل وجه آخر ١٢٠ درجة وذلك لأن العضو الثابت يحمل ثلاثة ملفات بين كل ملف وآخر زاوية فراغية قدرها ١٢٠ درجة ، وتعتمد كمية القوة الدافعة الكهربائية على شدة المجال المغناطيسي وسرعة العضو الدوار ، وحيث إن سرعة العضو الدوار يجب أن تكون ثابتة للحصول على تردد ثابت ، لذا فإن الخيار الوحيد للتحكم بمقدار القوة الدافعة الكهربائية هو التحكم في شدة المجال المغناطيسي وذلك بتغيير قيمة التيار المستمر الداخل إلى ملفات العضو الدوار وتردد القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج يعتمد على سرعة العضو الدوار وعدد الأقطاب ويعحسب من المعادلة التالية:

$$f = \frac{n \cdot P}{120} \quad (1 - 2)$$

أما القوة الدافعة الكهربائية المولدة في ملفات المنتج لكل وجه فتعطى من المعادلة التالية:

$$E_{ph} = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot f \cdot \phi \cdot T_{ph} \cdot k_W \quad (2 - 2) \text{ المعادلة}$$

حيث:

f : التردد

ϕ : شدة الفيصل المغناطيسي

T_{ph} : عدد اللفات في كل وجه

k_W : معامل اللف (> 1)

الدائرة المكافئة للألة التزامنية

إن وجود ثغرة هوائية غير منتظمة في الآلة التزامنية ذات الأقطاب البارزة سيضفي بعض التعقيد على الدائرة المكافئة للألة التزامنية لذا فإننا هنا سنفترض أن الثغرة الهوائية منتظمة أي أنها سنسخدم نموذج الآلة التزامنية ذات العضو الدوار الأسطواني ، كما أن هذا الافتراض يعطي نتائج مقبولة في حالة الآلة التزامنية ذات الأقطاب البارزة عندما تعمل في حالة الاستقرار steady state. إن الجهد المولدة في ملفات المنتج E_{ph} والمعطى بالمعادلة (٢ - ٢) يعتبر الجهد الداخلي للمولد ولا يظهر على أطراف المنتج إلا في حالة عدم مرور تيار في ملفات المنتج (حالة عدم التحمل) ، أما في حالة تحمل المولد فإنه سيظهر جهد آخر مختلف على أطراف المنتج يسمى الجهد الخارجي V_{ph} .

لماذا الجهد الخارجي لا يساوي الجهد الداخلي في حالة التحمل وما العلاقة بينهما ؟

الإجابة على هذا السؤال تقود إلى استنتاج نموذج للدائرة المكافئة للمولد التزامني.

يوجد عدد من العوامل التي تسبب الاختلاف بين E_{ph} و V_{ph} عند التحمل أهمها ما يلي:

١- تشوه الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية بسبب مرور تيارات في ملفات المنتج وهو ما يسمى

بظاهرة رد فعل المنتج . Armature Reaction .

٢- وجود مقاومة لملفات المنتج .

٣- وجود ممانعة حثية ذاتية لملفات المنتج .


ما هو رد فعل المنتج؟

عند تحميل الآلة التزامنية سيمر في كل وجه من أوجه العضو الثابت تيار كهربائي، وحيث إن ملفات العضو الثابت رتبت بحيث يفصل بين كل وجه وآخر زاوية فراغية مقدارها 120° درجة فإن التيارات المارة في هذه الأوجه ستفصل بين كل تيار وآخر زاوية طور مقدارها 120° درجة، ونتيجة لمرور هذه التيارات مجتمعة بهذه الصفة سيتولد مجال مغناطيسي دوار في العضو الثابت يدور بنفس سرعة واتجاه المجال المغناطيسي الدوار الناتج من ملفات العضو الدوار، هذا المجال المغناطيسي الجديد هو رد فعل المنتج كنتيجة لمرور تيارات كهربائية في ملفاته أثناء التحميل.

إذن: المجال المغناطيسي المؤثر في الثغرة الهوائية هو محصلة المجالين المتولدين من العضو الدوار والعضو الثابت، وكما أن المجال المغناطيسي المتولد من العضو الدوار سينتج جهداً في ملفات العضو الثابت هو E_{ph} ، كذلك المجال المغناطيسي الناتج بسبب رد فعل المنتج سينتج جهداً في ملفات العضو الثابت هو E_{AR} ، ولذا فإن الجهد الذي سيظهر على أطراف المولد V_{ph} هو محصلة هذين الجهدتين أو لنقل هو الجهد المتولد بسبب محصلة الفيصل المغناطيسي في الثغرة الهوائية B_{Total} ، انظر الشكل (٥ - ٢).

$$B_{Total} = B_R + B_S \quad (3-2) \quad \text{المعادلة}$$
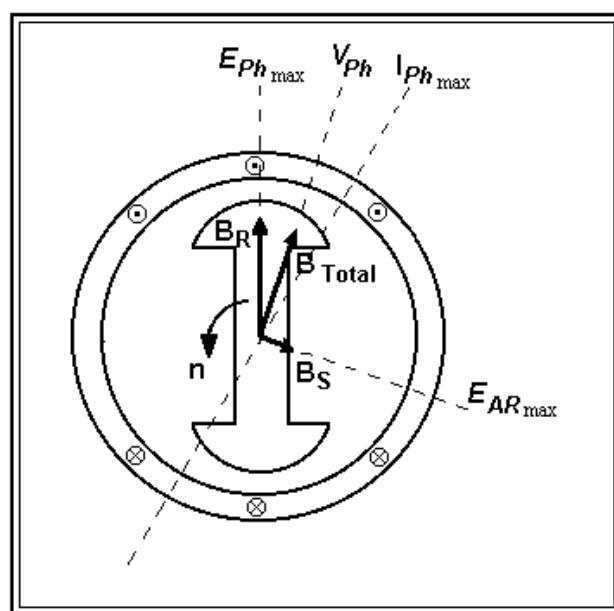
$$V_{ph} = E_{ph} + E_{AR} \quad (4-2) \quad \text{المعادلة}$$



الشكل رقم - ٢ : المجالات المغناطيسية المؤثرة في المولد التزامني أثناء التحميل


في الشكل (٥ - ٢) نجد أن التيار I_{Ph} نتج بسبب تحميل الآلة بحمل حشى وذلك لأنه متخلص عن الجهد بزاوية ما ، هذا التيار بدوره أوجَد المجال المغناطيسي B_S الذي بدوره أنتج جهداً في ملفات المنتج هو E_{Ph} ، هذا الجهد E_{AR} الناتج بسبب رد فعل المنتج يتاسب طردياً مع التيار المسبب له كما أنه متخلص عنه بزاوية قدرها ٩٠ درجة ، وبناءً عليه نستطيع أن نعبر عن هذا الجهد المولود بسبب رد فعل المنتج بما يلي:

$$E_{AR} = -jXI_{Ph} \quad (5 - 2)$$

وبعد التعويض في المعادلة (٤ - ٢) نجد أن :

$$V_{Ph} = E_{Ph} - jXI_{Ph} \quad (6 - 2)$$

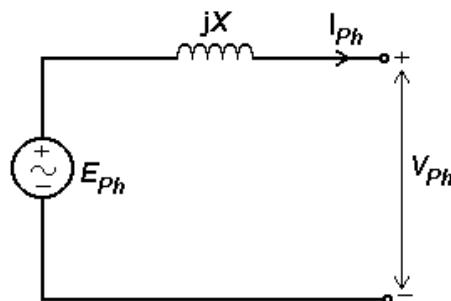المعادلة (٦ - ٢) يمكن أن نمثلها بالدائرة التالية :



الشكل رقم ٦ - ٢ : دائرة تمثل المعادلة (٦ - ٢)

إذن : الجهد المولود بسبب رد فعل المنتج يمكن التعبير عنه بمحاثة موصولة على التوالي مع مصدر الجهد الداخلي.

بالإضافة إلى تأثير رد فعل المنتج أيضاً هناك تأثير للمقاومة و ممانعة التسرب الحثية لملفات المنتج. فإذا اعتبرنا أن مقاومة ملفات المنتج هي R_A و ممانعة التسرب الحثية لملفات المنتج هي X_A ، فإن جهد أطراف المولد يصبح كما يلي:

$$V_{Ph} = E_{Ph} - jXI_{Ph} - jX_A I_{Ph} - R_A I_{Ph} \quad (7 - 2)$$


من أجل تبسيط المعادلة (٧ - ٢) يمكننا دمج ممانعة التسرب الحثية لملفات المنتج (X_A) مع الممانعة الحثية التي تمثل رد فعل المنتج (X) ليصبح ممانعة حثية واحدة تسمى الممانعة التزامنية (X_S).

$$X_S = X + X_A \quad (8 - 2) \quad \text{المعادلة}$$

وبالتالي يصبح جهد أطراف المولد كما يلي:


$$V_{Ph} = E_{Ph} - jX_S I_{Ph} - R_A I_{Ph} \quad (9 - 2) \quad \text{المعادلة}$$

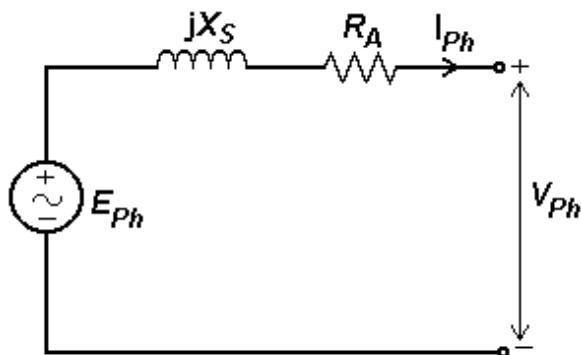المعادلة (٩ - ٢) هي المعادلة النهائية التي يحسب منها جهد أطراف المولد لكل وجه ، من هذه المعادلة يمكننا أن نرسم الدائرة المكافئة للآلية التزامنية كما هو موضح في الشكل (٧ - ٢) مع ملاحظة أنها تمثل وجه واحد فقط من أوجه المنتج وذلك للتشابه التام بين الأوجه الثلاثة.



الشكل رقم ٧ - ٢ : الدائرة المكافئة للآلية التزامنية

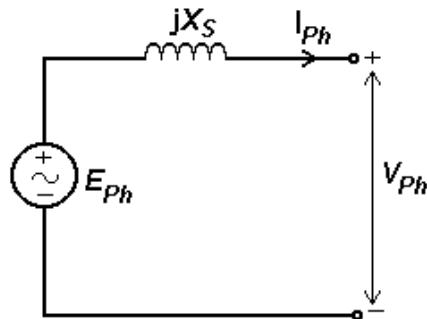الشكل (٧ - ٢) يمثل الدائرة المكافئة النهائية للآلية التزامنية ذات العضو الدوار الأسطواني ، كما أنه يمكن تبسيط هذه الدائرة وذلك بإهمال مقاومة ملفات المنتج نظراً لقلتها مقارنةً بممانعة التزامنية خصوصاً في الآلات الكبيرة فتصبح الدائرة المكافئة التقريرية كما هو موضح في الشكل (٨ - ٢).



الشكل رقم - ٨ : الدائرة المكافئة التقريبية

وفي هذه الحالة يحسب جهد الأطراف لـ كل وجه كما يلي :


$$V_{Ph} = E_{Ph} - jX_S I_{Ph} \quad (10-2)$$

المخطط الاتجاهي للآلية التزامنية

بما أن الجهد والتيارات المولدة في الآلة التزامنية هي كميات اتجاهية (ذات مقدار وزاوية) لذلك يستحسن رسم هذه الكميات مع بعضها البعض بشكل اتجاهي لنحصل على ما يسمى بالمخطط الاتجاهي Phasor Diagram للآلية التزامنية. هذا المخطط الاتجاهي يعتبر أداة هامة جداً بالنسبة للآلية التزامنية لأنّه بواسطته يسهل فهم ودراسة وتحليل أداء الآلة التزامنية ، فمثلاً الشكل رقم (٩ - ٦)

يوضح المخطط الاتجاهي المصاحب للمعادلة رقم (٩ - ٦) في ثلاثة حالات تحميل للآلية التزامنية (حمل مادي أو حمل ثقي أو حمل سعوي) ، ويلاحظ أن جهد الأطراف يعتبر مرجع جميع القيم في المخطط الاتجاهي وهو أيضاً محصلة جميع الجهدود داخل الآلة وهذا مطابق تماماً للدائرة المكافئة في الشكل رقم (٧ - ٢).

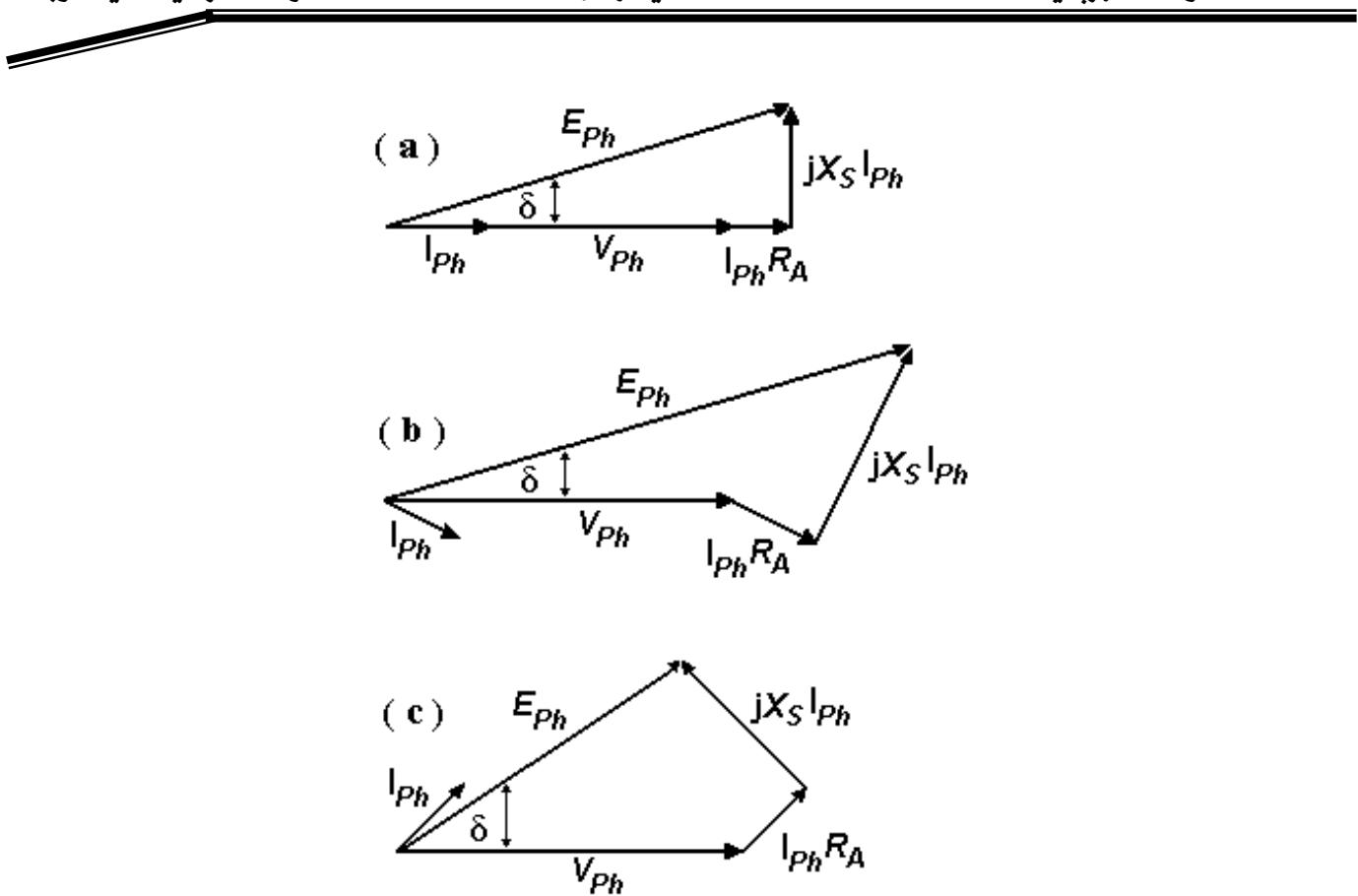حاول القيام برسم المخطط الاتجاهي المصاحب للدائرة المكافئة في الشكل رقم (٨ - ٢) في حالات التحميل الثلاث.



الشكل رقم ٩ - ٢ : المخطط الاتجاهي للآلية التزامنية عندما يكون معامل القدرة واحداً (a) و عندما يكون معامل القدرة متاخلاً (b) و عندما يكون معامل القدرة متقدماً (c)


اختبارات الآلة التزامنية

الآلية التزامنية كغيرها من الآلات يجرى عليها الاختباران الشهيران (اختبار عدم الحمل واختبار القصر) وذلك لتحديد المنحنيات المُميزة للآلية وحساب عناصر الدائرة المكافئة.


أولاً: اختبار عدم الحمل (الدائرة المفتوحة Open Circuit)

في هذا الاختبار تترك أطراف المنتج مفتوحة وتدار الآلة حتى تصل إلى سرعتها التزامنية ومن ثم يزداد تيار المجال تدريجياً ابتداءً من الصفر، هذه الزيادة في تيار المجال تؤدي إلى زيادة الفيض المغناطيسي وبالتالي زيادة الجهد المترد على أطراف المنتج المفتوحة وتسجل قيم التيار والجهد في جدول ثم ترسم العلاقة بينهما كما هو موضح في الشكل رقم (١١ - ٢)، هذه العلاقة تسمى

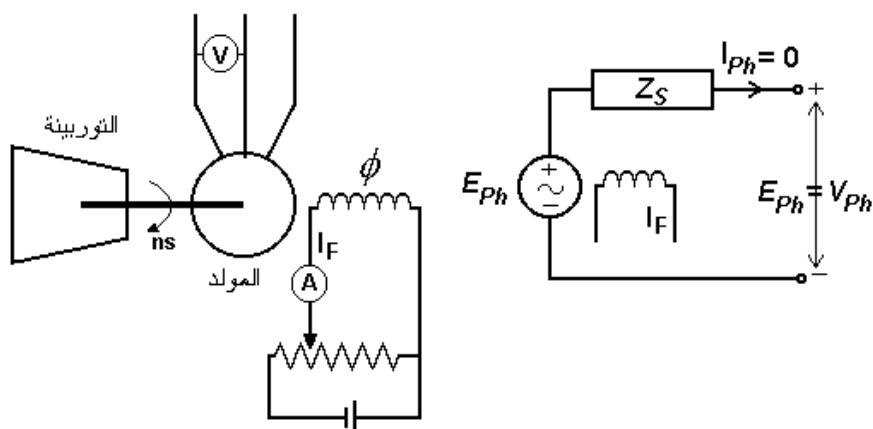منحنى المغناطة Open Circuit Magnetization Curve أو منحنى الدائرة المفتوحة المُميّز Characteristic (O.C.C) راجع الأشكال (١٠ - ٢) و (١١ - ٢)



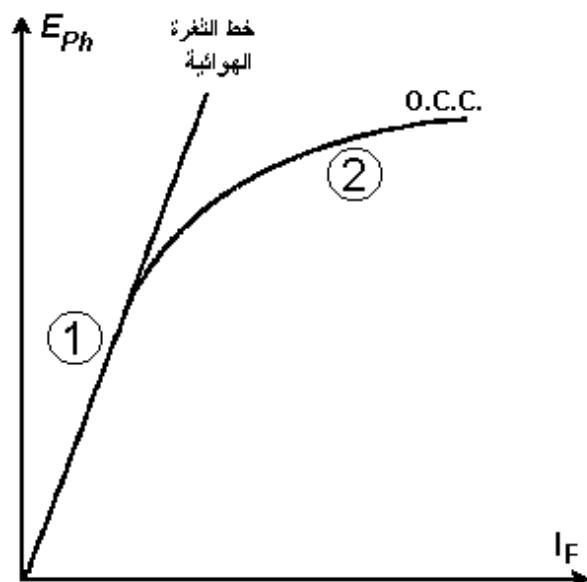الشكل رقم ١٠ - ٢ : الآلة التزامنية أثناء اختبار عدم الحمل




الشكل رقم ١١ - ٢ : منحنى الدائرة المفتوحة للآلية التزامنية


يلاحظ من المنحنى السابق أنه ينقسم إلى منطقتين واضحتين في المنطقة رقم (١) الفيض المغناطيسي منخفض ولذا فإن ممانعة الحديد تكون صغيرة جداً وهذا يعني أن الممانعة الموجدة هي ممانعة الهواء فقط وهذا يؤدي إلى أن الجهد يتغير تغيراً خطياً مع تيار المجال في هذه المنطقة وامتداد المنحنى في هذه المنطقة هو الخط الفاصل بين المنطقتين ويسمى خط الثغرة الهوائية وفي المنطقة رقم (٢) يزداد الفيض المغناطيسي مما يؤدي إلى زيادة ممانعة الحديد . أي أن الحديد بدأ يصل إلى حالة التشبع . مما يؤدي إلى تناقص معدل الارتفاع في جهد أطراف المنتج مقابل تيار المجال كما هو ملاحظ من المنحنى.

ثانياً: اختبار القصر Short Circuit Test

في هذا الاختبار تقصير أطراف المنتج الثلاثة مع بعضها البعض وتدار الآلة حتى تصل إلى السرعة التزامنية ثم يزداد تيار المجال تدريجياً وتسجل قيمة تيار المنتج وقيمة تيار المجال المقابلة في جدول ثم ترسم العلاقة بينهما كما هو موضح في الشكل رقم (١٢ - ٢) ، هذه العلاقة تسمى منحنى القصر المميز Short Circuit Characteristic (S.C.C) ويجب أن لا يترك تيار القصر يزداد عن القيمة المقننة لتيار الحمل الكامل ، راجع الأشكال (١٢ - ٢) و (١٢ - ٣).

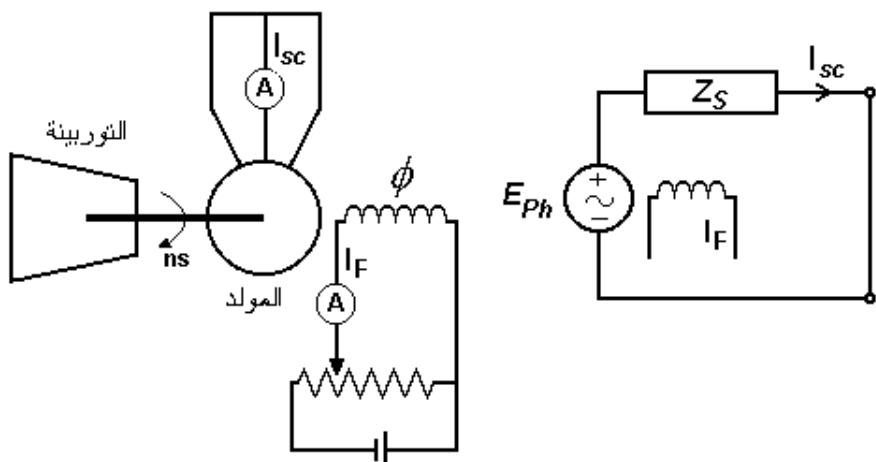

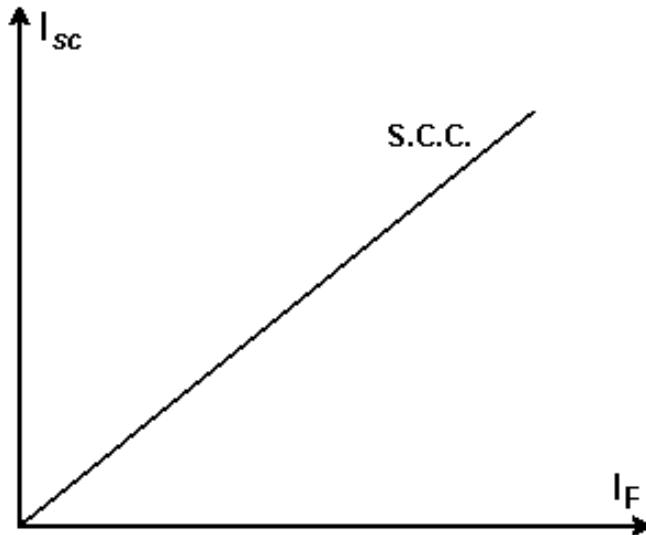الشكل رقم ١٢ - ٢ : الآلة التزامنية أثناء اختبار الدائرة المقصورة



الشكل رقم ١٣ - ٢ : منحنى الدائرة المقصورة للالة التزامنية

حساب المانعة التزامنية باستخدام منحني الدائرة المفتوحة (O.C.C) والقصر (S.C.C).

يمكن حساب المانعة التزامنية (X_S) للالة التزامنية باستخدام منحنى الدائرة المفتوحة (O.C.C) ومنحنى الدائرة المقصورة (S.C.C) كما يلي:


١ - عند كل قيمة من قيم تيار المجال (I_F) تحسب (Z_S) من المعادلة التالية:

$$Z_S = \frac{E_{Ph}}{I_{SC}} \quad I_F \text{ is constant}$$

٢ - تحسب (X_S) من المعادلة التالية :

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_A^2} \quad \text{المعادلة (11 - 2)}$$

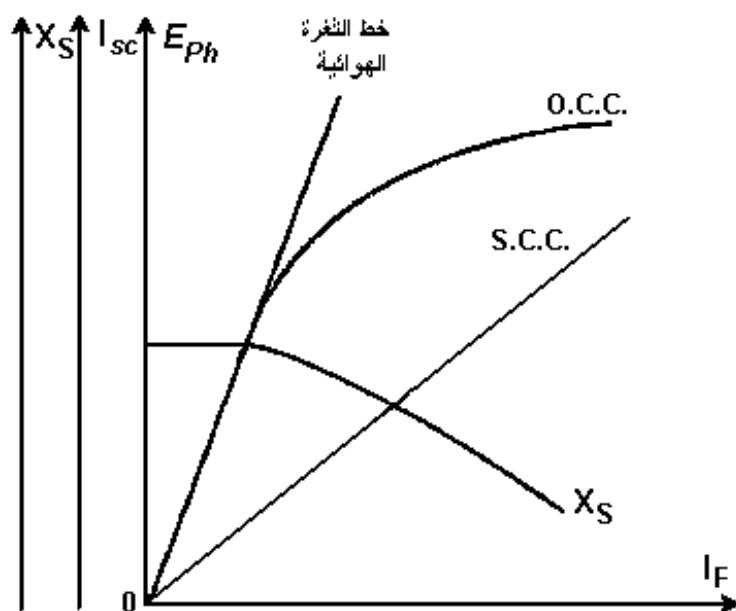حيث R_A هي مقاومة ملفات المنتج ويمكن قياسها مباشرة باستخدام الأوميتر. يمكن أيضاً أن ترسم العلاقة بين I_F , X_S كما هو موضح في الشكل رقم (١٤ - ٢)، ويلاحظ أن قيمة X_S تكون ثابتة في منطقة التغير الخطي لمنحنى الدائرة المفتوحة(O.C.C) وتقل كلما زادت المانعة المغناطيسية للحديد.



الشكل رقم ١٤ - ٢ : الممانعة التزامنية لآلية التزامنية بدلالة تيار المجال

معامل تنظيم الجهد

يعتبر معامل تنظيم الجهد Voltage Regulation من المعاملات الهاامة في الآلة التزامنية وذلك لأنه يعطي فكرة واضحة عن مدى التغير الذي يحدث في قيمة الجهد على أطراف الآلة عند تحميل الآلة أو عندما تتغير الأحمال بشكل كبير، كما أنه يعتبر مؤشراً جيداً للدلالة على المولد الأفضل عند المقارنة بين المولدات. ويعرف بأنه التغير في جهد الأطراف من حالة عدم الحمل إلى حالة الحمل الكامل منسوباً إلى قيمة الجهد في حالة الحمل الكامل.

ويعبر عنه رياضياً كما يلي:

$$VR = \frac{E_{Ph} - V_{Ph}}{V_{Ph}} \times 100 \quad (12 - 2) \quad \text{المعادلة}$$

وهناك عدة طرق تستخدم لتعيين معامل تنظيم الجهد تعتمد على نوعيه البيانات المتوفرة عن الآلة والتي تكون عادةً إما نتائج اختبارات أجريت على الآلة أو بيانات التصميم.

أسئلة وتمارين

- ١- مم اكتسبت الآلة التزامنية تسميتها؟
- ٢- كيف يمكن التحكم في مقدار القوة الدافعة الكهربائية المولدة في ملفات المنتج؟
- ٣- هل من المناسب زيادة القوة الدافعة الكهربائية المولدة في ملفات المنتج عن طريق زيادة سرعة الدوران؟
- ٤- كيف يمكن التحكم في تردد الآلة التزامنية؟
- ٥- ما المقصود برد فعل المنتج؟
- ٦- ما الممانعة التزامنية؟
- ٧- ارسم الدائرة المكافئة التقريبية لآلية التزامنية ، واذكر الأساس الذي تم عليه التقرير؟
- ٨- ارسم المخطط الاتجاهي لآلية التزامنية المصاحب للدائرة المكافئة التقريبية في حالة كون معامل القدرة مساو للواحد ومتخلف ومتقدم
- ٩- ما المقصود بالتشبع المغناطيسي في الحديد؟
- ١٠- إلى أي مدى يمكن زيادة تيار المجال في اختباري عدم الحمل و الدائرة المقصورة؟
- ١١- ما معامل تنظيم الجهد؟
- ١٢- ما أهمية معرفة معامل تنظيم الجهد للمولد؟
- ١٣- أيهما أفضل للمولد أن يكون معامل تنظيم جهده كبيراً أم صغيراً؟

الفصل الثاني : القدرة والعزم – التشغيل المتوازي


القدرة والعزم في الآلة التزامنية

القدرة الفعالة الخارجة من المولد التزامني تعطى من المعادلة التالية:

$$P = 3V_{Ph}I_{Ph}\cos\theta \quad (13 - 2) \quad \text{المعادلة}$$

حيث: θ هي الزاوية بين الجهد والتيار وجب تمامها هو معامل القدرة

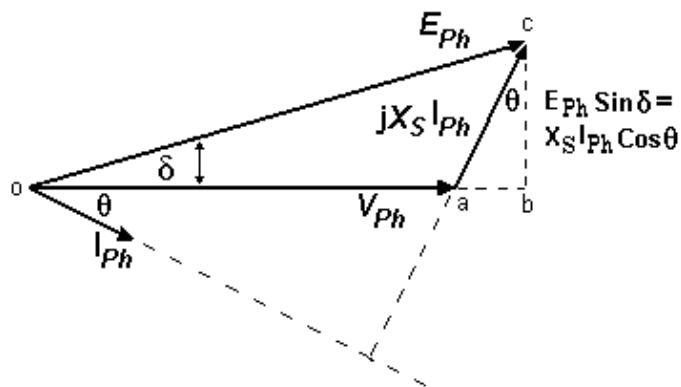إذا أهملنا مقاومة ملفات المنتج R_A وذلك لصغر قيمتها عندما تقارن بالمانعة التزامنية X_S كما في الشكل (٨ - ٢) فإننا نستطيع إيجاد معادلة مهمة جداً لحساب القدرة الخارجية من الآلة التزامنية. لكي نوجد هذه المعادلة نستعين بالخطط الاتجاهي المعبر عن هذه الحالة والموضح في الشكل (١٥ - ٢)



الشكل رقم ١٥ - ٢: المخطط الاتجاهي للمولد التزامني في حالة إهمال R_A

نلاحظ في المخطط الاتجاهي أعلاه أن المستقيم bc يمكن أن يعبر عنه بـ $(E_{Ph}\sin\delta)$ أو b $(X_S I_{Ph}\cos\theta)$ وذلك لكونه ضلعاً مشتركاً في المثلثين abc و obc وبالتالي فإن:


$$I_{Ph}\cos\theta = \frac{E_{Ph}\sin\delta}{X_S}$$

وبعد التعويض في المعادلة (١٣ - ٢) تصبح معادلة القدرة كما يلي:

$$P = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}\sin\delta}{X_S} \quad (14 - 2) \quad \text{المعادلة}$$

معادلة القدرة (14 - 2) يمكن أن نرسم منها العلاقة بين P و δ كما هو موضح في الشكل (16 - ٢)، العلاقة (14 - 2) توضح أن القدرة الخارجية من المولد التزامني تعتمد على الزاوية δ بين V_{Ph} و E_{Ph} ، هذه الزاوية δ تسمى زاوية الحمل Load angle أو زاوية العزم Torque angle ، كما يلاحظ أيضاً أن أكبر قدره يمكن أن تؤخذ من المولد نظرياً عندما تكون قيمة الزاوية δ تسعةون درجة ، أي أن ($\sin\delta=1$) وبالتالي:
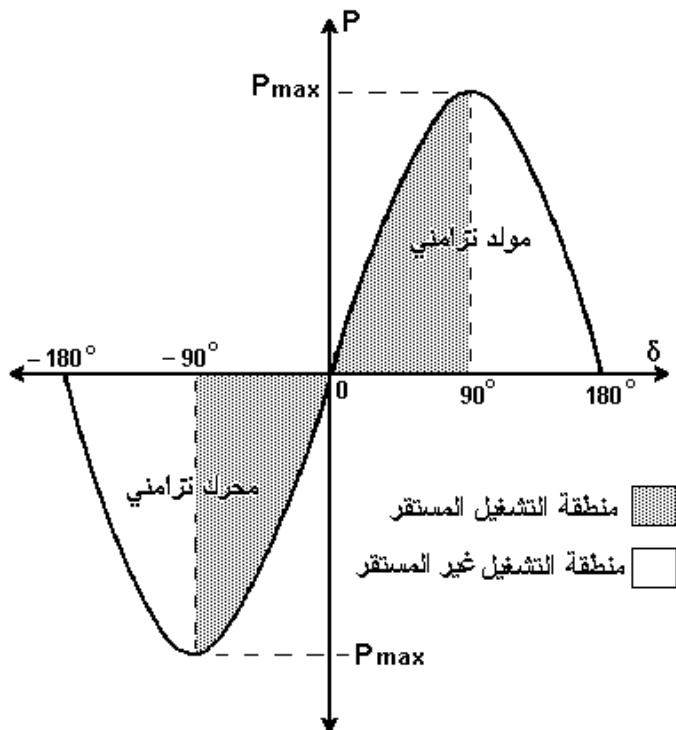
$$P_{max} = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}}{X_S} \quad (15 - 2) \quad \text{المعادلة}$$



الشكل رقم ١٦ - ٢ : القدرة في الآلة التزامنية بدلالة زاوية الحمل δ

منطقة التشغيل الآمن أو المستقر لآلية التزامنية عندما تكون ($\delta > 90^\circ$) في حالة التشغيل كمولد أو عندما تكون ($\delta < -90^\circ$) في حالة التشغيل كمحرك كما هو موضح في الشكل (16 - ٢).

العزم المولود داخل الآلة التزامنية يمكن إيجاده من المعادلة (١٤ - ٢) بعد قسمتها على السرعة الزاوية للعضو الدوار كما يلي:

$$T = \frac{3V_{Ph}E_{Ph}\sin\delta}{\omega_m X_S} \quad (16 - 2)$$

المعادلة

تشغيل المولدات التزامنية على التوازي

من النادر جداً أن يوجد مولد وحيد يغذي حملاً مستقلاً ماعدا حالات خاصة كالمولدات المعدة لأعمال الطوارئ. عادةً يوجد في كثير من التطبيقات أكثر من مولد مربوطة على التوازي مع بعضها البعض لإمداد الأحمال بالقدرة المطلوبة، وأقرب مثال على ذلك نجده في أي منطقة من مناطق المملكة حيث يوجد العشرات من المولدات التزامنية في أماكن مختلفة مربوطة مع بعضها البعض على التوازي لتغذية تلك المنطقة بما تحتاجه من القدرة الكهربائية.

إذن : لماذا يفضل ربط المولدات التزامنية مع بعضها على التوازي؟
هناك مميزات عديدة لتشغيل المولدات على التوازي أهمها ما يلي:

- ١ - المولدات المربوطة على التوازي تستطيع أن تغذى أحمالاً أكبر من الحمل الذي يغذيه مولد واحد.
- ٢ - وجود عدة مولدات مربوطة على التوازي يزيد موثوقية النظام ، لأنه في حالة تعطل أي مولد فإن المولدات الأخرى تقاسم حصة ذلك المولد.
- ٣ - وجود عدة مولدات مربوطة على التوازي يسمح بإجراء أعمال الصيانة لمولد أو أكثر دون قطع القدرة عن الأحمال.
- ٤ - وجود عدة مولدات صغيرة مربوطة على التوازي أكبر كفاءة من مولد وحيد مكافئ لها خصوصاً عندما تكون الأحمال صغيرة.

ومن أجل ربط المولدات على التوازي يجب أن يتحقق عدد من الشروط هي كما يلي:

- ١ - القيمة الفعالة (rms value) لجهد الأطراف في كلا المولدين يجب أن تتساوي.
- ٢ - التردد يجب أن يكون متساوياً في كلا المولدين
- ٣ - تتبع الأطوار لكلا المولدين يجب أن يكون هو نفسه إما ABC أو ACB
- ٤ - يجب أن تكون الجهود في نفس الطور (زاوية الطور للوجه a متساوية في كلا المولدين)

و عند تحقق هذه الشروط يمكن توصيل المولدين على التوازي بأمان ، أما عند توصيل المولدين عند عدم تحقق شرط أو أكثر من هذه الشروط فإن ذلك يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة قد تؤدي إلى تلف ملفات المولد بسبب مرور تيار كبير فيها أو يؤدي إلى كسر العمود بسبب تحوله إلى محرك يدور باتجاه معاكس لدوران التوربينة.


توصيل المولدات التزامنية إلى قضبان لا نهائية

إن عملية توصيل المولد التزامني إلى قضبان لا نهائية Infinite bus bars تعتبر عملية مشابهة لتوصيل المولد التزامني على التوازي مع مولد آخر كبير جداً وذلك لأن القضبان اللانهائية يعتبر كأنه مولد ذو قدره غير محدودة ، ولإتمام هذه العملية يجب أن تتحقق الشروط السابقة قبل عملية التوصيل ، وللتتأكد من تحقق تلك الشروط تجرى عملية التزامن . وعملية التزامن هذه تجري بعدة طرق نذكر منها طريقتين :

١- طريقة المصابيح المضيئة

في هذه الطريقة توصل ثلاثة ملبات بين الآلة والقضبان اللانهائية كما هو موضح في الشكل رقم (١٧ - ٢) بحيث توصل الأولى بين الخطين a و' a والثانية بين الخطين b و' c والثالثة بين الخطين c، b' كما يوصل ثلاثة أجهزة فولتميتر: Vs بين الوجهين a و' a و Vm لقياس جهد المولد و Vb لقياس جهد القضبان اللانهائية ، كذلك يتم توصيل جهازين لقياس تردد المولد والقضبان اللانهائية كما هو موضح في الشكل (١٧ - ٢) ، وبهذه الطريقة يمكن التأكد من تحقق شروط التزامن الأربع كما يلي :

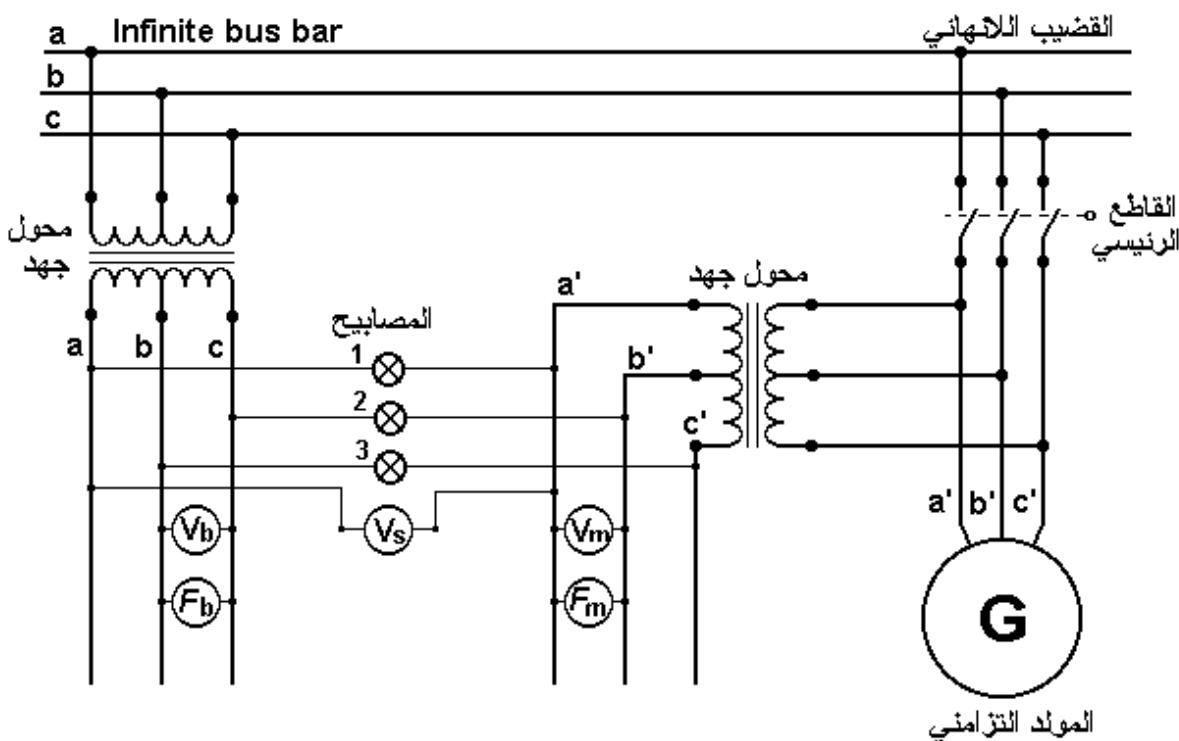- ١- لكي يتحقق الشرط الأول يجب أن تتساوى قراءة أجهزة قياس الجهد ($V_m = V_b$)
- ٢- لكي يتحقق الشرط الثاني يجب أن تتساوى قراءة أجهزة قياس التردد ($F_m = F_b$)
- ٣- الشرط الثالث يتحقق عندما يكون انطفاء واحتمال المصابيح بشكل منتظم
- ٤- الشرط الرابع يتحقق عندما يكون فرق الجهد بين وجهين متاماثلين في الآلة والقضيب مساوياً للصفر ($V_s = 0$) .



الشكل رقم ١٧ - ٢ : عملية التزامن بطريقة المصابيح المضيئة


أما عملية التزامن ف يتم إجراؤها كما يلي:

- ١ - يرفع جهد أطراف المولد حتى يصبح مساوياً لجهد القضيب ($V_m = V_b$) وذلك بزيادة تيار المجال تدريجياً
- ٢ - يضبط تردد المولد بحيث يكون قريباً من تردد القضيب وذلك بزيادة سرعة الدوران
- ٣ - عند محاولة ضبط سرعة الدوران يحدث إحدى حالتين بالنسبة للمصابيح ، الحالة الأولى: جميع المصابيح تضيء وتطفئ بشكل عشوائي و هذا يعني أن شرط تتبع الأطوار للمولد و القضبان مختلف وعندما يجب المبادلة بين أي طرفين من أطراف المولد من أجل عكس تتبع أطوار المولد وبعدها نلاحظ أن إضاءة المصابيح أصبحت بشكل منتظم ومتتابع. الحالة الثانية : جميع المصابيح تضاء وتطفئ بشكل منتظم ومتتابع و هذا يعني أن تتبع الأطوار للمولد والقضيب اللانهائي متماثل.
- ٤ - إذا تحققت الحالة الثانية يتبقى ضبط التردد وذلك عن طريق التحكم في السرعة التزامنية للالة، ويوضح ذلك في سرعة تتبع الإضاءة فإذا زادت سرعة تتبع إضاءة المصابيح يلزم زيادة أو تقليل سرعة المولد بحيث يكون تتبع إضاءة المصابيح بطيئاً قدر الإمكان وفي اللحظة التي يكون فيها ($V_s = 0$) أو المصباح الأول منطفئاً بينما الثاني والثالث مضاءان يكون الشرط الرابع قد تحقق ،

في هذه اللحظة تكون الآلة في لحظة تزامن مع القصيبي اللانهائي وعندها يمكن إغلاق القاطع الرئيس بأمان.

- ٢- باستخدام جهاز التزامن

جهاز التزامن (Synchroscope) يستخدم للتأكد من أن جهد المولد في نفس الطور مع جهد القصبة اللانهائي وأن لها نفس التردد، أي أنه يعتبر بديلاً للمصابيح في الشكل (١٧ - ٢)، وهو عبارة عن محرك حتى يتعرض لمجالين مغناطيسيين الأول من القصبة اللانهائي والآخر من المولد التزامني والعضو الدوار مركب عليه مؤشر يتحرك باتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة يعتمد على تردد المولد التزامني فهو أعلى أم أقل من تردد القصبة اللانهائي، وعندما يقف المؤشر بشكل عمودي (في مكان الساعة 12) فهذا يعني أن جهد المولد في نفس الطور مع جهد القصبة اللانهائي عند هذه الحالة يمكن توصيل المولد التزامني بالقصبة اللانهائي بأمان عن طريق القاطع الرئيس.

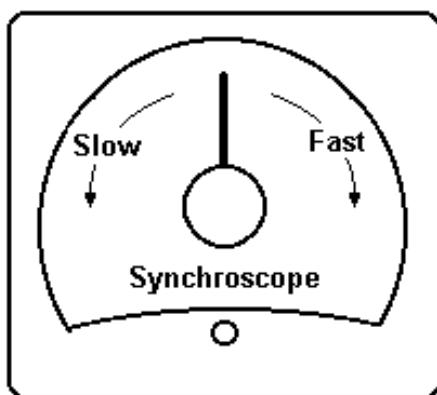


الشكل رقم ١٨ - ٢ : جهاز التزامن

أمثلة محلولة :

مثال (١ - ٢) :

مولد تزامني ذو أربعة أقطاب ملفاته موصولة على شكل دلتا ، جهد الأطراف له 480 V والتردد 60 Hz ، منحنى الدائرة المفتوحة له موضح في الشكل(١٩ - ٢) ، الممانعة التزامنية له $0.1\text{ }\Omega$ ومقاومة ملفات المنتج $0.015\text{ }\Omega$ ، عند الحمل الكامل يعطي تياراً قدره 1200 A عند معامل قدره 0.8 متلخفاً ، فإذا كانت مفائق الاحتكاك 40 kw و المفائق الحديدية $kw 30$ عند الحمل الكامل أحسب ما يلي:

- أ) احسب سرعة العضو الدوار
- ب) كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يكون جهد الأطراف 480 V بدون حمل
- ج) إذا كان المولد يغذى حملاً بتيار قدره $A 1200$ عند معامل قدرة 0.8 متلخفاً ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يحافظ على جهد الأطراف عند 480 V
- د) احسب كفاءة المولد
- ه) إذا فصل الحمل عن المولد فجأة ، ماذا سيحدث لجهد الأطراف؟
- و) افترض أن المولد يغذى حملاً بتيار قدره $A 1200$ عند معامل قدره 0.8 متقدماً ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يبقى جهد الأطراف عند 480 V

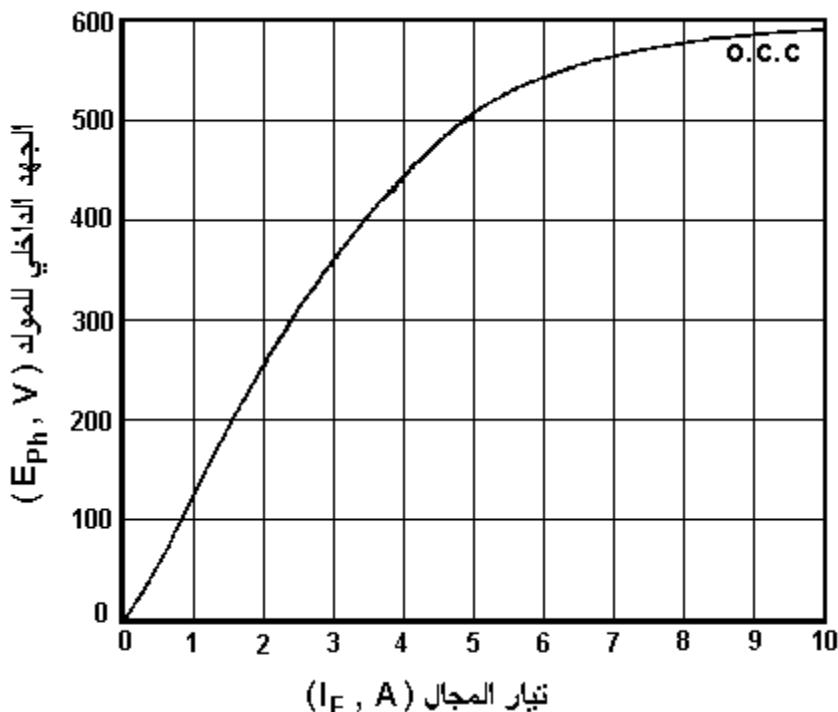

الشكل رقم ١٩ - ٢ : منحنى الدائرة المفتوحة للمولد(مثال ١ - ٢)

الحل:

بما أن ملفات المولد موصولة على شكل دلتا

$$V_{Ph} = V_{Line} \quad \& \quad I_{Ph} = \frac{I_{Line}}{\sqrt{3}} \quad \text{إذن :}$$

أ) من المعادلة رقم (١ - ٢)

$$n = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \quad \text{rpm}$$

ب) عند عدم الحمل $I_{Ph} = E_{Ph}$ وبالتالي فإن

وبعد الرجوع إلى منحنى الدائرة المفتوحة للمولد في الشكل (١٩ - ٢) نجد أن تيار المجال المقابل هو 4.5 A

ج) عندما يكون المولد يغذي الحمل بتيار قدره 1200 A عند معامل قدره 0.8 متخلقاً فهذا يعني أن :

$$I_{Ph} = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 692.8 \quad A$$

ومتخلص عن الجهد بزاوية طور هي:

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

وبتطبيق المعادلة (٩ - ٢) يمكننا إيجاد الجهد الداخلي E_{Ph} كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= V_{Ph} + R_A I_{Ph} + jX_S I_{Ph} \\ &= 480 \angle 0 + (0.015)(692.8 \angle -36.87) \\ &\quad + (j0.1)(692.8 \angle -36.87) \\ &= 480 \angle 0 + 10.39 \angle -36.87 + 69.28 \angle 53.13 \\ &= 529.9 + j49.2 = 532 \angle 5.3 \quad V \end{aligned}$$

إذن: لكي يبقى جهد الأطراف V_{Ph} عند 480 V يجب أن نضبط الجهد الداخلي E_{Ph} عند 532 V ولكي يتحقق ذلك يجب زيادة تيار المجال I_F إلى 5.7 A طبقاً لمنحنى الدائرة المفتوحة للمولد الموضح في الشكل رقم (١٩ - ٢)

د) لحساب الكفاءة يجب حساب القدرة الخارجية والداخلة والمفقودة كما يلي:
القدرة الخارجية من المولد:

$$\begin{aligned} P_{out} &= \sqrt{3} V_L I_L PF \\ &= \sqrt{3} \times 480 \times 1200 \times 0.8 = 798 \quad \text{kW} \end{aligned}$$

القدرة الداخلة إلى المولد:

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

المفاسيد النحاسية في ملفات المنتج P_{Cu1} تحسب كما يلي:

$$\begin{aligned} P_{Cu1} &= 3I_{Ph}^2 R_A \\ &= 3(692.8)^2 (0.015) = 21.6 \text{ kW} \end{aligned}$$

إذن:

$$P_{inp} = 798 + 21.6 + 30 + 40 = 889.6 \text{ kW}$$

إذن كفاءة المولد هي:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}} \times 100 = \frac{798}{889.6} \times 100 = 89.7 \%$$

هـ) إذا فصل الحمل بشكل مفاجئ عن المولد يعني أن التيار سيصبح صفرأً وهذا يعني أن ($E_{Ph}=V_{Ph}$) طبقاً للمعادلة (٩ - ٢)، وإذا لم يعاد ضبط تيار المجال فإن جهد الأطراف سيرتفع إلى قيمة الجهد الداخلي أي أن ($V_{Ph} = 532 \text{ V}$)

و) يعاد حساب E_{Ph} كما في الفقرة (ج) مع الأخذ في الاعتبار تغير إشارة زاوية التيار لأنه أصبح متقدماً على الجهد كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph} &= V_{Ph} + R_A I_{Ph} + jX_S I_{Ph} \\ &= 480 \angle 0 + (0.015)(692.8 \angle 36.87) \\ &\quad + (j0.1)(692.8 \angle 36.87) \\ &= 480 \angle 0 + 10.39 \angle 36.87 + 69.28 \angle 126.87 \\ &= 446.7 + j61.7 = 451 \angle 7.9 \text{ V} \end{aligned}$$

إذن: لكي يبقى جهد الأطراف V_{Ph} عند 480 V عندما يكون معامل القدرة 0.8 متقدماً يجب أن يضبط الجهد الداخلي E_{Ph} عند 451 V وذلك بضبط تيار المجال عند $A = 4.1$

مثال (٢ - ٢) :

مولد تزامني ذو ستة أقطاب ملفاته موصولة على شكل نجمة جهد الأطراف له $V = 480 \text{ V}$ عند تردد 60 Hz ، الممانعة التزامنية 1Ω لكل وجه و مقاومة ملفات المنتج مهملة ، تيار الحمل الكامل له 60 A عند معامل قدره 0.8 متخلقاً ، مفائق الاحتكاك 1.5 kW والمفائق الحديدية 1 kW عند الحمل الكامل ، وبما أن مقاومة ملفات المنتج مهملة افترض أن المفائق النحاسية في ملفات المنتج مهملة أيضاً ، تيار المجال ضبط بحيث يكون جهد الأطراف $V = 480 \text{ V}$ عند عدم الحمل. احسب ما يلي:

أ) سرعة دوران هذا المولد

ب) احسب جهد الأطراف عند الحمل الكامل في الحالات التالية:

١- معامل القدرة 0.8 متخلقاً

٢- معامل القدرة 1.0

٣- معامل القدرة 0.8 متقدماً

ج) كفاءة المحرك عند الحمل الكامل إذا كان معامل القدرة 0.8 متخلقاً

د) العزم الداخلي إلى المولد

هـ) معامل تنظيم الجهد في حالات التحميل الثلاث المذكورة في الفقرة (ب)

الحل:

أ) من المعادلة رقم (١ - ٢)

$$n = \frac{120 f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

ب) لحساب جهد الأطراف عند تحميل المولد يستحسن استخدام المخطط الاتجاهي لذلك بدلاً من استخدام المعادلة (٩ - ٢) لأنها في هذه الحالة ستحتوي على مجھولين هما زاوية الجهد الداخلي (δ) بالإضافة إلى جهد الأطراف V_{Ph}

بما أن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة

$$V_{Ph} = \frac{V_{Line}}{\sqrt{3}} \quad \& \quad I_{Ph} = I_{Line} \quad \text{إذن :}$$

عند عدم الحمل:

$$V_{Ph} = E_{Ph} = \frac{480}{\sqrt{3}} = 277 \text{ V}$$

الحالة (١) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A 60) عند معامل قدره 0.8 متخلقاً فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابهاً للمخطط الموضح في الشكل (٢٠ - ٢) الحالة (١) بما أن معامل القدرة متخلقاً ، إذن التيار سيكون متخلقاً عن الجهد بزاوية θ

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

في هذا المخطط الاتجاهي جهد الأطراف V_{Ph} مجهول و E_{Ph} يساوي 277 V بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph}^2 &= (V_{Ph} + X_S I_{Ph} \sin \theta)^2 + (X_S I_{Ph} \cos \theta)^2 \\ (277)^2 &= (V_{Ph} + 1.0 \times 60 \times \sin 36.87)^2 + (1.0 \times 60 \times \cos 36.87)^2 \\ 76729 &= (V_{Ph} + 36)^2 + 2304 \\ 74425 &= (V_{Ph} + 36)^2 \\ 272.8 &= V_{Ph} + 36 \\ V_{Ph} &= 236.8 \quad V \end{aligned}$$

وحيث إن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:

$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 236.8 = 410 \quad V$$

الحالة (٢) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A 60) عند معامل قدره واحد فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابهاً للمخطط الموضح في الشكل (٢٠ - ٢) الحالة (٢) في هذه الحالة سيكون التيار في نفس الطور مع جهد الأطراف ، بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph}^2 &= V_{Ph}^2 + (X_S I_{Ph})^2 \\ (277)^2 &= V_{Ph}^2 + (1.0 \times 60)^2 \\ 76729 &= V_{Ph}^2 + 3600 \\ V_{Ph}^2 &= 76729 - 3600 \\ V_{Ph} &= 270.4 \text{ V} \end{aligned}$$

وحيث إن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:

$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 270.4 = 468.4 \text{ V}$$

الحالة (٣) :

عند تحميل المولد بالحمل الكامل (A 60) عند معامل قدره 0.8 متقدماً فإن المخطط الاتجاهي لهذه الحالة سيكون مشابهاً للمخطط الموضح في الشكل (٢٠ - ٢) الحالة (٣) وبما أن معامل القدرة متقدم ، إذن التيار سيكون متقدماً عن الجهد بزاوية θ


$$\theta = \cos^{-1}(0.8) = 36.87^\circ$$

في هذا المخطط الاتجاهي جهد الأطراف V_{Ph} مجهول و E_{Ph} يساوي 277 V بالرجوع إلى المخطط الاتجاهي وباعتبار المثلث القائم الزاوية oab يمكن حساب جهد الأطراف كما يلي:

$$\begin{aligned} E_{Ph}^2 &= (V_{Ph} - X_S I_{Ph} \sin \theta)^2 + (X_S I_{Ph} \cos \theta)^2 \\ (277)^2 &= (V_{Ph} - 1.0 \times 60 \times \sin 36.87)^2 + (1.0 \times 60 \times \cos 36.87)^2 \\ 76729 &= (V_{Ph} - 36)^2 + 2304 \\ 74425 &= (V_{Ph} - 36)^2 \\ 272.8 &= V_{Ph} - 36 \\ V_{Ph} &= 308.8 \text{ V} \end{aligned}$$

وحيث إن ملفات المولد موصولة على شكل نجمة فإن:
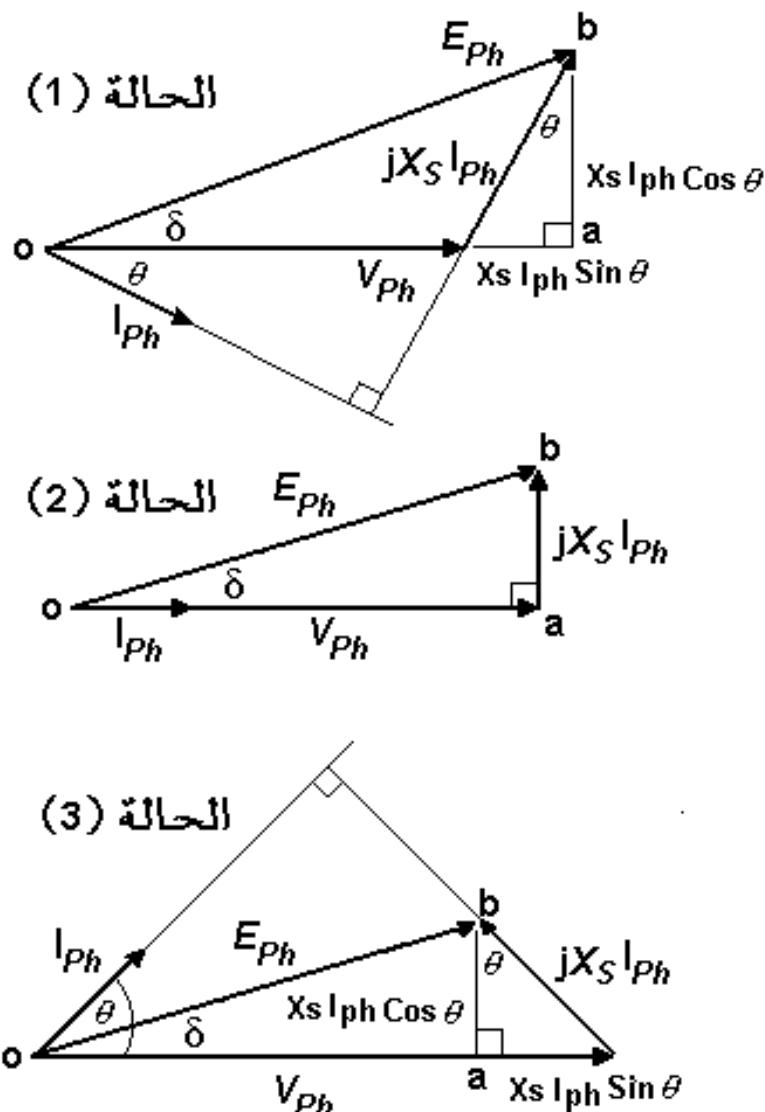
$$V_{Line} = \sqrt{3} V_{Ph} = \sqrt{3} \times 308.8 = 535 \text{ V}$$



الشكل رقم ـ ٢٠ - ٢ : المخطط الاتجاهي للمولد التزامني في حالات تحميل مختلفة (المثال ـ ٢ - ٢)

ج) لحساب الكفاءة يجب حساب القدرة الخارجة والداخلة والمفقودة كما يلي:
 القدرة الخارجية من المولد عند الحمل الكامل (60 A) و معامل قدره 0.8 متخلفاً

$$\begin{aligned} P_{out} &= \sqrt{3} V_L I_L PF \\ &= \sqrt{3} \times 410 \times 60 \times 0.8 = 34.1 \text{ kw} \end{aligned}$$

القدرة الداخلة إلى المولد :

$$P_{inp} = P_{out} + P_{Cu1} + P_{Core} + P_F$$

المقاديد النحاسية في ملفات المنتج P_{Cu1} مهملاً بسبب إهمال مقاومة ملفات العضو الثابت

إذن:

$$P_{inp} = 34.1 + 0 + 1.0 + 1.5 = 36.6 \text{ kW}$$

إذن كفاءة المولد هي:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}} \times 100 = \frac{34.1}{36.6} \times 100 = 93.2 \%$$

د) العزم الداخل إلى المولد يحسب كما يلي:

$$T_{inp} = \frac{P_{inp}}{\omega_m}$$

$$\omega_m = \frac{n \cdot 2\pi}{60} = \frac{1200 \times 2\pi}{60} = 125.7 \text{ rad/sec}$$

$$T_{inp} = \frac{36.6 \times 10^3}{125.7} = 191.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

هـ) معامل تنظيم الجهد للمولد يمكن حسابه باستخدام المعادلة (١٢ - ٢) للحالات الثلاث كما يلي:

$$VR = \frac{E_{Ph} - V_{Ph}}{V_{Ph}} \times 100$$

الحالة (١) :

$$VR = \frac{480 - 410}{410} \times 100 = 17.1 \%$$

الحالة (٢) :

$$VR = \frac{480 - 468}{468} \times 100 = 2.6 \%$$

الحالة (٣) :

$$VR = \frac{480 - 535}{535} \times 100 = -10.3 \%$$

أسئلة وتمارين

- ١- لماذا يفضل ربط المولدات التزامنية على التوازي؟
- ٢- ما شروط ربط المولدات التزامنية على التوازي؟
- ٣- ما مخاطر توصيل المولد التزامني على التوازي مع عدم تحقق شرط أو أكثر من شروط التزامن؟
- ٤- ما المقصود بالقضيب اللانهائي؟
- ٥- بعد توصيل المولد بالقضيب اللانهائي ، هل يمكن التحكم في سرعة المولد؟
- ٦- بعد توصيل المولد بالقضيب اللانهائي، هل القدرة تتقلّل من المولد إلى القضيب أو العكس؟
- ٧- متى تفقد الآلة التزامن؟
- ٨- مولد تزامني ثلاثي الأوجه 10 MW ملفاته موصولة على شكل نجمة ، جهد أطرافه 11 kV والتردد 60 Hz ، ممانعته التزامنية $\Omega = 0.66$ ومقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.1$ ، احسب الجهد الداخلي E_{Ph} عند الحمل الكامل و معامل قدره 0.85 متخلّفاً
- ٩- مولد تزامني ثلاثي الأوجه 180 kVA ملفاته موصولة على شكل دلتا ، جهد الأطراف له 220 V والتردد 50 Hz ، ممانعته التزامنية $\Omega = 0.07$ و مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.016$ ، احسب الجهد الداخلي E_{Ph} عند الحمل الكامل و معامل قدره :

 - (أ) 0.72 متخلّفاً ، (ب) 0.72 متقدماً ، (ج) مساوياً للواحد

- ١٠- مولد تزامني ذو قطبين ملفاته موصولة على شكل نجمة ، جهد الأطراف له 2300 V والتردد 60 Hz ، اختبار الدائرة المفتوحة له أعطى القراءات الموضحة في الجدول التالي:

2850	2800	2700	2520	2230	1800	1200	600	E_{Ph}
8	7	6	5	4	3	2	1	I_F

ممانعته التزامنية $\Omega = 1.1$ و مقاومة ملفات المنتج $\Omega = 0.15$ ، عند الحمل الكامل يعطي تياراً قدره $A = 250$ عند معامل قدره 0.8 متخلّفاً ، فإذا كانت مفائقid الاحتكاك $kw = 24$ و المفائقid الحديدية $kw = 18$ عند الحمل الكامل ، أجب ما يلي:

- أ) ارسم منحنى الدائرة المفتوحة للمولد
- ب) كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يكون جهد الأطراف $V = 2300$ بدون حمل
- ج) إذا كان المولد يغذى حملاً بتيار قدره $A = 250$ عند معامل قدره 0.85 متخفاً ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يحافظ على جهد الأطراف عند $V = 2300$
- د) احسب القدرة الداخلة إلى المولد
- ه) افترض أن المولد يغذى حملاً بتيار قدره $A = 250$ عند معامل قدره 0.8 متقدماً ، كم يجب أن يكون تيار المجال لكي يبقى جهد الأطراف عند $V = 2300$
- ١١ - مولد تزامني ذو أربعة أقطاب ملفاته موصولة على شكل دلتا جهد الأطراف $V = 280$ عند تردد 60 Hz ، المانعة التزامنية $\Omega = 1.05$ لكل وجه و مقاومة ملفات المنتج مهملة ، تيار حمله الكامل $A = 100$ عند معامل قدره 0.78 متخفاً و مفائقid الاحتكاك 1.75 kw والمفائقid الحديدية 1.2 kw عند الحمل الكامل و تيار المجال ضبط بحيث يكون جهد الأطراف $V = 280$ عند عدم الحمل . احسب ما يلي :
- أ) سرعة دوران هذا المولد
- ب) جهد الأطراف عند الحمل الكامل في الحالات التالية:
- ١ معامل القدرة 0.78 متخلف
 - ٢ معامل القدرة 1.0
 - ٣ معامل القدرة 0.78 متقدم
- ج) كفاءة المحرك عند الحمل الكامل إذا كان معامل القدرة 0.78 متخفاً
- د) العزم الداخلي إلى المولد
- ه) معامل تنظيم الجهد في حالات التحميل الثلاث المذكورة في الفقرة (ب)