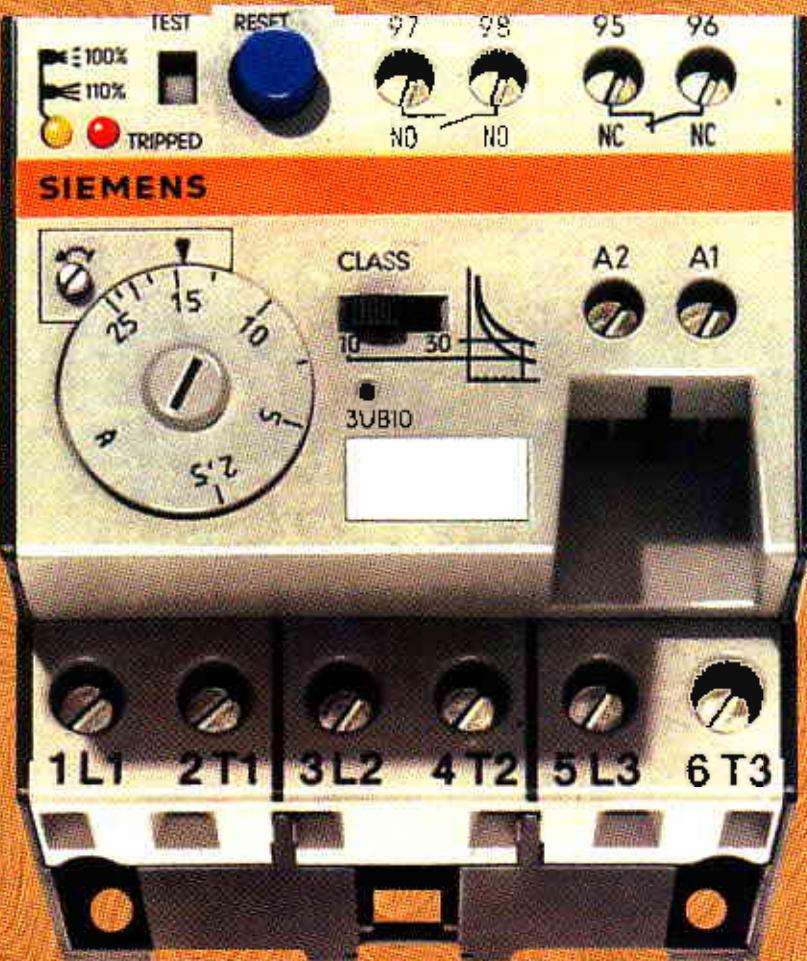


دوائر التحكم الآلي

الجزء الثاني



وجيه جرجس

معهد السالزيان الإيطالي دن بوسكو

المراجع

- SCHLEICHER catalog 1E
- TELEMECANIQUE control and connection components
- INTER electric - electronic

رقم الإيداع بدار الكتب : ٢٠٠٥ / ٢١٨٧٦

الترقيم الدولي : 2 - 2848 - 17 - 977

مقدمة

الذى دفعنى إلى أضافة هذا الجزء . هو كثرة أسلطة بعض الفئران عن نوعيات تبرعات أو ريليهات حماية مختلفة وأكثر نظوراً ما هو مسروح فى كتاب دوائر التحكم الآلى .
وكتب أظن أن القوى الذى على علم صحيح بأساسيات التحكم يمكنه التعامل مع ما
حالياً في مجاله

فبما أن الرموز أو الرسم المسجل على الريال والأخبار وخبرته يمكن التعرف على إمكاناته وكيفية استخدامها . وهذا ما يحدث فعلاً مع كثرين . حتى لو أحتاج البعض توضيح من ذي أو مهندس أكثر خبرة .

ولكن في السنوات القليلة الماضية تكرر أن يأتى إلى المعهد شخص ومعه رسم متقول من على جزء ما داخل لوحة . وهو يقول بشيء من الآسى لم تكن الظروف متاحة لفكه وإخباره حتى أعرف وظيفته داخل الدائرة وإذا كان له علاقة بالمعطل الذى أقوم بإصلاحه . أم لا .

ولذلك في هذا الجزء الذي لا اعتبره كتاباً مفصلاً، حيث أنه لا يحتوى على شرح مواضيع بقدر ما هو يعرض نوعيات لميئات وربليها وعدادات متعددة الوظائف. كي يتمتع الشخص على تقنيات أحدث لها امكانيات أكثر وطرق وأساليب مختلفة لاستخدامها. وأنصح كل من يعمل داخل هذا المجال أن يتعرف دائمًا على ما هو جديد بحضور معارض أو قراءة كاتلوجات.

وكلما كان عندك خلفية أكبر لاتجاهات أكثر . كلما ساهم ذلك في تطويرك وتصميمك للدوار . واكتشافك لإعطاب بسهولة وسرعة أفضل من ليس له علم إلا بالأجزاء التقليدية .

نهج تهذيباتي بكل التوفيق للكل أنساده يفكرو ويعملو
نهج أجمل تحسيناته مستوى ومستوى الآخرين

وَجْهَهُ جِرْجِسُ

تمهيد للعمليات التي يقوم بتتنفيذها نوعيات التيمرات

: ON delay - ١

عند تغذية بالتيار



يبدأ العد التنازلي

للوقت المضبوط عليه (1A)

وبعد انتهاء بتحفيز

وضع نقاط التلامس وتظل في الوضع الجديد حتى يتم فصل التيار عن التimer
فتعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي .

: OFF delay - ٢

عند تغذية بالتيار



يتغيّر وضع نقاط

التلامس مباشرةً . وتنظر


في وضعها الجديد .

وعند فصل التيار يبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط عليه (R).

وبعد انتهاء بتحفيز

تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .


: OFF delay with auxiliary Supply - ٣

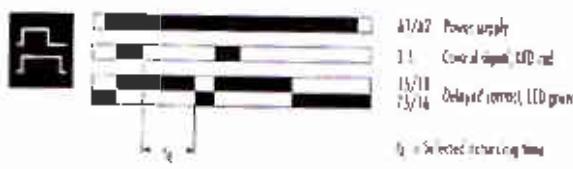

أثناء استخدام هذا التimer يكون موصل طرفيه A1-A2 بمصدر

تيار بصفة مستمرة وبه طرف آخر B1 للتحكم في بداية تشغيله أى عند تغذية B1 يتغير وضع نقاط التلامس وعند فصلها يبدأ العد التنازلى للزمن المضبوط عليه (R) وبعد انتهاءه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .

: ON-and OFF - delay - ٤

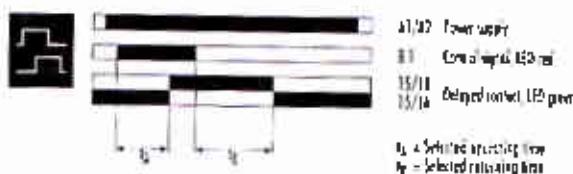

في هذا التimer - A1 موصلة بمصدر تغذية بصفة مستمرة - لحظة تغذية الطرف B1

يبدأ العد التنازلى لزمن ON delay (A) وبعد انتهاءه يتغير وضع نقاط التلامس وتظل في الوضع الجديد إلى أن تفصل التغذية عن B1 فيبدأ العد التنازلى للزمن المضبوط عليه OFF delay (R) وبعد انتهاءه تعود نقاط تلامس التimer إلى وضعها الطبيعي .

: interval ON - ٥

ويطلق عليه أيضاً



(impulse) عند تغذية

A1-A2 مصدر تيار

ينتفيه ووضع نقاط

التلامس مباشرةً وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط (t_{on})
عليه وبعد انتهاءه تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي بالرغم من عدم
فصل التيار عن مصدر التغذية A1-A2 .

: interval OFF - ٦

عند تغذية الأطراف

A1-A2 تظل النقاط

على وضعها الطبيعي .

لحظة فصل التيار بتحفيز وضع نقاط التلامس وفي نفس الوقت يبدأ العد
التنازلي للزمن المضبوط عليه (t_{off}) وبعد انتهاءه تعود النقاط إلى وضعها
ال الطبيعي .

: Repeat cycle starting with OFF - v



A1/A2 Power supply, LED ref
15/10 Delayed control
4 = ON time & OFF time

هذا أيضاً فلاشر تبمر ولكن هنا لحظة تغذيته بالتيار تظل نقاط تلامس

على وضعها الطبيعي وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي ل الزمن OFF (tP) وبعد انتهاءه يتغير وضع النقاط وينتهي العد التنازلي للزمن ON (tI) وبعد انتهاءه يعود لوضعه الطبيعي ... وهكذا .

: one shot - ^



A1/A2 Supply voltage
B1 Central signal, LED ref
15/18 Delayed control, LED ref
15/18 Selected operating time

تتصل الأطراف A1-A2 بمصدر تغذية دائمة . عند توصيل طرف الكترون B1 يتغير وضع نقاط التلامس مباشرةً وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط عليه التبمر (tA) وبعد انتهاءه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .

: ملحوظة :

الفرق بين One shot تبمر والتبمر interval ON . أن النقاط تظل على وضعها الجديد حتى لو فصلت التغذية عن طرف الكترون B1 . أى في كل الأحوال سيكمل الشوط الذي بدأه . إلا إذا انفصل التيار عن مصدر التغذية الرئيسي A1-A2 ففي هذه الحالة في أي تبمر تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي .

: Repeat cycle starting with ON - ٩




1/67 New state, 0.00 sec
1/68 Elapsed time
1/69 Selected interval

هذا النوع من
التيمرات يعرف أيضاً
باسم فلاشر تيمر . وهذا

لحظة تغذية بالتيار بتغيير وضع نقاط التلامس مباشرةً وبعد انتهاء زمن ON (t1) يعود لوضعه الطبيعي ويبدأ العد التنازلي لزمن OFF (tp) وبعد انتهاءه بتغيير وضع نقاط التلامس مرة أخرى وهكذا حتى ينفصل عن مصدر التغذية تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .

: Interval ON/OFF - ١٠

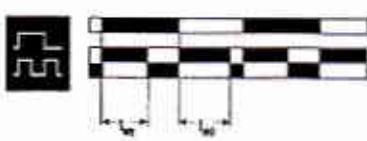


1/72 New state, 0.00 sec
1/73 Elapsed time
1/74 Selected interval OFF time
1/75 Selected interval ON time


لحظة تغذية الأطراف
A1-A2 بمصدر تيار
يتغير وضع نقاط

التلامس وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي لزمن ON (twe) وبعد انتهائه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي وتظل هكذا حتى ينفصل التيار فيتغير وضع نقاط التلامس مرة أخرى ويبدأ العد التنازلي لزمن OFF (twa) وبعد انتهائه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي حتى يتغذى مرة أخرى بالتيار فيتغير وضع النقاط وهكذا ... هذا بالإضافة إلى التيمرات الخاصة بدوائر ستار - دلتا والتيمرات الخاصة بعكس اتجاه الدوران inveror timer . والتيمرات ٢٤ ساعة والتيمرات الأبوية .

تيمر متعدد الوظائف (تليمكانيك)

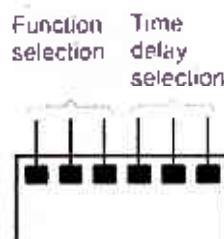

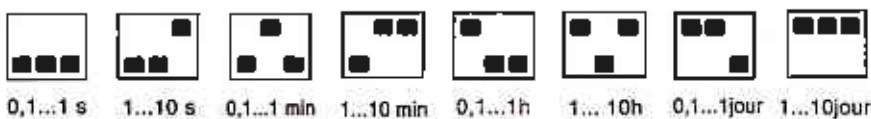
هذا التimer يحتوى في واجهته على 6 أزرار صغيرة كل زر منهم يمكن تحريكه على حد من أعلى إلى أسفل أو العكس . ويعاً لأوضاع تلك الزراير يقوم التimer بعملية من بين 8 عمليات مختلفة . وأيضاً لاختيار مساحة زمن معينة ضمن 8 مساحات من 0,1 ثانية وحتى 10 أيام .



أول ثلاثة أزرار يجنبها (Time delay selection) يمكن تغيير أوضاعهم في 8 حالات مختلفة تحدد نقسم زمن التimer مثلاً من 0,1 ثانية إلى 1 ثانية أو 1 إلى 10 ثوان أو من 1 إلى 1 دقيقة وهكذا .

أما بالنسبة لأول ثلاث أزرار شملاً (Function selection) يتم بواسطتهم اختبار نوع العملية التي سيقوم بها التimer بناء على ترتيب أوضاعهم كالتالي :

Selection	Function	
	On-delay timer Series control	ON delay timer Contact 0 1/4 1/2 1 2 3 4
	Monostable with maintained control Series control	impulse ON timer Contact 0 1/4 1/2 1 2 3 4
	Flashing relay, starting on-delay phase Series control	Flasher timer starting ON Contact 0 1/2 1 2 3 4
	Flashing relay, starting off-delay phase Series control	Flasher timer starting OFF Contact 0 1/4 1/2 1 2 3 4

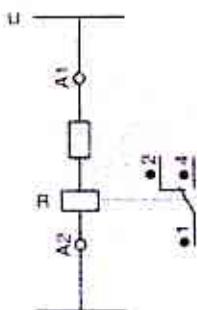

في الأربع حالات السابقة يبدأ التيمير عمله لحظة توصيل الطرفين A1 و A2 بمصدر التيار .

Selection



On-delay timer

Control by external contact (S)

OFF-delay (time)

Contact



Monostable with pulse control

Control by external contact (S)

One shot timer

Contact



Monostable starting on de-energisation

Control by external contact (S)

impulse OFF timer

Contact





On-delay timer


Control by external contact (S)

ON delay timer


Contact

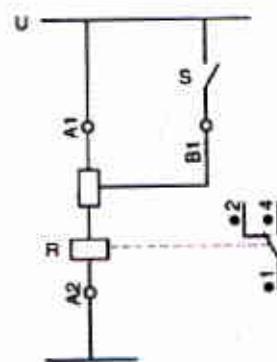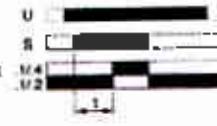

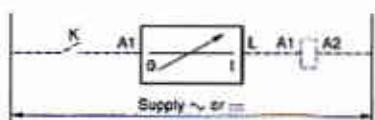
في تلك العمليات الأربع يجب أن يوصل طرف التبمر A1 و A2 بالتيار بصفة مستمرة ولكن لا يبدأ التبمر عمله إلا لحظة توصيل طرف تيار إلى طرف التبمر الثالث A1 بواسطة سويفت (S) أو بالطبع أي كونتاكت .




On-delay

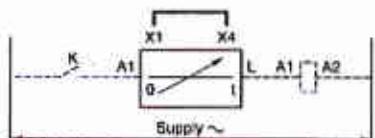

Pulse on energisation

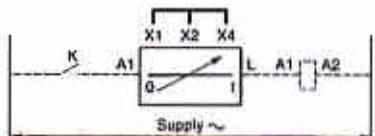

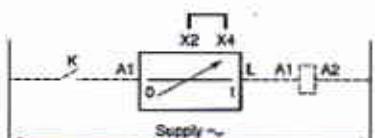Flashing
Flash commencing as load switched-on.



Flashing
Flash commencing as load switched-off.


هذا النوع من تيمرات (تليmekanik) يوصل بالتوازي مع بوينة الكوتاكتور : طرف التimer L يوصل مع بوينة الكوتاكتور والطرف الثاني للبويبة يوصل مع طرف التيار .

وعند توصيل طرف الكهرباء الآخر بواسطة سوينش خارجي K أو أي وسيلة أخرى إلى طرف التimer الأول A1 يبدأ العد التنازلي لزمن التimer .

ويمم هنا اختيار نوع العملية التي سيقوم بها التimer بأسلوب مختلف وذلك عن طريق عمل وصلة بين أطراف معينة من ضمن الأطراف X4 - X2 - X1 . ففي حالة ترك تلك الأطراف حرة يعمل التimer ON delay . كاؤول دائرة . وإذا تم توصيل X2 و X4 معاً يعمل التimer OFF flasher كـ الدائرة الرابعة وهكذا .

تيمير متعدد الوظائف

ماركة (INTER)

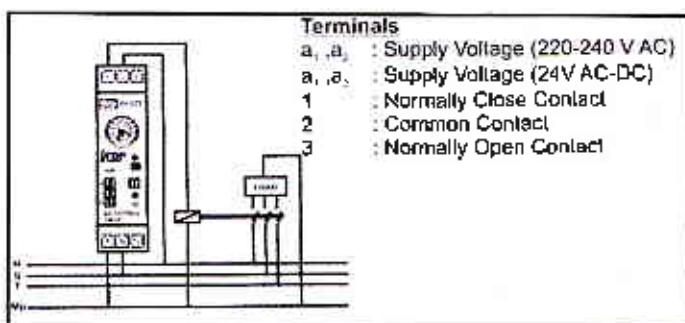

يمكن تشغيل هذا التيمير بجهدين مختلفين . في حالة تغذية التيمير في الأطراف a2 - a1 يعمل التيمير على جهد ٢٢٠ فولت متردد أو وفي حالة تغذيته في الأطراف a3 - a1 يعمل على جهد ٢٤ فولت متردد أو


مستمر

Time Intervals and Switch Positions

<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	0.1 sec	0.20 min
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.1-10 sec	0.60 min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.10 sec	0.10 min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-5 min	0.60 hr

وفي الواجهة الأمامية لهذا التيمر يوجد أربع أذرع صغيرة واحد أسفل الآخر . الذراع العلوي لتحديد إذا كنت ستستخدم التيمر ON delay بثت الذراع العلوي على الجهة اليسرى أما إذا كنت ستتعامل التيمر OFF delay بثت جهة اليمين . والأذرع الثلاثة الباقية يمكنك تغيير أوضاعهم تبعاً للزمن الذي تختاره . فإذا كنت تريد أقل زمن (0-1 sec) يتم وضع الثلاث أذرع جهة اليمين . وإذا كنت تريد زمن ما بين (0-10 sec) يكون وضع الذراع الأخير جهة الشمال . وهكذا يمكنك الأخبار بين ثمانى تدرجات مختلفة . كما هو موضح في الجدول .



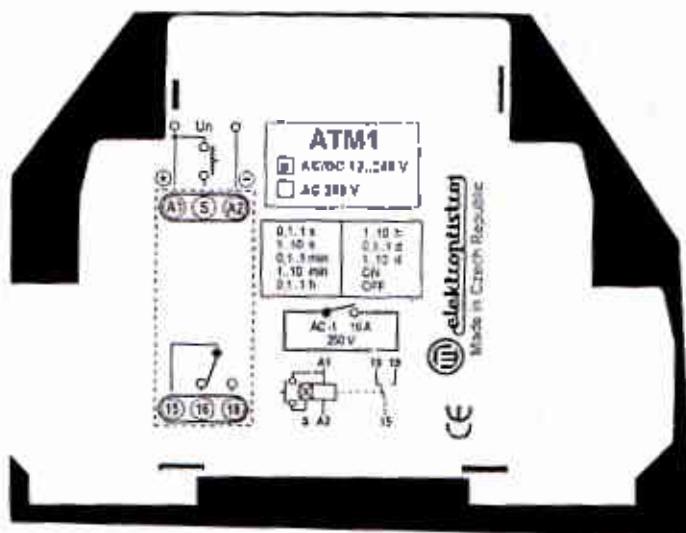

يمكن التحكم في زمن هذا التimer
بده من ١٠ ثانية وحتى ١٠ أيام .
ويمكنك اختبار نوع العملية التي
سيقوم بها التimer من بين ١٠ عمليات
يمكنه القيام بها مع ملاحظة أنه عند
استخدام العمليات (j-a-b-c-d) يكتفى


بتغذية التimer على الأطراف A1 و A2 بدء العد التنازلى للزمن المطلوب .

اما العمليات (e-f-g-h-i) فبالإضافة إلى تغذية الأطراف A1 و A2 يجب
توصيل الطرف A1 مع الطرف S لكي يبدأ العد التنازلى للزمن المضبوط عليه
الtimer . مع ملاحظة أنه في العملية (i) ي العمل كـ (Stepp rele)

(انظر ص ١٢٠)

تيمير مزدوج

Double Timer

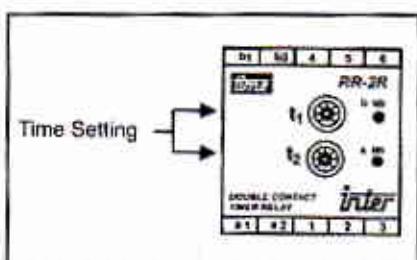

هذا التيمير يعتبر بعثرة بعثرة تيميرين داخل تيمير واحد . له مصدارين منفصلين للتنمية (a1-a2) لبده تشغيل زمن التيمير الأول و (b1-b2) لبده تشغيل زمن التيمير الثاني .

والنقطة رقم (2) الطرف الرئيسي للكونتاكت الأول .

النقطة رقم (1) NC للكونتاكت الأول

النقطة رقم (3) NO للكونتاكت الأول

النقطة رقم (5) الطرف الرئيسي للكونتاكت الثاني



النقطة رقم (4) NC للكونتاكت الثاني

النقطة رقم (6) NO للكونتاكت الثاني

يمكنك ضبط كل تimer الزمن المطلوب كلاً على حدي . فيوجد تدريج خاص بالتيمر الأول وأخر للتيمر الثاني .


ملحوظة :

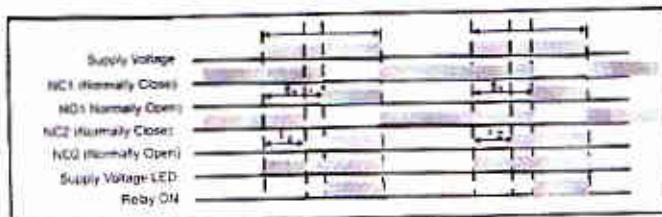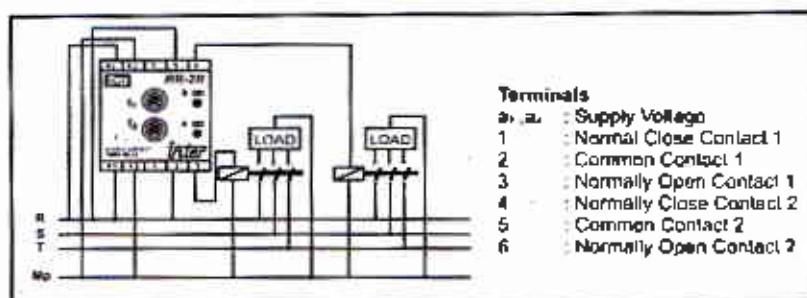يوجد تimer بتدريج واحد ومصدر تغذية واحدة . ولكن يحتوى على اثنين كونناكت كلاً منها يحتوى على طرف رئيسى وقطفى NO / NC ولكن يتغير وضعهم فى نفس اللحظة . وذلك يفيد فقط فى حالة إذا كان سيتم تشغيل كوتاكتورين فى نفس اللحظة ولكن كلاً منهم بعمل بقولت مختلف .
أو مثلاً إذا كانت الدائرة تحتوى على سلكتور لتشغيل الدائرة يدوى -
أوتوماتيك .




تيمير رقمي

Digital time relay

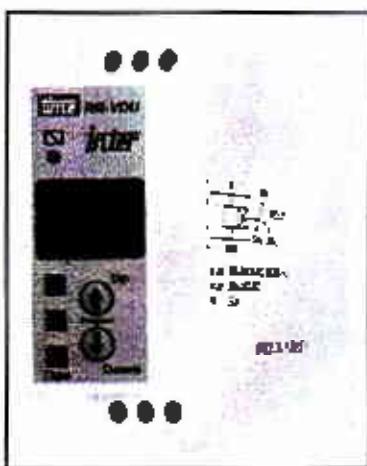

هذا التيمير تيمير عادي يقوم بـ 4 وظائف يختارها . ON delay ,

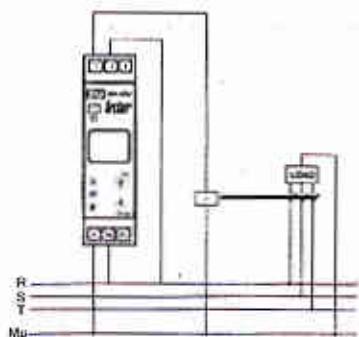
ON-start, OFF start flasher - OFF delay .



يتم ضبط الزمن بواسطة الضغط على أي مربع من الشلالات مربعات [h] [m] [s] بما لا اختيار ساعات - دقائق أو ثوان ثم الضغط على الزر Up للزيادة أو على الزر DOWN لتقليل الزمن .

أما بالنسبة لاختيار نوع الوظيفة يضغط على الزرين (Program)


فلاشر تيمر (FLASHER TIME RELAY)

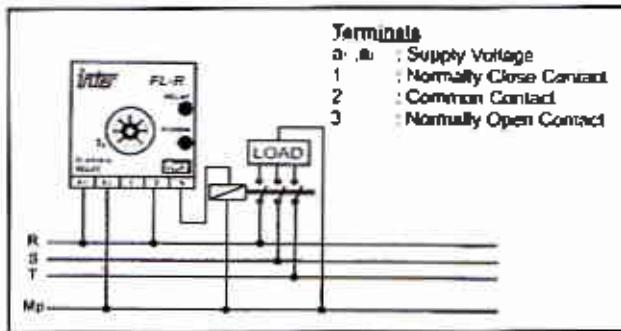


هذا النوع من التيمرات يغير وضع نقطة نلامسه بطريقة ترددية أو منقطعة تماماً مثلاً ما يحدث في مصابيح الأشارة بالسيارات التي يستخدم فيها فلاشر عادي.

ويوجد منه نوع يحتوى على تدريج واحد وبالتالي تضيئ المصايد (أو بالطبع أي حمل آخر) زمن ثم ينفصل عنها التبار نفس الزمن ثم تضيء وهكذا.

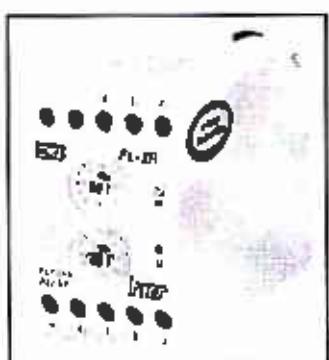النوع الثاني يحتوى على تدريجين وبالتالي يمكن ضبط زمن التوصيل مختلف عن زمن الفصل، أي يعمل الحعمل مثلاً لمدة ٣٠ ثانية ثم يقف ١٠ ثوان ثم يعمل ٣٠ ثانية مرة أخرى وهكذا.



فلاشر تيمر بأمكانية بداية ON أو OFF

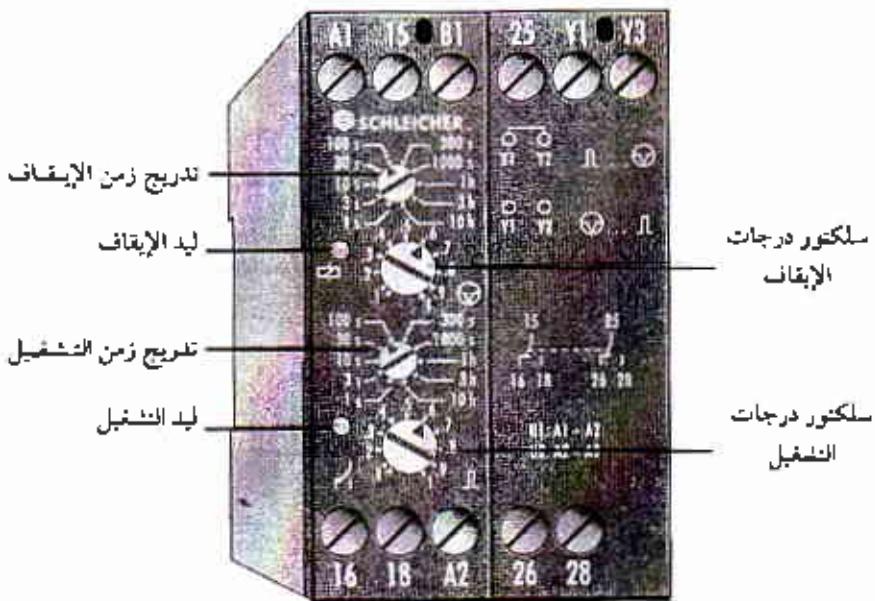

يحتوى هذا التيمر على تدرج لزمن الإيقاف من ١ ثانية إلى ١٠ ساعات . بالإضافة إلى سلكتور ١٠ درجات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ . وبالتالي لا يعتمد زمن التيمر فقط على تدرج الزمن ولكن أيضاً مرتبط بوضع الدرجة المضبوط عليها السلكتور .

فمثلاً إذا كان تدرج الزمن مضبوط على ٣ ثوان . بينما وضع السلكتور على ٢ ، فيكون زمن التيمر الفعلى $2 \times 3 = 6$ ، ٦ ، ٠ ثانية .

وبذلك ي تلك مساحة أكبر ودقة أكبر لزمن الضبط .

ونفس الشيء بالنسبة لزمن التشغيل له تدريج وسلكحور آخر تماماً مثل زمن الإيقاف .




A1/A2 Power supply , LED red

15/18 Delayed contact

15/16 Delayed contact

t_p = ON time t_p = OFF time

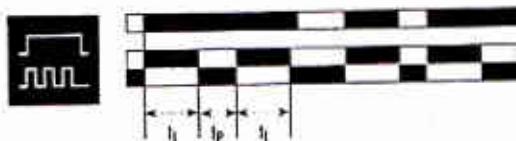والإضافة في هذا التبمر أنه إذا تم عمل وصلة بين الطرفين Y1-Y2 يعمل
الفلاتر ببداية ON .



A1/A2 Power supply , LED red

15/18 Delayed contact

15/16 Delayed contact

t_p = ON time t_p = OFF time


وإذا تركت الأطراف Y1-Y2 حرة دون كوبرى بينهما ي العمل الفلاتر ببداية
OFF .

تيمرو ريلى معا (شلايشر)




في كثير من الدوائر تكون في احتياج إلى وجود ريلى بجانب نقاط تلامس التمر.

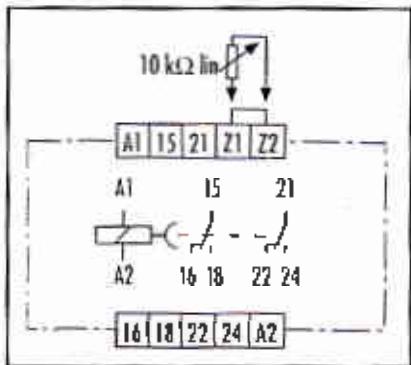وهذا التimer عند تغذية الطرفين A2 - A1 بالتيار يتغير وضع النقطة المفلقة 16 - 15 .
والنقطة المفتوحة 18 - 15 كاتimer ON delay .



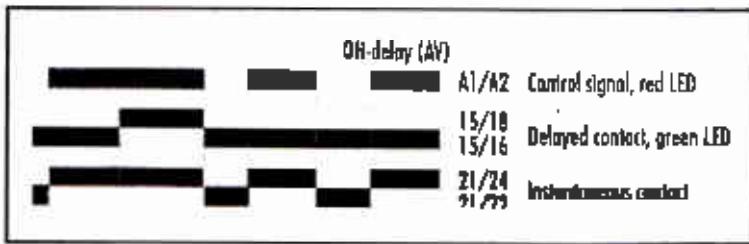أما بالنسبة للنقطة المفلقة 22-21 والنقطة المفتوحة 24 - 21 تعمل كنقطة ريلى عادي .
يتغير وضعها مباشرةً لحظة وصول التيار إلى A1 - A2 ونعود إلى وضعها الطبيعي لحظة فصل التيار .




ملحوظة :

□ تدريج هذا التimer من 1.5 ثانية إلى 60 دقيقة في حالة وجود كويبرى بين الطرفين Z2 - Z1 وذلك الوضع الطبيعي .

كما يمكن فصل هذا الكويبرى وتركيب بدلاً منه مقاومة متغيرة قيمتها 10 كيلو أوم بواسطتها يمكنك التحكم في تغير زمن التimer من بعد (في هذه الحالة يجب ضبط تدريج التimer الأساسي على الصفر) .

تيمر ماركة تليميكانيك

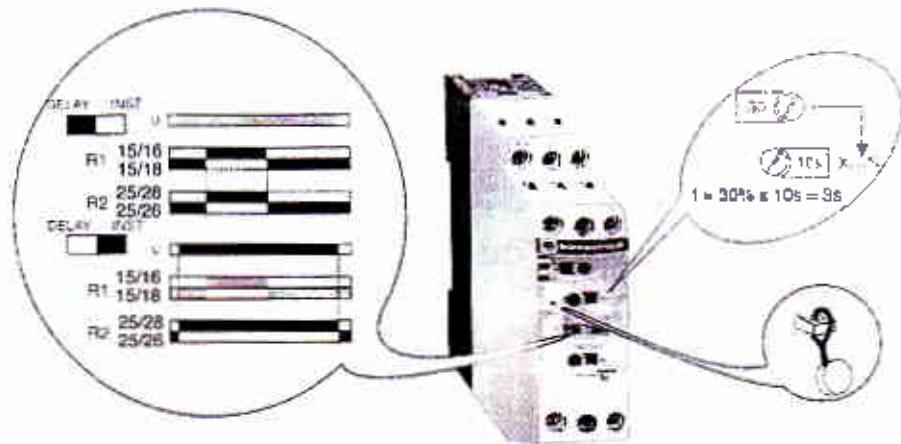


هذا التimer يحتوى على نقطتين تلامس R1 و R2 لكل منها كوناتك NC . وآخر No

R1 دائماً تعمل كنقطة تimer بعدها نوع عملية التimer المختارة أما بالنسبة لنقطة التلامس R2 فبما لا يخبارك يمكن أن تعمل كأنقطة ثانية للtimer تماماً مثل R1 . أو تعمل كأنقطة ربلي عادي . مجرد تغذية التimer يتغير وضعها وعند فصل التيار عنه تعود إلى وضعها الطبيعي . وينم ذلك الاختبار بواسطة تحريك زر صغير DELAY . إذا تم تحريكه على وضع DELAY تعمل نقطة R1 كاتimer . وإذا تم تحريكه على الوضع INST تعمل النقطة R2 كأنقطة ربلي عادي .

وبالنسبة لضبط زمن التimer فيحتوى على تدريج نسبة مئوية بجانب تدريج الزمن العادى وبالتالي تصبح مساحة الأخبار أكبر فمثلاً إذا تم ضبط تدريج التimer على 10S والتدريج المئوى 30% يكون الزمن المطلوب هو 10 نوان \times 30% يساوى 3 ثوان .

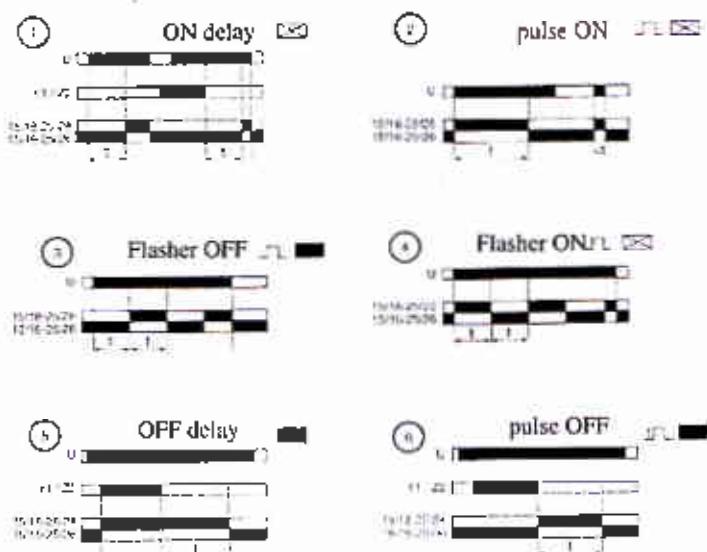كما يحتوى على غطاء خارجي يمكن غلقه بحيث يمنع إمكانية تغيير ضبطه، أما الزر السفلى فهو يواسطه يمكنك التحكم فى أخبار نوع من ٦ عمليات يمكن القيام بها .



ملحوظة :

في العمليات رقم ١ و ٥ و ٦ يجب عمل وصلة بين Y1-Z2 ليبدأ التimer عمله . بالإضافة إلى تغذية الأطراف A1-A2 بينما في باقى العمليات يمكنه بتغذية A1-A2 فقط .

تيمرات خاصة بدوائر ستار - دلتا

Tim delay relays for star - delta

في دوائر بدء الحركة (ستار - دلتا) للمحركات ذات القدرات العالية لا يفضل فصل كوتاكتور ستار وتوصيل كوتاكتور دلتا في نفس اللحظة . ذلك يؤثر نوعاً ما بالسلب على ملفات المحرك حيث أن المجال المغناطيسي لا يتلاشى في نفس اللحظة التي يفصل فيها التيار وبالتالي فعند تبديل التوصيل إلى دلتا في نفس اللحظة فصل كوتاكتور ستار يرتفع تيار المحرك أعلى من التيار المقمن له في توصيله دلتا خاصاً إذا كان المحرك قدرته عالية .

ولذلك عند تصميم دوائر بدء الحركة مثل تلك الحركات يراعى أن يكون هناك فترة زمنية تفصل بين فصل كوتاكتور ستار وتوصيل كوتاكتور دلتا وبالطبع لا يجب أن تزيد هذه الفترة الزمنية عن حدود معينة بحيث لا تكون سرعة المحرك قد انخفضت فإذا حدث ذلك سيسحب المحرك تيار أعلى من لو غير من ستار إلى دلتا مباشرةً .


(الفترة الزمنية بين فصل ستار وتوصيل دلتا تتراوح في الحدود بين ٥٠ و ٩٠ ملي ثانية) .


وذلك يحتاج إلى تيمرات معينة تم تصنيعها خصيصاً لثل هذه الدوائر .

ويرمز لها 

ملحوظة :

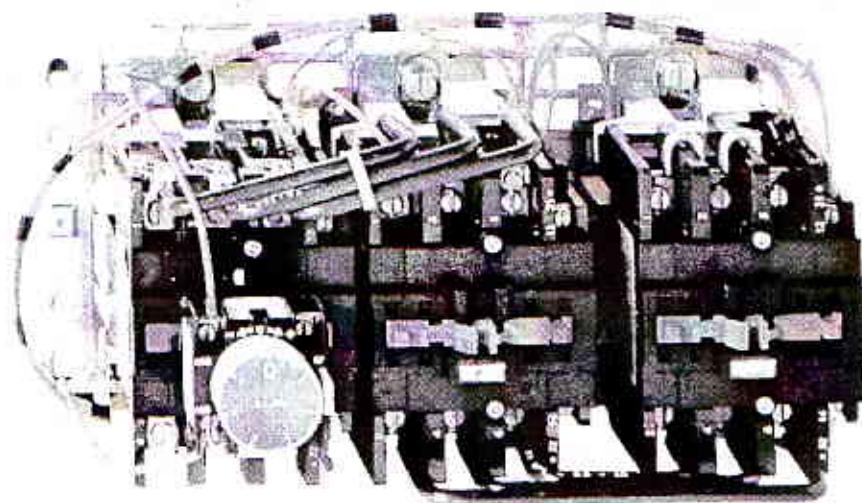يمكن أن تجد في الحياة العملية بعض دوائر ستار - دلتا العادية لمحركات فدرات مرتقبة إلى حد ما . ولكن يفضل لطول عمر المحرك أن يترك أجزاء من الثانية بين فصل ستار وتوسيع دلتا خاصاً إذا كان المحرك قدرته أكبر من ١٠٠ كيلو وات .



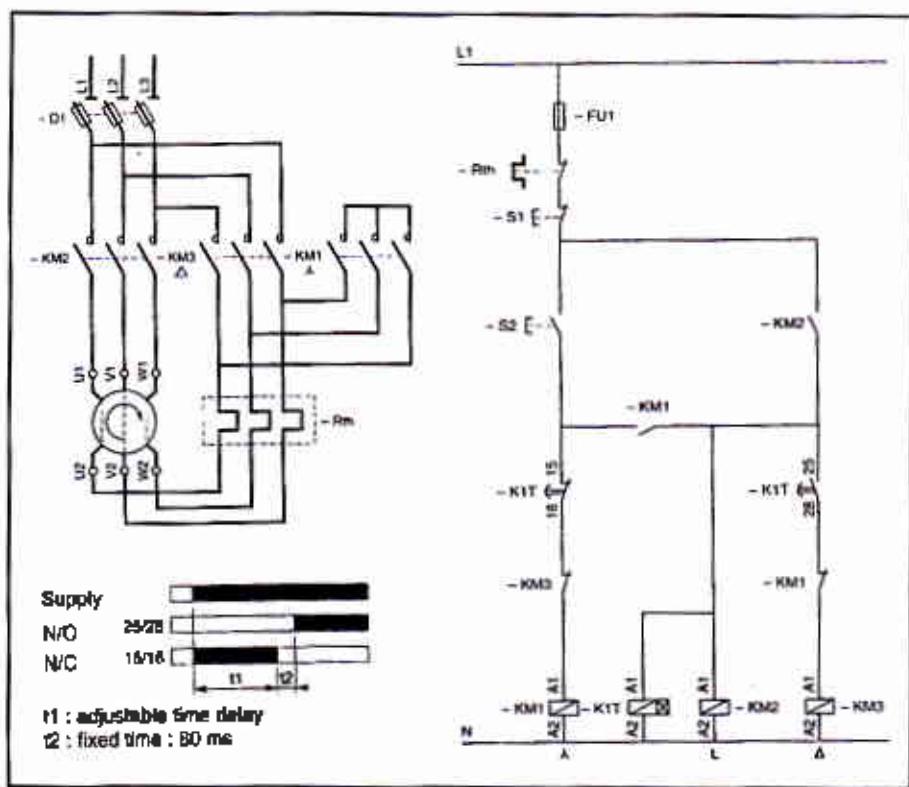

كيفية عمل التيمر الخاص بهذه الدائرة (من تلخيصي)


عند تغذية بالتيار Supply نظل نقطة (اللامس 15/16 N/C) كما هي في وضع توصيل ويبدأ العد التنازلي للتوقيت المضبوط عليه التيمر 11 وبعد انتهاء تفصل النقطة 15/16 وبعد ٨٠ ملي ثانية (زمن ثابت 12) تصبح النقطة 25/28 في وضع توصيل ويظل على هذا الوضع الجديد حتى ينفصل عنه التيار .
(نابع الرسم البياني لطريقة تشغيله).

ملحوظة :

زمن 1ا يتم ضبطه بدروياً بما لزمن تشغيل المحرك ستار زمن 2a زمن ثابت محدد لا يمكن التحكم فيه بدروياً .

وبالتالي بالنسبة للدائرة السابقة . عند الضغط على مفتاح التشغيل S2 يصل التيار إلى بوينت KMI (A) وعن طريق نقطة تلامسها المفتوحة تعمل بوينت (L) KM2 وأيضاً التبمر K1T .

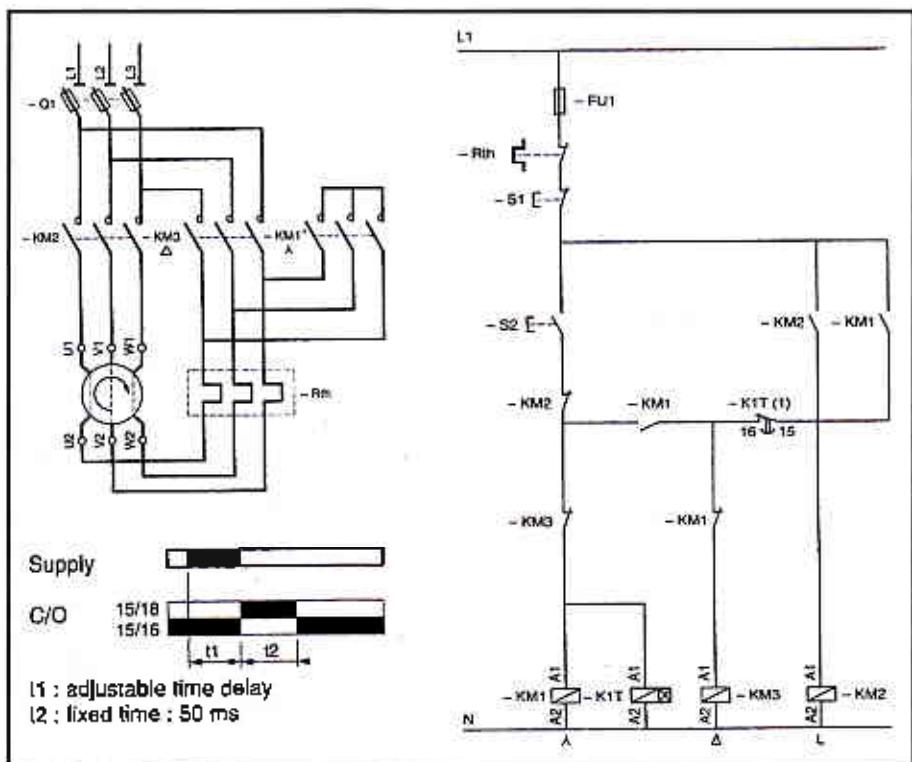ويعمل المحرك في هذه الحالة ستار . وبعد مرور الزمن المضبوط بفصل التبمر نقطه 15/16 فيفصل التيار عن بوينت ستار وبعد مرور 80 ملي ثانية يصل التبمر نقطته 25/28 فيعمل المحرك دلتا . ويظل التبمر مفدى بالتيار وبالتالي تظل نقاطه على هذا الوضع الجديد إلى أن يتم فصل الدائرة .



نوع آخر من تيمرات ستار - دلتا (تليميكانيك)


عند تعيينه بالتيار Supply نظل تقاطه على وضعها الطبيعي وبعد انتهاء الزمن المضبوط (I1) تفصل النقطة 15/16 وتصل النقطة 15/18 وفي نفس الوقت يقطع التغذية عن التبmer .

ونظل هكذا في هذا الوضع الجديد لمدة ٥٠ ملي ثانية (زمن ثابت I2) وبعدها تعود التقاط إلى وضعها الطبيعي .
 (تابع الرسم البياني لطريقة تشغيله) .

بالنسبة للدائرة السابقة أستخدم نقطة التimer المغلقة 15/16 فقط .

وبالتالي عند الضغط على مفتاح التشغيل S2 يصل التيار إلى بوينت (A) KM1 والتimer K1T . وعن طريق نقطة تلامس مفتوحة لكونتاكتور KM1 يصل التيار إلى بوينت 2 KM2 (L) فيبدأ المحرك دورانه ستار .

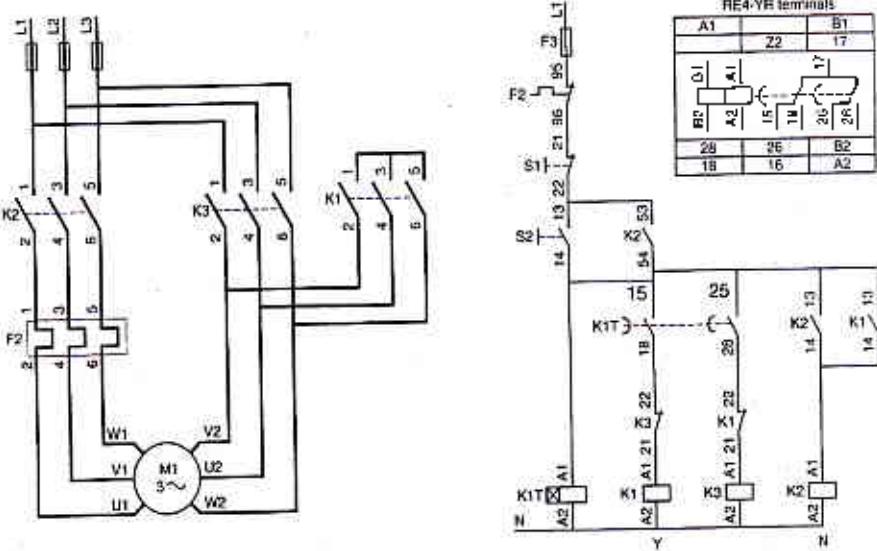وبعد انتهاء الزمن المضبوط (11) يفصل التimer نقطته الوحيدة 15/16 فيفصل التيار عن بوينت KM1 وأيضاً عن بوينت التimer بعد مرور ٥٠ على ثانية تعود النقطة 15/16 إلى وضعها الطبيعي (NC) فتصل التيار إلى بوينت (D) KM3 عن طريق نقطة تلامس تامماً بـنقطة التimer 15/16 .




With pulse on energisation in star

Supply

1st C/O cont. star 15/18
15/16

2nd C/O cont. delta 25/28
25/26

Green LED

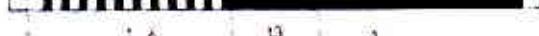

في هذه الدائرة أستخدم أيضاً تيمر خاص لدوائر ستار - دلتا ولكن هذه المرة من نوع (Puls on Energisation Timer) ويرمز له بالرمز وأستخدم نقطى التيمر مفتوحين No وطبقاً للرسم البياني الخاص بهذا التيمر عند تغذيته بالتيار عن طريق مفتاح التشغيل S2 يعلن النقطة 15/18 ويدأ

المحرك دورانه ستار (زمن ١) وهو الزمن الذي يتم ضبطه بدروباً وبعد انتهاء هذا الزمن تعود النقطة 18/15 إلى وضعها الطبيعي مفتوحة فيفصل كونتاكتور ستار . وبعد ٥٠ ملي ثانية (زمن ٣) وهو زمن ثابت لا يمكن التحكم فيه) بغلق التبديل نقطته الثانية 25/28 ويعمل المحرك دلنا .

ملحوظة :

بظل التبديل مفدى بالتيار عن طريق نقطة K2 وبالتالي تظل النقطة 25/28 في وضع نوصل والنقطة 15/18 في وضع فصل إلى أن يضفط على مفتاح الإيقاف .

دائرة تحكم كمبرسور هواء


من المعروف أن كثرة عدد مرات الإيقاف والتشغيل بالنسبة للمحركات ذات القدرات العالية تؤثر عليها بالسلب . حيث أن كل مرة يبدأ فيها المحرك دورانه تتأثر ملفاته بلحظات بدء الدوران كأنه عمل لعدة ساعات . وبالتالي إذا كان المحرك سيقف ثم يبدأ دورانه مرة أخرى بعد فترة قصيرة . يفضل عدم إيقافه .

فعلاً في بعض المخارط الكبيرة بدلاً من إيقاف المحرك وتشغيله أو تغير إتجاهه تبعاً لطبيعة عمل المخرطة .

ترك المحرك يعمل في إتجاه واحد وبواسطة كلاتشات توجد بين مجموعة تروس المخرطة . يصل تيار إلى كلاتش الأتجاه الآمن فيعشق الترس الرئيسي للمحرك مع تروس ذلك الأتجاه فيدور ظرف المخرطة الذي به الحمل . ونفس الشيء في حالة إذا كان يريد عكس اتجاه الدوران يصل تيار إلى كلاتش آخر . وإذا أراد إيقاف الظرف يفصل التيار عن كلاتش الأتجاه الآمن والأيسر . كل ذلك يتم بينما المحرك بطل في حالة دوران دائم في اتجاه واحد .

ومثال آخر دائرة الكمبرسور التي هي بصد شرحها . فمحرك الكومبرسور في الوضع العادي يدور حتى يصل ضغط الهواء داخل الخزان إلى ضغط محدد فيق المحرك . وبعد أن يقل الضغط نتيجة استهلاك الهواء يعاود المحرك دورانه مرة أخرى . المختلف في دائرة هذا الكمبرسور أنه عند

دائرة القوى والتحكم لكمبرسور هواء

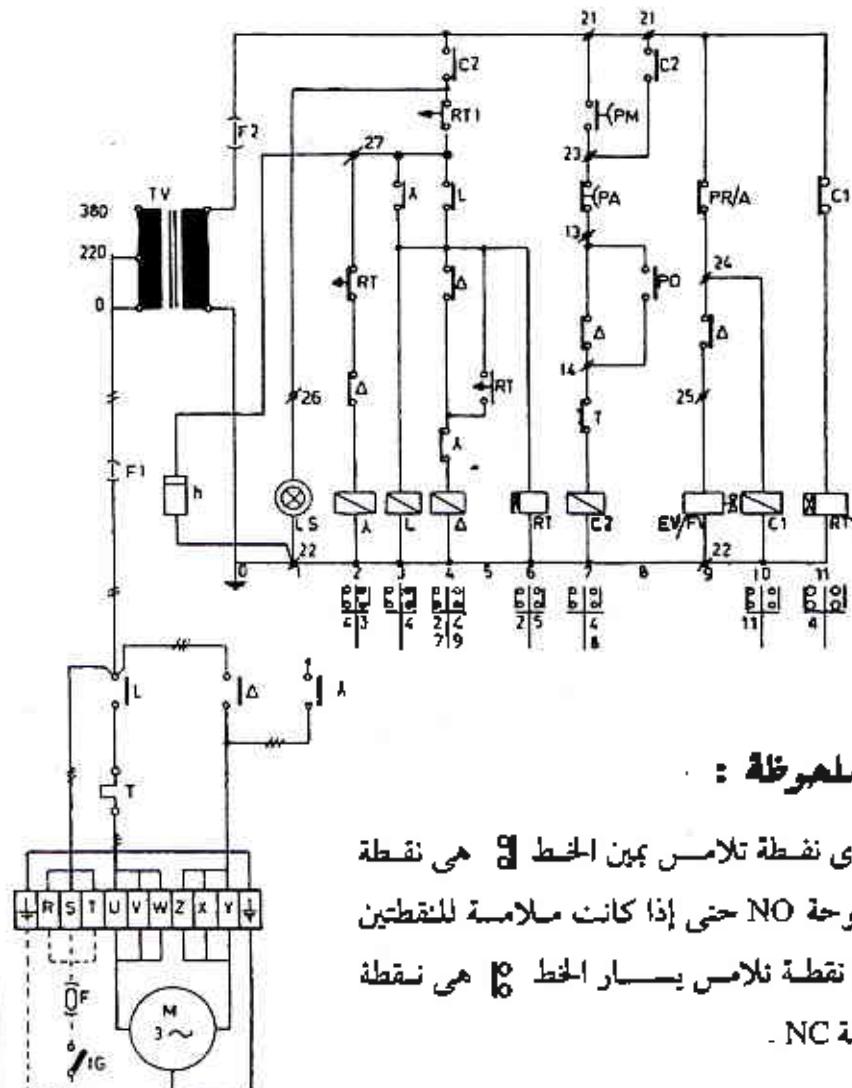

وصول الضغط إلى القيمة المحددة بدلاً من أن يفصل التيار عن المحرك .
 يفصل التيار عن صمام خاص ويظل المحرك دائراً ولكن بدون حمل (أى لا يضغط أى كمية هواء جديدة داخل الخزان) وفي نفس الوقت يصل تيار إلى تيمر فيبدأ العد النازل للزمن المضبوط عليه . فإذا انتهى هذا الزمن دون أن يقل الضغط داخل الخزان يفصل التيمر التيار عن المحرك . أما إذا تم استخدام الكومبرسور أثناء تلك الفترة وانخفض الضغط يعود البرشر إلى وضعه الطبيعي فيفصل التيار إلى صمام اللا حمل ليكمل المحرك دورانه بالحمل .

معانى وصوaz الدائرة

1G	مفتاح رئيسي ٣ فاز	PM	مفتاح تشغيل
F	فيوزات ٣ فاز	PA	مفتاح إيقاف
L	كونتاكتور رئيس	F1 - F2	فيوز
٨	كونتاكتور ستار	TV	ترنس واحد فاز
Δ	كونتاكتور دلتا	RT	تيمر ٨
T	آوفرلود	RTI	تيمر التشغيل بدون حمل
C2	ريلي مساعد لبدء التشغيل	PR/A	مفتاح ضغط (بشر)
LS	لمبة بيان	h	عداد ساعات التشغيل
EV/FV	صمام اللا حمل	C1	ريلي مساعد

شرح دائرة الكمبوسور


- بالضغط على مفتاح التشغيل PM يصل التيار إلى الريلي C2 وله نقطتين تلامس في وضع مفتوح . الأولى في الخط رقم 8 تعمل كنقطة تعوية لفتح التشغيل والثانية في الخط رقم 4 فيصل التيار من خلال نقطة التير RT1 إلى الكونتاكتور 8 فتعلق نقطتها الموجودة في الخط رقم 3 فيصل التيار إلى كونتاكتور 1 فيبدأ المحرك دورانه ستار . وفي نفس الوقت يصل تيار إلى التير RT وبعد نهاية زمامه يفصل نقطته الموجودة في الخط رقم 2 فيفصل كونتاكتور ستار . ويغلق نقطته الموجودة في الخط رقم 5 فيعمل الكونتاكتور دلتا . ويغلق نقطته الموجودة في الخط رقم 9 فيصل تيار إلى الصمام EV/FV في هذه الحالة فقط يبدأ المحرك في ضغط الهواء (أي يعمل بالحمل ولكن عندما كان يعمل ستار لم يصل تيار إلى ذلك الصمام وبالتالي المحرك يعمل ولكن بدون حمل) .

يظل المحرك يعمل دلها حتى يصل ضغط الهواء داخل خزان الكومبرسور إلى ضغط محدد . بفصل البرشر نقطته PR/A الموجودة في الخط رقم 9 فينقطع التيار عن الصمام EV/FV والريلي C1 يصل تيار إلى التير RT1 (أثناء ذلك يظل المحرك في حالة دوران ولكن بدون حمل) فإذا تم استهلاك جزء من الهواء المضغوط أدى إلى عودة نقطة البرشر إلى وضع توصيل (قبل أن يتنهى توقيت التير RT1) بعيد توصيل التيار إلى الصمام فيبدأ المحرك

ضخ الهواء من جديد . ولكن إذا أنهى توقيت التimer RT1 ولم يقل الضغط وظللت نقطة تلامس البرشر في وضع نصل . فعند نهاية زمن التimer يفصل نقطته الموجودة في الخط رقم 4 ففصل التيار عن الكونتاكتورين L و N بقف المحرك .


وفي حالة استهلاك الهواء مرة أخرى ويقل الضغط داخل الخزان تعود نقطة تلامس البرشر إلى وضع توصيل تيار إلى الرباعي C1 فيفصل نقطته الموجودة في الخط رقم 11 فتقطع التيار عن التimer RT1 وتعود نقطته إلى وضعها الطبيعي موصولة فيبدأ المحرك من جديد دورانه ستار (أثناء فترة تشغيله ستار يعمل بدون حمل حيث أن التيار مفصول عن الصمام بواسطة النقطة المفتوحة لكونتاكتور D1) .

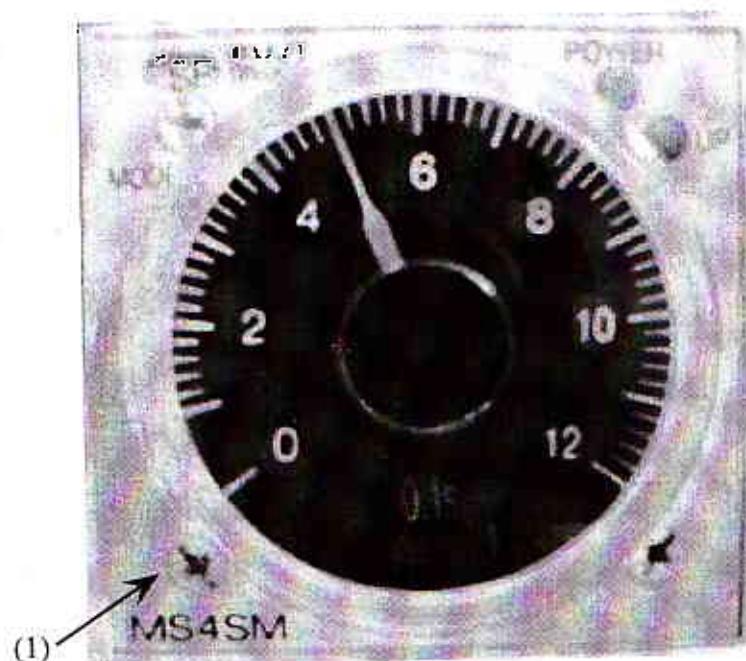تيمر بأمكانية (Start - Reset - gate) (Fuji Super timer)



إمكانيات هذا التيمر

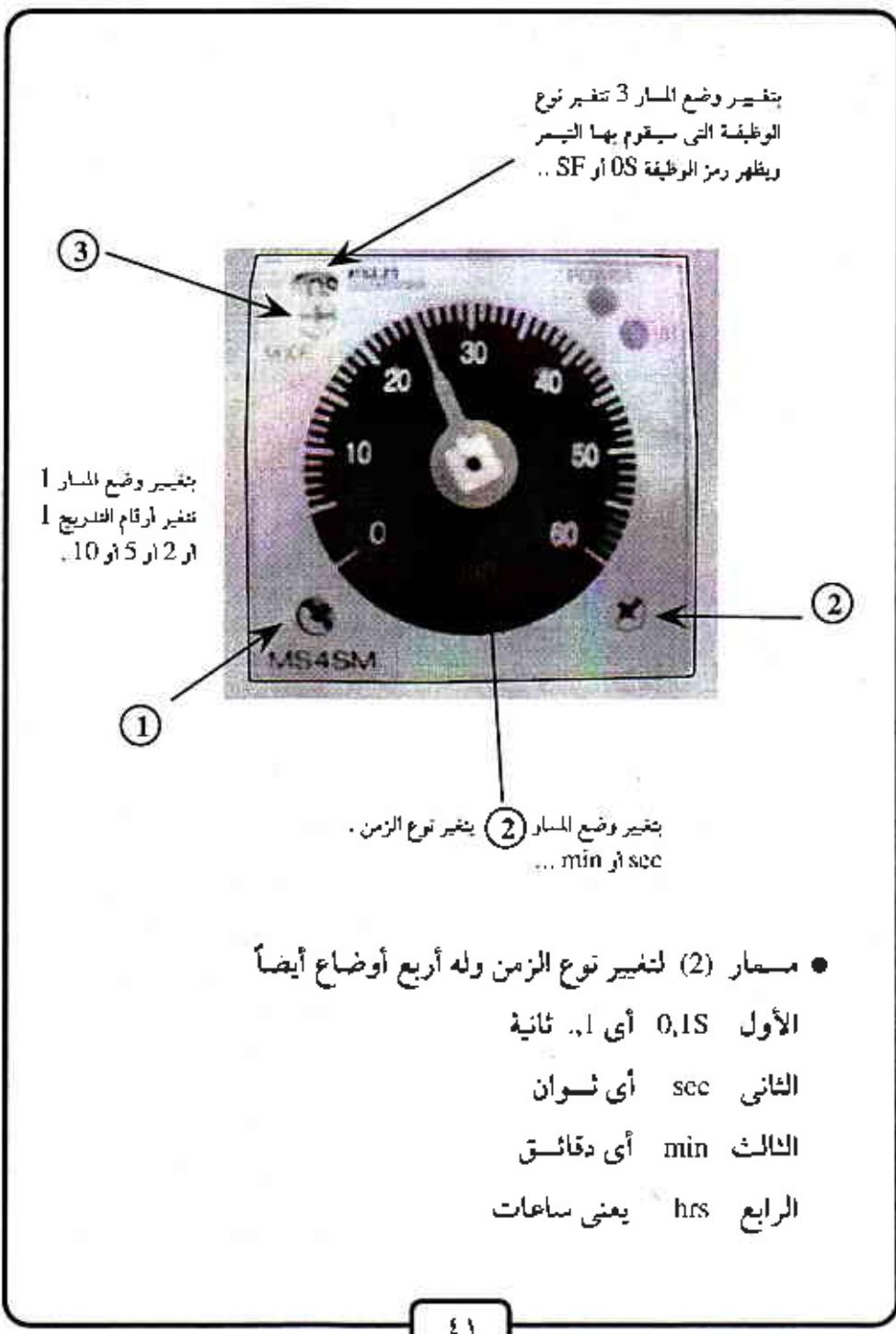- سمار (1) لتغير أرقام التدريج . وله أربع اوضاع ليجعل التدريج 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 أو 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 (الظاهر في الصورة) أو 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 والوضع الرابع 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60




• ممار (2) لتنغير نوع الزمن وله أربع أوضاع أيضاً

الأول 0,1S أى 1. ثانية

الثاني sec أى ثوان

الثالث min أى دقائق

الرابع hrs يعني ساعات

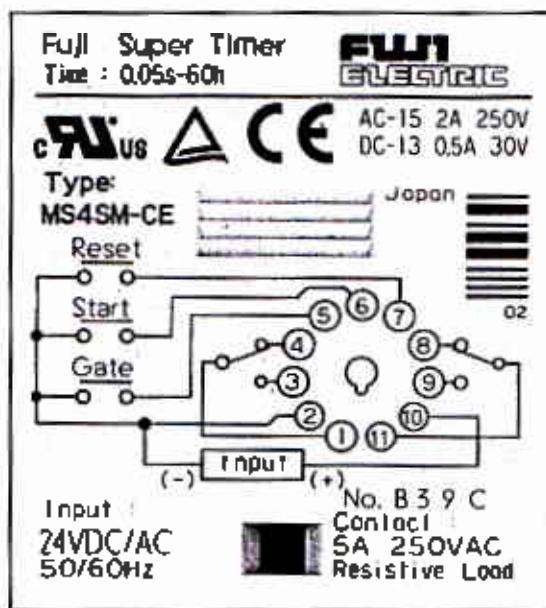

يحتوى التimer Fuji على 11 رجل (11 طرف)
 الطرفان 2 و 10 مصدر تغذية
 الطرف 11 رئى لنقطة التلامس الأولى
 الطرف 8 نقطة تلامس مغلقة (NC)
 الطرف 9 نقطة تلامس مفتوحة (NO)
 ونقطة تلامس ثانية 1 طرف رئى و 4 (NC) و 3 (NO)
 الطرف 5 Gate
 والطرف 6 Start
 والطرف 7 Reset
 وعند استخدام هذا التimer يتصل الطرفان 2 ، 10 بمصدر تغذية دائم .

عند توصيل الطرف رقم 2 مع 6 (Start) يبدأ العد التنازلي للتيمر .

أثناء فترة العد إذا أصل الطرف 2 مع الطرف 5 (Reset) يتوقف العد حتى يفصل الطرف 5 فيكمل التيمر عد للمتبقي من الزمن . وبعدها يتغير وضع النقاط .

تظل النقاط على وضعها الجديد حتى تفصل مصدر التغذية أو تصل الطرف 2 مع الطرف 7 (Reset) فتعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .

اما المدار رقم (3) فيتغير نوع وظيفة التيمر وله 4 اوضاع .

- الوضع الأول (PO)

يعمل التيمر في هنا الوضع كاتيمر ON delay مع ملاحظة أنه يبدأ ويكمل العد التنازلي للزمن المضبوط عليه عند توصيل الطرف START أنسالاً مستمراً أو لحظياً . (في كلتا الحالتين يكمل عد) وبعد انتهاء الزمن المضبوط يتغير وضع النقاط . وتظل على الوضع الجديد حتى يفصل التيار عن AI-A2 أو يعمل RESET .

- الوضع الثاني (FI)

يعمل التيمر في هذا الوضع فلاشر ببداية OFF وهذا أيضاً بظل التيمر ينفوم بعمله كافلاشر في حالة توصيل الطرف START لحظياً أو باستمرار .

- الوضع الثالث (SF)

في هذا الوضع يعمل كا تبمر OFF delay . أي لحظة توصل الطرف START يتغير وضع نقاط التلامس مباشراً ويظل هكذا حتى يفصل الأشارة عن الطرف START فيبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط عليه التبمر وبعد انتهاءه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .


- الوضع الرابع (OS)

في هذا الوضع يعمل التبمر ONE SHOT . أي عند توصل الطرف START لحظياً أو باستمرار يتغير وضع نقاط التلامس وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط عليه . وبعد انتهاءه تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي .

ملاحظات :

- يجب فصل التيار عن التبمر قبل تغيير نوع العملية التي تريد أن يقوم بها التبمر .
- في أي حالة وفي أي وضع إذا تم فصل التيار عن A1-A2 أو وصل الطرف RESET تعود نقاط تلامس التبمر إلى وضعها الطبيعي .
- في أي وضع من الأوضاع الأربع عند فصل START وتوصل الطرف GATE . يتوقف التبمر عن العد التنازلي . حتى يتم فصل الطرف GATE . فيكمل التبمر عد المتبقي من الزمن أتوماتيكياً بدون توصل الطرف START .

مثال لإستخدام التيمر Fuji

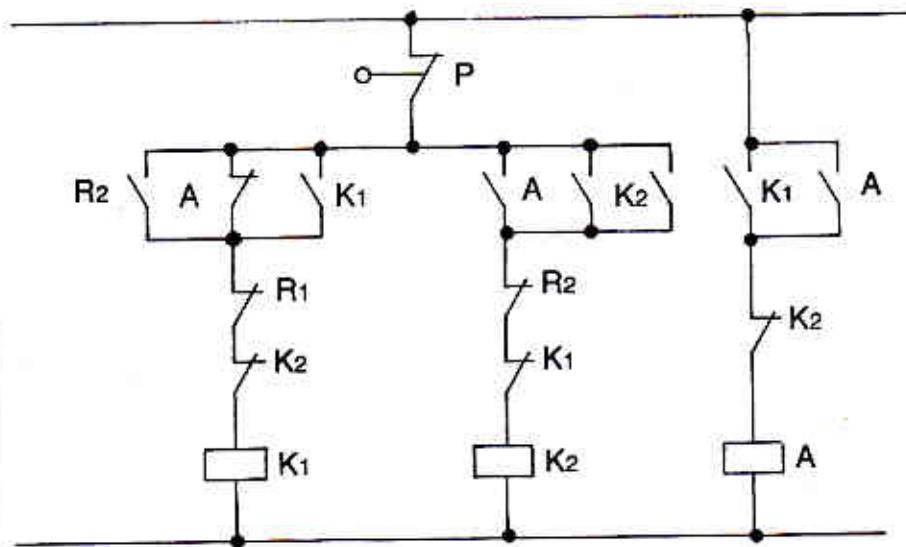


هذه الدائرة بدون نقاط نلامس R_1 و R_2 . هي دائرة لطلمتين تعملان بالتبادل . أي تعمل الطلمية الأولى بواسطة الكونتاكتور K_1 حتى يفصل مفتاح الضغط P . وعند انخفاض ضغط الماء يعود مفتاح الضغط P إلى وضعه الطبيعي موصل فتعمل الطلمية الثانية على ضخ الماء حتى يفصل المفتاح P . وعند انخفاض الضغط مرة أخرى تعاود الطلمية الأولى عملها وهكذا .

والغرض من إضافة التبیر A_3 لدائرة الطلبتين التي تعملاً بالتبادل هو الآتي :

- بعأ لاستهلاك الماء يمكن أن يعمل محرك وقت أكثر من الآخر والمطلوب على مدى فترة زمنية محددة بعأ لضبط التبیر إذا أتم محرك من الآتین زمن تشغيل يساوى تلك المدة المحددة (بغض النظر عن عدد مرات التشغيل) يوقف ذلك المحرك . ويظل يعمل المحرك الآخر (أى عند عودة مفتاح الضغط إلى وضع توصیل يبدأ نفس المحرك الذى كان يعمل قبل فصل مفتاح الضغط وليس المحرك الآخر) حتى يتم ذلك المحرك فترة تشغيل تساوى الفترة التي عمل فيها المحرك الأول . وبعدها تعود الدائرة إلى طبيعتها . أى يعمل المحركان بالتبادل .

والفكرة هنا أنه يستخدم تيمران من ذلك النوع كل تبیر مضبوط مثلاً على ثلاث ساعات . في حالات التشغيل الطبيعية بالتبادل . عند تشغيل المحرك الأول عن طريق الكوتاكتور K_1 يصل نقطته المفتوحة مع الطرف رقم ⑥ (START) للتبیر الأول . وبالتالي يبدأ العد التنازلي للتوقف المضبوط عليه . وعند فصل مفتاح الضغط تعود نقاط الكوتاكتور K_1 إلى وضعها الطبيعي فيفصل الوصلة بين طرف ② وطرف ⑥ START . يصل الطرف ② مع الطرف ⑤ GATE فيتوقف التبیر الأول A_1 عن العد .

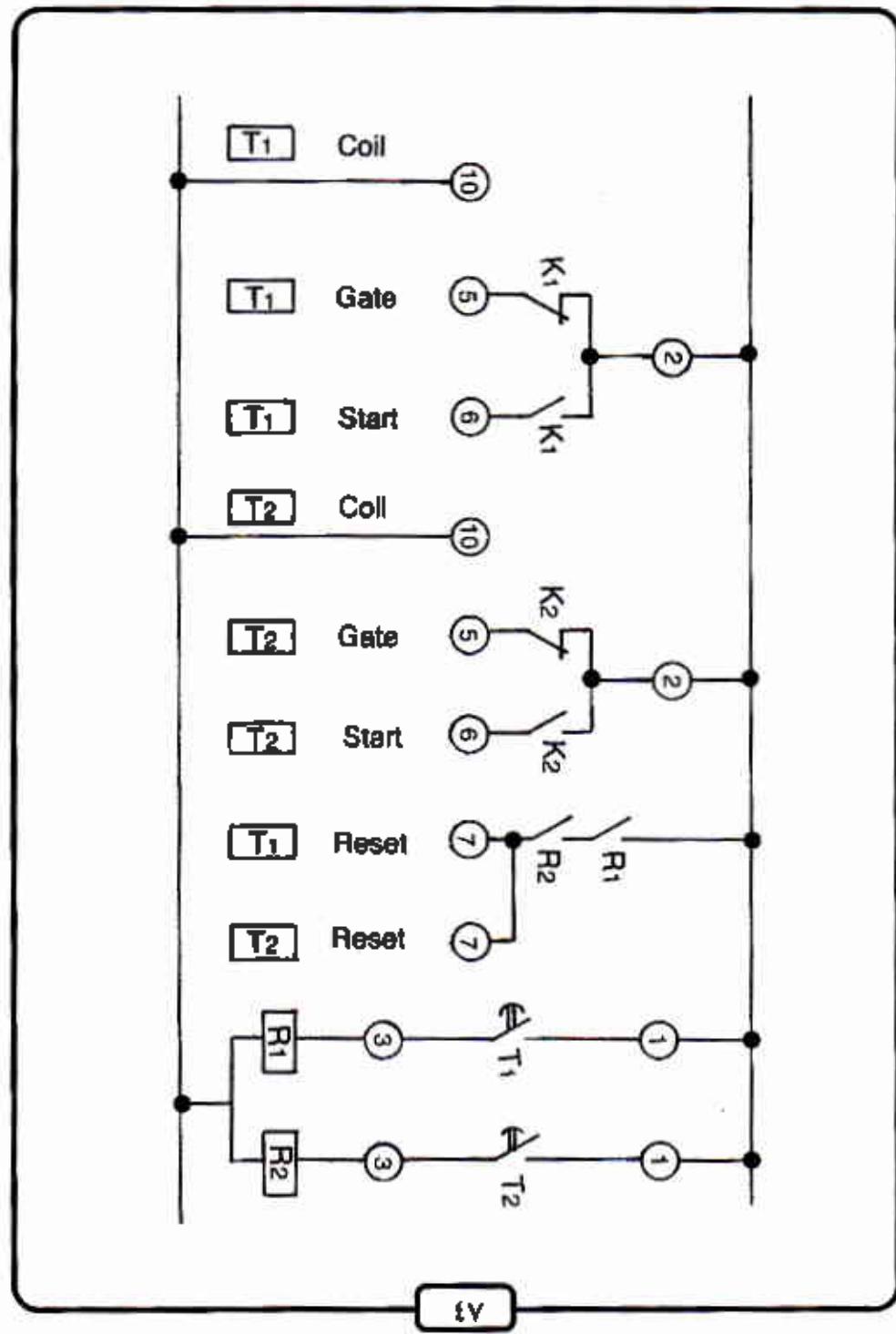


وعند عودة نقطة البشر إلى وضعها الطبيعي يبدأ المحرك الثاني في العمل بواسطة الكونتاكتور K_2 . ويعمل معه التبمر الثاني T_2 بنفس الطريقة التي عمل بها التبمر الأول مع المحرك الأول.

ومع تكرار مرات التشغيل لكل محرك يكمل التبمر الخاص به العد .
ويتوقف عن العد فترة وقوف المحرك ، وهكذا .

إذا وصل زمن تشغيل أي محرك من الاثنين إلى الزمن المضبوط عليه التبمر وهو ٣ ساعات يعلن التبمر التابع لذلك المحرك نقطته المفتوحة ١-٣ ويصل تيار إلى ريلٍ . ول يكن مثلاً المحرك الأول هو الذي أتم ٣ ساعات تشغيل فتغلق نقطة التبمر T_1 فيعمل ريلٌ R_1 فيفصل نقطته المفتوحة المتصلة في طريق K_1 وبالتالي لن يعمل K_1 . وفي نفس الوقت يصل نقطته المفتوحة R_1 والموصولة بالتزامن مع النقطة المفتوحة K_2 . وفي هذه الحالة عند عودة نقطة البشر إلى وضع توصيل سيعمل نفس المحرك الثاني مرة أخرى . حتى يتم هو الآخر زمن الثلاث ساعات فيغلق التبمر T_2 نقطته وي العمل R_2 وفي هذه الحالة يصل الطرف ② للتبمرين مع الطرف RESET ⑦ أياً كان التبمرين . فتعود نقاط تلامسهما لوضعهم الطبيعي ويفصل الريليهان R_1 و R_2 . وي العمل المحركان بالتبادل مرة أخرى حتى ينتهي واحد منهم فترات تشغيل مجموعها ٣ ساعات وهكذا .

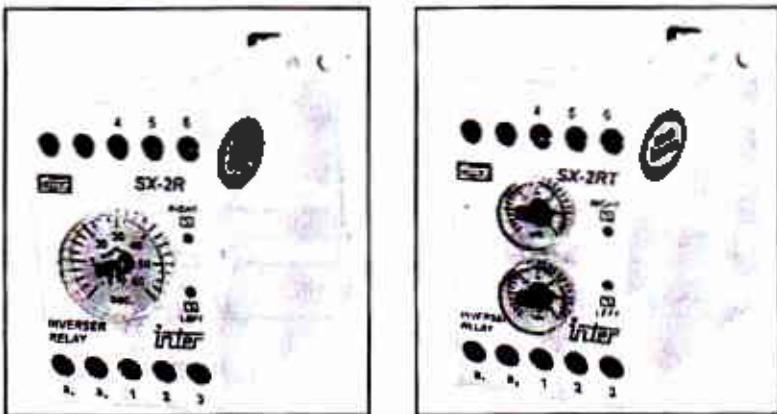تيمير خاص لدوائر عكس اتجاه الدوران INVERSER (RIGHT - LEFT) RELAY




بعض موديلات هذا التيمير يحتوى على تدريج واحد . وفي هذه الحالة يكون زمن الدوران في كلا الاتجاهين وأيضاً زمن الإيقاف هو نفس الزمن المضبوط عليه تدريج التيمير .

وفي بعض موديلات يحتوى على تدرجون . بحيث يمكن ضبط زمن التشغيل بواسطة تدريج وزمن الإيقاف بتدريج آخر كلا على حده .


وبالتالى من الممكن أن يختلف زمن التشغيل عن زمن الإيقاف بعما لضبط كل تدريج . ولكن سيكون زمن التشغيل ثابت في الاتجاهين .

وفي بعض موديلات أخرى يحتوى ذلك التيمير على أربعة تدرجات متصلة . تدريج خاص بالتحكم في زمن التشغيل في إتجاه اليمين . وتدريج ثان للتحكم في ضبط زمن تشغيل إتجاه اليسار .

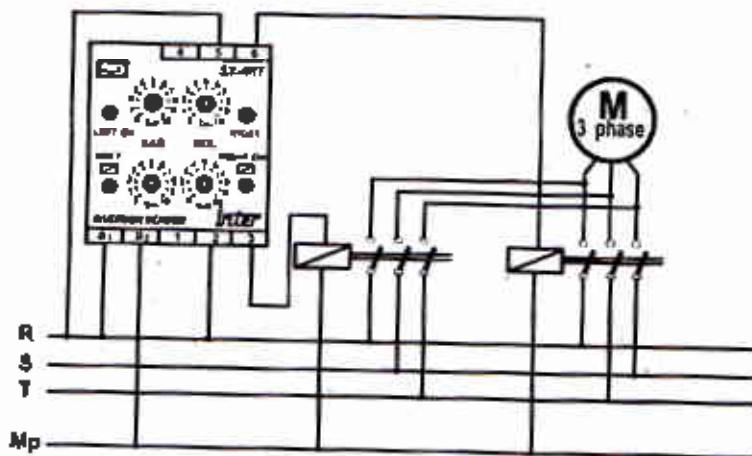والتدريج الثالث لضبط زمن الإيقاف عن الدوران في إتجاه اليمين والتدريج الرابع للتحكم في ضبط زمن الإيقاف عن الدوران في إتجاه اليسار .



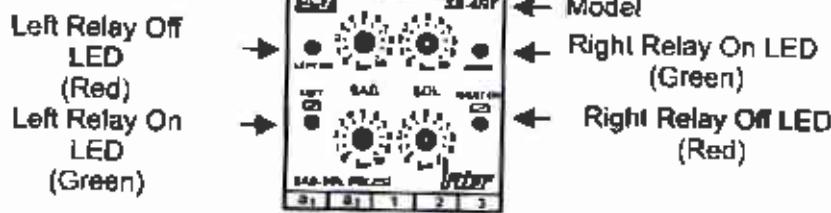دائرة الفري والتحكم لمحرك مع تبرع خاص بعكس اتجاه الدوران




اطراف التبرع

Terminals

- a, a₂ : Supply Voltage
- 1 : Normally Close Contact1 (LEFT)
- 2 : Common Contact1 (LEFT)
- 3 : Normally Open Contact1 (LEFT)
- 4 : Normally Close Contact2 (RIGHT)
- 5 : Common Contact2 (RIGHT)
- 6 : Normally Open Contact2 (RIGHT)

تيمرا ٢٤ ساعة

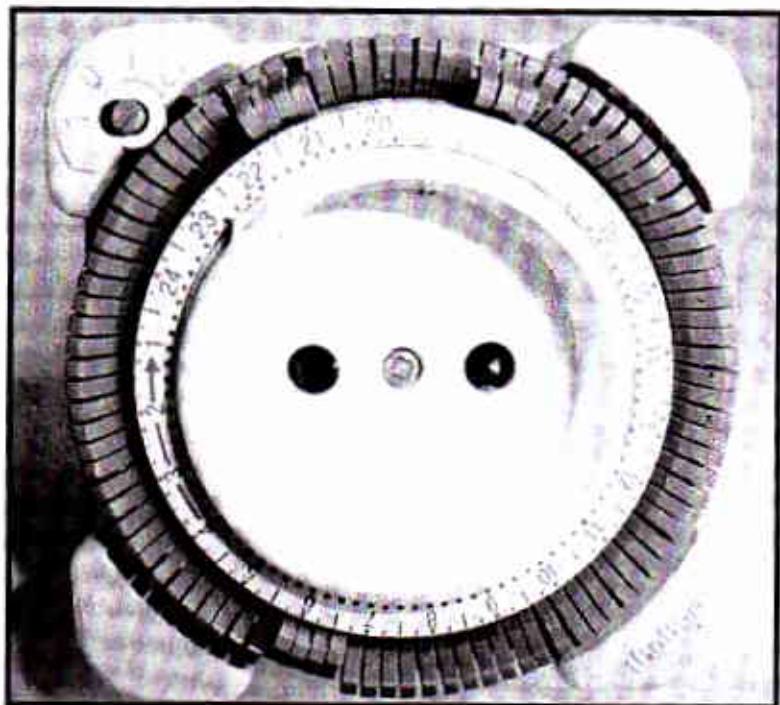

هذا النوع من التيمرات عبارة عن ساعة مقسم محيطها الخارجي على ٢٤ ساعة . وكل ساعة مقسمة إلى ٤ تدرجات أو أكثر أى كل تدرج يساوى ١٥ دقيقة و فوق كل تدرج ذراع صغير يمكن التحكم في تغير وضعه من أعلى إلى أسفل أو العكس . وأكثر نوعيات مثل هذه التيمرات لها صابعين مثل أي فرشة عادية تدخل في البريزة والتغير نفسه في واجهته فتحبين كأنه بريزة بركب فيه فرشة الحمل المراد التحكم فيه .


كيفية عمل التيمر

عند توصيل التيار للتيمر يبدأ القرص المدرج في الدوران وذلك بواسطة محرك صغير ومجموعة تروس بداخل التيمر تحمل من دوران القرص بطيئاً جداً (دورة كاملة واحدة كل ٢٤ ساعة) . فإذا كنت تريد مثلاً تشغيل جهاز تكيف الساعة التاسعة صباحاً (أنزل الذراع الموجود فوق الرقم ٩) وإيقافه الساعة الثالثة بعد الظهر (أنزل الذراع الموجود فوق الرقم ١٥) ويدأت تشغيله مرة أخرى الساعة السابعة مساء (أنزل الذراع الموجود فوق الرقم ١٩) وبفصل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (أنزل الذراع الموجود فوق الرقم ١) .

أثناء دوران القرص عندما يقترب أي ذراع (من الأذرع التي أنزلتها) من كونتاك التيمر يتغير وضعه إذا كان في وضع ON إلى OFF وعنده وصول ذراع آخر من الأذرع التي أنزلتها إلى نفس الكونتاك بتغيير وضعه من ON إلى OFF ... وهكذا فيعمل الحمل أو يقف . طبقاً لأوضاع الأذرع التي أنزلتها .

ملاحظات :



- لا تستعمل مثل هذه التيمرات للتحكم في تشغيل عمليات تحتاج دقة في التوقيت . أو تغير حالتها من الإيقاف للتشغيل أو من التشغيل إلى الإيقاف بأوقات قصيرة عدة ثوان مثلاً .
- تتحمل نقطة تلامس التيمر شدة تيار ما بين ١٠ إلى ١٦ أمبير . فإذا كان الحمل الذي سبّرّ على التيمر يستهلك قيمة تيار أعلى ، يستخدم في هذه الحالة كوناكتور ولا يتصل الحمل مباشرةً مع التيمر .
- بعض ماركات من هذه التيمرات تحتوي بداخلها على بطارية بحث لا يحدث تغيير في أوقات التشغيل أو الإيقاف في حالة انقطاع مصدر التيار . والكثير منها لا يحتوى على بطارية . وبالتالي في حالة حدوث انقطاع في مصدر التيار سيؤدي إلى تأخير موعد تشغيل أو إيقاف الجهاز الذي يعمل على ذلك التيمر . ويمكن ضبط الزمن مرة أخرى بعد عودة مصدر التيار عن طريق لف فرس التيمر في اتجاه عقارب الساعة . بحيث يكون الرقم المقابل للهم (الذي يشير إلى الكوناكت) هو الساعة الحقيقة .

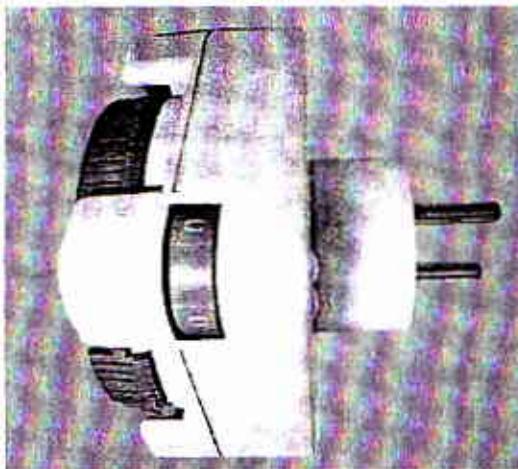

شكل جانبی للتيمر ٣٤ ساعة


سلموظة :

يمكنك في أي وقت تغيير وضع الكوتاكت بدورها لتشغيل أو إيقاف الجهاز الموصى
بالتيمر وذلك عن طريق تحريك القرص المجل علىه [٠ | ١ | ٢] و يجب أن
 يكون على وضع OFF قبل أي وضع تشغيل .

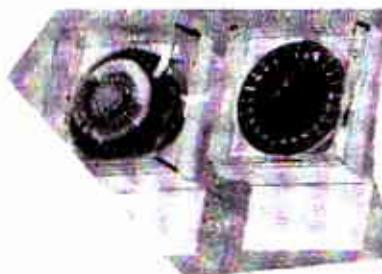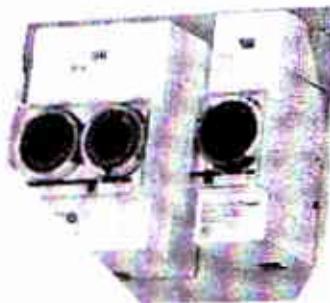

نوعيات تيمرات ٣٤ ساعة

شكل آخر من التيمورات ٣٤ ساعة

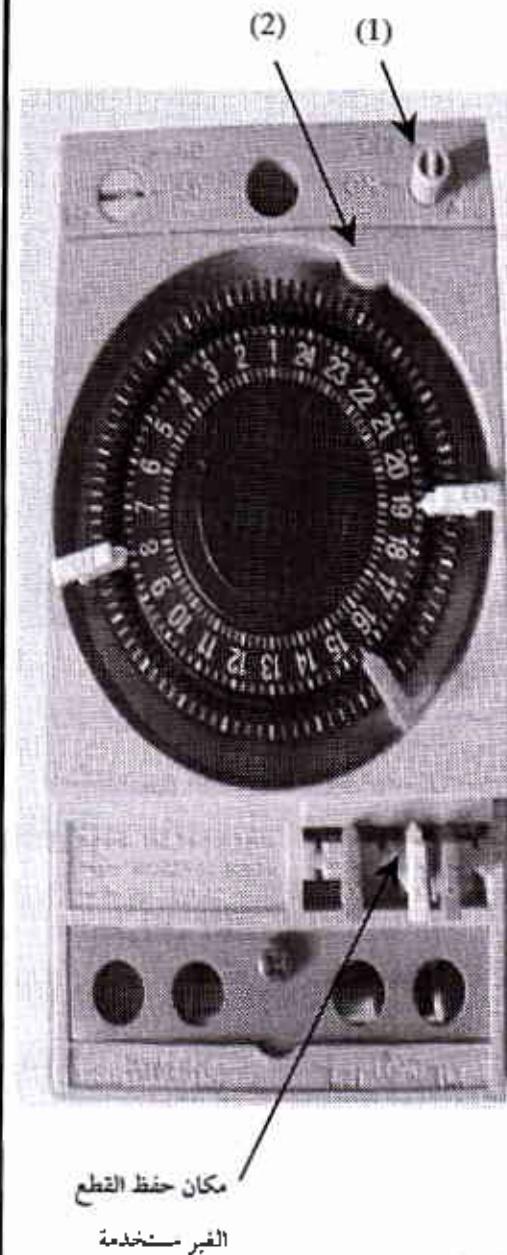

يتم تغذية هذا التيمير بمصدر ثار في الأطراف S1 و S2 (POWER) (L1 و L2) . يأتي مع التيمير مجموعة قطع ON وأخرى OFF . وهذه القطع هي المسؤولة عن تغير وضع كونتاك التيمير وبالتالي يتم التحكم في تشغيل الحمل (بواسطة القطعة ON) أو إيقافه (بواسطة القطعة OFF) . وبالتالي تركب تلك القطع حول القرص المدرج . كل قطعة عند ساعة معينة وبدوران القرص عندما تصل قطعة إلى النقطة 2 يتغير وضع الكونتاك بما نوع القطعة إذا كانت OFF تفصل الكونتاك . والعكس يحدث إذا كانت القطعة ON . كما يمكن تغيير وضع الكونتاك بدوىاً بواسطة الزر ① .

تيمراً أسبوعي

يستخدم هذا التيمير للتحكم في تشغيل وإيقاف محرك (أو أي جهاز آخر) طوال أيام الأسبوع.




فمثلاً في شركة ما يريد تشغيل التكيف آوتوماتيكياً قبل وصول الموظفين بساعة ويفصل بعد نهاية العمل . مثلاً يبدأ التشغيل الساعة السابعة ويفصل الساعة الرابعة و يوم الخميس يبدأ الساعة الثامنة ويفصل الساعة الثانية . و يوم الجمعة لا يعمل قط .

أو يتحكم في رن جرس المدرسة لمدة عدة ثوان في مواعيد الحصص أو الفسحة يومياً بائناء يوم العطلة الأسبوعية . وأمثلة أخرى كثيرة .

أطراف التيمير

- 1 - 1 - طرفى مصدر التغذية
- 1 - 2 - نقطة تلامس مغلقة
- 2 - 2 - نقطة تلامس مفتوحة
- 3 - 4 - نقطة تلامس ثانية No + No
- 4 - 5 - 6

كيفية برمجة التimer الأسبوعي

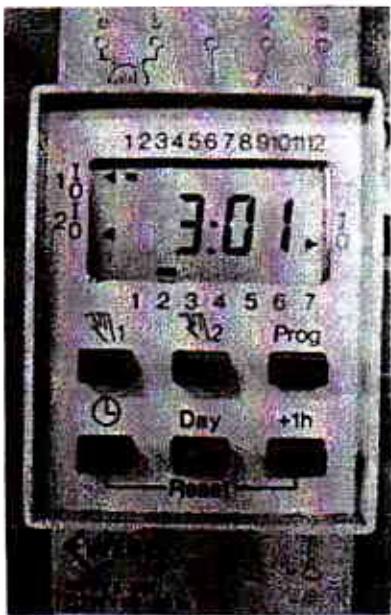

الأرقام من 1 إلى 7 تمثل أيام الأسبوع وبواسطة المفتاح Day يتم اختيار اليوم المطلوب . بالضغط عليه يظهر على الشاشة خط فوق مثلاً اليوم 2 وعند تكرار الضغط عليه يتغير الخط من 2 إلى 3 ... وهكذا حتى 7 وإذا ضغط عليه بعد ذلك يعود إلى اليوم 1 .

وبالنسبة لضبط الساعة يتم بواسطة الضغط على المفتاح 1h . والمفتاح المسجل عليه شكل الساعة يستخدم لضبط الدقائق . وفي حالة الضغط على المفاتيح معاً تعمل Reset .

هذا التimer يحتوى على نقطتين تلامس وبالتالى يمكنك التحكم في تشغيل وإيقاف جهازين كلا على حدى . بأوقاته الخاصة .

ولاختيار نقطة التلامس المطلوبة يضغط على المفتاح المرسوم عليه رمز اليد 1 فيتحرك سهم صغير من 0 إلى 1 (يعنى أن الظاهر في الشاشة الآن أنه اختار نقطة التلامس رقم 1 حيث أن السهم يشير إلى 1 . أما نقطة التلامس 2 فالسهم يشير إلى وضع 0 أي أنها غير مختارة الآن) .


ولاختيار حالة الكوتاكت في التوقيت المحدد يتم الضغط على المفتاح Prog . فيستقل السهم الموجود جهة اليمين من الوضع 0 إلى الوضع 1 أو العكس - (0 تعنى وضع OFF - 1 تعنى وضع ON) .

بالنسبة للأرقام العلوية من 12 : 1 هي عند العمليات التي يمكن للتيمر القيام بها . وتنفيذ عملية واحدة يعنى أنه اختارت كوتاكت في ساعة محددة في وضع ON وعند ساعة أخرى غيرت وضعه إلى OFF وذلك يعنى إتمام العملية رقم 1 فيستقل الخيط الصغير الموجود أسفل العملية 1 إلى رقم 2 وهكذا بعد نهاية كل عملية .

ملاحظات :

- يتوفّر الآن في الأسواق تيمرات تحتوي على أكثر من كوتاكتين وعدد عمليات يصل إلى أكثر من 30 عملية .
- لتنبيه البرنامج المسجل داخل التيمر يتم الضغط على الزر Prog . وفي كل مرة تظهر رقم العملية وال ساعة المحددة وحالة الكوتاكت ورقمها وبالتالي يمكنك في أي عملية تغيير الساعة أو حالة الكوتاكت .
- مثل هذه التيمرات تحتوي بداخلها على بطارية تشحن أتوماتيكياً طالما التيمر موصل بالتيار . وبالتالي لن يحدث تغيير في الأوقات المبرمجة في حالة انقطاع مصدر التغذية .

مثال لـ الاستخدام تيمر من نوع Pulse OFF

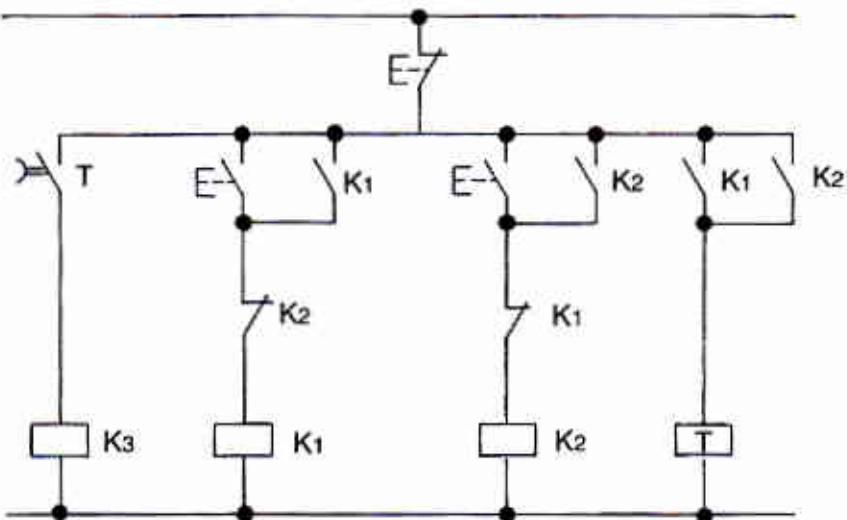

هذه الدائرة لمحرك يعمل في اتجاهين عن طريق تشغيل K1 أو K2 .



عند تشغيل المحرك في أي اتجاه يصل نبار إلى T (تيمر من نوع Pulse OFF) تظل نقطة التيمر T على وضعها الطبيعي . لحظة إيقاف المحرك يتغير وضع نقاط التيمر فوراً وبالتالي تصبح نقطة تلامس التيمر T في وضع توسيع يحصل تيار إلى K3 فبدأ تشغيل محرك طلبة وفي نفس الوقت يبدأ العد التنازلي للزمن المضبوط عليه التيمر وبعد انتهاءه تعود نقاط التيمر إلى وضعها الطبيعي فيقف محرك الطلبة .



AI/A2 Supply voltage, U0 ref
13/24 Delayed current
13/14
 t_m = Setend interv of OFF time

المنخل البيانات
لتيمير T

مثال لاستخدام تيمو + تيمو

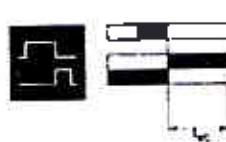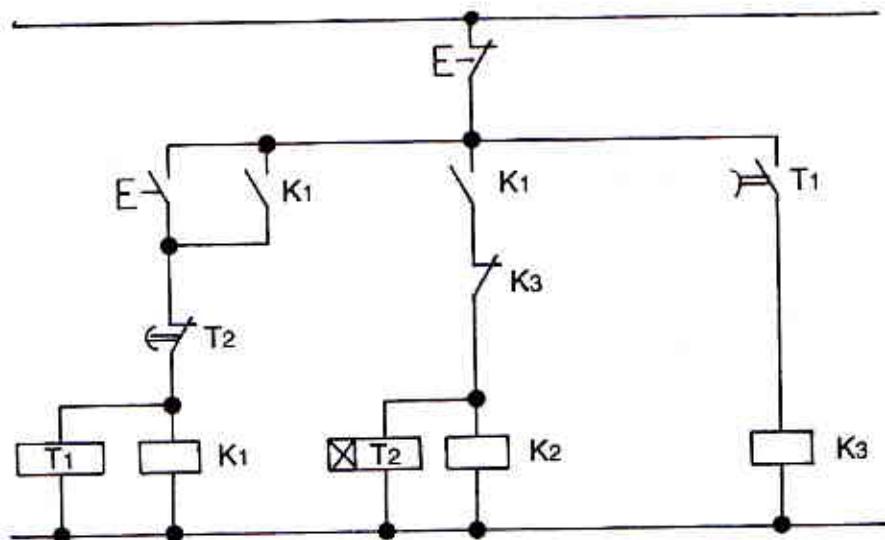


A1/A2 Power supply, LED red

15/10 Delayed contact

15/16 Selected interval OFF time

جاري T1
Pulse OFF

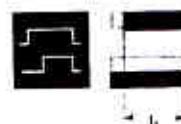

A1/A2 Power supply, LED red

15/10 Delayed contact, LCD green

15 Selected operating time

جاري T2
ON delay




خطوات تشغيل الدائرة السابقة

بالضغط على مفتاح التسجيل يعمل المحرك الأول بواسطة كونتاكتور K1 فتغلق نقطته المفتوحة ويعمل في نفس الوقت المحرك الثاني بواسطة الكونتاكتور K2 . وبالتالي يصل تيار إلى التيمرين T1 و T2 . فيبدأ التيمر T2 مباشرةً في المد التنازلي للزمن المضبوط عليه . وبعد انتهاء يفصل نقطته المغلقة T2 فيفصل التيار عن الكونتاكتور K1 وتعود نقاطه إلى وضعها الطبيعي مفتوحة فيفصل التيار أيضاً عن K2 وينتوقف المحركين . وفي نفس اللحظة يغلق تيمر T1 نقطته المفتوحة (لأنه قد فصل عنه التيار) ويبدأ المحرك الثالث في العمل بواسطة الكونتاكتور K3 ويظل يعمل حتى ينتهي الزمن المضبوط عليه T1 فنفصل الدائرة .

أى يعمل المحرك الأول والثانى . بعد زمن يفصل المحركين ويبدأ تشغيل المحرك الثالث في نفس اللحظة . بعد زمن يفصل المحرك الثالث .

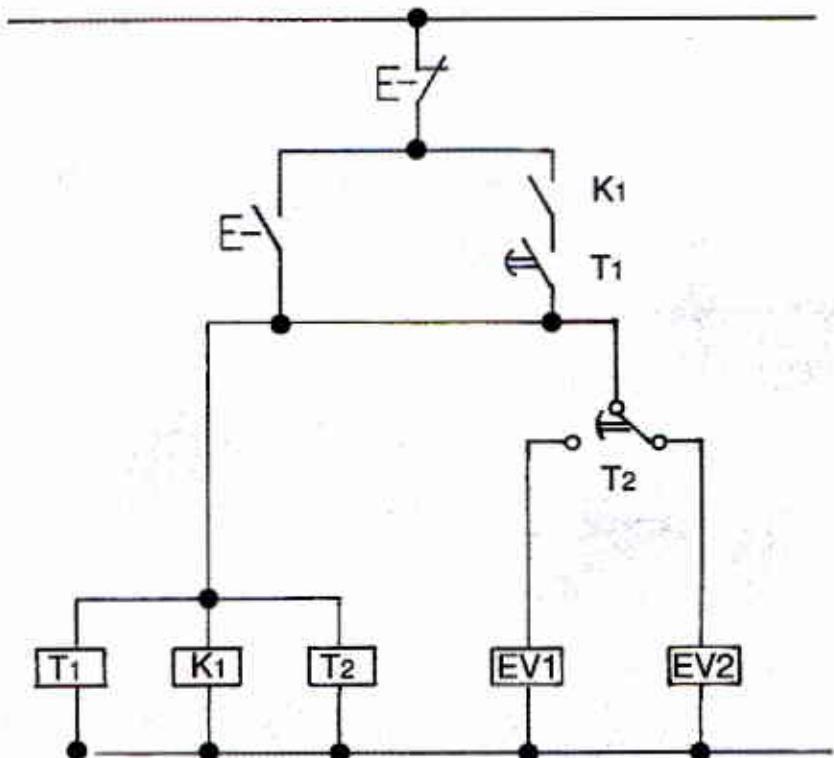تطبيق على استخدام تيمر Flasher timer + Pulse ON



مكونات المائدة

K1 كونتاكتور لتشغيل محرك خلاط



EV1 صمام لدفع سائل اللون الأول

EV2 صمام لدفع سائل اللون الثاني



A1/A2 Supply voltage, LED red
15/18 Delayed contact
15/16 Delayed contact
 t_{W1} = Selected interval ON time

Pulse ON نوع T1

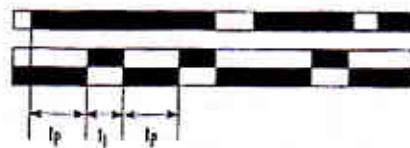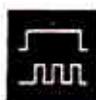



A1/A2 Supply voltage, LED red
15/18 Delayed contact
15/16 Delayed contact
 t_p = ON time t_l = OFF time

flasher timer نوع T2

فكرة التسجيل

عند تشغيل محرك الخلط عن طريق K1 يصل التيار إلى T1 و T2 . فيغلق T1 نقطه المفتوحة وكذلك نقطه T2 تصل التيار زمن معين إلى EV2 فبتدفع اللون الأول بكمية معينة ثم يغلق الصمام EV2 ويصل التيار إلى EV1 فبتدفع اللون الثاني بكمية محلدة وبعد ما يغلق الصمام EV1 وفتح الصمام EV2 وهكذا حتى ينتهي زمن T1 فتفصل نقطه ويتوقف تشغيل اي صمام ويستمر محرك الخلط في خلط اللونين حتى يفصل الدائرة . بواسطة نقطه T1 .

مثال لاستخدام تيمر

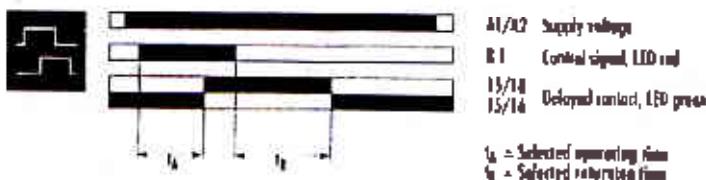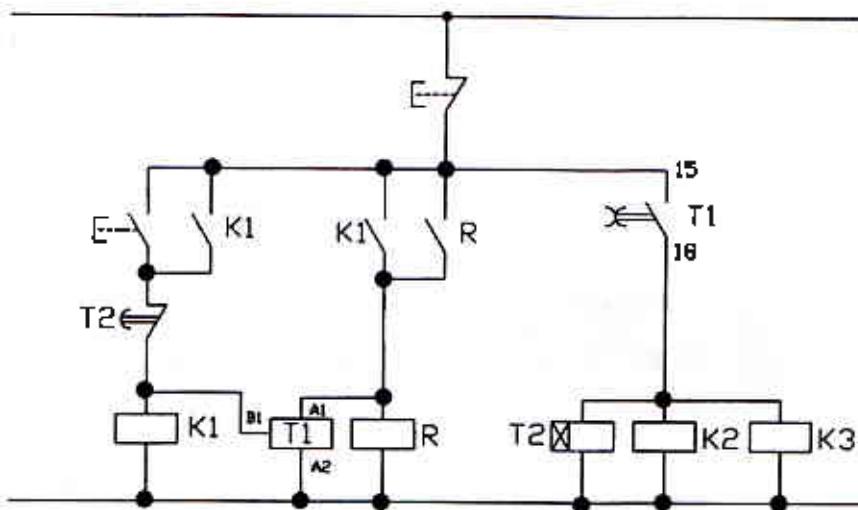

المخطط البياني للتيمير T1




المخطط البياني للتيمير T2

خطوات تشغيل الدائرة السابقة

بالضغط على مفتاح التشغيل يعمل المحرك الأول عن طريق كونتاكتور K1 . وفي نفس الوقت تصل إشارة بدء التشغيل على الطرف B1 لتيمر T1 فيبدأ العد التنازلي لزمن التشغيل (على المخطط البياني هو زمن TA) بعد انتهاء يغلق T1 نقطة 18-15 فيعمل المحرك الثاني والثالث بواسطة الكونتاكتور K2 و K3 . وفي نفس الوقت يصل تيار إلى تيمر T2 فيبدأ العد التنازلي للتوقيت المضبوط عليه وبعد انتهاء يفصل نقطة T2 . فتوقف المحرك الأول وفي نفس الوقت يفصل إشارة بدء التشغيل من B1 لتيمر T1 . فيبدأ العد التنازلي لزمن الوقوف (على المخطط البياني هو زمن TR) وبعد انتهاء تعود نقطة تلامس 15-18 إلى وضعها الطبيعي فيفصل التيار عن الكونتاكتور K2 .

وتتوقف الدائرة بأسنان الريلي المساعد R ووظيفته الاحتفاظ بالتجذبة على الأطراف A1-A2 لتيمر T1 بعد فصل المحرك الأول بواسطة الكونتاكتور K1 .

دائرة تحكم لباب كهربائي

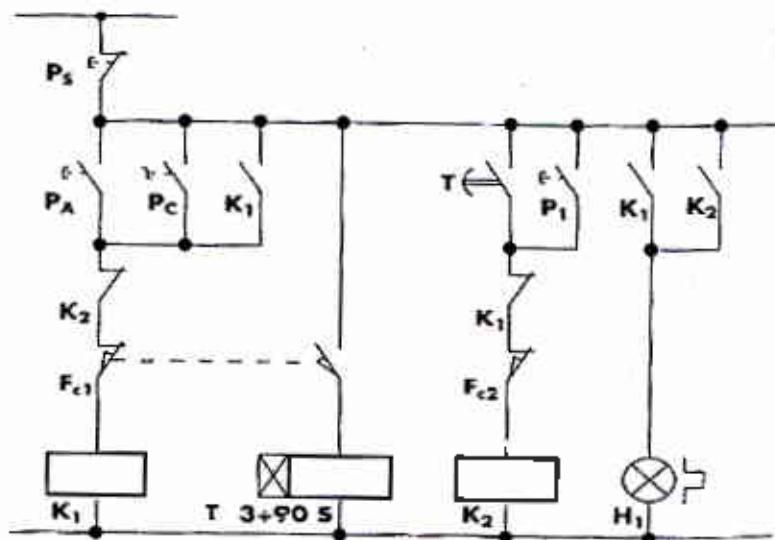

معرفيات الم دائرة

PA مفتاح تشغيل لفتح الباب

PC مفتاح

P1 مفتاح لغلق الباب

PS مفتاح إيقاف

K1 كونتاكتور لتشغيل للحرك في إتجاه الفتح


K2 كونتاكتور لتشغيل المحرك في إتجاه الغلق

Fc1 مفتاح نهاية شوط الفتح

Fc2 مفتاح نهاية شوط الغلق

H1 لمبة بيان تضيء أثناء الفتح أو الغلق


T تباعد من ٣ ثوان إلى ٩٠ ثانية

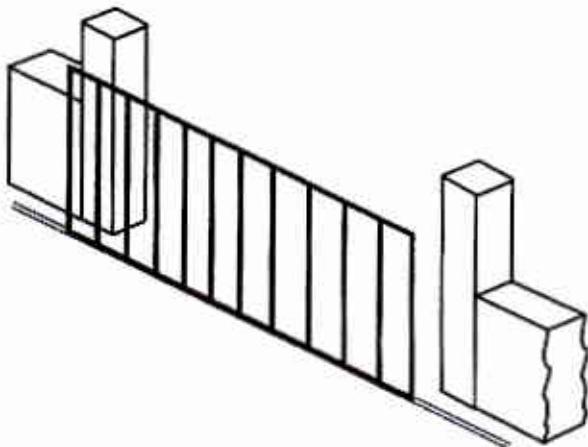

يتم فتح الباب بواسطة مفتاح التسجيل PA وعادةً يكون داخل حجرة الأمان . أو بداخل الفيلا . وأيضاً يمكن فتح الباب بواسطة المفتاح PC وهو مفتاح خاص لا يمكن استخدامه إلا حامل ذلك المفتاح (كمفتاح السيارة) وعادةً يكون تفل هذا المفتاح بجوار الباب من خارج الفيلا . أما بالنسبة لغلق الباب فيتم أتوماتيكياً بعد زمن محدد من فتحه . ومن الممكن إضافة فوتوسيبل بحيث لا يغلق الباب إذا توقفت السيارة في المدخل لاي سبب . ومن الممكن أيضاً التحكم في فتح الباب بواسطة ريموت كنترول .


ريلى حراري

Thermistar Relay (PTC)

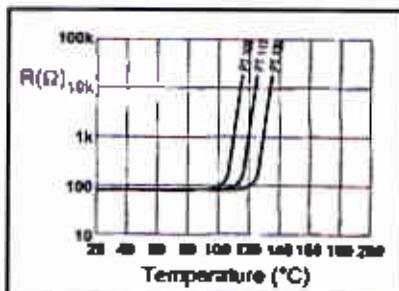

بعض المحركات تحتوى بداخلها على حماية حرارية . وهى نوعان النوع الأول عبارة عن كونتاكت مكون من معدنين مختلفين . فى حالة ارتفاع درجة حرارة ملفات المحرك يفصل ذلك الكونتاكت فيفقطع التيار عن بوبية الكونتاكتور الخاص بالمحرك .

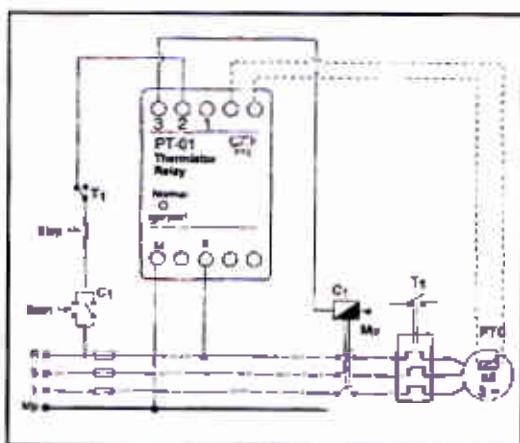
النوع الثاني (PTC) وهو من مادة تتغير قيمة مقاومتها تبعاً للحرارة فكلما زادت حرارتها كلما أرتفعت قيمة مقاومتها .



وبالتالى لا تصل مباشرةً مع دائرة التحكم . ولكن تصل بدائرة البكترونية خاصة تشعر التغير في قيمة المقاومة لتفصل عند وصول قيمة مقاومة PTC إلى قيمة معينة التي تعنى درجة حرارة محددة .

ريلى حرارى لحماية المحرك

Motor Protection relay

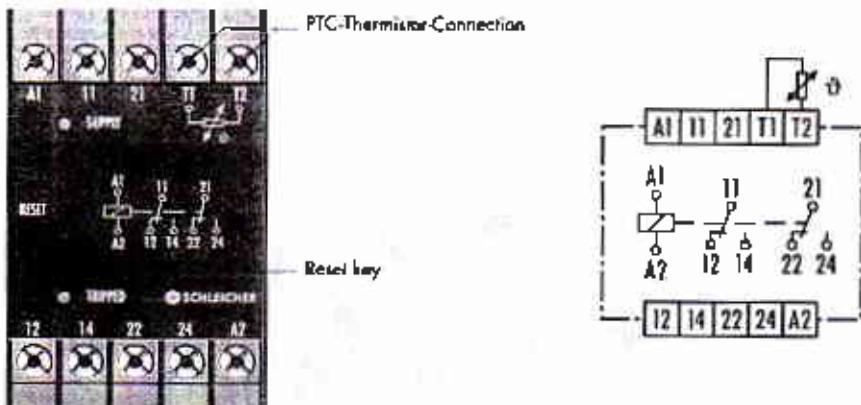

إذا كان الترمومتر ريلى خاص فقط بالحماية الحرارية ولا يحتوى على وظائف أو حمايات أخرى . لا يمكن عمل وصلة بين T1



و T2 فإذا حدث هنا لن يغير الريلى من وضع نقاط تلامسه وبالتالي لن يعمل الحمل . كما هو موضح بالرسم البيانى في حالة حدوث شورت بين الطرفين T1 و T2 كذلك إذا حدث فصل أو قطع لطرفى الحساس نفس الشيء لن يغير الريلى من وضع نقاطه وبالتالي لن يعمل الحمل . فلذلك يعمل الحمل يجب أن يوجد الحساس بقيمة مقاومته في درجات الحرارة العادية . وإذا أرتفعت حرارة الحساس أكثر من الطبيعي أرتفعت قيمة مقاومته وفصل التيار عن الحمل .


ريلى حماية حرارية لأكثر من محرك

Temperature Monitors for PTC Connection

(شلايشر)




Reset key

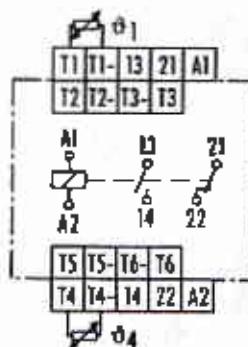


هذا الريلى مصمم للحماية الحرارية لأكثر من حمل أو لحماية أجزاء مختلفة من نفس الحمل . فعلاً من الممكن وضع حساس على جسم المحرك وأخر على رولان البلى أو داخل جهاز التحكم فى سرعته وهكذا بحسب إذا ارتفعت درجة حرارة أى جزء للحمل أو أى حمل آخر ترتفع قيمة مقاومة الحساس الملائم لذلك الجزء فتعود نقاط الريلى إلى وضعها الطبيعي فتوقف جميع الأحمال المركب عليها حساسات متصلة بذلك الريلى . وفي نفس الوقت يضىء الليد الخاص بالحساس الذى ارتفعت قيمة مقاومته وبالتالي تحدد الجزء أو الحمل الذى ارتفعت درجة حرارته . وبعد التعرف على سبب ارتفاع درجة الحرارة وعلاج المشكلة يضغط على مفتاح (RESET) ولن يقوم الريلى بتشغيل أى حمل إلا إذا كانت جميع مقاومات الحساسات ذات قيمة تشير إلى درجة الحرارة المسموح بها .

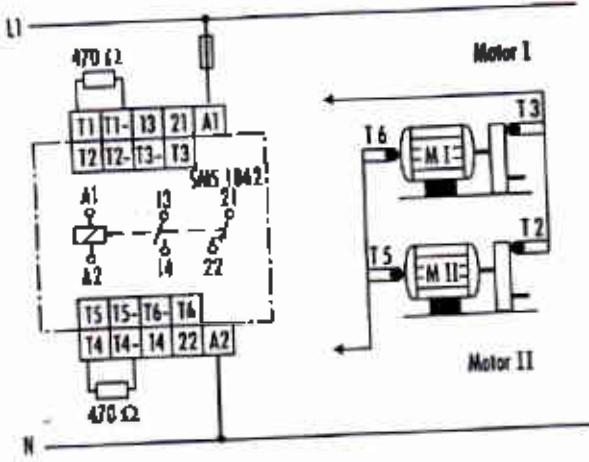• ريلى حماية حرارية
لست أحعمال . لكنه هنا
استخدم ٤ فقط وفي
هذه الحالة يجب
توصيل مقاومة بقيمة
٤٧٠ آوم مكان طرفى
الحساس الملفى . ولا
يصل الطرفين معا




بوصلة عادبة (كوبيري) أو ترك الطرفين دون شيء . فذلك يؤدي إلى وجود
الريلى في حالة OFF دائماً .

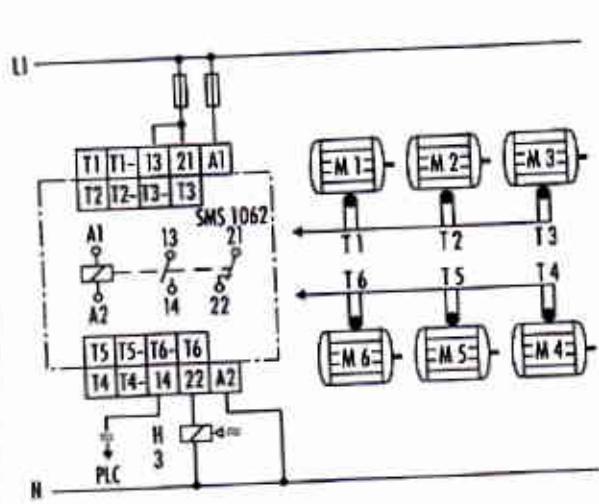• ريلى حماية حرارية
لست أحعمال مختلفة
استخدمها جميعاً . ونجد
وصل هنا النقطة
المفتوحة للريلى 14 مع
جهاز (PLC) بينما
وصل النقطة المغلقة 22
بجهاز إنذار يصدر



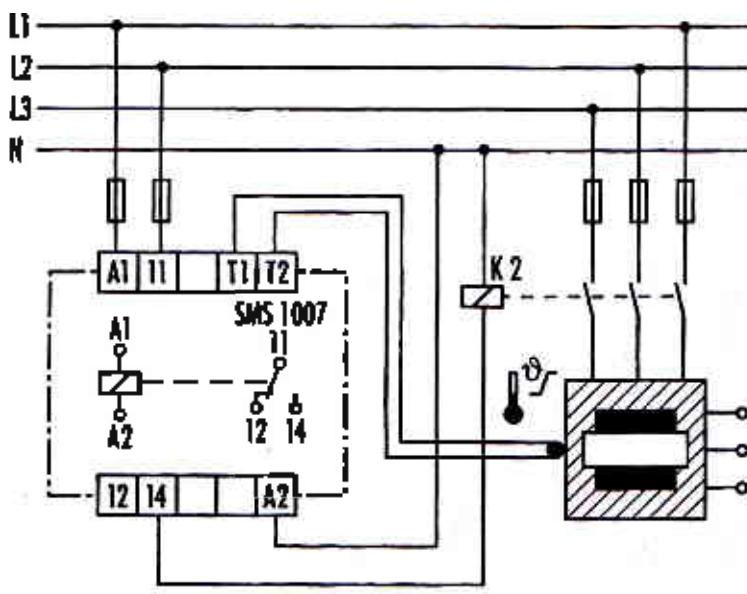صوناً في حالة إذا أرتفعت قيمة مقاومة أي حساس أثناء التشغيل .



استخدم الرباعي الحراري للأحساس بأرتفاع درجة حرارة محول كهربائي .

(ماركة شلايشر)

ملاحظات :

- توضع حساسات PTC بداخل المحرك ملامسة للفانه . وعادةً يكونوا ثلاثة قطع كل حساس يلامس ملفات فاز . ويتصلوا معاً على التوالى ويخرج الطرفان على الروزنة . وبالنسبة لحركات الوجه الواحد يوضع حساس PTC واحد .
- إذا كان المحرك لا يوجد بداخله حساس PTC وتريد حمايته من ارتفاع حرارته . يمكن أن تشتري حساس PTC بالكابل الخاص به ويوضع هذا الحساس ملامساً لجسم المحرك من الخارج .



بالكابل الخاص به PTC



□ يمكن أن يكون الترموموستور ريلى مدمج مع حمايات أخرى داخل ريلى واحد .

□ أكثر أنواع الريليهات التي تحتوى على أكثر من حماية . إذا كان بها أطراف للتوصيل مع PTC . إذا لم يتصل الطرفين مع PTC لن يقوم الريلى بأداء وظائفه الخاصة بالحمايات الأخرى إلا بعمل وصلة (كويرى) بين طرف مكان تركيب حاس (PTC) .

ولكن إذا كان الريلى وظيفته الوحيدة هي الحماية الحرارية فلا يمكن عمل كويرى على طرفى الحساس . ولكن يجب أن يتصل الطرفين مع طرفى PTC الموجودة بداخل المحرك أو تركيب PTC خارجى يلامس جسم المحرك .

ريلى ترتيب دوران الفازات

Phase sequence Relay

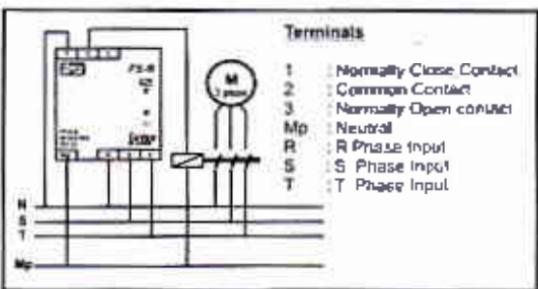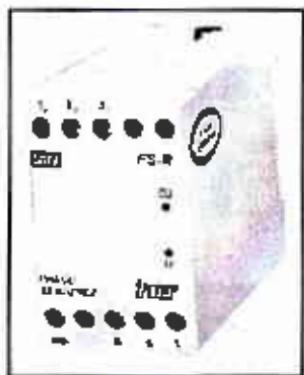

الوظيفة الأساسية لهذا الريلى هي أنه يحسن ترتيب الثلاث فازات $T \rightarrow S \rightarrow R$. فإذا تغير هذا الترتيب لأى سبب خارجي يغير الريلى وضع نقاط تلامسه. وكما نعلم أن أي آلة تحتوى على محر�ات ثلاث أوجه عند تغذيتها بمصدر التيار يجب التأكد أن المحرك يدور في الاتجاه المطلوب تشغيله بالفاتيح الخاصة به بمعنى أنه إذا كان المحرك يدور في اتجاهين . إذا ضغطت على مفتاح تشغيل (أى وسيلة أخرى تبعاً لدائرة التحكم) الاتجاه الأيمن يدور في اليمين . فإذا حدث العكس يجب تبديل فازتين من مصدر التغذية فتعمل الآلة في الاتجاهات المصممة لها الدائرة .

فمثلاً في المصاعد أو الأوناش أو غيرها إذا تغيير ترتيب وضع الثلاث فازات . عند الضغط على مفتاح الصعود يعمل على وضع التزول والعكس . مما يؤدي إلى خطورة كبيرة خاصة في مثل تلك الآلات التي تحتوى على مفاتيح نهاية شوط . حيث سيلفى عمل مفاتيح نهاية الشوط .

وبالتالي يوضع هذا الريلى لحماية مستخدم مثل هذه الآلات .

وعند توصيله يتغدى الريلى بإشارة من الثلاث فازات طبعاً بذلك رفع ليس له علاقة بذلك القوى أو أمير الآلة . فإذا تم تنفيذية الريلى بالترتيب الصحيح سظل نقاط تلامسه على وضعها الطبيعي . أما إذا تغير وضع نقاط الريلى فيجب بديل أي فائزين من الفازات المتصلة به . وبعد ذلك توصل النقطة المغلقة (NC) للريلى بالتالى مع بوابة الكوتاكتور الرئيسي لتشغيل الآلة .

وبالتالى فعند حدوث تبدل في مصدر الثلاثة فازات . سيفصل الريلى النقطة المغلقة ونفف الآلة .



ملاحظات :

□ بعض الأنواع توصل بمصدر ٣ فاز فقط فى حين يوجد أنواع أخرى يجب توصيلها بطرف التيوترال أيضاً .



□ من الممكن الأكتفاء بتوصيل نقطة التلامس المغلقة لفصل الدائرة فى حالة اختلاف ترتيب الفازات .

وأيضاً يمكن عمل دائرة قوى عادبة لعكس إتجاه الدوران ويتم توصيل النقطة المفتوحة (NO) مع بوابة كوتاكتور عكس الحركة . وبالتالي فى حالة إختلاف ترتيب الفازات سيكون كوتاكتور عكس الحركة فى هذه الحالة أصحاًه صحيحاً وبالتالي من الممكن تشغيل الآلة وبالطبع إذا أعيد مصدر التيار إلى طبيعته ستعود نقاط تلامس الريلى إلى وضعها الطبيعي ويفصل كوتاكتور عكس الحركة ويحمل كوتاكتور الأتجاه الصحيح .

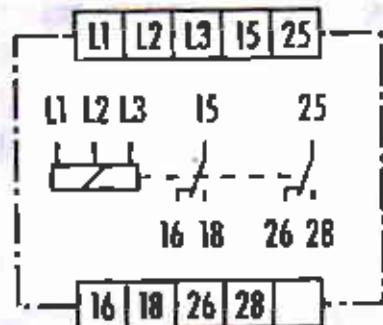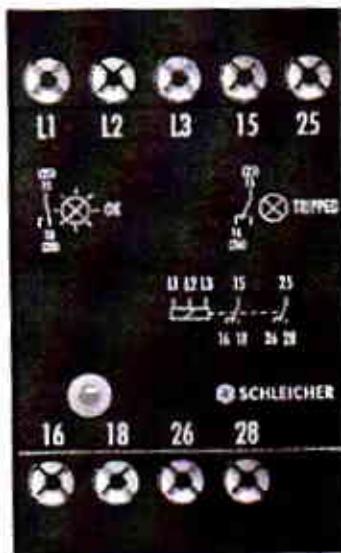□ إذا كان الريلي يحتوى على عدة حمايات أخرى بجانب الحماية من عكس الفازات . يصل النقطة المفتوحة للريلي في طريق دائرة التحكم وليس النقطة المغلقة . وبالتالي عند وصول الثلاث فازات بالترتيب الصحيح يتغير وضع نقاطه وتصبح النقطة المفتوحة في وضع نوصل وبالتالي تسمح لدائرة التحكم بالعمل . وعند تغيير ترتيب الفازات تعود نقاط الريلي إلى وضعها الطبيعي وبالتالي تتوقف الدائرة .



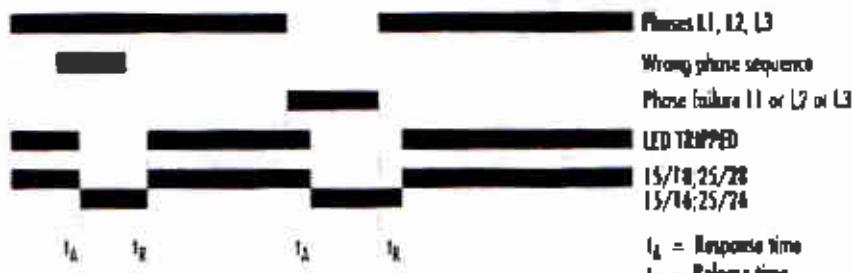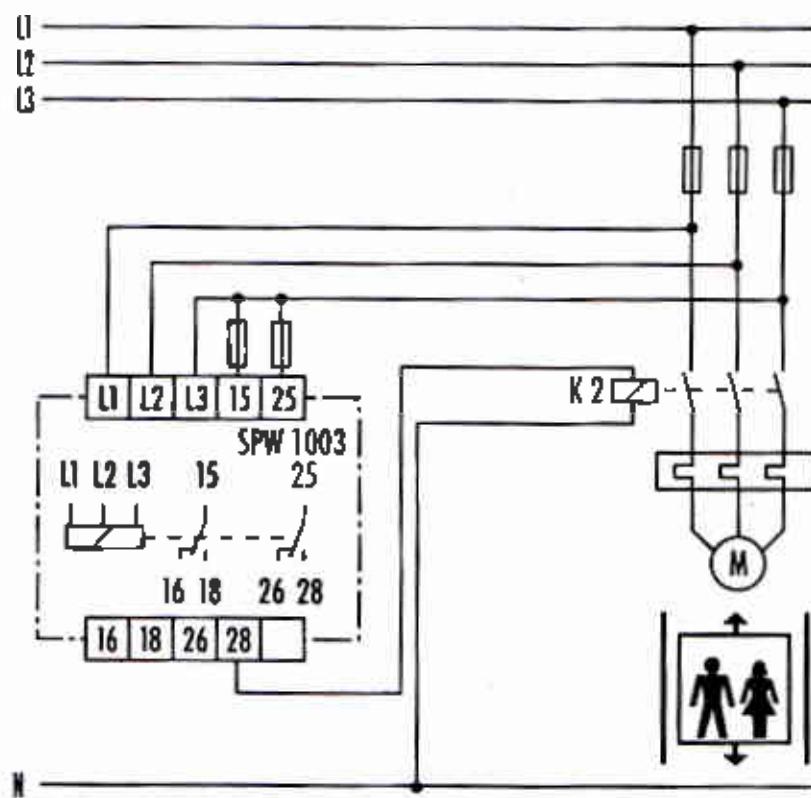
ريلى حماية من عكس الفازات أو فصل فاز ماركة (شلايشر)
وستلاحظ في الدائرة القاعدة أنه أستخدم النقطة المفتوحة للريلي (NO)



V/A


دلي بحماية حرارية وترتيب الفازات

Motor Protection and phase-sequence

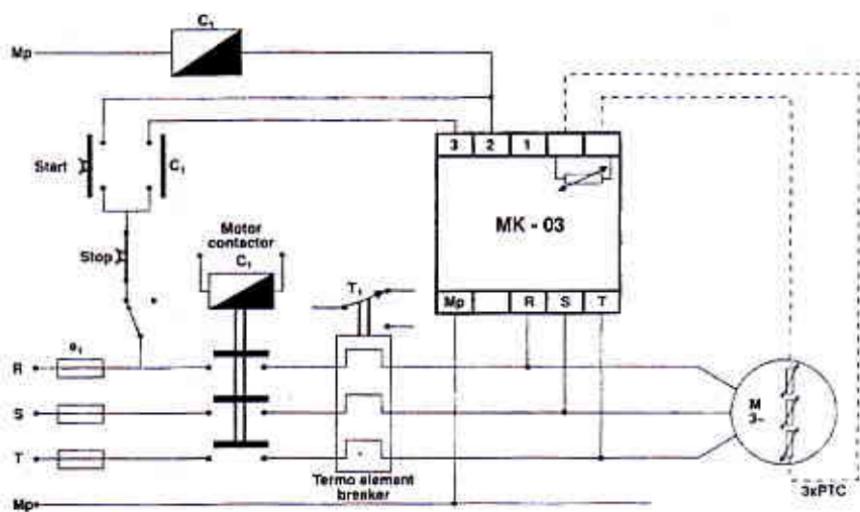

بعض ماركات تلك الريليهات غير مصممة لتوصيلها على مصدر التيار بصفة مستمرة . ولكن يبدأ عمل الريلي فقط في أوقات تشغيل الحمل . وبالتالي فهو يوصل أطراف الحمل إلى أطراف الريلي R-S-T . والقطة المفتوحة للريلي تتصل بالتوكالي مع نقطة التعويض المساعدة لكونتاكتور C1 . عند الضغط على مفتاح التشغيل يعمل الكونتاكتور و يصل تيار إلى المحرك . فإذا كان ترتيب الفازات الواسطة للمotor وبالتالي للريلي ترتيبها صحيحاً يغلق الريلي نقطته المفتوحة (2-3) ويظل يعمل حتى بعد رفع يديك من على مفتاح التشغيل . وإذا حدث اختلاف في ترتيب الفازات يفصل الريلي نقطته (2-3) ويوقف المحرك . ولكن إذا حدث عكس لترتيب الفازات في بداية

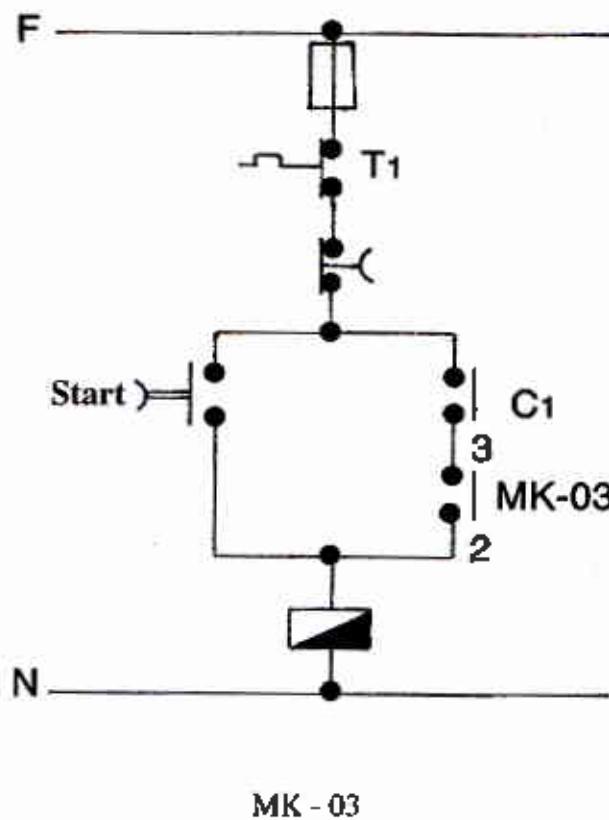
التشغيل سيعمل المحرك بالترتيب المعاكس ولكن فقط وانت تضغط على مفتاح التشغيل ولكن بقف مجرد رفع يديك من على مفتاح التشغيل . حيث أن نقطة الريلى (2-3) لن تغير وضعها وستظل مفتوحة وهي متصلة بالتوالى مع نقطة الكونتاكتور التعوية C1 . وفي هذه الحالة كما فلنا ان يستمر الكونتاكتور في حالة تشغيل الا فقط أثناء الضغط على مفتاح التشغيل .



هو نقطة نلامس ريلى الحماية الحرارية وترتيب الفازات

ريلى حماية من تغيير قيمة الفولت

Voltage Protection relay

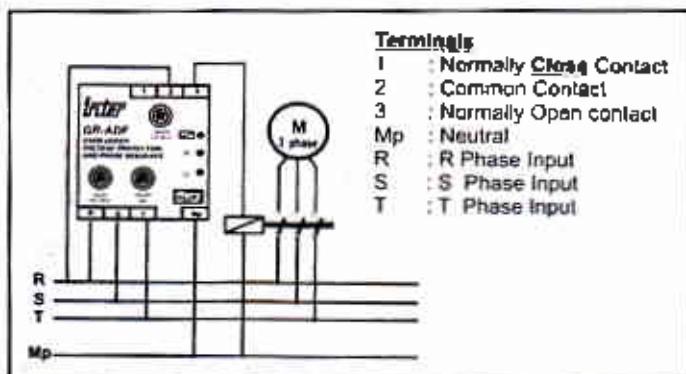

أى جهاز كهربائى أو المحرك بالذات مصمم ليعمل على قيمة جهد معينة فإذا وصل للمحرك قيمة فولت أقل من تلك القيمة المصممة لتشغيله سيعمل بقدرة أقل من قدرته فإذا تم تحمله حمل كامل فسيكون ذلك إجهاد على المحرك يرفع درجة حرارة ملفاته مما يؤدي إلى احتراقه .

اما إذا وصل للمحرك قيمة فولت أعلى من المصمم عليها متز�د قدرته . لكن في نفس الوقت سيسحب شدة تيار أعلى وبالتالي ترتفع درجة حرارة ملفاته حتى إذا عمل بدون حمل ومع الوقت يؤدي ذلك أيضاً إلى احتراقه .

وحماية من ذلك يوجد ريلى يحسن بالانخفاض الفولت under Voltage يحتوى على تدرج فولت من ٢٧٠ إلى ٣٧٠ يمكن ضبطه يدوياً كما يحتوى على تدرج آخر للزمان من ٠ إلى ١٢ ثانية وأيضاً يمكن



ضبطه يدوياً بحيث إذا انخفضت قيمة الفولت عن القمة المضبوط عليها تدرج الفولت يفصل الريلى بعد الزمن المضبوط عليه تدرج التير .



كما يوجد ريلى للحماية من ارتفاع قيمة الفولت Over Voltage ويعنى أيضاً على تدريجين واحد خاص بالفولت من ٣٩٠ إلى ٤٤٠ وتدريج آخر للزمن من صفر إلى ١٢ ثانية .



ويوجد أيضاً ريلى يضم الخصائص معاً Over-Under Voltage وبالتالي يعنى على ثلاث تدرجات تدرج للفولت المنخفض . وتدريج للفولت المرتفع . وتدريج آخر لزمن الفصل .


بالإضافة إلى خاصية الحماية من انعكاس ترتيب الفازات Phase sequence وإيضاً ارتفاع حرارة المحرك (PTC) .

ملحوظة :

ـ أسلوب توصيل الريلى لا يختلف في أي حالة من الثلاث حالات فـأـي إن كان وظيفة الريلى واحدة أو الثلاث وظائف . يتصل بمصدر الثلاث فازات وإذا كان يجب توصيله أيضاً بطرف البوترال (لا يستلزم في جميع الريليات) وال نقطة المفتتحة للريلى تحصل بالنهاية مع بوابة الكوتاكتور الرئيسى للدائرة .

ريلى حماية من تغير قيمة الفولت

Voltage Protection relay

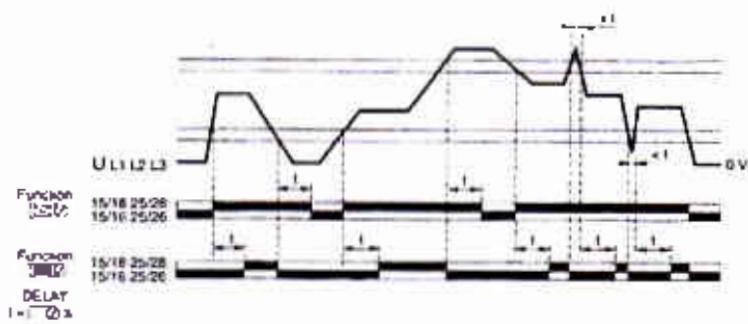

هذا الريلى يحتوى على سلكتور إضافي يغير (Function) على الوضع أو الوضع .

وستخدم هذه الخاصية ليتحكم في تأخير وضع نقاط التلامس عند بداية تغير وضعها . أو قبل عودة نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي .

فإذا كان وضع السلكتور على في حالة حدوث هبوط أو ارتفاع في قيمة الفولت لا تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي مباشرةً . ولكن بعد انتهاء الزمن المضبوط عليه (DELAY) ولحظة عودة الفولت إلى القيمة الطبيعية يتغير وضع نقاط التلامس مباشرةً دون التقيد بالزمن المضبوط .

أما إذا كان وضع السلكتور على بحدث العكس . فعند هبوط أو ارتفاع قيمة الفولت تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي مباشرةً دون التقيد بالزمن المضبوط عليه (Delay) وعند عودة قيمة الفولت إلى طبيعتها لا يتغير وضع نقاط التلامس مباشرةً . ولكن بعد انتهاء الزمن المضبوط .


ملاحظات

- نقطة الريلي المفتوحة (NO) هي التي تصل مع بوابة الكوناكتور وبالنالي إذا كانت قيمة الفولت أقل أو أعلى من القيمة المحددة تظل نقاط الريلي على وضعها الطبيعي وبالنالي لا تعمل الدائرة . وفي حالة ثبات قيمة الفولت يتغير وضع نقاط نلامس الريلي وتصبح النقطة (NO) المتصلة مع بوابة الكوناكتور في وضع توصيل (NC) وتعمل الدائرة .
- في حالة وضع السلكتور على  إذا حدث ارتفاع أو انخفاض في قيمة الفولت للحظات بسيطة أقل من الزمن المضبوط عليه (Delay) لا تعود النقاط إلى وضعها الطبيعي وبالنالي تظل الدائرة في حالة تشغيل وذلك أفضل حيث أن عدم ثبات قيمة الفولت للحظات قصيرة جداً لن تؤثر كثيراً . (لا إذا كانت أجهزة حساسة)
- أما في حالة وضع السلكتور على  فبمجرد حدوث ارتفاع أو انخفاض في قيمة الفولت تعود نقاط نلامس الريلي إلى وضعها الطبيعي فوراً مما يؤدي إلى فصل الدائرة . وبالنالي إذا كان مكان طاقه الكهربائية غير جيدة . ستقف الآلة كلما عملت لفترة قصيرة .

ريلى حماية من انخفاض أو ارتفاع الفولت

Undervoltage or Overvoltage

(تليميكانيك)

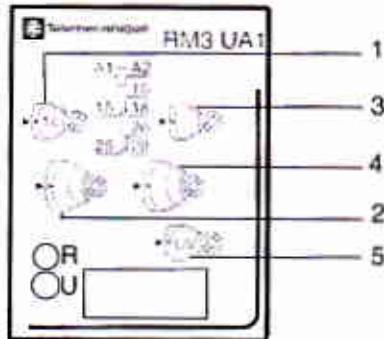


- (١) سلكتور لاختبار نوع تدريج التيار (0.05 to 30s أو 1s to 1.5 to 30s).
سلكتور لاختبار زمان تدريج التيار . وهو عبارة عن تدريجين مختلفين ولكن ينحر كاماً بنفس السلكتور . التدريج الأول بضع 1s والثاني 30s . يعني إذا كان السلكتور رقم ١ على وضع 1s والسلكتور رقم ٢ مضبوط على 0.5 . فذلك يعني أن قيمة الزمن الذي يتاثر بها الريلى هي 0.5 ثانية .
- (٢) سلكتور خاص بمقدار التخلفية (Hysteresis) ويعكس ضبطها من ٥ إلى ٣٠٪ .
وهي تعنى نسبة مئوية من قيمة الفولت الذى عنده تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي . فمثلاً تغير وضع نقاط تلامس الريلى للارتفاع الفولت إلى ٣٩٥ فولت فمعنى تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي هل عندما ينخفض إلى ٣٩٢ أو ٣٨٥ ... فذلك يتم طيفاً لضغط (Hyst).

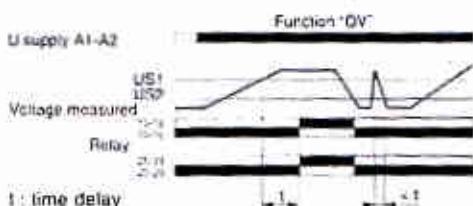
- (٤) سلكتور لاختبار قيمة الفولت المطلوبة
- (٥) سلكتور لاختبار نوع الحماية إذا كانت ضد انخفاض الفولت يضبط على وضع (OV) . وإذا كانت ضد ارتفاع الفولت يضبط على الوضع (UV) .

R لمبة بيان تشير إلى تغير وضع نقاط الريلى

U لمبة بيان تضيء بصفة مستمرة في حالة تغذية الريلى



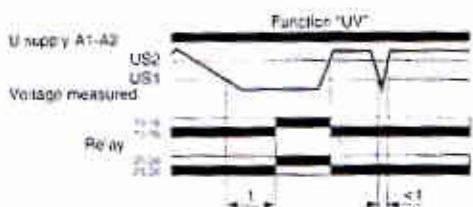- المخطط البياني للريلى في حالة استخدامه كحماية ضد ارتفاع الفولت





- المخطط البياني للريلى في حالة استخدامه كحماية ضد انخفاض الفولت


وفي الحالتين سلاحظ أن الريلى لم يتغير نقاطه مباشرةً عند حدوث انخفاض أو ارتفاع في قيمة الفولت ولكن بظل على وضعه الطبيعي إلى أن يتنهى الزمن المضبوط . وبالتالي في حالة حدوث ارتفاع أو انخفاض في الفولت لفترة أقل من قيمة الزمن المضبوط عليه الريلى ستظل النقاط على وضعها الطبيعي . وستستمر الآلة في عملها . ولذلك يتم ضبط زمن تأخير تغير وضع نقاط التلاصق تبعاً لدرجة تأثير الآلة أو الجهاز بالتغيير في قيمة الفولت .

ريلى لحماية محركات الوجه الواحد

Monophase Motor Protection Relay

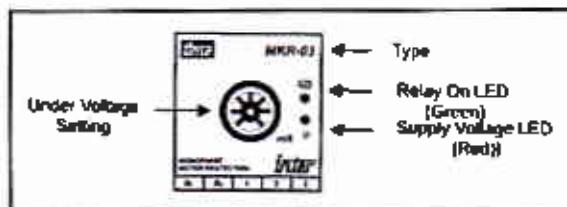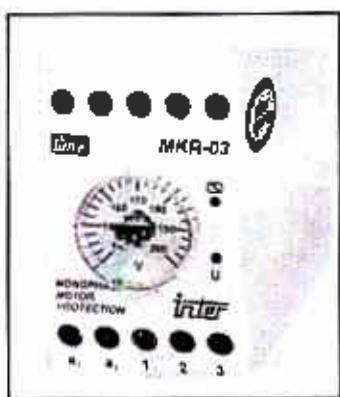

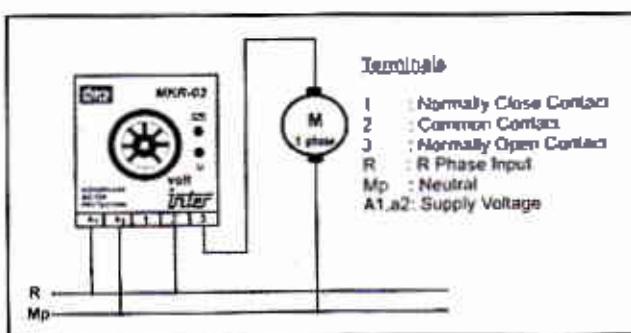هذا الريلى لحماية محركات الوجه الواحد من انخفاض الفولت . يحتوى على
تدريج من ۱۸۰ فولت وحتى ۲۰۰ فولت .



اما بالنسبة للحماية
من ارتفاع قيمة
الفولت فليس له
تدريج يمكن ضبطه
ولكن الريلى ميفصل
عند وصول قيمة

الفولت أعلى من ۱۳۵ فولت دون الحاجة إلى ضبطه .

AV

حماية متعددة في جهاز واحد
Multiple Protection in One Unit
(EOCR)




يقوم هذا الجهاز بالحماية من ارتفاع او انخفاض الامبير . فإذا كان الحمل الذي يerrick على هذا الجهاز يختلف نياره في البدء (كالمحركات) يحدد على الجهاز زمن بدء الدوران بحيث لا يفصل خلال تلك الفترة . كما يحتوى على حماية ضد انعكاس الفارات . أو فصل أي فاز . يتم غیرير أطراف دائرة الفوى داخل الثلاث فتحات الملوية للجهاز وهي محول نيار مدمج مع الجهاز .


يتم تنفيذة A1 - A2 بقيمة فولت بيعاً لتصميم الجهاز .

ثم يتم تسجيل البيانات او القيم المطلوبة بالنسبة لأقصى نيار وأقل نيار وזמן بدء الدوران ...

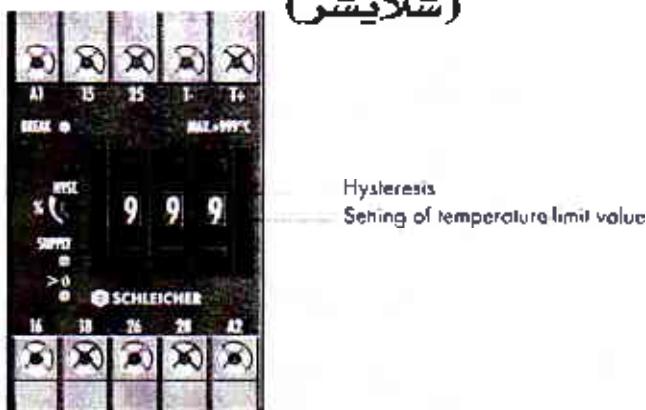ثرموموستات رقمي للتحكم في درجة الحرارة Temperature Monitors (شلايشر)



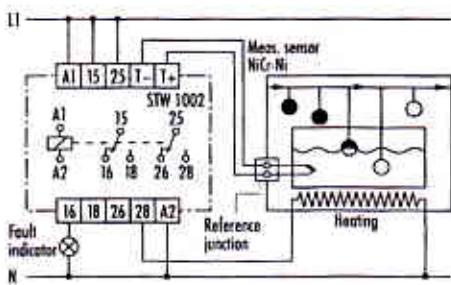يوصل طرفى الترموكابل (حساس الحرارة) بين الطرفين $T+$ و $T-$. ورأس الترموكابل يلامس المكان المراد التحكم في درجة حرارته (فرن مثلاً) .




و يتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الزر الأعلى أو الأسفل لكل رقم لرفع أو خفض القيمة .


وهذا الثرموموستات يحتوى على رجلالش لمقدار التخلفية (Hysteresis) يمكن التحكم فيه من ٢٪ إلى ١٠٪ من قيمة الحرارة المطلوبة . يعنى إذا كانت نقاط نلامس الثرموموستات يتغير وضعها عند درجة حرارة ذات قيمة معينة . فيكون عودة نقاط التلامس لوضعها الطبيعي بعد حدوث انخفاض في تلك القيمة بمقدار ٪ ؟ تبعاً لضبط معدل التخلفية (Hysteresis) .

جهاز موفر للطاقة

Transient Voltage surge suppressor

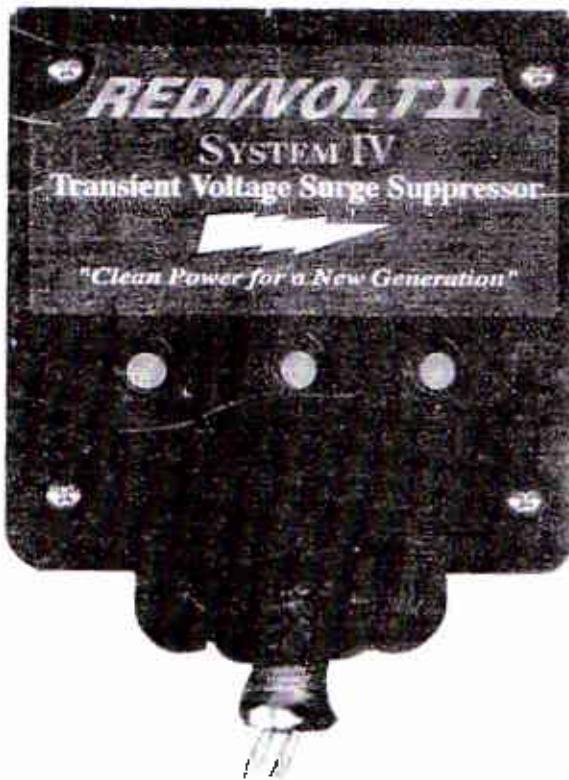


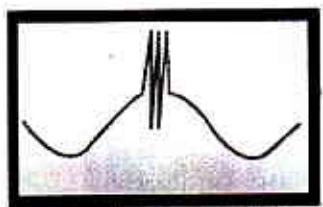إن الطاقة الكهربائية في أي مكان محمولة بالكثير من الجهد الغير متظمة والتي تنتج بتأثير تشغيل أو إيقاف اي آلة أو جهاز او حتى ليد فلورست . ففي لحظة فصل نقاط التلامس بالذات ينبع قيمة فولت مرتفعة جداً تصل إلى أكثر من ألف فولت ولكن لفترة زمنية غایة في الصغر (أجزاء قليلة من الثانية الواحدة) .



قبل استخدام الجهاز

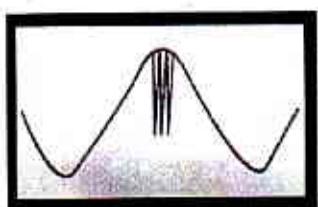ولكن تكرارها كثيراً يؤدي إلى استهلاك أكثر من الطاقة الكهربائية وعلى المدى البعيد يؤثر على الأجهزة خاصة التي تحتوى على كروت الالكترونية.





بعد استخدام الجهاز

وهذا الجهاز يحتوى على ثلاث أطراف توصل بالتوالى مع الشلات فازات الخاصة بمصدر التغذية ويعمل بصفة مستمرة على التقليل من حدوث تلك الصدمات الكهربائية.

ليس له مفتاح ايقاف أو ضبط . يعمل على مصدر ٣٨٠ فولت ولا يتلأ أي عبء على الدائرة الكهربائية ولا يغير من طبيعة العمل العادية مهما تغيرت الأحمال .

دليهات الـيـكـتروـنـيـة

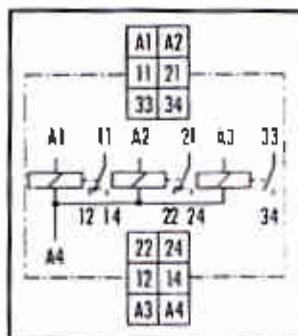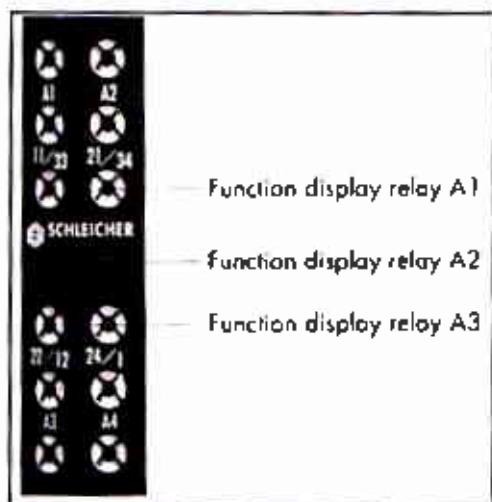

عادةً تكون هذه الريلاهات من النوع الإلكتروني (Solid state relay) وليس
بمفاتنات كهربائية ومتناهية.

كل ربلي له طرف تغذية متصل A1 الربلي الأول A2 الربلي الثاني A3 الربلي الثالث والطرف A4 طرف مترافق . عند تغذية A1 بتغيير وضع نقاط نلامي الربلي الأول 11-12-13-14 . ونعود إلى وضعها الطبيعي عند فصل النيار عن A1 . ونفس الشيء لـ A2 و A3 . ونقاط التلامس الخاصة بهم .

ومن الممكن تغيل ريليهين معاً أو أكثر وبالتالي سيعتبر وضع نقاط التلامس الخاصة بالريليهات التي تم توصيلها بالتيار في نفس الوقت .




كما يوجد ريلى اليكترونى ب نقطة تلامس واحدة فى وضع مفتوح (NO) طرفى التغذية ٣٢ + INPUT ٤ - ٣ + ١ - ٢ OUTPUT فولت النقطة المفتوحة .

ريلى اليكترونى ب نقطة تلامس واحدة ٥٠ أمبير




ريلى اليكترونى ب نقطتين تلامس ٢٥ أمبير (١-٢) + (٣-٤) مصدر التغذية منفصل لكل نقطة (٥-٦) لغير وضع النقطة الأولى و (٧-٨) لغير وضع النقطة الثانية لإستخدام مثل هذا الريلى

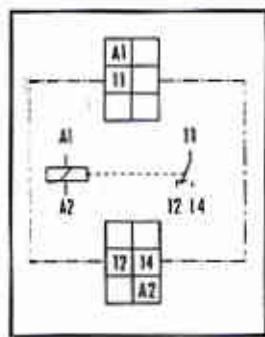للتحكم فى تشغيل محرك ٣ فاز يصل فاز مباشراً بالمحرك . والفازانين الآخرين يتم توصيلهما مع نقطتى التلامس ١-٢ و ٣-٤ (كما هو موضح على الريلى وبالطبع عند توصيل أو فصل تغذية INPUT الآلتين معاً ي يصل الطرفين ٦ و ٧ معاً وكذلك ٥ و ٨ .




ريلى البترونى ب نقطة تلامس واحدة (NC)
. (NO) 11-14 و 11-12

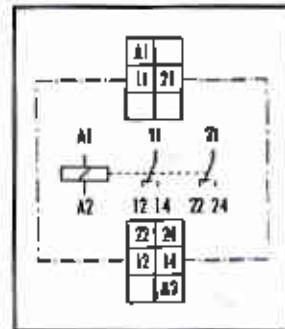ريلى البترونى يحتوى على نقطتين تلامس
. كلا منها (Nc + No)



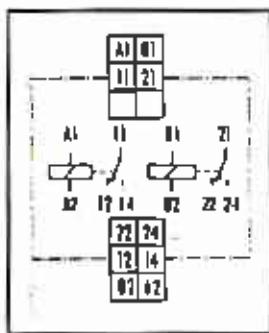ريليهان معاً كل ريلى يحتوى على نقطتين
نلامس (Nc - No)






ملاحظات :

الريلى الالكترونى يعرف بالمصطلح (Solid state relay) مكوناته الداخلية كلها إجزاء إلكترونية ولا يحتوى على ملفات كهرومغناطيسية (بويينة) أو نقاط تلامس متحركة (ريش) . أو الأجزاء الميكانيكية التي يحتوى بها الريلى العادى .

وبالتالى فهو يتميز بأنه لا يصدر أى صوت عند تشغيله وتحمل سرعة فصل وتوصل فى زمن قصير جداً أفضل من الريلى العادى . وحيث أنه لا يحتوى على ريش توصليل فلا يحدث توليد شرارة ونأكل لقطات التلامس وبالتالي فهو أطول عمراً خاصاً في العمليات الشاقة .

مفتاح اتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي


Earth leakage circuit breaker

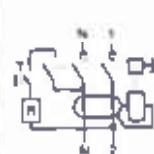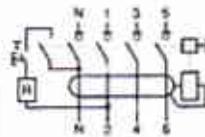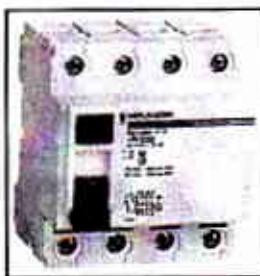


أى آلة تحتوى على محرك كهربائى أو سخانات يكون السلك الذى يمر به التيار معزول عن جسم المحرك أو الجسم الخارجى للسخان . والمواد أو الأوراق العازلة نوعيات كثيرة تبعاً لنحملها درجات حرارة او عزل كهربائى . ومهما كانت نوعية العازل جيدة . فهى معرضة للأنهيار او على الأقل لانخفاض قيمة عزلها نتيجة لظروف التشغيل فمن الممكن منلاً أن يتسرّب ماء أو أى سائل إلى ملفات المحرك عن طريق الخطأ كما يحدث كثيراً مثلاً في الحالات . أو ترتفع درجة حرارة المحرك أكثر من اللازم . وفي هذه الحالة إذا انخفضت قيمة العزل الكهربائى بين ملفات السلك والجسم الخارجى للمحرك . فعند تشغيله بدلاً من أن يمر التيار في ملفات السلك يتسرّب جزء منه إلى جسم المحرك . والمحرك يكون مشتبث مع جسم الآلة وبالتالي إذا كان جسم الآلة من مادة موصولة للتيار فيمر جزء من التيار إلى جسم الآلة مما يعرض من يلامسها إلى صعقه بالكهرباء .

وتلقياً لهذا الخطر يتصل جسم المحرك أو جسم الآلة بالأرض في وهو عبارة عن عمود من التحاس أو على الأقل غلافه الخارجي من التحاس . يدق في الأرض بعمق متراً ونصف أو أكثر تبعاً لطبيعة الأرض التي سيدق فيها العمود . فإذا كانت الأرض زراعية أي المياه على عمق قريب من السطح فلا داعي لعمود أطول من المتر والنصف . في حين إذا كانت الأرض صحراوية فيجب أن يكون العمود أطول من ذلك . وعادة عند شرائك لعمود الأرض لن تجد أطول من المتر والنصف ولكن تشتري مثلاً عمودان . وبعد دق الأول يربط بدأبة العمود الثاني بقلواز مع نهاية العمود الأول ويكمel دق باقي العمود الثاني . في بعض الأحيان لعمل توصيلية أرضي جيدة في الأراضي الصحراوية يحفر أولاً حفرة حول العمود ويملاها بالفحم المخلوط بالملح . وكل هذا الغرض منه الوصول إلى أقل قيمة مقاومة ممكنة وبخراج طرف سلك من عمود الأرض وينصل بجسم أي آلة أو جهاز . وفي حالة تسرب تيار نتيجة لانخفاض العازل للمحرك أو أي شيء آخر . عندئذ أي شخص لذلك الجهاز لا ينكهر ولكن أكبر جزء من التيار يمر في سلك الأرض المربوط نهايته بالعمود . حيث أن مقاومة الأنسان أكبر بكثير من مقاومة الأرضي . ولذلك يجب أن تكون وصلات الأرض موصولة جيداً فالصلة أو عدم الربط الجيد يؤدي إلى ارتفاع قيمة مقاومة الأرضي وبالتالي يكون الأرضي عديم الفائدة وقد الغرض الأساسي من تركيه .

أما مقاييس الحماية ضد التربيب الأرضي فهي بالإضافة أنها كأى مفتاح أوتوماتيك مغناطيسي يفصل في حالة حدوث شورب بالدائرة وبالتالي يجب أن يكون قيمة تيار المفتاح (I_{th}) مناسبة لتيار الحمل . يحتوى أيضاً على خاصية الفصل في حالة إذا كان يوجد ماس كهربائي بالحمل وبالتالي فهو بحمل قيمة أمبير أخرى هي ($I_{th} \Delta n$) وعادة تكون بالمللي أمبير وأكثر القيم تداولاً بالنسبة لهذه النوعية من المقاييس $0.03A$ أي إذا كان بالجهاز تسرب للتيار بين أجزاءه الكهربائية وجسمه الخارجي بمقدار $0.03A$ يفصل المفتاح التيار عن الحمل .

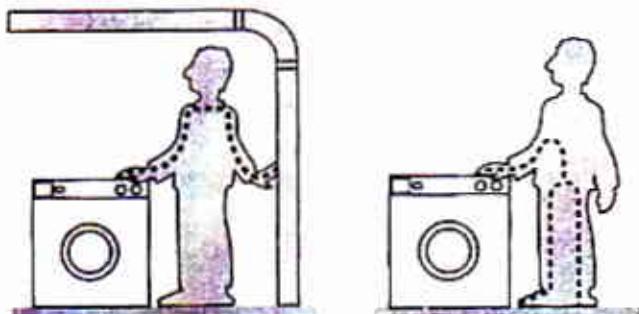


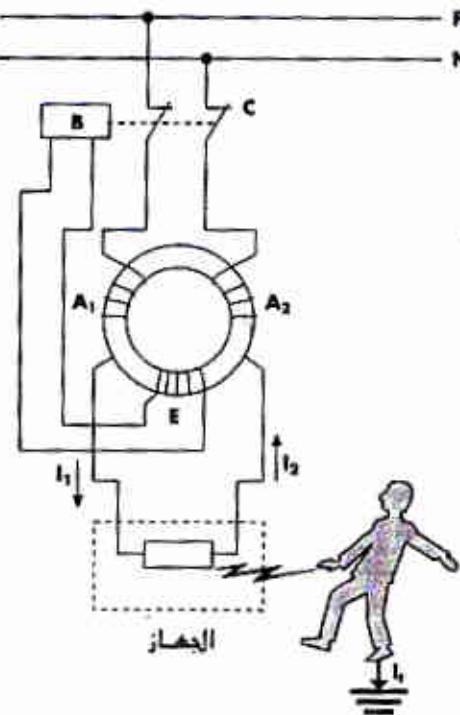يمكن التيار المتسرّب من الجهاز إلى جسم الإنسان في مسارات مختلفة بحسب
الاقرّب جزء من الجسم يلامس الأرض نلامساً جيداً أكثر من باقي أجزاء
الجسم .




والفكرة الأساسية لعمل مفتاح الحماية ضد تسريب التيار تتلخص بسيطة . أنه في حالة التشغيل يمر التيار من الفاز إلى ملف المفتاح A1 ومنه إلى الحمل الذي يعمل عليه المفتاح . ومن الحمل إلى الملف المفتاح . ومن الملف إلى المفتاح . ومنه إلى طرف النيوترال . في حالات التشغيل الطبيعية يكون التيار المار في الملف A1 مساوياً لـ التيار المار في الملف A2 . ومضاد له في الإتجاه .


وبالتالي لا يتولد أي فولت على الملف E ويظل المفتاح في وضع توصيل . وفي حالة تسريب جزء من التيار المار في الملف A1 أو الملف A2 إلى الأرض يحدث عدم اتزان في قيمة تيار الملفين ومن ثم تولد قيمة فولت على الملف E (كلما زادت قيمة التيار التسرب إلى الأرض كلما أرتفعت قيمة الفولت المتولدة على الملف E) وبالتالي عند تجاوز تيار التسريب قيمة تيار الفصل المصممة للمفتاح نصبح قيمة الفولت على الملف E قادرة على حدوث قوة مجال مغناطيسي للبوينة B تحرّك نظام ميكانيزم دقبي يؤدي إلى فصل التغذية للحمل .

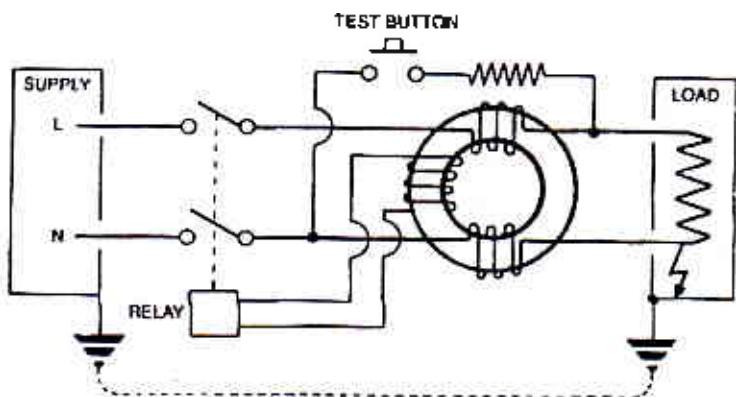

أكثر أنواع تلك المفاتيح تحتوى على زر (TEST) موجود في واجهة المفتاح .
وظيفة هذا الزر هي التأكد من صلاحية نظام الميكانيزم وأنه لا يوجد عائق يمنع
فصل المفتاح عند حدوث تسريب للتيار .

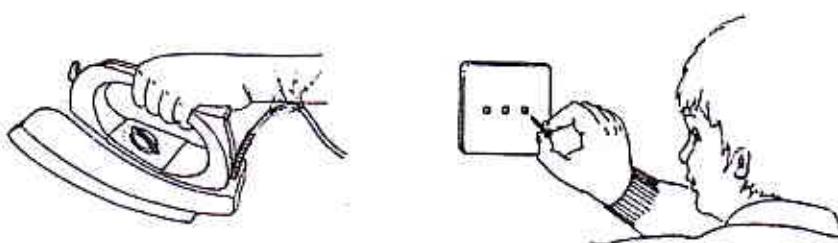إذا كان المفتاح متصل بالتيار وفي وضع توصيل عند الضغط على زر (TEST) يفصل المفتاح فوراً لأنه أحدث حمداً عدم اتزان بين ملفي المفتاح .
فيما لم يفصل المفتاح في هذه اللحظة فذلك يعني وجود تلف لنظام الميكانيزم
وبالتالي فقد المفتاح الوظيفة المخصصة له .



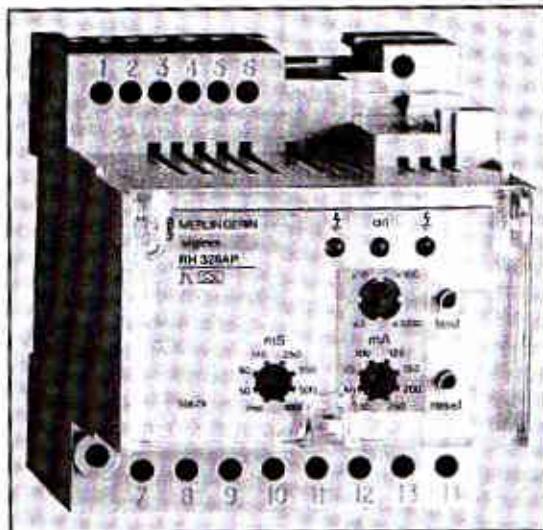


مفتاح حماية
ضد التسرب الأرضي
ـ فاز (مارلين جوان)

المفاتيح الآوتوماتيكية ثلاثة أوجه والمزودة بحماية ضد التسرب الأرضي تكون محددة بقيمة تيار معينة تبعاً للحمل . ونوصى كأى مفتاح آوتوماتيك بمصدر ٣ فاز والبيوتراول ومنها للحمل .


أما بالنسبة لهذا المفتاح فهو لا يحتوى على خاصية الفصل المعنطية في حالات حدوث الشورت أو ارتفاع نسبة كبرة لشدة تيار الحمل . ولكنه مفتاح حماية ضد التسرب الأرضي فقط . وبالتالي يمكن توصيله على أي حمل أو مجموعة أحجام أى أن كان قيمة تيارها .

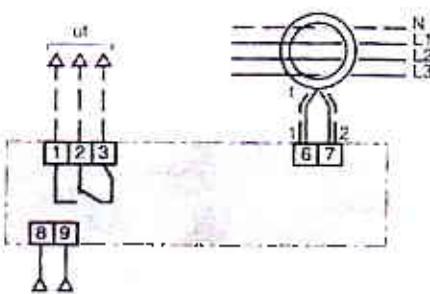ويحتوى هذا النوع من المفاتيح على تدريج لقيمة التسرب الأرضي من ٣٠ إلى ٢٥٠ ملي أمبير يمكن مضاعفة تلك القيم عن طريق تدريج آخر - X10 - X100 - X1000 بالإضافة إلى تدريج لزمن تأخير الفصل بالللي ثانية . ويهدف من ذلك التحكم في درجة حساسية فصل المفتاح .



فإذا كان سيركب ذلك المفتاح على كابل لصناعة صغير ومضبوط على درجة حساسية دقيقة فعند حدوث أي ماس بسيط جداً في أي محرك سيفصل فوراً حتى لو كان هذا الماس لا يمثل خطورة مما يؤدي إلى تعطل العمل.

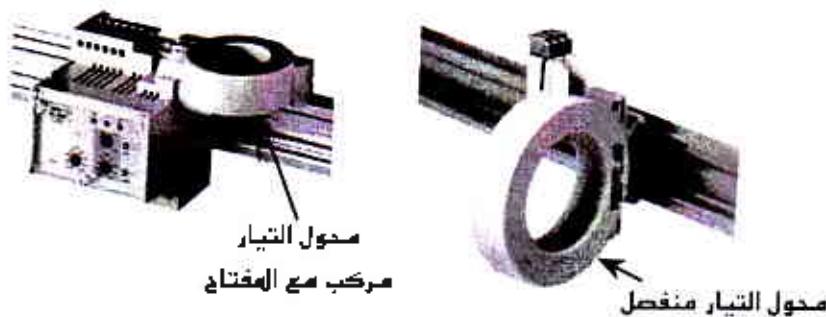لتوصيل هذا المفتاح بـ الكابل (ـ فاز + نيوترال) داخل محول تيار current transformer ويحصل طرفى ملف محول التيار بطرفين فى المفتاح 6-7 ويتم تغذية المفتاح بـ قيمة فولت معينة على الأطراف 8-9 لتشغيل المفتاح . ونقاط التلامس المساعدة توصل مع كوتاكتور التشغيل الرئيسي .




ملحوظة :

توجد نوعيات من محولات التيار مقسمة نصفين . بحيث يمكن تركيبه والكابل ثابت مكانه دون الحاجة إلى فك الكابل وغريزه داخل محول التيار .

ريلى خلية كهروضوئية

Photocell relay

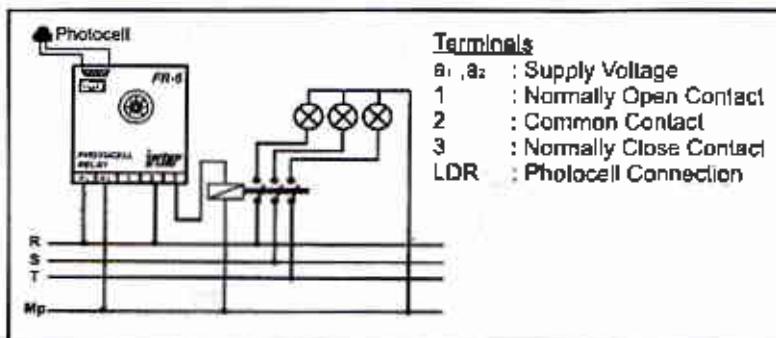

يُستخدم هذا الريلى لإضاءة الشوارع أو الحدائق وغيرها أتوماتيكياً عند حلول الظلام . ونقطيء مرة أخرى عند ظهور النور الطبيعي .



في أكثر نويعات هذا الريلى يحتوى على تدريع متغير لدرجة حساسية الريلى بالضوء العادى .
 بحيث يمكنك التحكم في بدء الإضاءة عندما يكون الظلام حل بالكامل أو مجرد الضوء انخفض قليلاً .

كما يوجد أيضاً نوعيات تختوي على تدريع إضافي يتحكم في زمن الإضاءة .
 فمثلًا في الحدائق لن يتواجد الناس بداخليها حتى ظهور ضوء الفجر وبالتالي في هذه الحالة يمكن ضبط تدريع التimer لمدة محددة (من ١ إلى ١٠ ساعات) على سبيل المثال .

إذا كان الظلام يحل الساعة السادسة والمحديقة ستفعل أبوابها الساعة الواحدة يمكن ضبط التimer على 7 ساعات . بعد مرور هذا الزمن تتطفيء المصايف حتى والظلام ما زال منمراً .




كما يوجد نوعيات أخرى تحتوى على مفتاح يدوى يمكن بواسطته فصل الإضاءة بدوياً في أي وقت تشاء وتحتوى كثيراً منهم على فيوز حماية .



ريلى للتحكم فى مستوى السوائل

Liquid level control relay


ماركة تليميكانيك

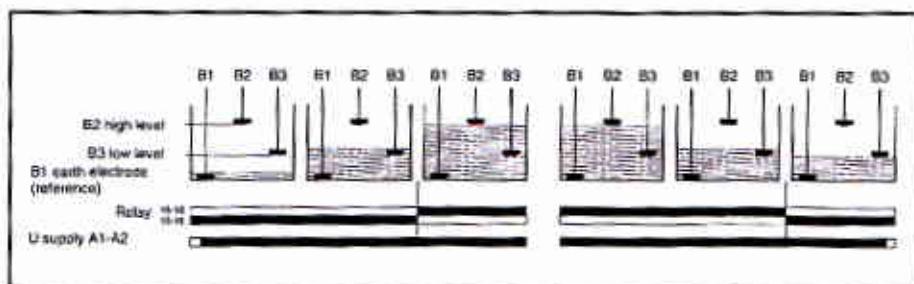


طبقاً للمخطط البياني لهذا الريلى . إذا كان الوعاء فارغاً تكون نقاط الريلى على وضعها الطبيعي 18 - 15 فـي وضع فصل و 16 - 15 فـي وضع توصيل . وتظل هكذا عند ارتفاع منسوب السائل إلى مستوى أعلى من أن يلامس الحساس B3 .

ويتغير وضع النقاط عندما يرتفع منسوب السائل ويلامس الحساس B2 وتنظر نقاط التلامس في وضعها الجديد حتى إذا انخفض منسوب السائل ، إلى تلامس الحساس B3 .

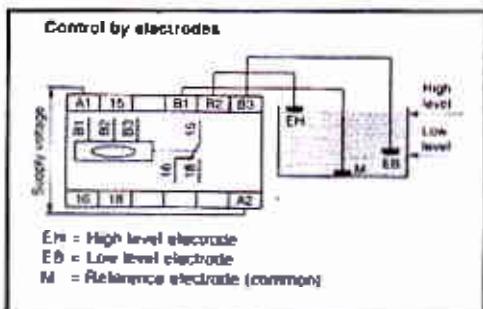
عند انخفاض مستوى السائل لا تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي إلى إذا وصل مستوى السائل إلى أقل من أن يلامس B3 في هذه الحالة تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي .



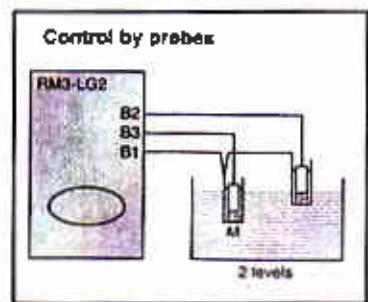الرسم الأول يوضح كيفية توصيل الربلي مع ثلاثة حساسات.



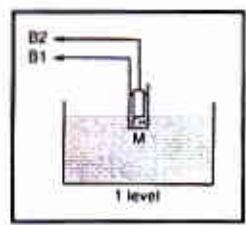
الرسم الثاني إذا كان يستخدم الربلي مع حاسين فقط وفي هذه الحالة يصل أرضي الحاس السفلى أرضي الحاس العلوى معاً في الطرف B1 والطرف الثاني للحاس المنوى الأعلى يتصل بالطرف B2 . والطرف الثاني للحاس المنوى المنخفض مع الطرف B3 .



الرسم الثالث يوضح توصيل الربلي مع حاس واحد فقط يصل طرفه الأرضي مع B1 وطرفه الآخر مع B2 . ويظل طرف الربلي B3 بدون أي أطراف . وفي هذه الحالة يعمل الربلي بمستوى واحد فقط أى يتغير وضع نقاطه عندما يغطى منسوب السائل الحاس . ونعود إلى وضعها الطبيعي عندما ينخفض منسوب السائل أقل من أن يلامس الحاس .

ملحوظة :

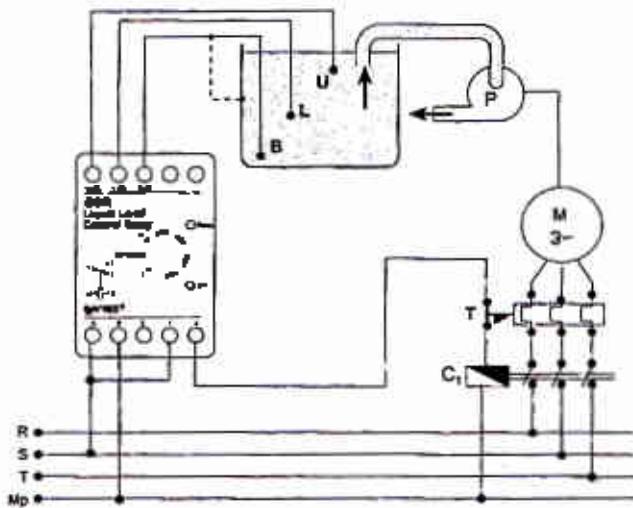الحساس المستخدم في الدائرة الثانية والثالثة حساس خاص . نوعيه مختلف عن الحاس المستخدم في الدائرة الأولى .




هذه الدائرة بغرض نفريغ السائل من الخزان كلما امتد .

وبالتالي عند وصول مستوى السائل إلى أن يلامس الحساس (U) يتغير التبديل سوينش وضع نقاطه ففصل بيار إلى بوبينة الكوتاكتور (C1) ويعمل محرك الطرمة فينخفض مستوى السائل إلى أن يصل أسفل الحساس (L) لا يلامس . تعود نقاط الربيط إلى وضعها الطبيعي ويفصل البيار عن بوبينة الكوتاكتور (C1) فيقف محرك الطرمة . وظل واقفاً حتى يمتليء الخزان مرة أخرى ويرتفع مستوى السائل ليلاص أولًا الحساس L ولا تغير نقاط تلامس الربيط حتى يصل أرتفاع مناسب للسائل إلى الحساس U فيبدأ محرك الطرمة في العمل من جديد وهكذا .

معرضة :

وصل أرض الخزان بطرف الحساس الرئيسي (B) .

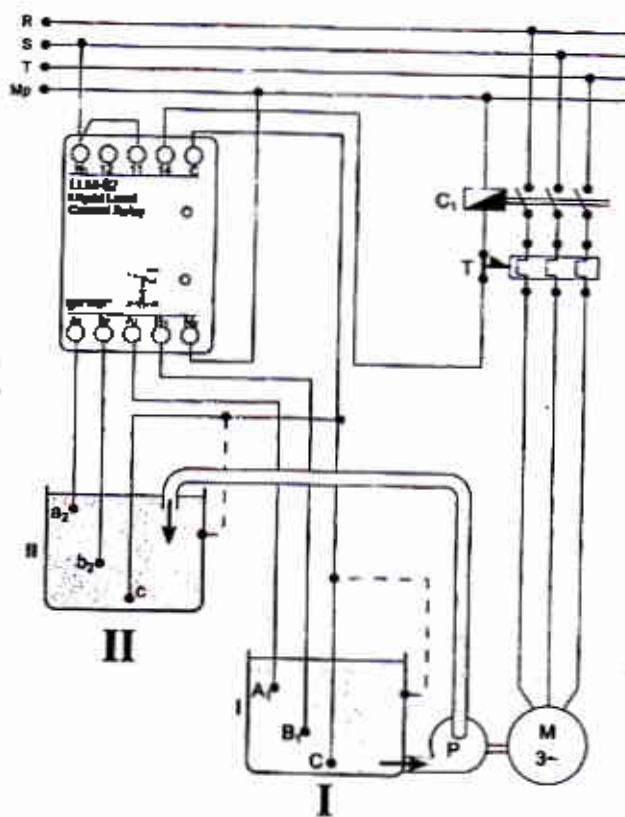

هنا استخدم نوعية لبفيل سوينش له امكانية الحكم في خزانين معاً.

الطلبة مركبة على المخزان السفلي (I) وتدفع منه السائل إلى أعلى ليملىء المخزان العلوي (II). وبالتالي لا يجب أن تعمل الطلبة والمخزان السفلي فارغ أو إذا كان المخزان العلوي ممتليء.

في البداية الريلى يغير وضع نقاط نلامه إذا كان مستوى السائل عن المخزان السفلي ملاماً للحساس (A1) ومستوى السائل في المخزان العلوي أقل من أن

يلامس الحساس (a2) فيعمل محرك الطرلمبة على رفع السائل إلى الخزان العلوي حتى يمتهنليء ويلامس الحساس (a2) فيقف محرك الطرلمبة . (أثناء ذلك إذا انخفض منوب السائل في الخزان السفلي عن الحساس (B1) لأى سبب توقف الطرلمبة حتى قبل أن يمتلىء الخزان العلوي) .

عند انخفاض منوب السائل في الخزان العلوي عن مستوى الحساس (a2) يظل محرك الطرلمة واقفاً ولا يبدأ عمله إلا إذا انخفض مستوى منوب السائل أقل من الحساس (b2) .

Function Table				
b_2	b_2	A_1	B_1	Relay
NO	NO	NO	NO	OFF
NO	NO	NO	YES	OFF
NO	NO	YES	YES	ON
NO	YES	YES	YES	ON
YES	YES	YES	YES	OFF
NO	YES	YES	YES	OFF
NO	NO	YES	YES	ON
NO	NO	NO	YES	ON
NO	NO	NO	NO	OFF




هذا الجدول يوضح أوضاع الريلى في كل حالة من حالات الخزان السفلي والعلوي معاً .


ريلى لمراقبة مستوى السوائل

(له ميزات خاصة)

(ماركة تليمكانيك)

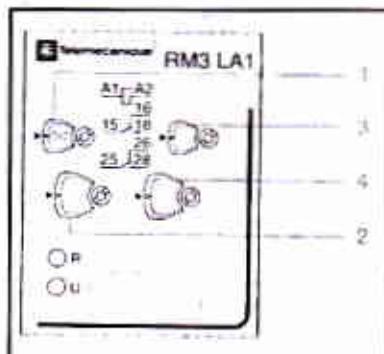

- ١ - سلكتور لإختيار استخدام التimer قبل تغير وضع نقاط نلامس الريلى أو قبل عودة نقاط نلامس الريلى إلى وضعها الطبيعي .
- ٢ - تدريج لضبط زمن التيمير من ١٠٠ إلى ١٠ ثوان.
- ٣ - مقاومة متغيرة لتنغير منوب مستوى السائل بدون تنغير مكان الحساسات (مستويات محددة وليس كما شاء).
- ٤ - اختيار بين ٢ (scle) $X 0.1$ أو $X 10$. (على $X 10$ يمكن للمقاومة المتغيرة أن تحكم في تنغير منوب مستوى السائل بفرق أكبر.
 - ٦ ليد أخضر يشير إلى توصل الريلى بمصدر تيار.
 - ٧ ليد أصفر يضيء في حالة تنغير الريلى لوضع نقاط نلامس.

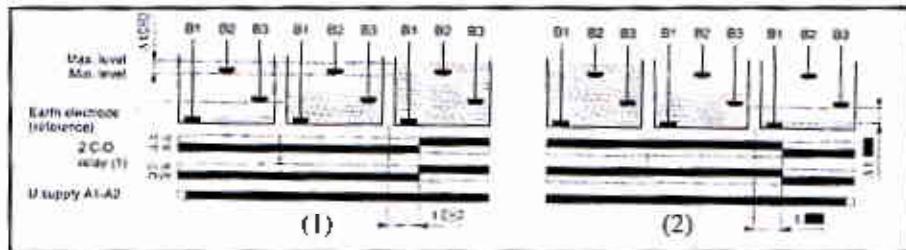

في الرسم رقم (1) عند وصول أرتفاع منوب السائل ليصل فوق الحاس **B3** يتغير وضع نقاط تلامس الربلي إذا كان تدريع التبمر على الصفر أما إذا كان مضبوطاً على زمن تظل نقاط التلامس على وضعها ويبدأ العد التنازلي للتبمر وبعد انتهاءه تغير وضع نقاط التلامس للربلي .

هذا إذا كان سلكتور التبمر على وضع

في الرسم رقم (2) العكس عندما ينخفض مستوى منوب السائل ليصل إلى الحاس **B3** نعود نقاط تلامس الربلي إلى وضعها الطبيعي (إذا كان التبمر مضبوطاً على الصفر) ولكن إذا كان مضبوطاً على زمن محدد لا نعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي إلا بعد انتهاء زمن التبمر . وذلك إذا كان سلكتور التبمر على وضع

ملحوظة :



في كل الحالات لا يمكن أن يعلو مستوى السائل أكثر من أعلى مستوى مصمم له فمثلاً إذا كان قوة اندفاع السائل من المصدر إلى المزان عالية جداً وأرتفع منوب السائل إلى أقصى حد ولم يزل وقت لانتهاء زمن التبمر سينتغير وضع نقاط التلامس

ونفس الشيء عند انخفاض مستوى السائل طبقاً لـ

ريل ذات تحكم كهروميكانيكي

Elettromechanical latching Relays


ماركة شلايشر

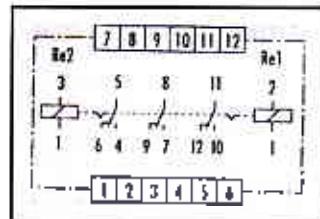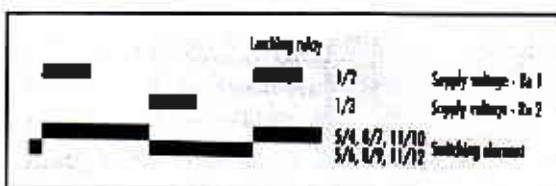

هذا النوع من الريليهات يحتوى على بوبتين طرقى البويبة الأولى 1-2 والبويبة الثانية 1-3 ومجموعة من نقاط التلامس المساعدة . لحظة توصيل التيار للبويبة الأولى 1-2 يتغير وضع نقاط التلامس ويظل على الوضع الجديد حتى بعد فصل التيار عن البويبة . وعندما تريد إعادة التفاظ إلى وضعها الطبيعي في أي وقت تصل تيار إلى البويبة الثانية 1-3 فتعود النقط إلى وضعها الطبيعي .

ملاحظات :

- في مثل هذه الريليهات يمكن توصيل التيار لأى بويبة لحظياً فقط . وبالطبع لا توصل تيار إلى البوبيتين معاً في نفس الوقت . فإذا حدث هذا يؤدى إلى إنلاف الريلى .
- توجد نوعيات كونتاكتور عادية يركب عليها جزء الريلى latchng relay ويكون به طرقى البويبة الثانية . وفي هذه الحالة يستخدم الكونتاكتور تماماً مثل latchng .
- إذا أضغط على الكونتاكتور بدؤياً . لا يعود إلى وضعه الطبيعي إلا إذا تم توصيل التيار للبويبة الثانية .

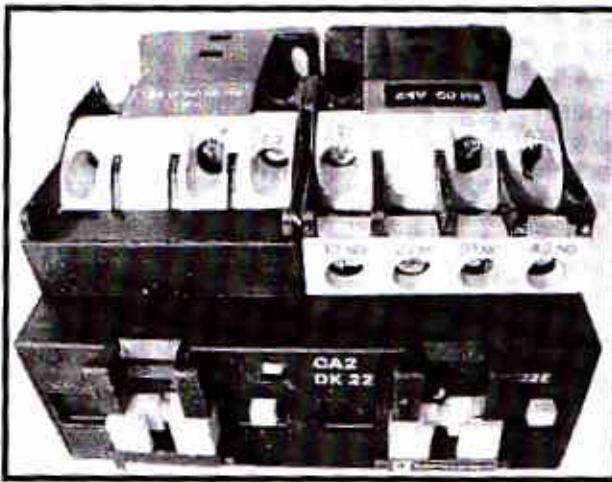

ريل ذات نذكم كهروميكانيكي
(تليميكانيك)

في حالة توصيل التبار للأطراف A1-A2 يعمل الريل ويبقى الريل في وضع تشغيل حتى بعد فصل التبار .

لفصل الريل يصل تبار على الأطراف E1-E2 . والشكل الخارجي لهذا الريل يشبه شكل الكونناكتور المندوج ولكن الكونناكتور الثاني بدون أي نقاط تلامس . ولا يوجد به أي أطراف سوى طرفين البوية .




هذا الجزء يمكن تركيبه على كونناكتور عادي وبالتالي يصبح عمله تماماً مثل كونناكتور بتحكم كهروميكانيكي

عداد لاسارات كهربائية


Eletromic. Preset pulse Counter

(ماركة شلايشر)

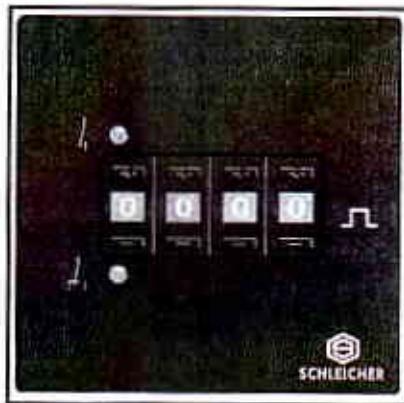


يحتوى العداد على أربع خانات آحاد - عشرات ... يتم ضبط الرقم المطلوب يدوياً وذلك عن طريق الضغط على الزر العلوى + أو السفلى - لكل خانة .

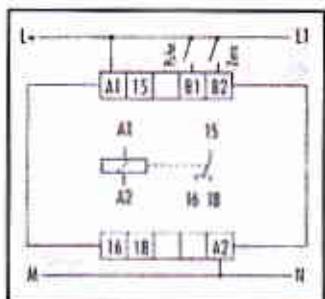
عند تشغيل الآلة عند كل متصج أو اي عملية أخرى يزيد عددها يصل تيار إلى الطرف B1 فيتم العداد رقم وبضي الليد العلوى . بعد وصول عدد الأشارات على الطرف B1 إلى الرقم المضبوط سابقاً يغير العداد نقاط تلامسه وبضي الليد السفلى ويعود العداد إلى وضع الصفر .



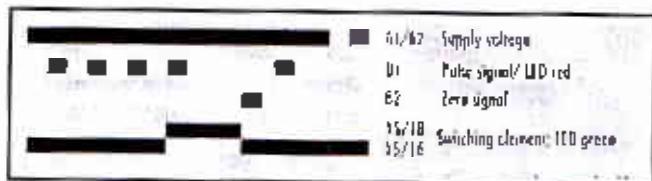وإذا وصل تيار إلى الطرف B2 في اي مرحلة تعود نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي فوراً وجميع خانات العداد إلى وضع الصفر .



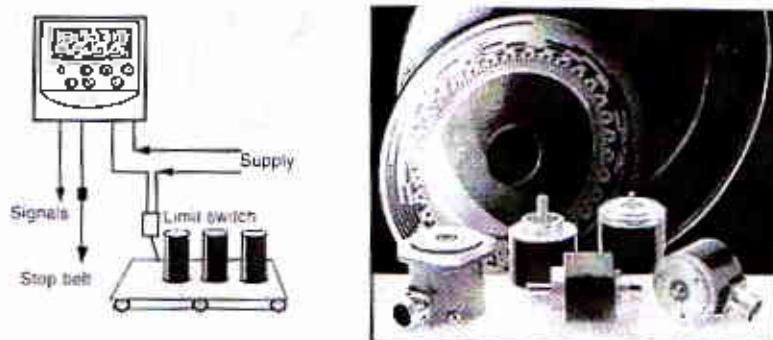هذا الرسم البياني الخاص بالعداد الكهربائي الموضح بالصفحة السابقة يوضح أنه تم ضبط العداد على الرقم (4) وبالتالي عند وصول الأشارة الرابعة على الطرف B1 تغير وضع نقاط نلامس العداد . وظل في الوضع الجديد حتى وصلت أشارة إلى الطرف B2 فعادت النقاط إلى وضعها الطبيعي وفي نفس الوقت تم تصفيير العداد .




ملحوظة :

نبعاً لطبيعة عمل الآلة تصل الأشارات الكهربائية إلى العداد بوسائل متعددة . مثلاً عن طريق لمبة سويفت أو فونوسيل أو أي من أنواع الحساسات الأخرى . أو عن طريق وحدات القباس الدائري (ROTRY ENCODER) وهي في شكلها الخارجي تشبه محرك صغير . من الداخل تحتوى على حساس موضوع أمام قرص به عدة ثقوب ببعضها عدد الأشارات التي يعطيها خلال دورة واحدة . ويركب اكس الإينكودار مع الجزء المتحرك للآلية ويدور معه .


عداد لإشارات كهربائية يتحكم في نقطتين تلامس (ماركة شلايشر)



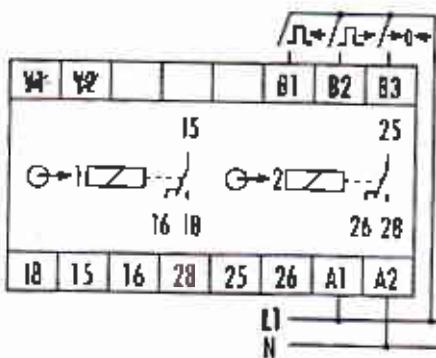عند ضبط هذا العداد تخترأ أولاً الكونتاك المطلوب إذا كان رقم 1 (الزر الخاص به شمالاً) أو الكونتاك رقم 2 (الزر الخاص به جهة اليمين) ثم يتم ضبط الرقم المطلوب . وبالتالي في حالة التشغيل عندما يصل عدد الإشارات إلى رقم مطابقاً للرقم المضبوط عليه كونتاك من الآتيين يتغير وضع ذلك الكونتاك .



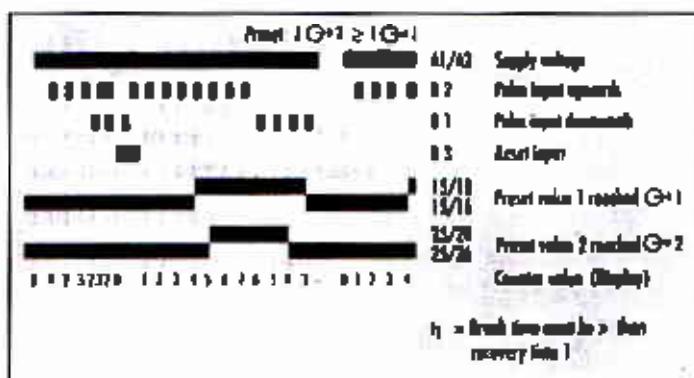- يتم تنفيذ العداد على الأطراف . A1 - A2
- الإشارات الكهربائية التي تصل إلى الطرف B2 تعد بالزيادة .
- الإشارات الكهربائية التي تصل إلى الطرف B1 تعد بالنقص .
- إذا وصلت إشارة كهربائية على الطرف B3 نعود أرقام العداد إلى وضع الصفر في أي حالة .



هذا المخطط البياني يوضح عمل العداد المحكم في نقطتين تلامس 18-16/15 و 25/26-28.


وافرض هنا أنه تم ضبط الكوتاكت الأول 18-16/15 على الرقم 4 بينما ضبط الكوتاكت الثاني 25/26-28 على الرقم 5 وعند تشغيل الآلة وصلت ثلاث إشارات إلى الطرف B2 فعد العداد 3-2-1 . بعدها وصلت إشارة إلى الطرف B1 فعد العداد بالناقص وأصبح 2 . في هذه اللحظة وصلت إشارة إلى B2 ولكن في نفس الوقت وصلت إشارة على الطرف B3 فجعلت العداد على وضع صفر .

بعدها وصلت عددة إشارات على الطرف B2 وعندما وصل العداد إلى رقم 4 تغير وضع الكوتاكت الأول .

ثم وصلت إشارة أخرى بالزيادة وأصبح العداد على الرقم 5 فتغير وضع الكوتاكت الثاني . بينما ظلت الإشارات مستمرة حتى الرقم 7 بعدها وصلت إشارات بالناقص 5->6 في هذه اللحظة عاد الكوتاكت الثاني إلى وضعه الطبيعي ووصلت إشارة أخرى إلى الطرف B1 فعد العداد بالناقص وأصبح على الرقم 4 وفي هذه اللحظة عاد الكوتاكت الأول إلى وضعه الطبيعي .


نخلص من المخطط البياني للتيم السابق الآتي :

- عند وصول العداد إلى رقم يساوى الرقم المضبوط عليه الكوontaكت رقم 1 مثلاً يتغير وضع ذلك الكوontaكت إذا كان على وضعه الطبيعي . أو يعود إلى وضعه الطبيعي إذا كان أصلاً موجود على الوضع الجديد . ونفس الشيء بالنسبة للكوontaكت الثاني .
- في حالة فصل مصدر التفاذية عن أطراف العداد A1-A2 في أي لحظة تعود نقطى التلامس إلى وضعها الطبيعي وعند تغذية مرة أخرى يبدأ بالرقم صفر من جديد .
- أثناء وصول إشارة كهربائية على الطرف B3 يعود العداد إلى وضع الصفر . أثناء ذلك إذا وصلت أي إشارة على B1 أو B2 لا يعود العداد لا بالریادة ولا بالناقص حتى تفصل إشارة الكهرباء عن B3 .

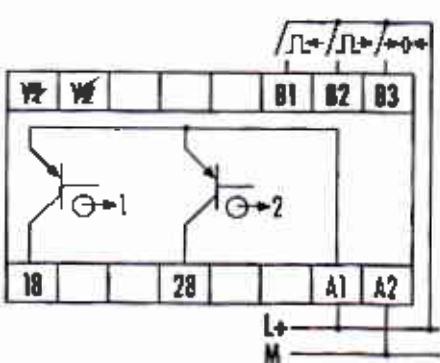

في بعض العدادات يكون الـ OUTPUT الالكتروني من نوع SOLID STATE وليس ريلى بكونات عادي . وفي هذه الحالة يصل الطرف 18 أو 28 مباشرةً لوسيلة التحكم ومنها إلى الطرف N . مع ملاحظة أن الخرج في هذه الحالة يكون أبىره منخفض جداً .


ريلى إيقاف - تشغيل START - STOP RELAY

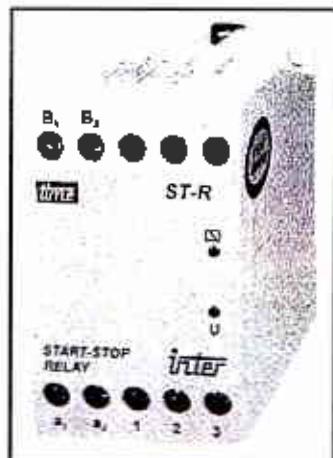

Front View Informations	
B ₁ , B ₂	Type
start	ST-R
stop	
inter	
S1, S2	Supply Voltage LED (Red)
	Relay On LED (Green)
	START-STOP RELAY
	Inter
B ₁ , B ₂	1 2 3

في الدوائر التقلدية . عندما كنت تزيد تشغيل وإيقاف آلئ ما من عدة أماكن مختلفة . يتم توصيل مفاتيح التشغيل بالتوازى معاً و مفاتيح الإيقاف على التوالى في مسار الدائرة .

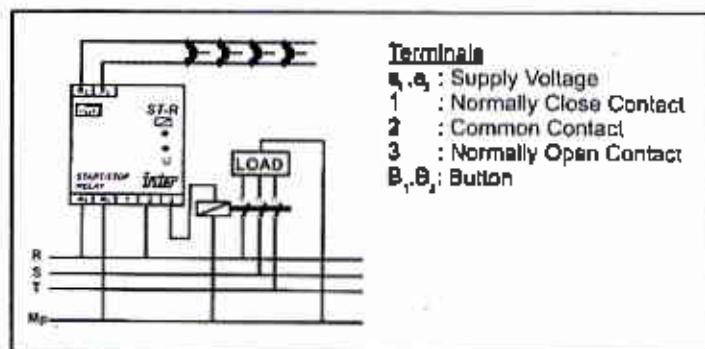هذا الريلى يؤدى نفس الوظيفة بطريقة أبسط .



Supply Voltage	1	2	3	4	5	6	7	8
Battery	1	2	3	4	5	6	7	8
Relay	1	2	3	4	5	6	7	8
Humidity Close Contact	1	2	3	4	5	6	7	8
Humidity Open Contact	1	2	3	4	5	6	7	8
Relay On Off	1	2	3	4	5	6	7	8
Supply voltage Link	1	2	3	4	5	6	7	8

فيتم توصيل عدة مفاتيح تشغيل (نفس عدد الأماكن التي تريد أن تشغل أو توقف منها الآلة) . على التوازي بين الطرفين (B1 - B2) وب الفند البريلي بمصدر التيار بين الطرفين (a1 - a2) .

ويوصل كونتاكت البريلي (3 - 2) بالنوالي في مسار دائرة التحكم . وعند الضغط على أي مفتاح تشغيل يتغير وضع كونتاكت البريلي (الذى يحتوى بداخله على دائرة إلكترونية خاصة بسيطة) .



وبالتالى تتغير حالة الدائرة من الإيقاف إلى التشغيل أو العكس .

سلعروظة :

توجد مفاتيح بالضغط عليها تكون في وضع ON . وإذا تم الضغط عليها مرة أخرى يصبح في وضع OFF . وبالطبع لا يمكن استخدام مثل تلك المفاتيح للتحكم من عدة أماكن مختلفة .


ريلى إيقاف - تشغيل START - STOP RELAY

(ماركة شلايشر)

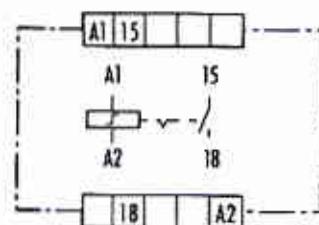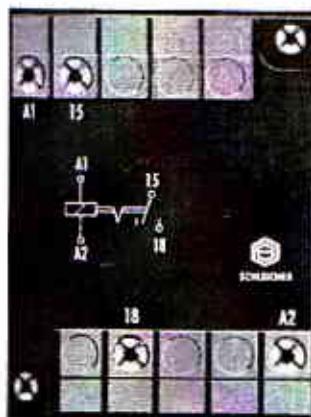


نوع آخر من ريلى الإيقاف والتشغيل المعروف باسم استيب ريلى والأختلاف بينه وبين الريلى السابق . أن هذا الريلى لا يحتاج إلى مصدر تغذية دائمة مثل الريلى السابق لكنه يصل مفتاح التشغيل فى طريق البوية A1-A2 ويصل أى عدد آخر من المفاتيح بالتوازى مع المفتاح الأول .

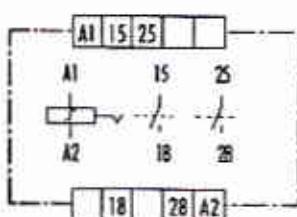وعند الضغط على أى مفتاح تغير حالة الكونتاكت 18-15 من وضع فصل إلى وضع توصيل . ويبطل هكذا . حتى يضغط مرة أخرى على مفتاح تشغيل تغير حالة الكونتاكت من وضع توصيل إلى وضع فصل ... وهكذا عند كل ضغطة .



استيب ريلى
يحتوى على نقطتين تلامس

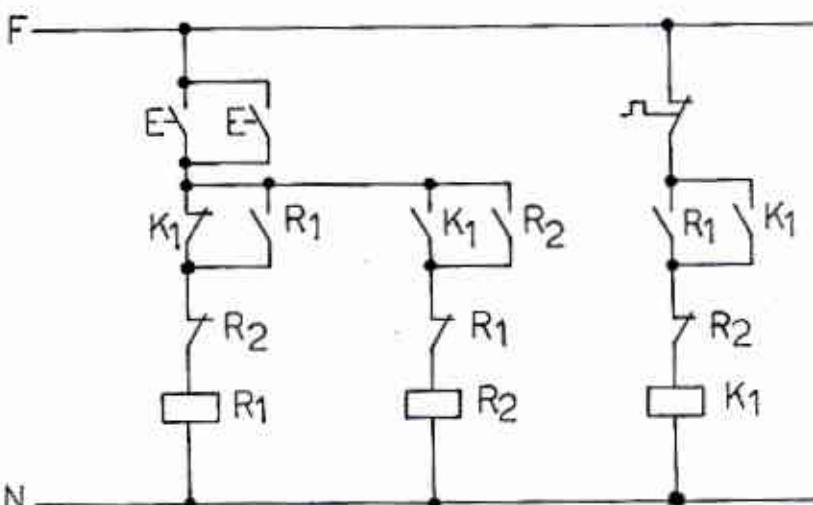دائرة تقلدية للتحكم في تشغيل وإيقاف الآلة من نفس مفتاح التشغيل



كما تحدّثنا أن أي دائرة تحكم يمكن تنفيذها بالأجزاء التقلدية لهذه الدائرة للتحكم في إيقاف وتشغيل المحرك من عدة أماكن بحيث يمكن الإيقاف أو التشغيل من أي مفتاح .


وكما نرى أنه استخدم بالإضافة إلى كونناكتور الحمل عدد ٢ ريلى مساعد .
في حين إذا توفر له Start - Stop relay سبّط كثيراً من الدائرة .

كونناكتور خاص بالحمل K1

ريليات مساعدات R1 - R2

ريلى للتحكم فى تشغيل محرکات بالتبادل



Motor Sequence Relay

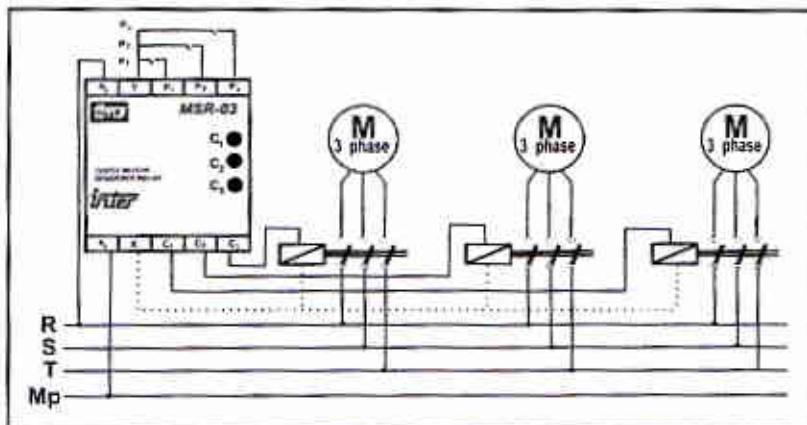

يستخدم هذا الريلى أكثر للتحكم فى تشغيل طلبات الماء . فإذا كانت العمارة بها محركين لرفع الماء . يعمل بالتبادل . بمعنى يبدأ تشغيل المحرك الأول حتى يفصل مفتاح الضغط الخاص به (PI) فيقف . وعندما يقل الضغط بدلاً من أن يعاود نفس المحرك الأول العمل . يعمل المحرك الثاني ويظل الأول لي فترة راحة بالرغم من أن كوتاكت مفتاح الضغط PI في وضع توصيل وعندما يقف المحرك الثاني ويقل الضغط يعمل المحرك الأول وهكذا .
بمعنى أن أي مفتاح ضغط عندما يفصل ويوقف المحرك ثم يعود في وضع توصيل مرة أخرى لا يصل أشاره لتشغيل نفس المحرك حتى يفصل مرة أخرى (بعد أن عمل المحرك الثاني) وبعد أن يعود في وضع توصيل المرة الثانية فقط يصل أشاره لتشغيل المحرك الأول .




C1 C2 C3
C4 C5 C6

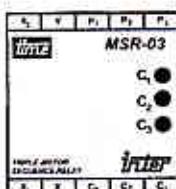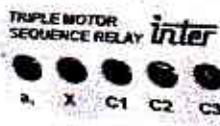

← Type
C₁ ● ← First Motor ON LED
C₂ ● ← Second Motor ON LED
C₃ ● ← Third Motor ON LED

Terminals

A ₁ , A ₂	: Supply Voltage
C ₁ , C ₂ , C ₃	: Contact Outputs
P ₁ , P ₂ , P ₃	: Terminals of Pressure Power Switches
X	: C Contactor Common Terminals
Y	: P Button Common Terminals

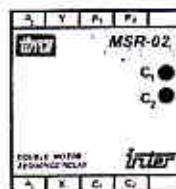


← Type
C₁ ● ← First Motor ON LED
C₂ ● ← Second Motor ON LED

Motor sequence Relay

للحكم في تشغيل

بالتبادل

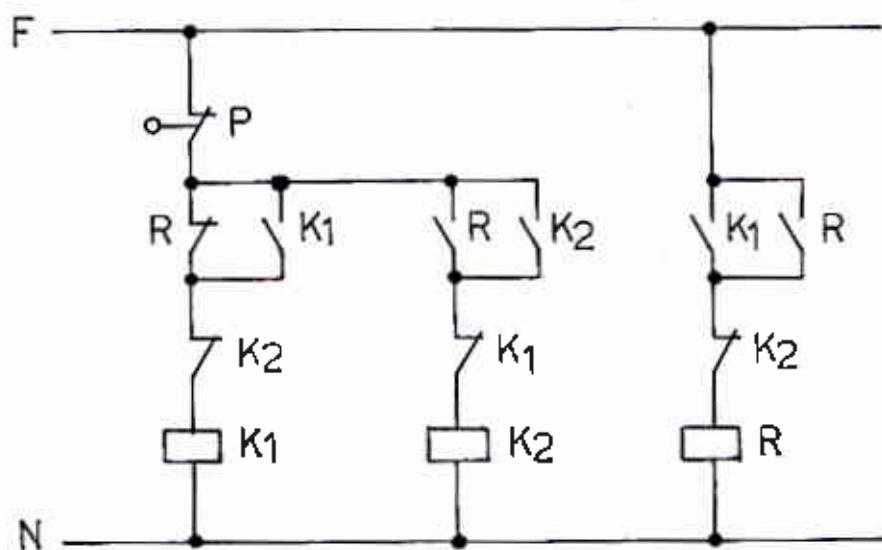دائرة تقليدية للتحكم في تشغيل طلمبتين بالتبادل



محتويات الدائرة

برشر سويفش	P
كونتاكتور محرك الطلعمة الأولى	K1
كونتاكتور محرك الطلعمة الثانية	K2
ربلي مساعد	R

جدول رموز الجودة الدولية

على بعض الأجهزة أو المحركات أو المحولات والكوناكتورات وغيرها يكون مطبوع عليها رمز أو أكثر من رموز الجودة الدولية التالية . وهذا يعني أن ذلك الجهاز تم تصبغه وفق الشروط الفنية التي حددها هيئة المعاصفات والمقاييس في تلك الدولة وأصبح ذلك المنتج مطابقاً لمواصفاتها .

التطبيقات	الدولة	العلامة
BSI معامل الأمان للجهاز	بريطانيا	
IIRS متتجات كهربائية	أيرلندا	
معامل الأمان لخاتمات وأجهزة الضغط المخفض	البرتغال	
رمز عام لكل الأجهزة	هولندا	
متتجات كهربائية	بولندا	
STSIR متتجات كهربائية وغير كهربائية	سنغافورة	
للمنتتجات الكهربائية	أسبانيا	

التطبيقات	الدولة	العلامة
منتجات كهربائية وغير كهربائية (CSA)	كندا	
منتجات كهربائية (ESC)	تشيكوسلوفاكيا	
منتجات كهربائية ضغط منخفض (D)	الدينمارك	
أدوات إضاءة	فنلندا	
NF للأجهزة المنزلية	فرنسا	
موصلات و مواسير تركيبات كهربائية	فرنسا	
كابلات	فرنسا	
أجهزة كهربائية	فرنسا	
معهد للدراسات وضع علامات الجودة	إيطاليا	

التطبيقات	الدولة	العلامة
معامل الأمان لخامات وأجهزة ضغط منخفض	سويد	
خامات ضغط منخفض (الأمان)	سويسرا	
كابلات موافقة أجبارية	سويسرا	+ ♂ + ♂ + ♂ ---- - - -
خامات ضغط منخفض موافقة إجبارية	سويسرا	
متجهات كهربائية وغير كهربائية (عام)	الولايات المتحدة الأمريكية	
شهادة الاتحاد الأوروبي	الاتحاد الأوروبي CEN	
علامة للكابلات	الاتحاد الأوروبي	<HARD>
تميز بالألوان بجودة الكابلات	الاتحاد الأوروبي	
للمتجهات التي تستخدم في أماكن قابلة للانفجار	الاتحاد الأوروبي	
فقط بعض أجهزة منزلية مأكولات الحلاقة - ساعات	شيلي	

التطبيقات	الدولة	العلامة
أدوات تركيبات كهربائية برابز - فيوزات مكثفات ...	ألمانيا	
كابلات تيز باللون	ألمانيا	
كابلات	ألمانيا	
معاملات الأمان للأجهزة تكنولوجيما (كونتول)	ألمانيا	
رمز عام للمواصفات البريطانية	بريطانيا	
للموصلات والكابلات	بريطانيا	
للكابلات	بريطانيا	
معامل الأمان للأجهزة المزيلة	بريطانيا	
عامة للأجهزة	بريطانيا	

جدول درجة إحكام الغلق للالات ولوح الكهربائية

في أحيان كثيرة تقرأ على لوحة محرك كهربائي أو مقابض كهربائية أو لوحة تحكم . الرمز IP وهو اختصار للمعنى (International Protection) ويعني وقاية دولية . وهذا الجدول نشرته اللجنة الدولية لمهندسة الكهرباء (IEC) منذ

سنة ١٩٧٠

دوهات الوقاية من الأجسام الصلبة

الرقم الأول	تضيير ماذا يعني
0	لا وقاية للأشخاص من لمس أجزاء كهربائية لا وقاية من نفاذ أي أجسام غريبة
1	وقاية من لمس بمساحة كبيرة باليد مثلاً وقاية من نفاذ أجسام بقطر أكبر من ٥٠ ملم
2	وقاية من لمس أجزاء كهربائية بالأصابع وقاية من دخول أجسام بقطر أكبر من ١٢ ملم
3	وقاية من لمس أجزاء كهربائية بعدد أو أسلاك وقاية من دخول أجسام بقطر أكبر من ٤٠ ملم
4	وقاية من لمس أجزاء كهربائية بواسطة أي شيء قطره أكبر من ١ ملم وعدم دخول أي جسم بنفس القطر
5	وقاية كاملة من لمس أي أجزاء كهربائية لا يجوز للغبار أن يتقد بكميات ضارة
6	وقاية كاملة من لمس أو دخول أي نوع من الأتربة أو الغبار بأى نسبة .

درجات الوقاية من الماء

الرقم الثاني	تفسير ماذا يعني
0	بدون وقاية
1	وقاية من قطرات الماء التي تسقط عمودياً
2	وقاية من قطرات الماء التي تسقط بأى زاوية حتى ١٥ درجة من الألبة العمودي
3	وقاية من رذاذ الماء الذي يسقط بأى زاوية حتى ٦٠ درجة من الألبة العمودي
4	وقاية من رش الماء في أي اتجاه ولكن بدون ضغط
5	وقاية من رش الماء من منفذ رابع في أي اتجاه
6	وقاية من النهر العابر أي تقطي بالماء لفترة وجيزة جداً
7	وقاية من الغطس تحت شروط ضغط معين وزمن محدد
8	وقاية من الغطس تحت شروط ضغط معين ولكن لزمن غير محدد

وستخدم الجدول لإختصار حالة إحكام الغلق في رقمين فضلاً يكتب IP 54 ... أو IP 42

فالرقم الأول يرمز إلى مدى إحكام الغلق للحماية ضد دخول أجسام صلبة بأجسام معينة إلى داخل اللوحة أو المحرك .

والرقم الثاني يرمز إلى مدى إحكام الغلق للحماية ضد تسرب أي سوائل داخل المحرك أو اللوحة .

فإذا كتب IP 54 فذلك يعني أن الجهاز متحكم ضد دخول أي أتربة ، وفي حالة سقوط الماء فوقه أو من أي اتجاه لا تسرب لداخله .

ويتعذر للأجزاء المحيطة بالمكان الذي يعمل فيه المحرك أو سيركب فيه اللوحة يتم اختيار قيمة IP .

فمثلاً إذا كان المحرك مركب في آلة تعمل في محجر أو في أي مشروع يتطلب في الصحراء أو في الماء لا يمكن أن يكون له حماية IP مثل محرك آخر يعمل في مكان مسقوف .

ملحوظة

الآلات الكهربائية المخصصة لتجهيزات الصناعة الكيميائية والمتاجم أو أي صناعات أخرى حيث يمكن أن يظهر بها جو قابل للانفجار . يجب أن تتم وقايتها من الانفجارات ويرمز لها (EX) أو من الصواعق ويرمز بالرمز (SCh)

قياسات

كثير من الطلبة أو القندين يعلم أن الكيلو فولت تعنى ألف فولت أو ميجا آوم تعنى مليون آوم . أو ميكرو قرداد تعنى واحد من المليون قرداد (٠٠٠٠٠١) . ولكن لا يعلمون وحدات أخرى يوضحها هذا الجدول .

الوحدة	الاسم	الرمز
10^{18}	إيكا	E
10^{15}	بيتا	P
10^{12}	تيرا	T
10^9	جيغا	G
10^6	ميجا	M
10^3	كيلو	K
10^2	هيكتو	h
10	ديكا	da
10^{-1}	ديش	d
10^{-2}	ثيتي	c
10^{-3}	ميلي	m
10^{-6}	ميكرو	u
10^{-9}	نانو	n
10^{-12}	بيكو	p
10^{-15}	فيمو	f
10^{-18}	آتسو	a

- كي نستفيد من هذا الكتاب يجب أن نفهم خطوات المخطط البياني لعمل كل رجل . ولذلك سأوضح مثال لكتبة قرآن .



فهذا الرسم يوضح عمل تمر
من نوع One shot .

- المخطيط الأول خاص بمصدر النفذية للتمر A1/A2 (الساحة المظللة تعنى وجود نفذية والأجزاء البيضاء تعنى فصل مصدر النفذية) .

- المخطيط الثاني خاص بطرف التحكم B1 ، الساحة المظللة تعنى توصيل هنا الطرف . والعكس .

- المخطيط الثالث يخص نقطة تلامس التمر 15/18 ، (الساحات البيضاء تعنى أن النقطة على وضعها الطبيعي No ، والأجزاء المظللة تعنى أن النقطة قد تغير وضعها وأصبحت في وضع توصيل) .

- والخطيط الرابع يخص . النقطة 15/16 ، (الساحات المظللة تعنى أن النقطة علي وضعها الطبيعي No ، والساحات البيضاء تعنى أن النقطة تغير وضعها وأصبحت في وضع فصل)

- ونرى هنا أنه في حالة عدم وجود مصدر نفذية وأيضاً عدم توصيل طرف التحكم B1 . ظلت نقاط التلامس على وضعها الطبيعي .

- وبعد وصل الطرف B1 . في هذه اللحظة تغير وضع نقاط التلامس مباشرةً وظلت هكذا خلال الزمن المضبوط عليه التمر A . بعد انتهاء ذلك الزمن عادت نقاط التلامس إلى وضعها الطبيعي بالرغم من أنصرار توصيل B1 . وبعدها فصل B1 وظلت نقاط التلامس على وضعها الطبيعي .

- ومرة أخرى وصل B1 . في نفس اللحظة تغير وضع نقاط التلامس وظلت في الوضع الجديد خلال زمن A كاملاً بالرغم من فصل B1 قبل نهاية زمن التمر .

محتويات الكتاب

٥	- تلخيص للعمليات التي يقوم بتنفيذها تيمرات مختلفة
٦	- طرق مختلفة لاستخدام التيمرات
	(كيفية اختبار نوع العملية - نوع الزمن)
٧	- تيمر ملدوخ
٨	- تيمرات رقمية
٩	- فلاش تيمر بأمكانية بداية ON أو OFF
١٠	- تيمرات برييلي
١١	- تيمرات خاصة بدوائر ستار - فلا
١٢	- تيمرات ياسكانية gate - start - Resel
١٣	- تيمر خاص لدوائر عكس الجاه الدوران
١٤	- تيمرات ٢٤ ساعة
١٥	- تيمرات أسبوعية
١٦	- نظيفات عملية لاستخدام التيمرات
	Pulse ON - pulse OFF - ON - and OFF delay

٦٨	- ريلى حراري لحماية أكثر من محرك
٧٥	- ريلى حماية من عكس الغازات
٨١	- ريلى حماية من تغير قيمة الفولت بأمكانات متعددة
٨٧	- ريلى لحماية سرعات الوجه الواحد
٩٩	- ترمومترات رقمى للتحكم فى درجة الحرارة
٩٠	- جهاز مولر للطاقة
٩٤	- كوناكورات الاليكترونية
٩٥	- ريلى حماية من التربيب الأرضي
١٠٢	- ريلى خلبة كهروضوئية
١٠٤	- ريلى للتحكم فى مستوى السوائل بأمكانات متعددة
١١١	- ريلى ذات تحكم كهربكاني
١١٣	- عداد لإشارات كهربائية
١١٨	- ريلى ليقاف - تشغيل Stepping Relay
١٢٢	- ريلى للتحكم فى تشغيل سرعات بالتبادل
١٢٥	- جدول لرموز الجودة الدولية
١٢٩	- جدول لدرجة احكام الفلق IP
١٣٢	- قياسات



الجزء الثاني من كتاب دوائر التحكم الآلي يحتوى على توعيات من التيمرات والعدادات ودليلهات الحماية وغيرها ذات الامكانيات الخاصة غير المعتادة. مع ملاحظة أنه لا يخاطب المبتدئين ولكنه يتحدث مع من لديهم معلومات وأفكار الدوائر الأساسية.

وبالتالى لا يستغنى كثيرا فى شرح المبادئ .

وقد أستخدم نظام الخططات البيانية للتوضيح العمليات التي يقوم بها الريلى أيا أن كانت وظائفه . بحيث يساعد ذلك فى فهم خطوات التشغيل .

وجيه جرس