
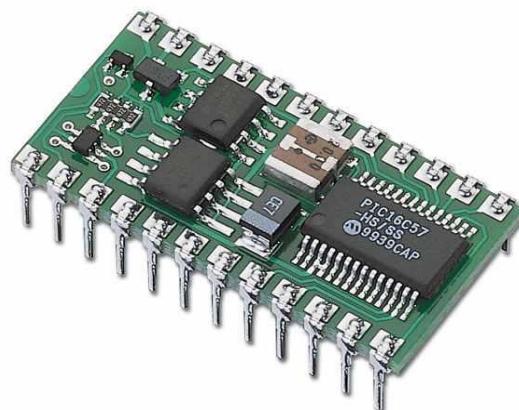


# أساسيات برمجة أجهزة التحكم الآلي

## الفصل الثاني

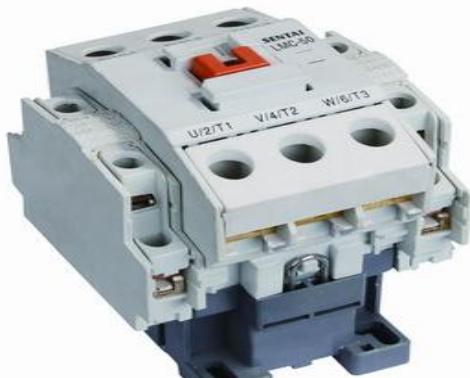

مهندس / حسن علي

## المحتوي

- 1- أنواع المفاتيح الكهربائية
- 2- مقدمة عن دوائر التحكم الآلي
- 3- أساسيات دوائر التحكم الآلي
- 4- الكنتاكتور فكرة عملة وكيفية اختياره
- 5- الريلاي فكرة عملة وكيفية اختياره

# ١- أنواع المفاتيح الكهربائية


يعتبر اختيار المفاتيح الكهربائية مهم جدا لأنك توصف المفتاح لكي تقوم بشرائط وتركيبية اختيار المفاتيح يقوم على عاملين أساسين

١- التيار الذي يتحمله المفتاح وذلك يتحدد على أساس الحمل الموصل عليه ولكن يجب الالز في الاعتبار أن تكون قيمة التيار التي يتحمله المفتاح أكبر من أقصى تيار يتحمله الحمل وكذلك يجب أن يكون مصمم على الفولت الذي يعمل عليه الحمل

- ٢- نوع المفتاح أو السويتش وهذا ما سنقوم بشرحه الأن
- هناك 3 تصنيفات يتم تسمية المفتاح على أساسهم
- ١- عدد الأقطاب # of Poles
  - ٢- عدد المسارات # of Throw
  - ٣- طريقة العمل method of operation

## ١- Number of Poles عدد الأقطاب


### ١- Single pole switch:

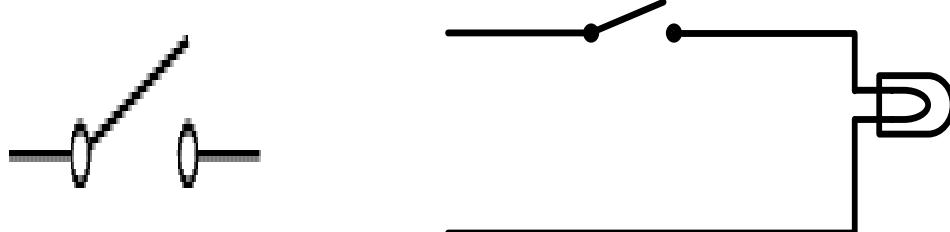



دة عبارة عن مفتاح ON Off عادي زي اللي موجود عندنا في المنازل لاضئنة المبات




## 2- Double Pole Switch

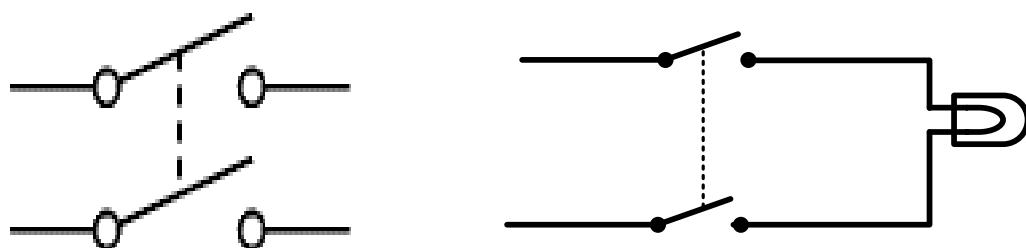

هذا النوع مهم جدا في بعض الاجهزه الكهربائية مثل الغسالات لانه يوفر حماية كاملة حيث يقوم بفصل الطرف الـ Line & Neutral عن الكهرباء فيوفر حماية أكثر من النوع السابق كما يفضل تركيبة في المصانع في المواتير والمعدات التي تحتاج لصيانة دورية كثيرة حيث أنه سيوفر الحماية الكاملة للعامل

### 3- Three Pole switch

يستخدم في تشغيل وفصل المواتير 3 phase

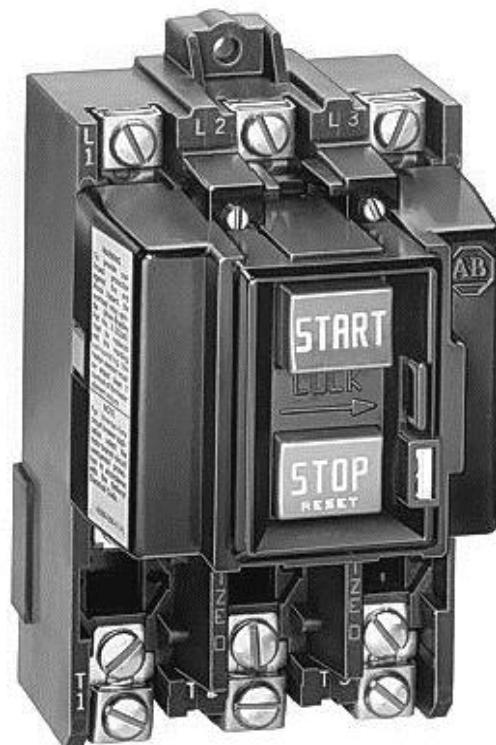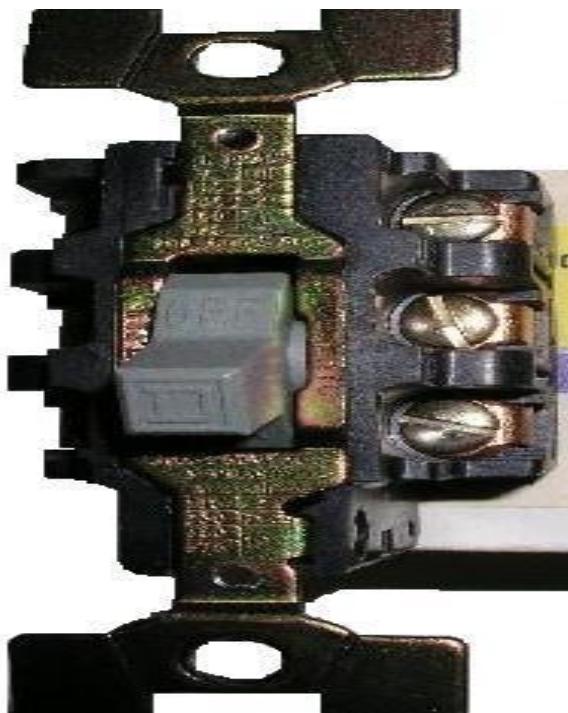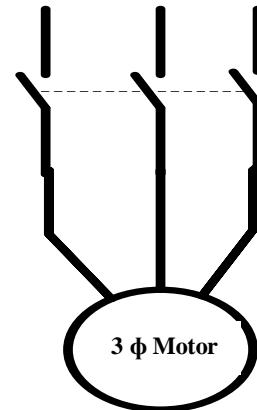


## 2- Number of Throw عدد المسارات

### 1- Single throw

نلاحظ أنه نفس المفتاح وصفناه مسبقاً

**single pole**

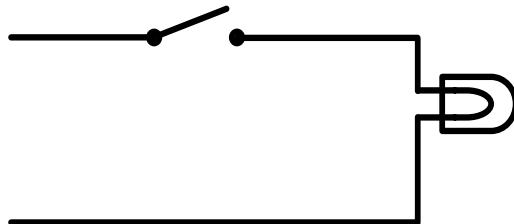

**أيهما أصح**

يتم وصف أي مفتاح بعدد ال Poles & throw معاً وليس واحد فقط


فيكون الوصف الصحيح لهذا المفتاح **single pole single throw**

ولكن يعني ايه POLE & Throw للتوضيح أكثر


**POLE** يعبر عن عدد الاطراف التي يمر بها التيار معاً في نفس الوقت في المفتاح الواحد بمعنى أنها عدد الاطراف التي ستغلق مع بعض في نفس اللحظة

**Throw** يعبر عن عدد الدوائر التي يمكن للمفتاح ان يشغلها
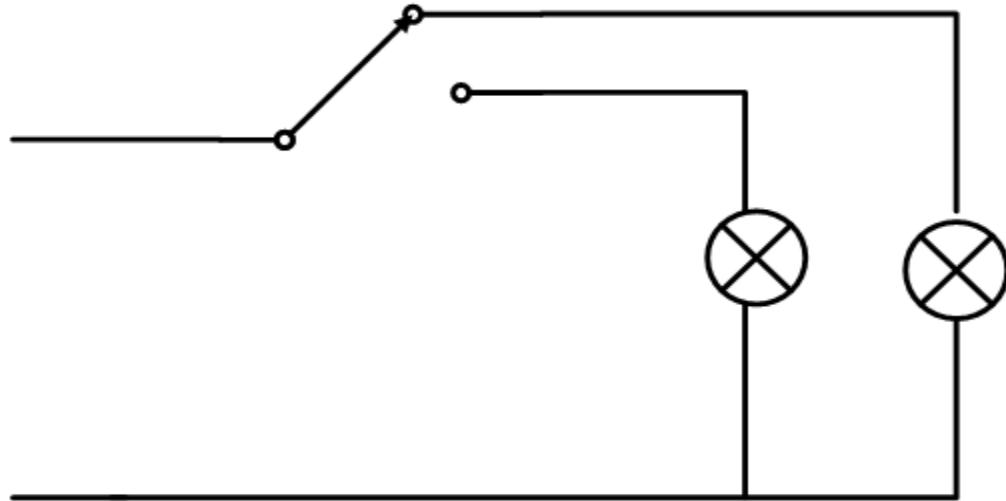
### 2- Single pole Double throw switch ( ON – ON switch )



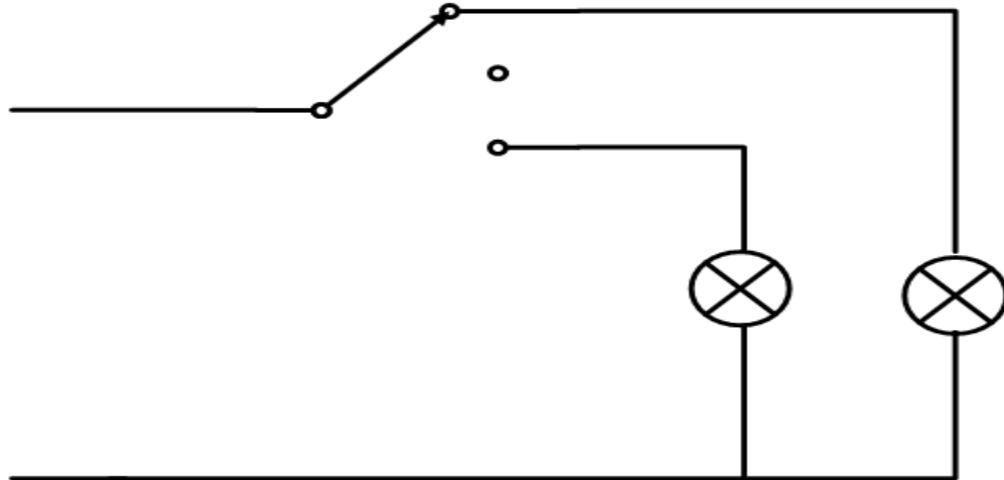
### 3- Single pole Double throw switch ( ON-OFF-ON switch )



النوع دة بيشغل دائرتين فقط فأصبح double throw عدد الاطراف التي يسير فيها التيار في نفس الوقت ويتحكم فيها المفتاح هو طرف واحد لذا اطلق عليه single Pole
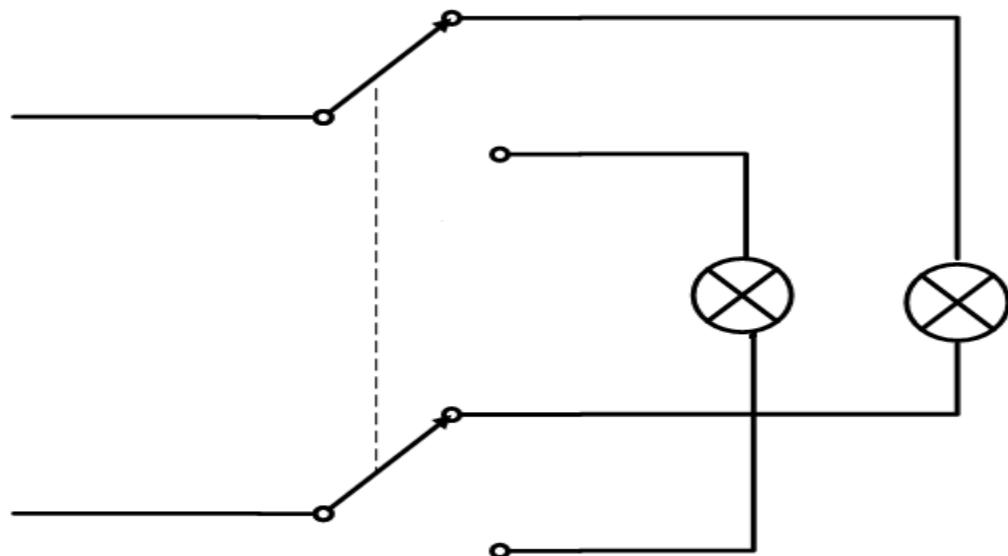
### 4- Double pole Double throw switch ( ON - ON switch )




## 5- Multi Pole switch



يستخدم في بعض الأجهزة لفصل وتوصيل كل عناصر الدائرة في وقت واحد يوجد تقريباً في دوائر الساعات ودائرة تشغيل التلفيفزيون والريسيفر

## 6- Selector switch

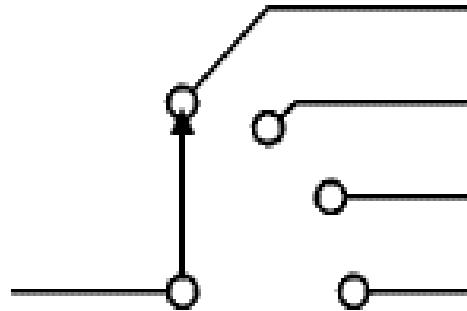


يستخدم هذا المفتاح في حالة وجود مجموعة دوائر ومطلوب تشغيل دائرة واحدة فقط منهم في نفس الوقت مثلاً نريد التحكم في سرعة ماكينة هل يمكن أن تعمل على سرعتين في نفس الوقت مثل الموجود في مراوح المنزل

## Method of Operation


التقسيم الثالث على حسب الوظيفة

### 1- Toggle switch ( ON – OFF)

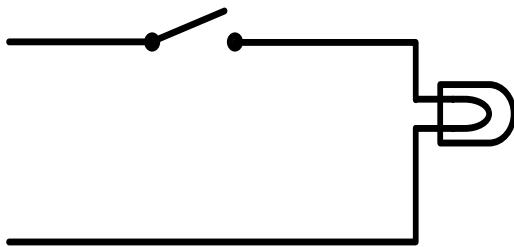

### 2- Push to make ( NO)


#### Normally open push button

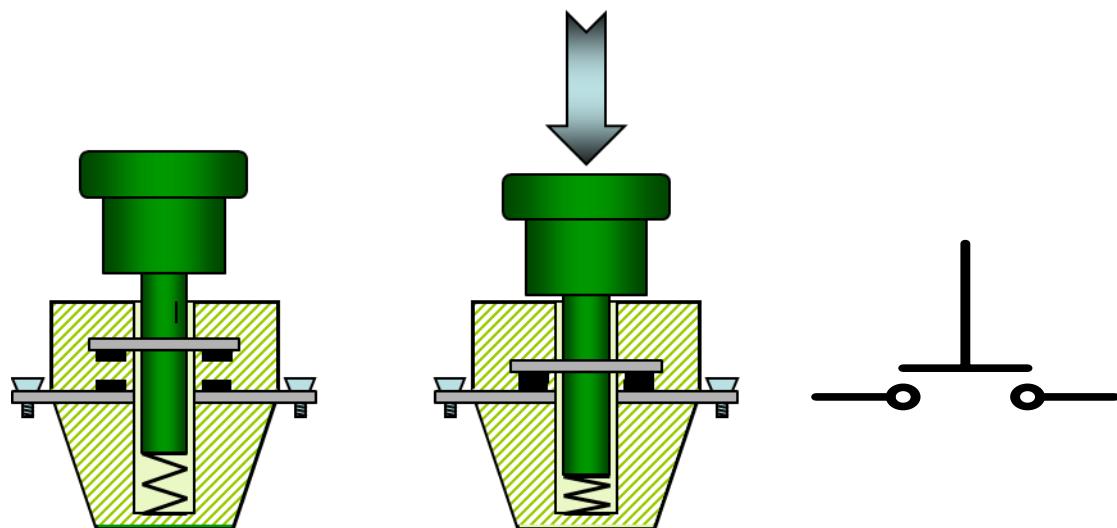

يسمى مفتاح تشغيل أو مفتاح بدء start push Button  
 فهو في الطبيعي NO عند الضغط عليه يوصل كما هو واضح بالشكل وبعد ان ترتفع  
 يدك يرجع كما كان في البداية

### 3- Push to break ( NC)

Normally closed push button

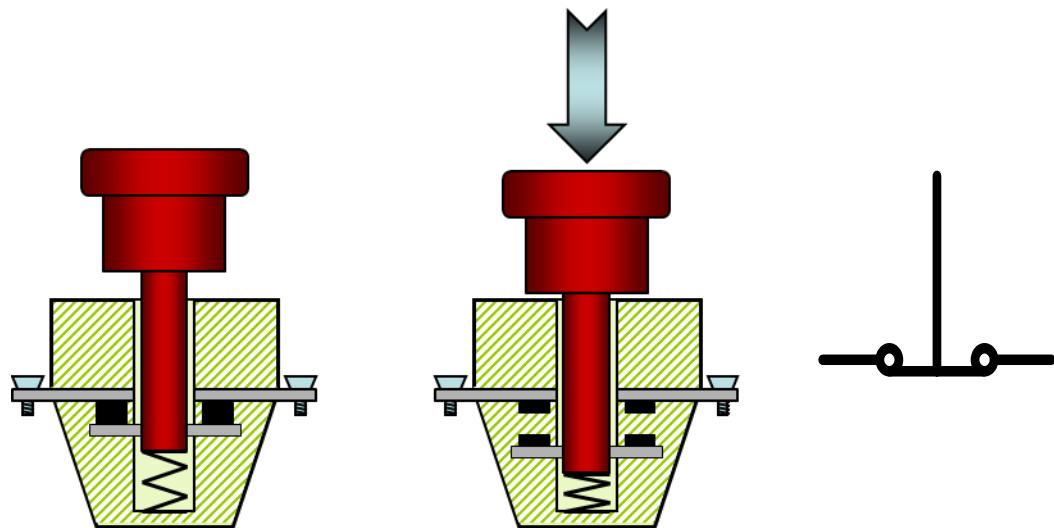

يسمى هذا النوع من المفاتيح ب مفتاح ايقاف stop push button فهو في الحاله الطبيعية NC وعند الضغط عليه يفصل الدايره وعند رفع يدك يرجع لموضعه غالقا الدايره مرة اخري

إختصارات مهمة جدا


Single pole single throw	SPST
Single pole double throw	SPDT
Double pole double throw	DPDT
Push to make	NO
Push to break	NC

مهما كان شكل المفتاح أو حجمة أو المادة المصنوع منها جميعهم يطبق عليهم  
ال الكلام السابق



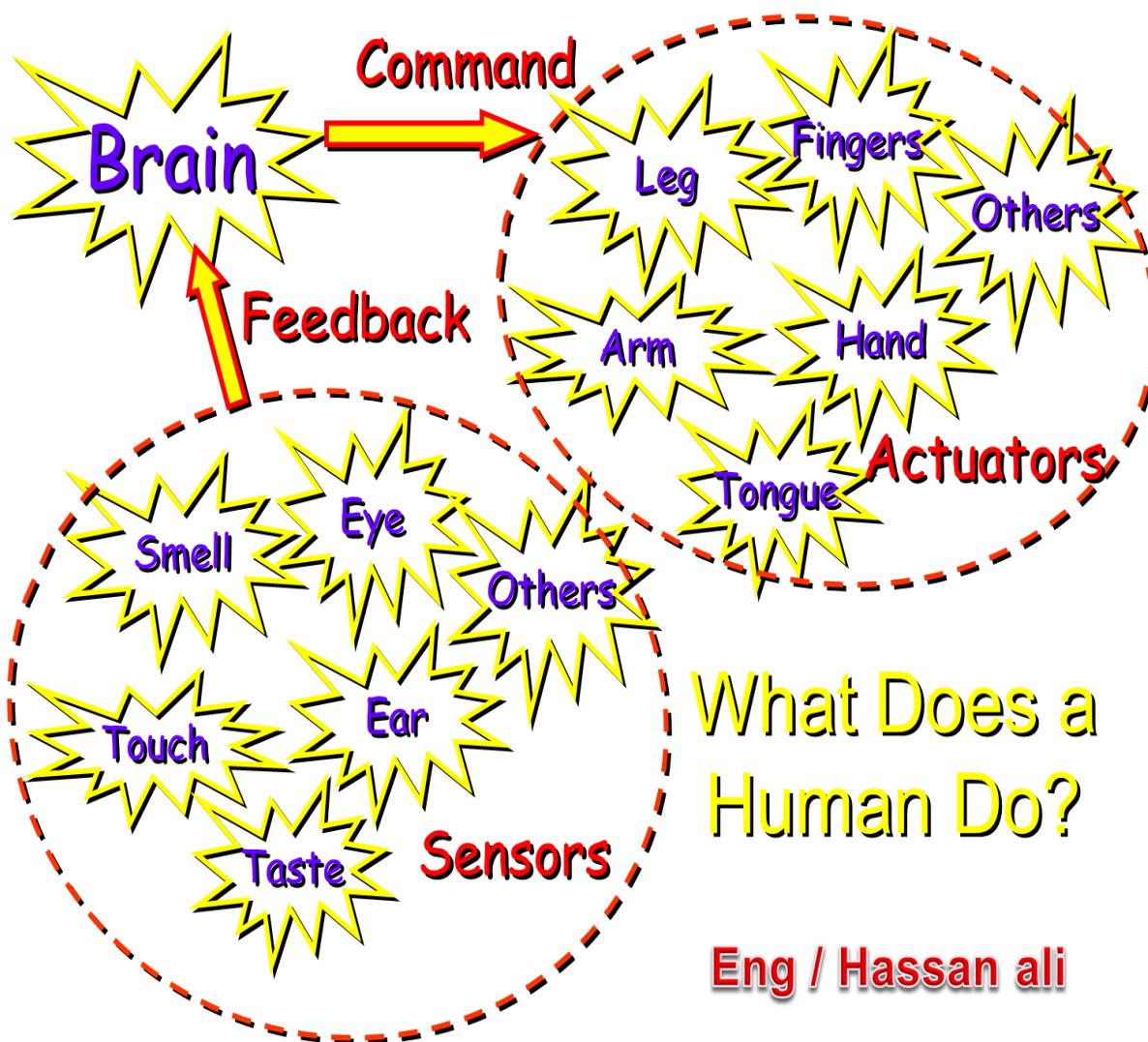
## التحكم الآلي

في البداية كلنا نرى أنظمة كبيرة وعلاقة في التحكم ولكن نسينا ان أول جهاز تحكم كان من عند ربنا عز وجل وهو جسم الانسان أقوى وأدق منظومة تحكم موجودة في العالم فأي منظومة في العالم بها نقط ضعف إلا جسم الانسان ولا يوجد منظومة بالعالم كله بهذا الدقة والسرعة علي مر العصور




جسم الانسان عبارة عن مجموعة sensor وهي العين والاذن والانف وحاسة اللمس وحاسة الشم كل هذه ال sensor تحس بالمتغيرات المحيطة بها وترسلها جميعها للعقل الي يمكن أن نشبه بوحدة المعالجة والتي يقوم بدوره بالتقاط الاشارة وايجاد الحل المثالي الذي يجب أن يفعله ثم يقوم بارسال اشاره لمجموعة اعضاء تتحرك تسمى Actuators هذا الاعضاء تتمثل في اليدين والرجل والزراع والجسم والراس لتفوق بالحركة التي أرسلها العقل لها الاشارة التي يقوم ال sensor بإرسالها للمخ تسمى Feedback بينما الاشارة التي يقوم العقل بارسالها لل Command تسمى Actuators

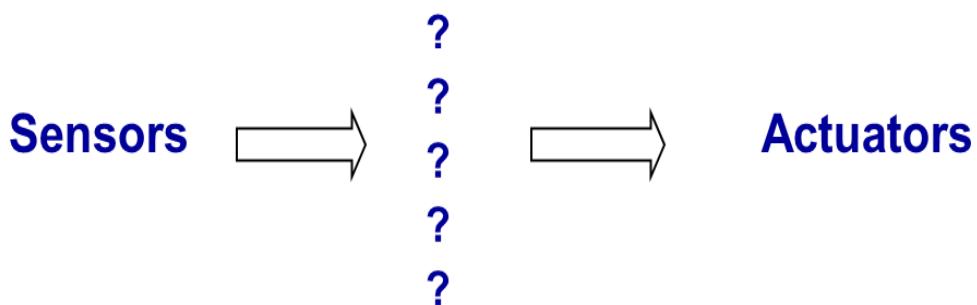تخيل معي ما هو أهم شرط يجب أن يتوافر في هذه العملية هو الزمن يجب أن يكون زمن تنفيذ الامر سريع جدا وكل مازادت السرعة أصبحت العملية أفضل وأصبح الانسان أفضل وأذكي وأسرع من غيره ومن هنا إنطلق مبدأ التحكم وهو محاولة توفير الوقت وتقليل زمن التنفيذ لاقل زمن ممكن



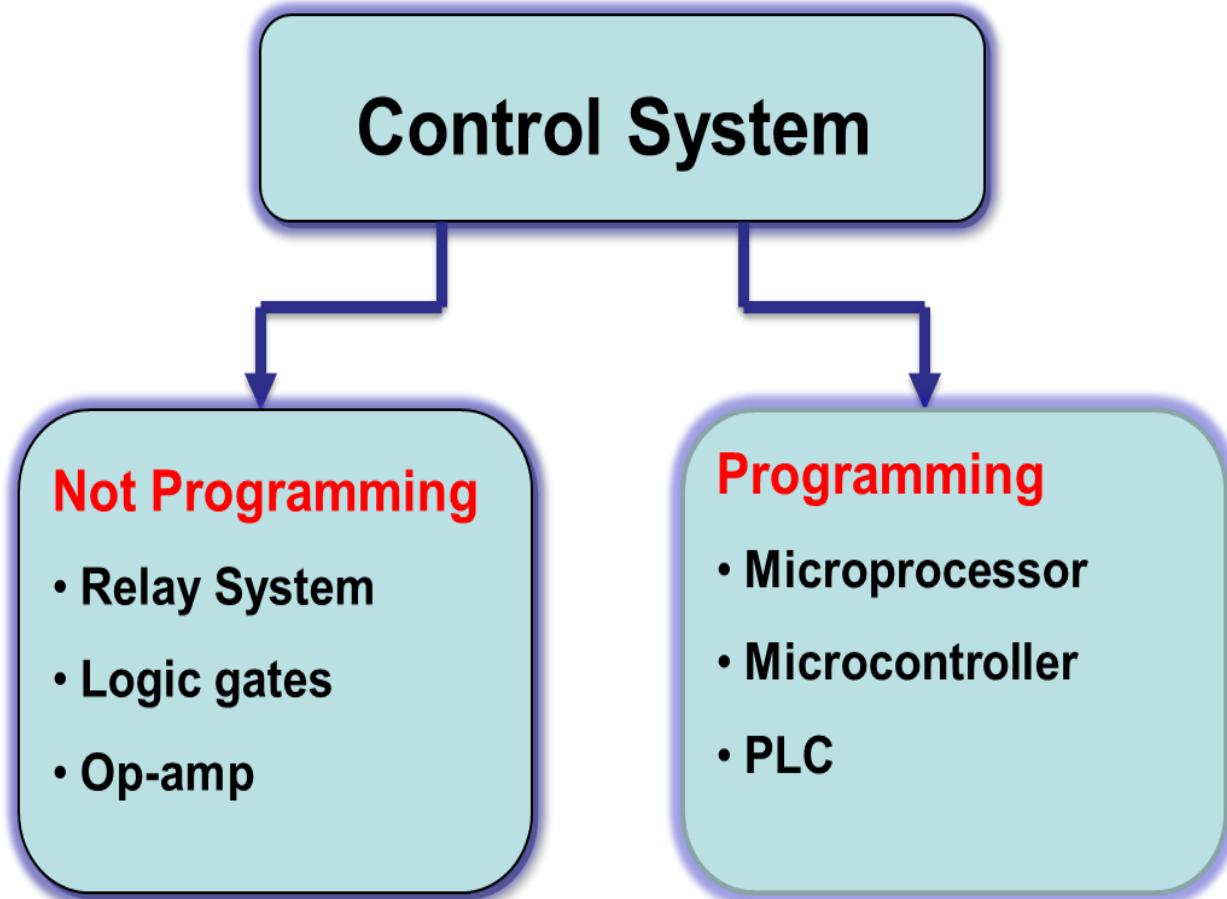ولكن عندما يرسل ال sensor إشارة للعقل بالتقاطها وتحليلها وتخزينها في ذاكرة الانسان وأخذ القرار المناسب حسب خبرات الانسان أو كما هو متعدد على هذا الامر من قبل ثم يقوم بارسال الاشارة للعضو المناسب ليقوم بوظيفته هذا مثل ما سيحدث معنا في جميع دوائر التحكم حيث أنك أنت من سيقوم ببرمجة الجهاز المستخدم أي كان نوعه ولكن انظر للشكل التالي.



تنقسم عمليات التحكم الآلي إلى قسمين:-

1- دوائر غير قابلة للبرمجة

2- دوائر قابلة للبرمجة

## 1- الدوائر الغير قابلة للبرمجة


في هذا النوع من عمليات التحكم يتم تركيب مكونات الدائرة بطريقة معينة ولا يتم اتصالها بالكمبيوتر ولا برمجتها وتعمل الدائرة بشكل طبيعي وذلك يتمثل في :

### 1- Relay system


وده إن شاء الله موضوعنا في هذا الفصل والفصل القادم إن شاء الله للتحدث عنه بالتفصيل

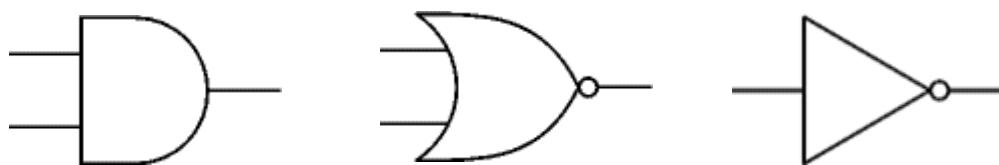
### 2- Logic Gates

ودى دوائر التحكم المشهورة AND && OR && NOT



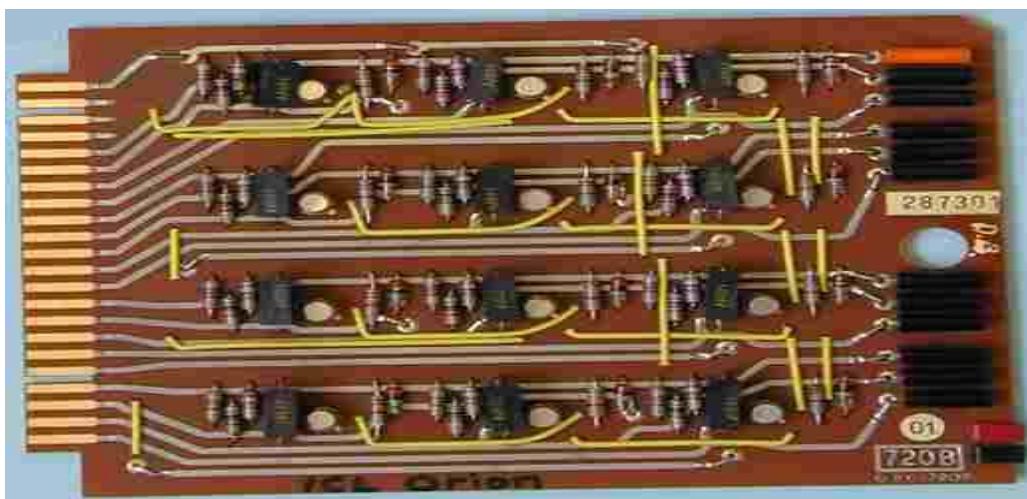وفي هذا النوع يتم إيجاد هذه الدوائر على شكل IC ( integrated circuit ) كما هو موضح بالشكل ويتم توصيلها معا على لوحة نحاس وده صورة تم النقاطها من فترة لدائرة في مصنع يعمل بمثل هذا النوع من التحكم



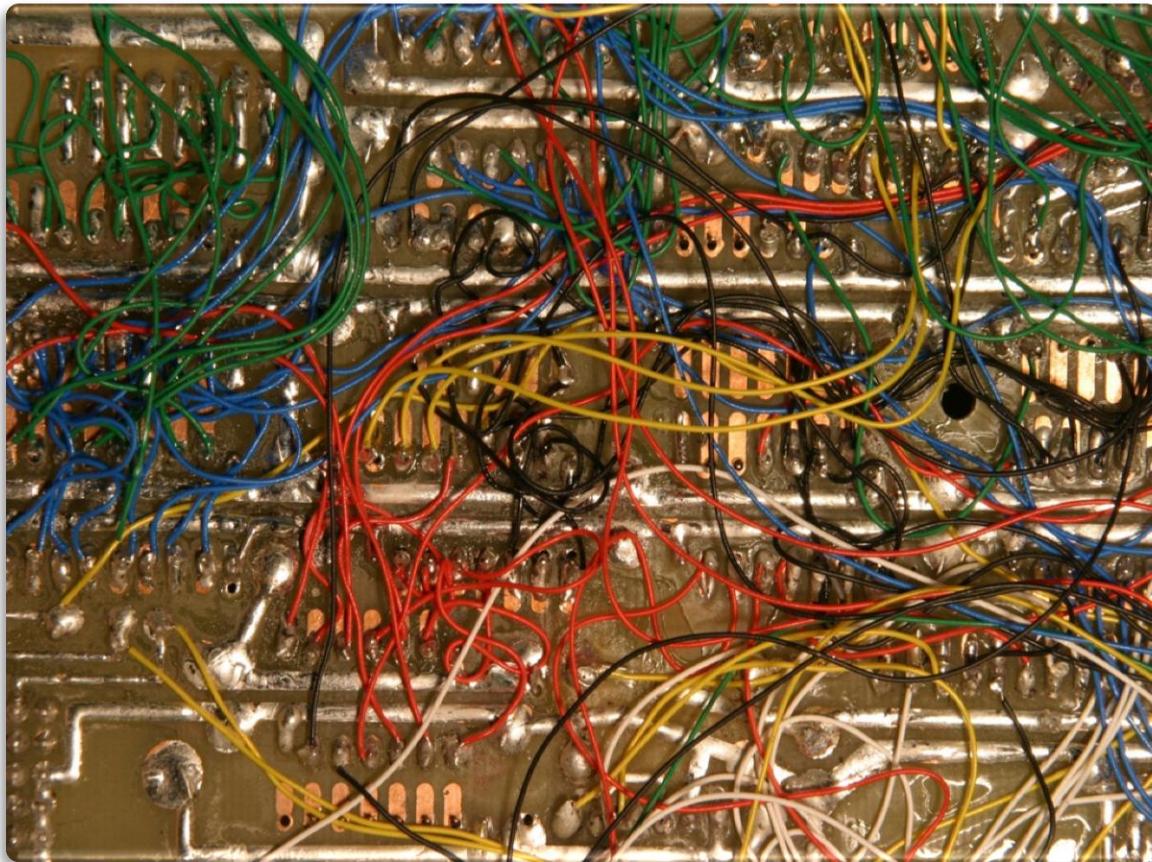

**الصورة الاولى** تمثل أحد كروت التحكم التي يعمل بها المصنع بنظام الدوائر المنطقية ولكن مصنوعة نظام PCB الذي سيكون لنا وقفة معه مستقبلاً إن شاء الله.

**الصورة الثانية** تمثل جزء من دائرة بمصنع يعمل بنظام الدوائر المنطقية تخيل إن عندك سلك انتقطع تحتاج كام يوم لاتمام تصليحة مرة أخرى ودى كانت عيوب النظام دة مش بقدر أن الحكم فيه جيداً وفي نفس الوقت مشكلة كثيرة وتطبيقاته محدودة

### 3- Op-amp

نفس فكرة الدوائر المنطقية وطريقة العمل و التوصيل

## Programing Control System

## الأنظمة القابلة للبرمجة

تعتبر هذه الانظمة هي الافضل والواسع انتشارا في مجال الصناعة نظرا لسرعتها العالية ودققتها وقدرتها على مراقبتها جيدا وتتمثل هذه الانظمة في 3 أجهزة

- 1- Micro Processor**
- 2- Micro Controller**
- 3- PLC**

يمكن أن يعرض البعض على التقسيمة السابقة بحجة أن الميكروبروسيسور هو نفسه الميكروكونترولر ولكن سنوضح الفرق بالشرح والتوضيح

Date	Event	Comments
1947	1 <sup>st</sup> transistor	Bell Labs
1958	1 <sup>st</sup> IC	Jack Kilby (MSEE '50) @TI Winner of 2000 Nobel prize
1971	1 <sup>st</sup> microprocessor	Intel (calculator market)
1974	Intel 4004	2300 transistors
1978	Intel 8086	29K transistors
1989	Intel 80486	1M transistors
1995	Intel Pentium Pro	5.5M transistors
2006	Intel Montecito	1.7B transistors

جدول يوضح تطور صناعة الالكترونيات

## ما هو الفرق بين الـ MICROCONTROLLER && MICROPROCESSOR ؟

سنوضح الفرق بمثال بسيط تخيل أنك ذهبت لشراء كمبيوتر اشرح الخطوات


- 1- تشتري mother Board وتشتري case
- 2- تشتري هارد
- 3- تشتري رامات
- 4- تشتري processor
- 5- تشتري كارت VIGA
- 6- تشتري Mouse & Key Board

النظام السابق شبه الميكرو بروسيسور بالضبط تشتري كل حاجة لوحدها وتركبها مع بعضها



ولكن تخير لو أنك ذهبت لشراء Laptop


بمجرد أنك تحدد الامكانيات اللي انت تحتاجها والشركة الافضل في العمل من وجهة نظرك ستذهب لشراء فورا وكذلك الميكروكونترولر لن تقوم بتجميعة انت ما عليك الا أنك تحدد امكانيات الميكرو اللي انت تحتاجه والشركة اللي انت هتعامل معها وفورا تقوم بالشراء جهاز واحد غير مجمع ويوضح ذلك في الصور القادمة

### Micro Processor

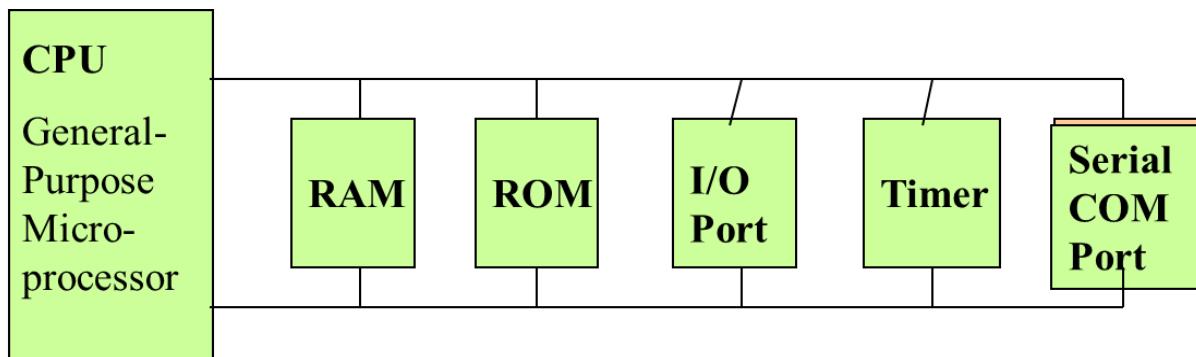

## Microcontroller

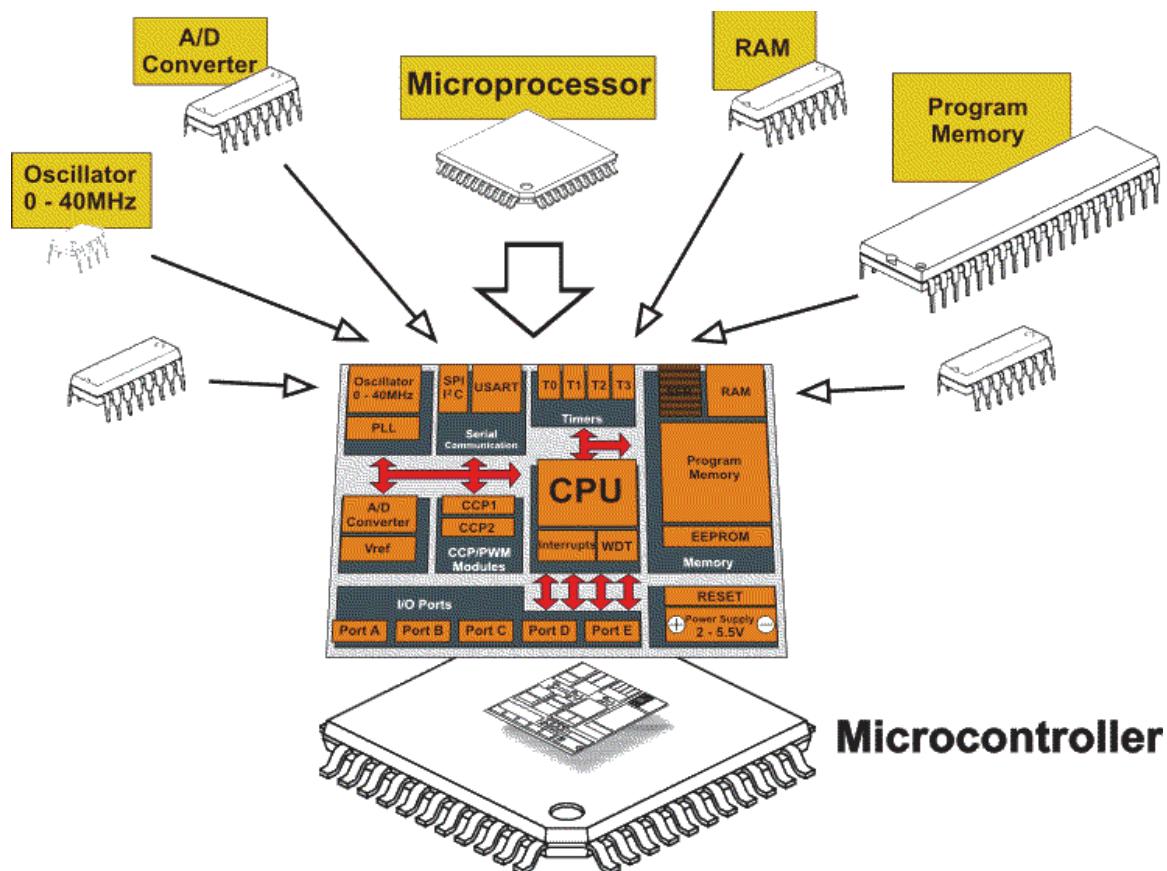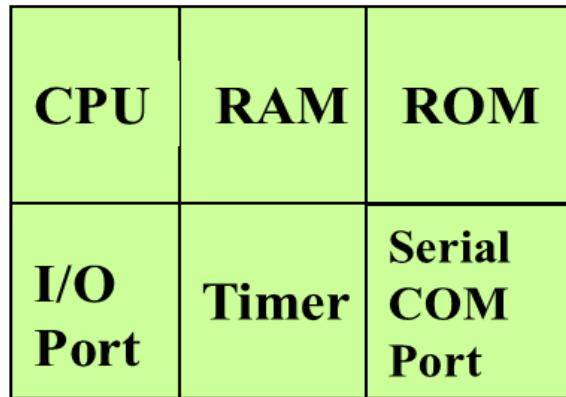

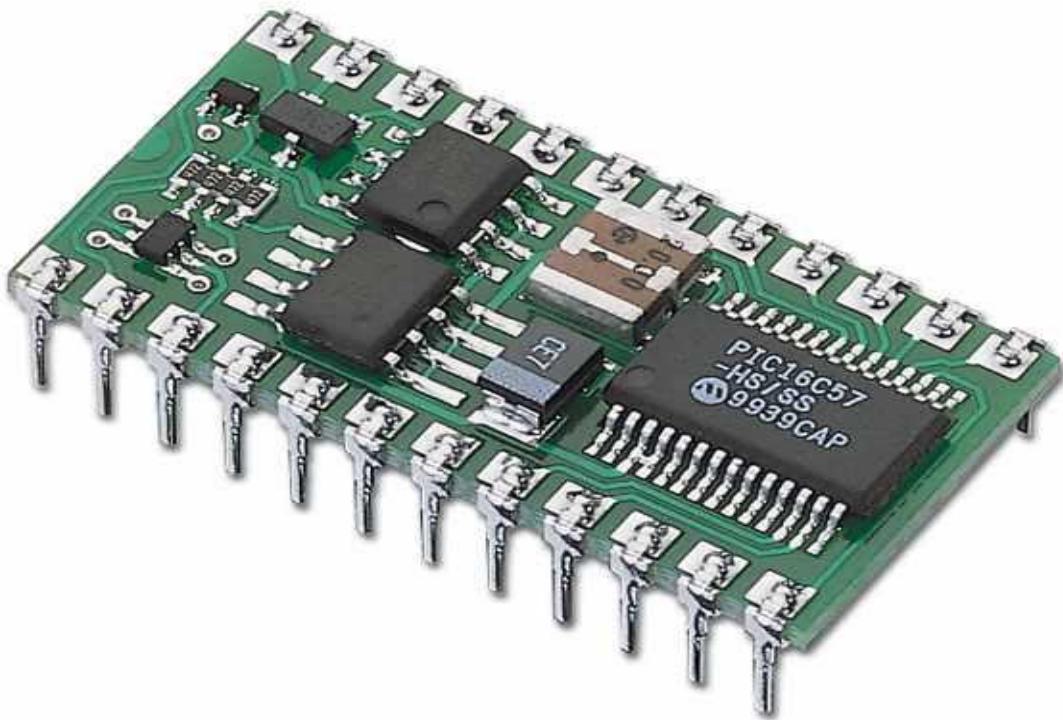

## شكل من الداخل IC Microcontroller

### Microcontrollers commonly used in Embedded Systems

[MIPS](#) (32-bit PIC32)

[NEC V850](#) (32-bit)

**PIC** (8-bit, 16-bit, 32-bit)

[PowerPC](#) ISE

[PSOC](#) (Programmable System On-Chip)

[Rabbit 2000](#) (8-bit)

[Texas Instruments Microcontrollers MSP430](#) (16-bit), C2000 (32-bit), and Stellaris (32-bit)

[Toshiba TLCS-870](#) (8-bit/16-bit)

[Parallax Propeller](#)

[Infineon Microcontroller](#): (8, 16, 32 Bit)

[Zilog eZ8](#) (16-bit), [eZ80](#) (8-bit)

[RISC](#) and [DSP](#) on one processor core

[Freescale 68HC11](#) (8-bit)

[Intel 8051](#)

[Silicon Laboratories Pipelined 8051](#)

Microcontrollers

**ARM** processors using [ARM7](#) or Cortex-M3 cores are generally microcontrollers

[STMicroelectronics STM8](#) (8-bit), [ST10](#) (16-bit) and [STM32](#) (32-bit)

[Atmel AVR](#) (8-bit), [AVR32](#) (32-bit), and [AT91SAM](#) (32-bit)


[Freescale ColdFire](#) (32-bit) and [S08](#) (8-bit)

[Hitachi H8](#), [Hitachi SuperH](#) (32-bit)

[Hyperstone](#) E1/E2 (32-bit, First full integration of


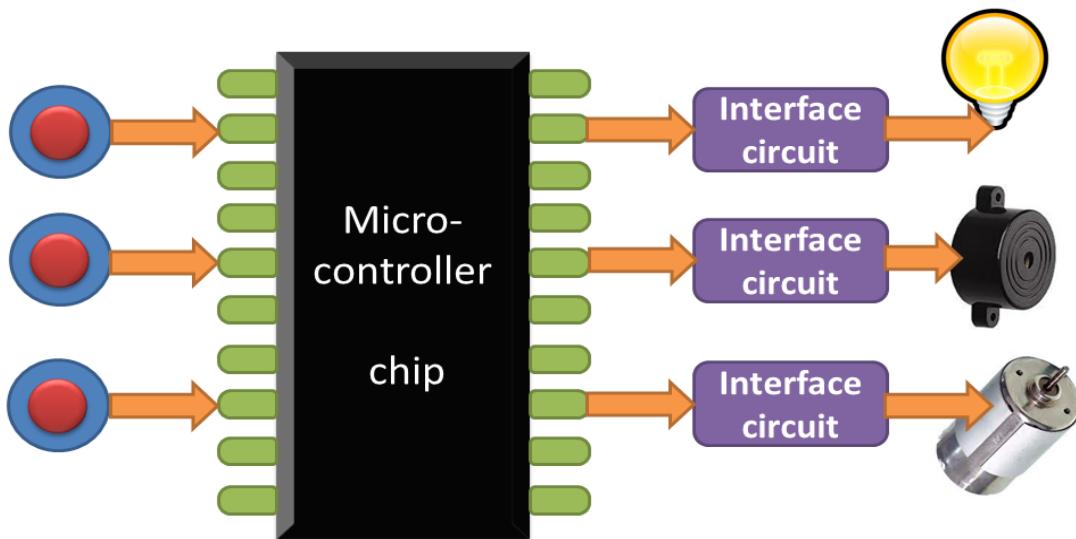
## أشهر أنواع الـ Microcontroller في العالم



### مشاكل الميكروكونترولر

- 1- صعب البرمجة والتركيب
- 2- غالى الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى
- 3- يتطلب مهندسين لديهم قدره عاليه على التعامل مع مثل هذه الانواع من البرمجة مما يعقد الامور على أصحاب المصانع خوفا من تعطل العمل في حالة غياب المهندس وذلك لعدم قدرة الفنى على التعامل معه
- 4- يتتأثر بسهولة جدا للمجالات المحيطة به في المصنع ويكون شحنات ساكنة مما يتسبب في حدوث أخطاء في النظام قد تؤدي الي إحترافه


كانت هذه المشاكل سببا في انتشار الميكروكونترولر أوسع من الميكروبروسيسور ولكن مشاكل الميكروكونترولر

- 1- يتتأثر بسهولة جدا للمجالات المحيطة حيث أنه يعمل على 5 فولت فيمكن ان يتكون عليه شحنات ساكنة بسهولة مما يتسبب في حدوث أخطاء في النظام ممكنا ان تؤدي لاحترافه
- 2- يتطلب مهندسين لديهم قدرات خاصة ويصعب على العمال التعامل معه وقد يتسبب ذلك في تعطل العمل
- 3- للحصول على نظام بامكانيات عالية يتطلب لأموال كثيرة جدا



بدأت أنظمة التحكم الآلي في الانتشار في ألمانيا في نهضة الإنسان وتطوره الحرب العالمية الثانية سنة 1942 حيث كان ألمانيا أول من استخدم أنظمة التحكم الآلي في التحكم في حركة الدبابات وهي تسير ولكن كان ذلك يسبب خطورة فلو وصل جندي للصندوق الموجود في الدبابة وقطع أحد أسلاكها لوقف الدبابة في وسط المعركة كان هذا الصندوق في حجم الثلاجة ويتم إغلاقه تماماً ولحامه جيداً ولكن كان ألمانيا دأوبين على ابتكار جهاز صغير يخفاوا فيه طريقة حركة الدبابة وأن يكون سهل الصيانة وخفيف الوزن لذا اخترع العالم 000000000000 أول جهاز PLC واستخدم في الاستخدامات الحربية فقط في نفس الوقت كان الأمريكيان قد صمموا جهاز PLC أيضاً واستخدموه في حروبهم وحتى الان أقوى شركتين في العالم في صناعة ال PLC شركة SIEMENSE بألمانيا شركة ALLEN BRADLEY بالولايات المتحدة الأمريكية




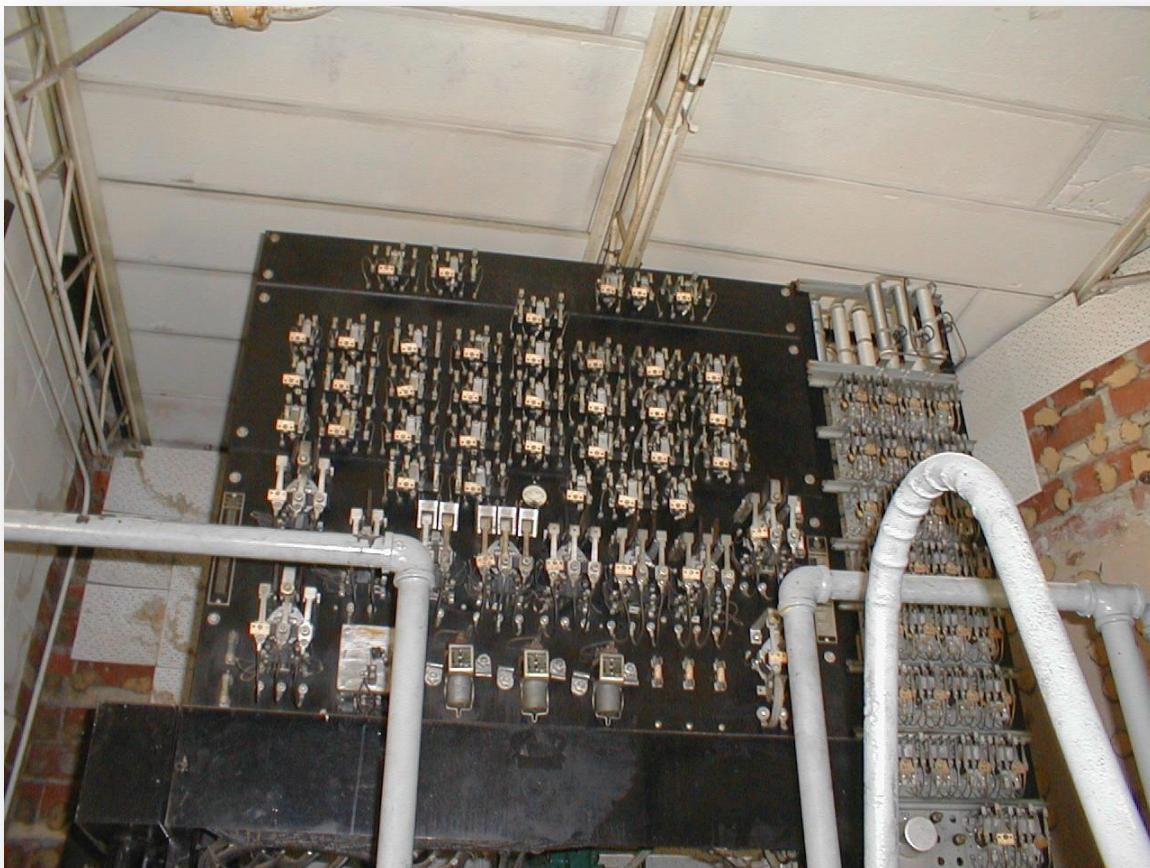
ولم يتجه أي شركة لاستخدام ال PLC استخداما صناعيا حتى عام 1975 بعدها بدأ استخدام ال PLC في الصناعة وليس بصورة كبيرة وذلك لارتفاع تكاليف تركيبة وعدم إجاده المهندسين والفنين التعامل معه ولكن كان الانتشار الأكبر لأجهزة Classical control رغم صعوبة تركيبها وصيانتها ولكنها كانت رخيصة جدا وسهل التعامل معها من قبل الفنين والمهندسين




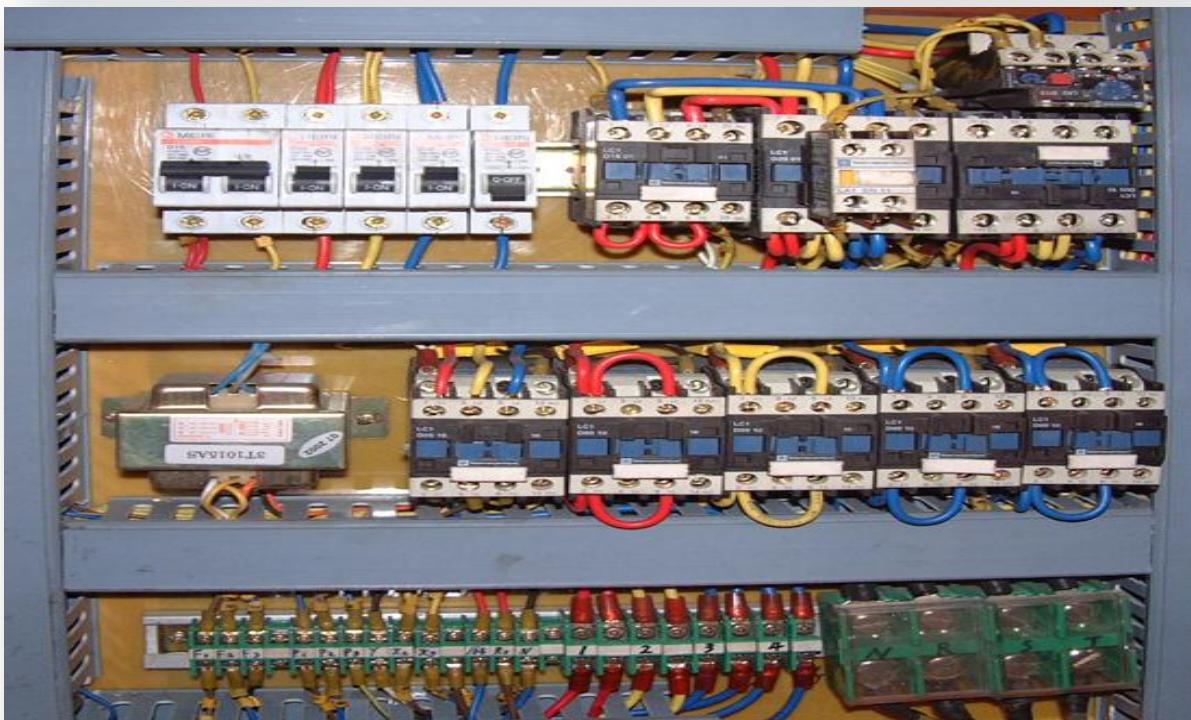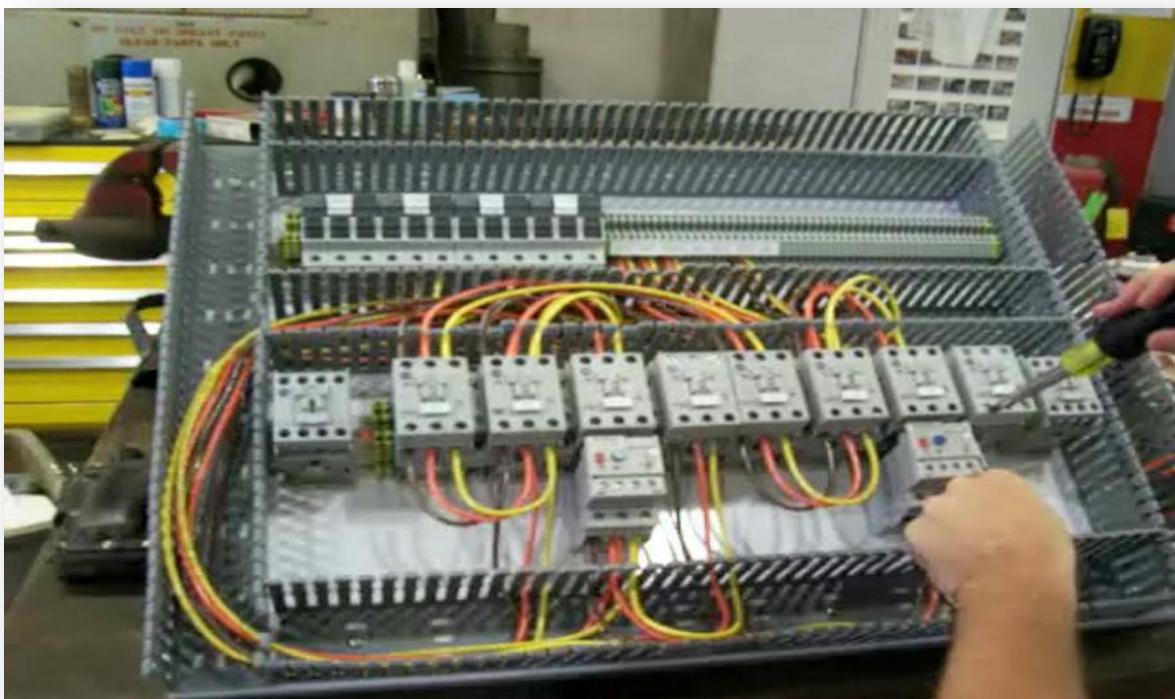يوضح الشكل دائرة التحكم في مصنع باستخدام نظام المفاتيح العادية والمشهورة باسم (السكينة) وكما هو واضح اللوحة موضوعه في دور علوي أنا أرجح لأنها تحتاج لتهوية وعدم توفرها في عنابر المصنع والواضح من اللوحة أنها تستخدم لتشغيل حوالي 9 مواتير فقط




الشكل يوضح Panel لتشغيل مجموعة مواتير

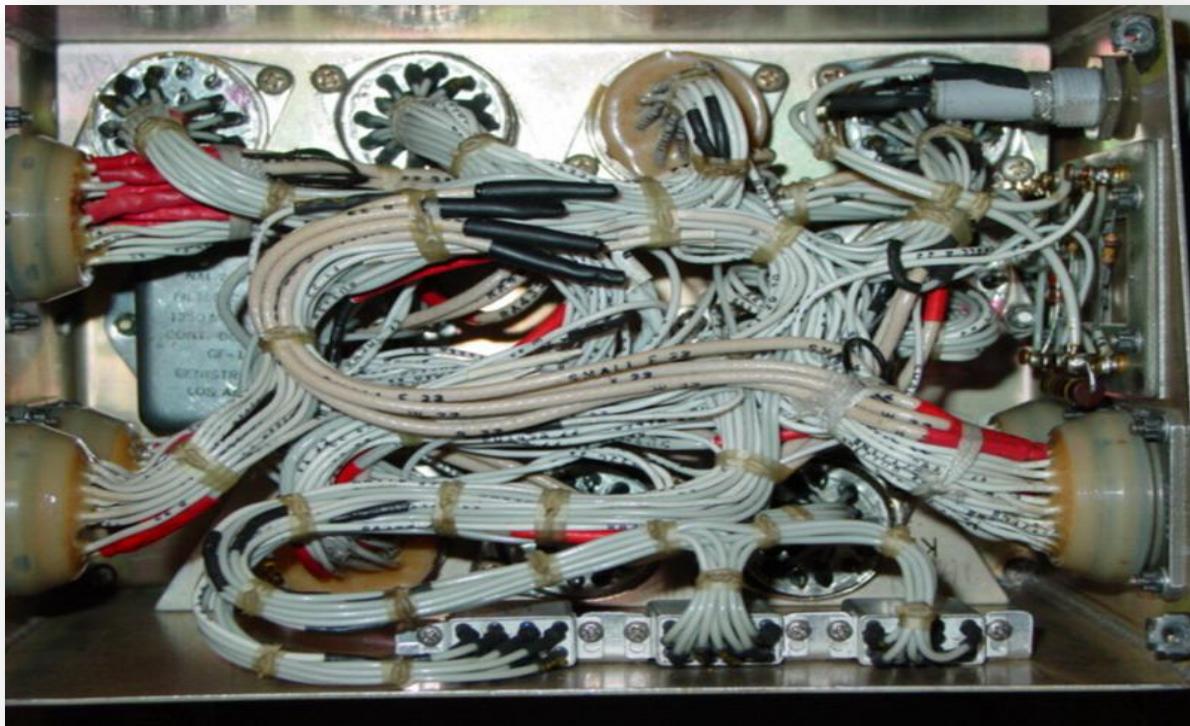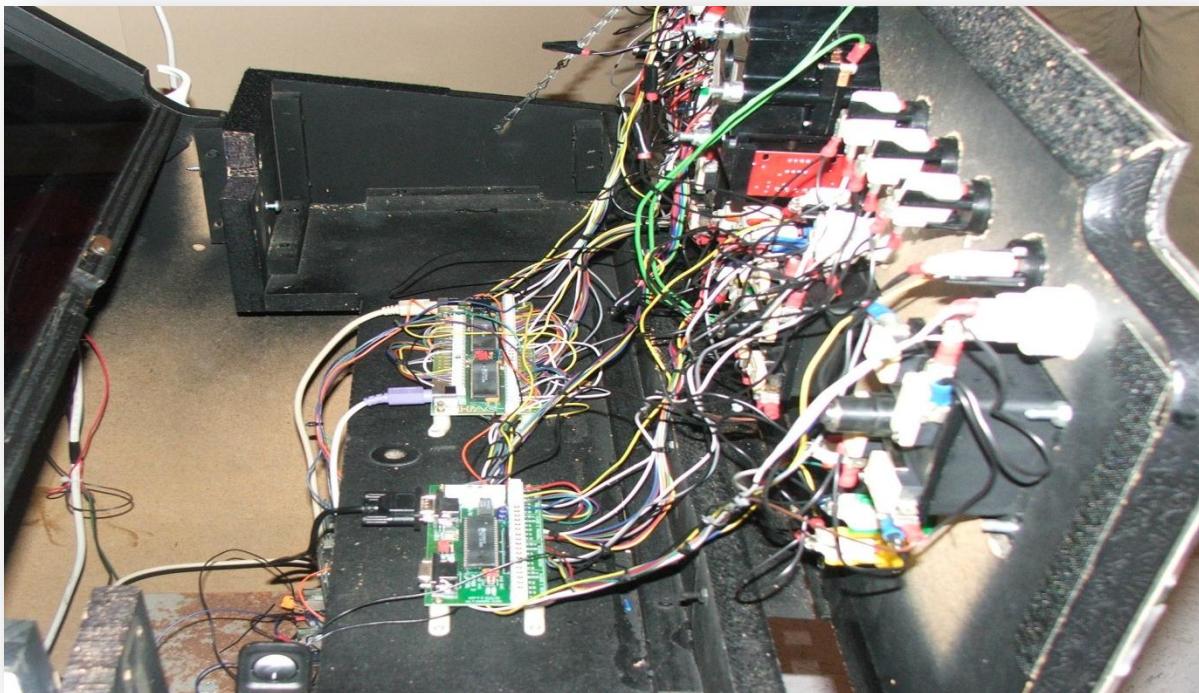

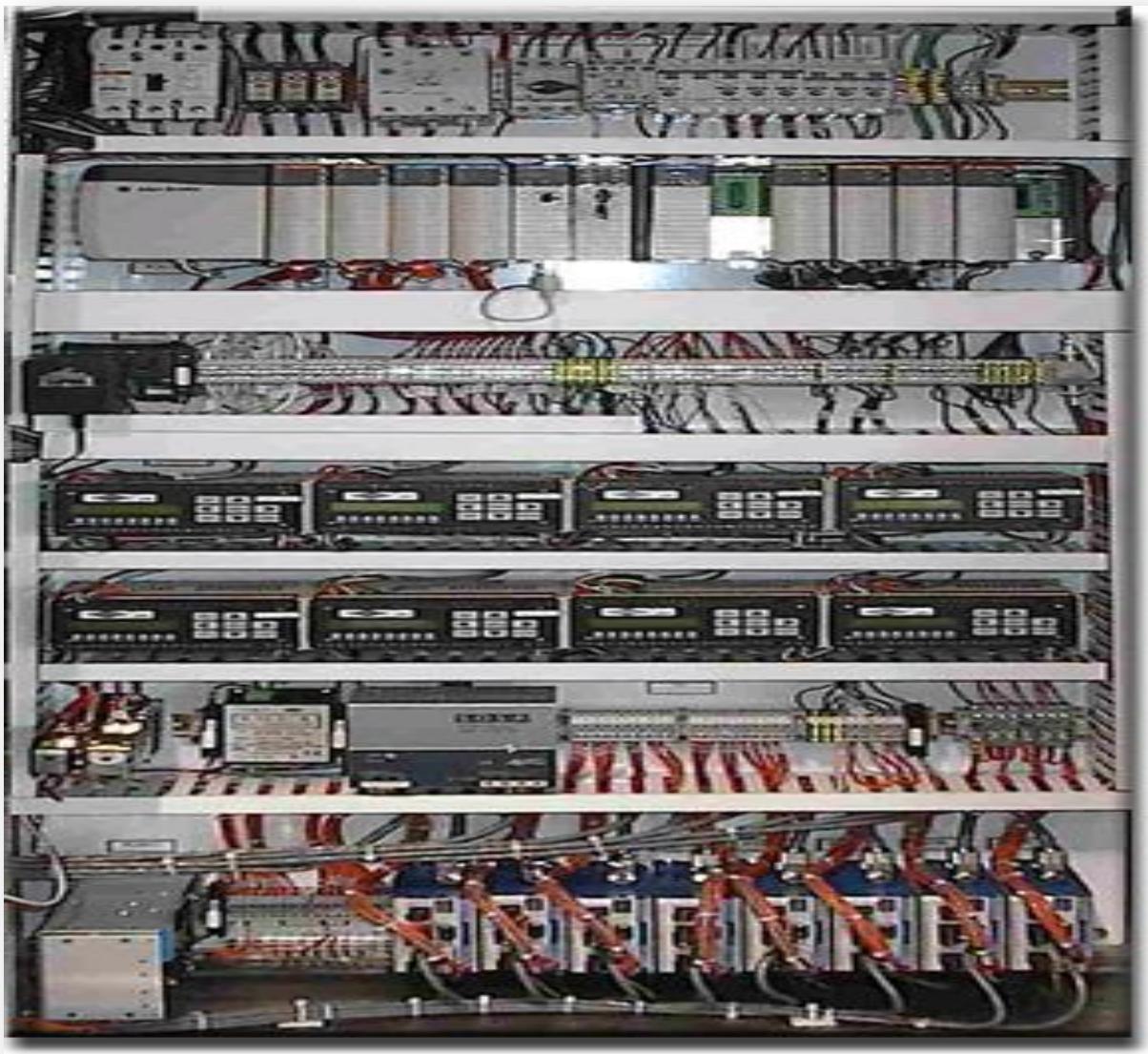

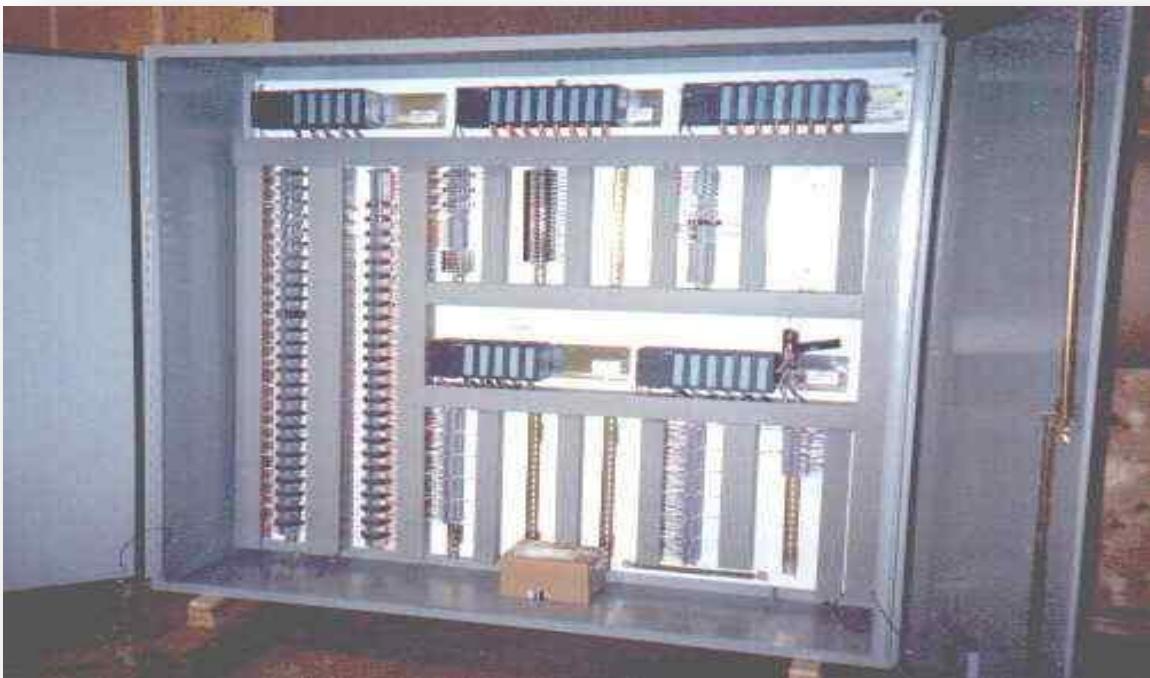الشكل يوضح لأجهزة ال PLC من داخل أحد المصانع








## عناصر التحكم الآلي :
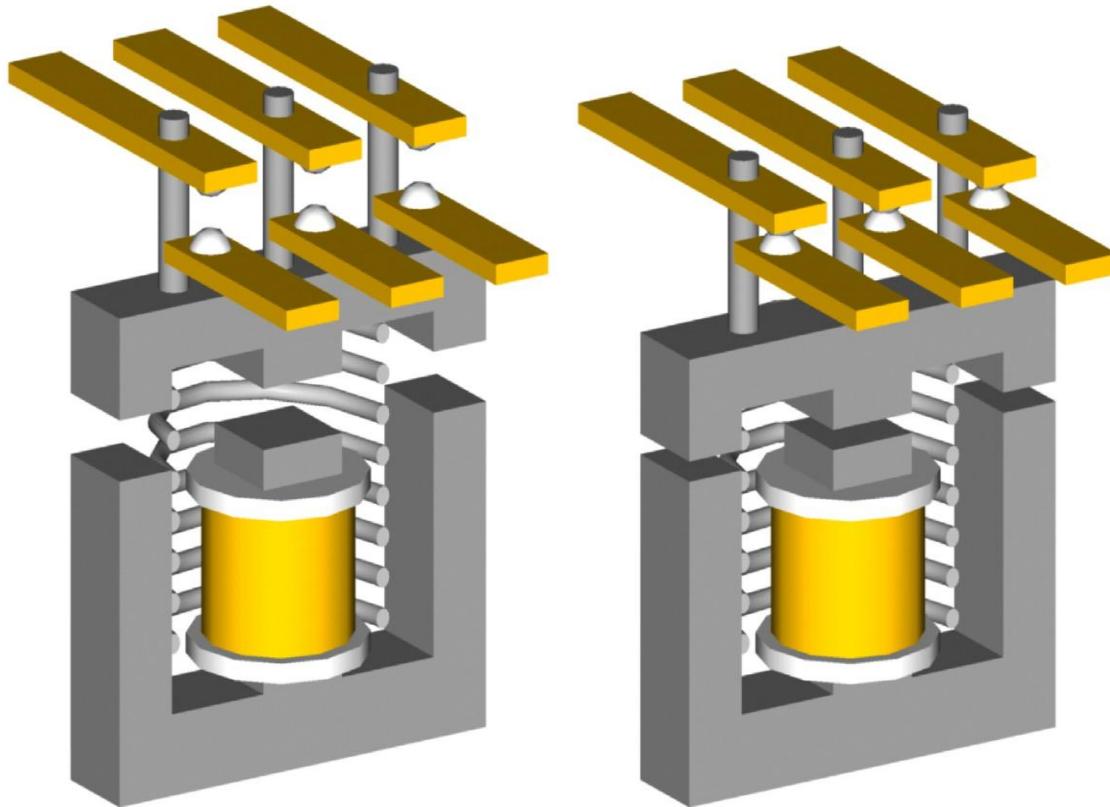
## 1- CONTACTOR

يعتبر الكنتاكتور العنصر الحيوي والاهم في منظومة التحكم الآلي حيث أنه كان العنصر الأساسي في تشغيل المواتير في المصانع سنتعرف معا على فكرة عملة وطريقة تشغيله وطريقة صيانته






يتكون الكونتاكتور من قلبين ( يتكون من شرائح معدنية من حديد مطاوع سليكوني لقليل التيارات الدوامية التي تسبب في hysteresis losses مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بسرعة ) القلبين أحدهما ثابت والآخر متحرك القلب الثابت على شكل حرف E ويوجد حول القلب الثابت سلك معزول ملفوف وتتحدد عدد اللفات وسمك السلك الملفوف حسب فرق الجهد الذي يعمل به الملف في الصناعة ومع الفنيين يسمى هذا الملف بالبوبينه ودة الاسم السوقى والتجاري له

أما القلب المتحرك فيحمل عدد من نقاط التوصيل تسمى نقاط توصيل أساسية ومساعدة حيث نقاط التوصيل الأساسية أو الرئيسية هذه هي التي تصل أو تفصل التيار عن الحمل (المotor) المتصل بالكونتاكتور ودائما تكون هذه النقاط أقوى من نقاط التلامس المساعدة لكي تستطيع تحمل تيار الحمل المستعمل أو المотор

أما النقاط المساعدة فمنها النقاط المفتوحة والنقط المغلقة وسنتحدث عنها تفصيلاً عندما يصل التيار إلى البويبة عن طريق دائرة التحكم يحدث مجالاً مغناطيسياً يجذب القلب المتحرك الحامل لنقاط التلامس تجاه القلب الثابت

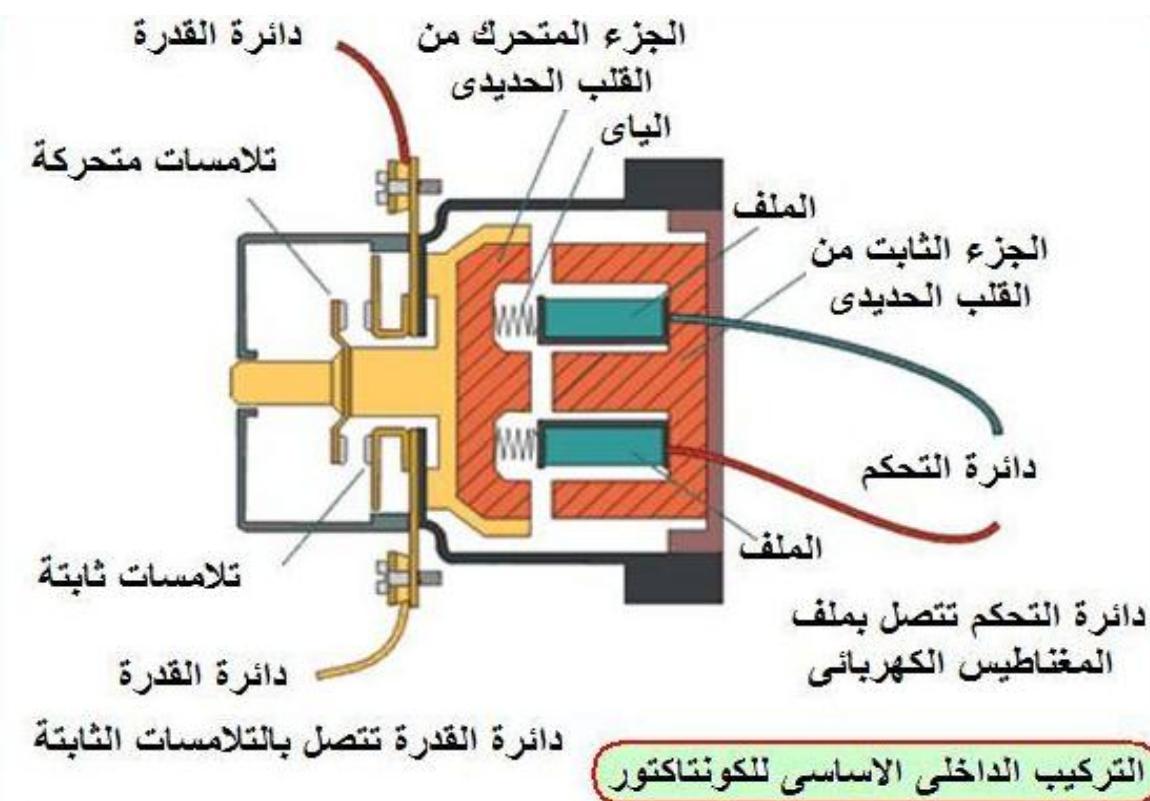فيتغير وضع جميع نقاط التلامس الرئيسية والمساعدة فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة والمغلقة مفتوحة وتظل على هذا الوضع حتى يتم انقطاع التيار عن البويبة فيعود القلب المتحرك إلى وضعه الطبيعي مندفعاً إلى أعلى بقوة السوستة (يأي) الموجودة بين القلبين فتعود جميع نقاط التلامس إلى وضعها الأصلي .



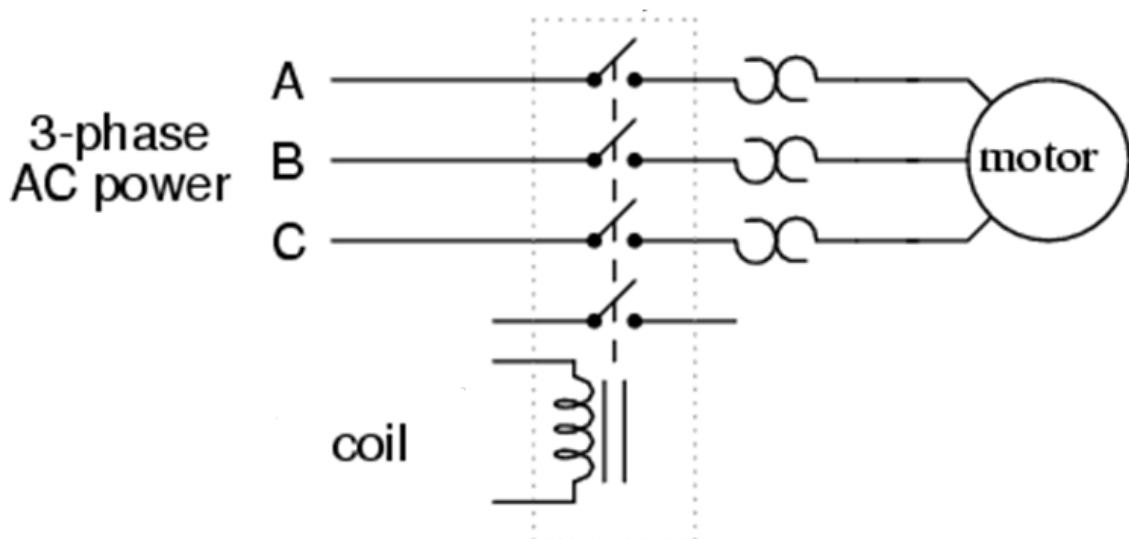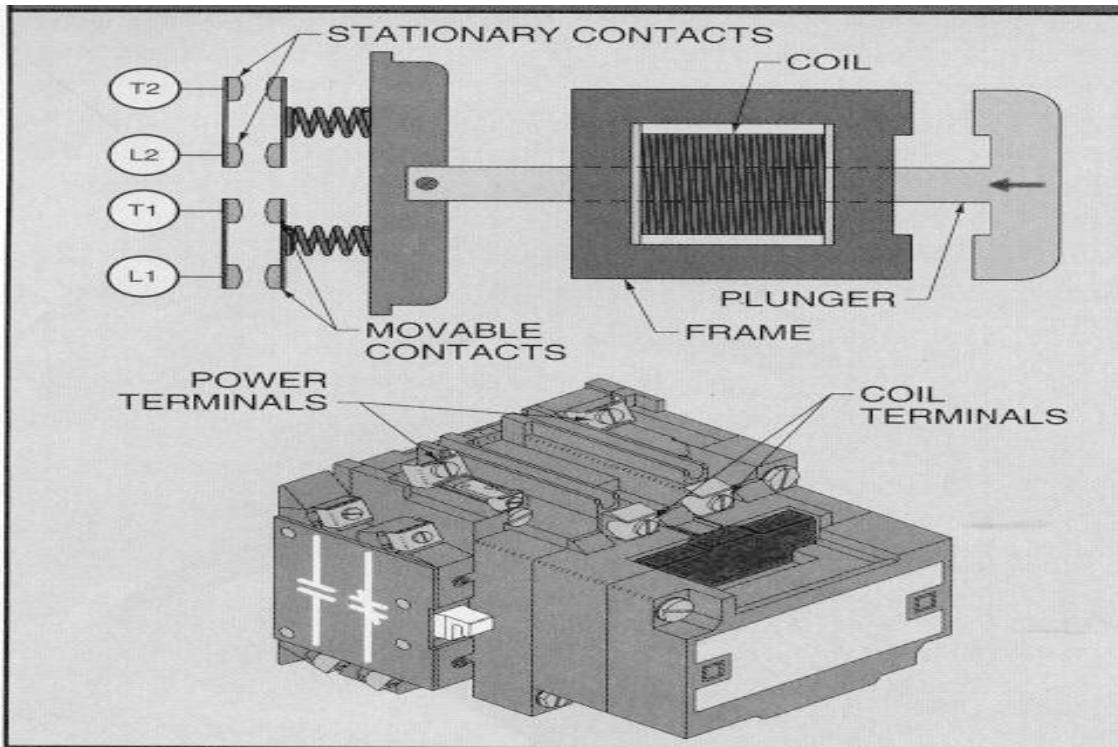


## فكرة عمل الكونتاكتور :

عند مرور التيار في الملف يتولد فيض مغناطيسي كبير وحيث أن مقاومة الحديد أقل بكثير من مقاومة الهواء لذلك يحاول الفيض تقليل مسار الهواء أو الفجوة الهوائية , فيقوم بجذب القلب الحديدی المتحرك فتنصل النقاط مع بعضهما فيمر التيار وتحول النقط من الوضع NO إلى الوضع NC أو العكس


### سبب استخدام الكونتاكتور

تخيل معي وجود مصنع مثل الموضح بالشكل

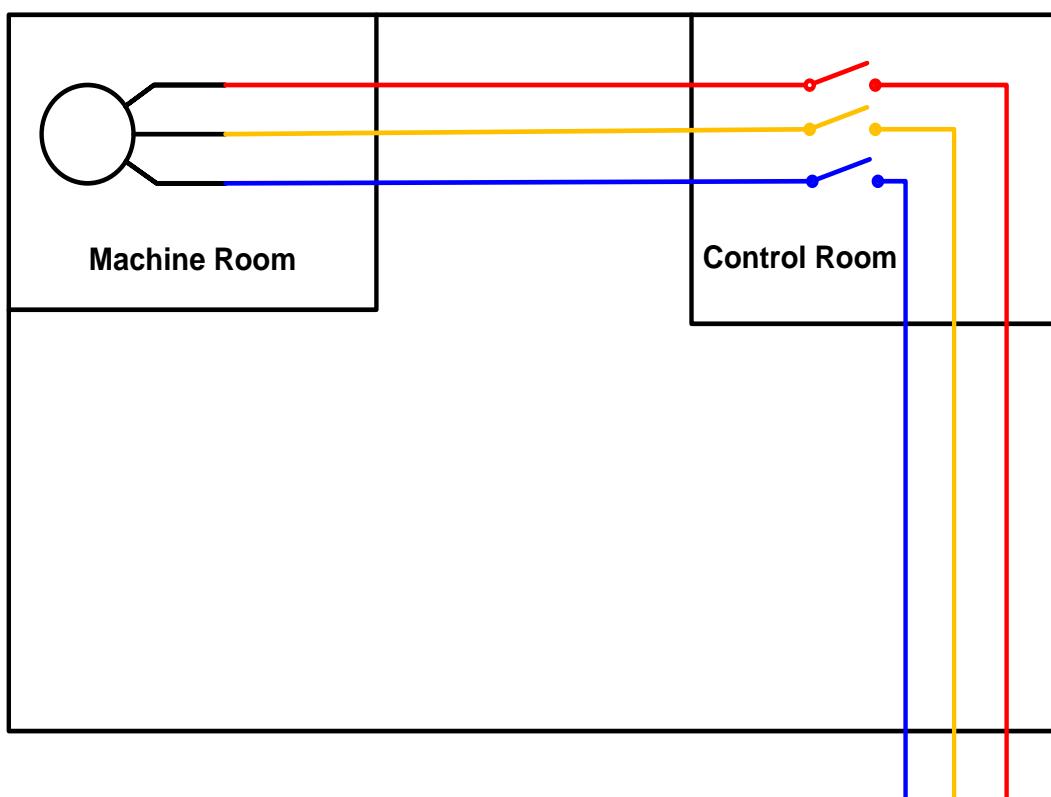


نلاحظ أنه لكي يتم تشغيل موتور والتحكم فيه يتم تمرير الكابلات لحجرة التحكم ثم استكمالها إلى حجرة الماكينات مما يؤثر على الشكل الجمالي في المصنع وكذلك يؤدي لوجود voltage drop كبير لأن زودت طول الكابل وهذا سوف يؤدي لزيادة تكالفة الكابل

## الحل هنا كان الكونتاكتور

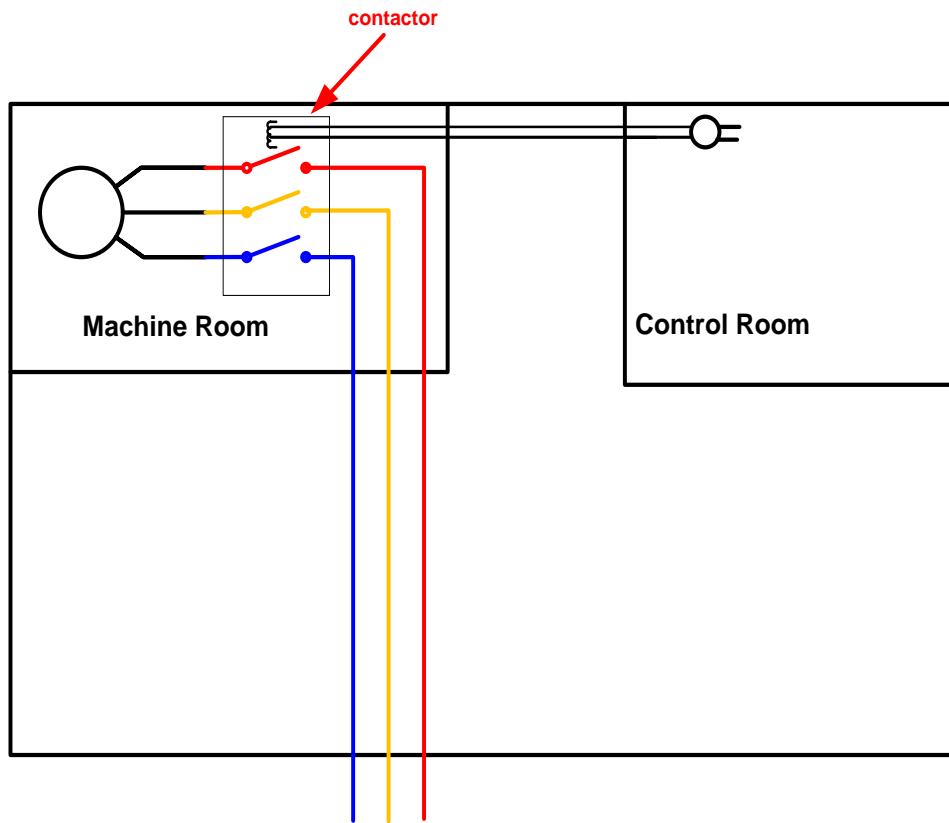


يوضع الكونتاكتور بجوار المотор مباشرةً ويتم التحكم فيه عن طريق سلك كهرباء صغير وبهذا تكون قد وفرنا طول كبير من الكابل وبذلك وفرنا جزء كبير من التكلفة وأيضاً كان ذلك أفضل من حيث الشكل الجمالي

حيث أنه سيتضح أثر المشكلة جيداً لو عندي عدد كبير جداً من المواتير في المصنع سيكون كمية الكابلات كبيرة جداً كما سيوضح بالصور

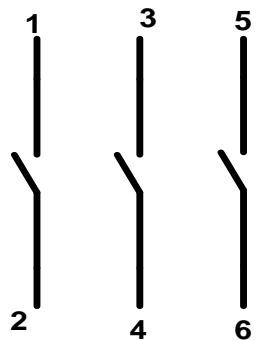
**الرموز الهندسية للكنكتاتور:****1- النقاط الأساسية**

وهنا يكون كل طرف يحمل رقمين متتالين وهنا يتم توصيل وفصل الحمل بالكهرباء

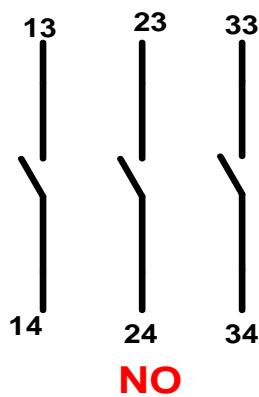**2- النقاط المساعدة****NO**


الاطراف المساعدة ال NO دائمًا تحمل في خانة العشرات الرقم 3 و 4

أي طرف يحمل الرقمين 3 و 4 يصبح فورا NO رقم الاحد يوضح ترتيب الطرف بالنسبة للكنكتاتور بمعنى 13 و 14 يعني الطرف ده NO وده أول طرف في الكونكتاتور

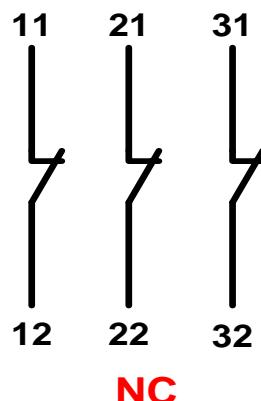
**NC**

الاطراف المساعدة ال NC دائمًا تحمل في خانة العشرات الرقم 1 و 2

أي طرف يحمل الرقمين 1 و 2 يصبح فورا NC رقم الاحد يوضح ترتيب الطرف بالنسبة للكنكتاتور بمعنى 11 و 12 يعني الطرف ده NC وده أول طرف في الكنكتاتور

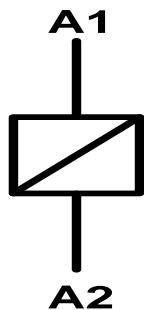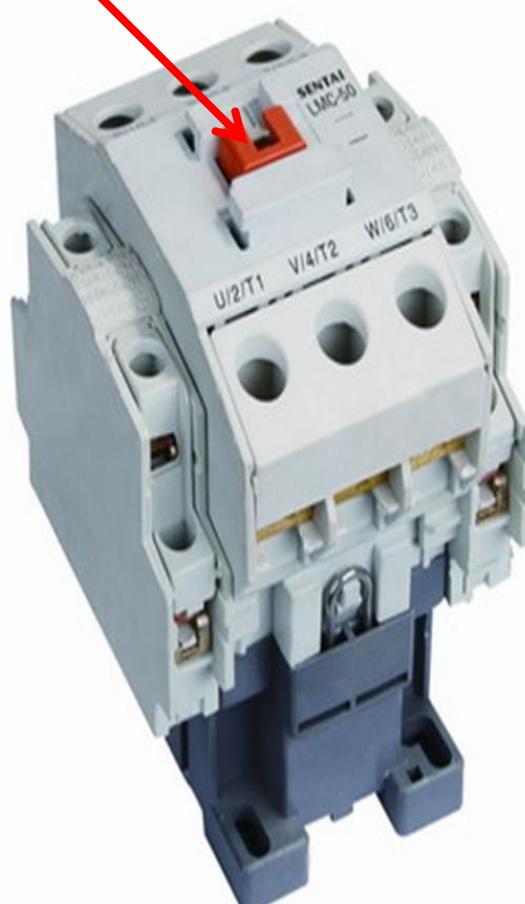**ملف الكنتاكتور**

حيث النقاط A1 & A2 هي نقاط توصيل القلب بالكهرباء  
وهي موجودة في جميع الانواع




كما هو واضح الكونتاكتور موجود به ستة أطراف ( 1,2 – 3,4 – 5,6 )  
أو ممكن نسميه تسمية أخرى ( L1,L2,L3,T1,T2,T3 )

يشير السهم في الشكل لوجود سويتش يمكن به تشغيل الكونتاكتور وخبرة في حالة عدم وجود كهرباء عن طريق الضغط عليه لاسفل وبمجرد رفع يدك عنه يرجع كما كان مرة اخري



### نوع الكونتاكتور الصيني الموجود بالسوق وثمنه رخيص جدا

ومعظم الانواع دي بيكون بدون نقاط مساعدة

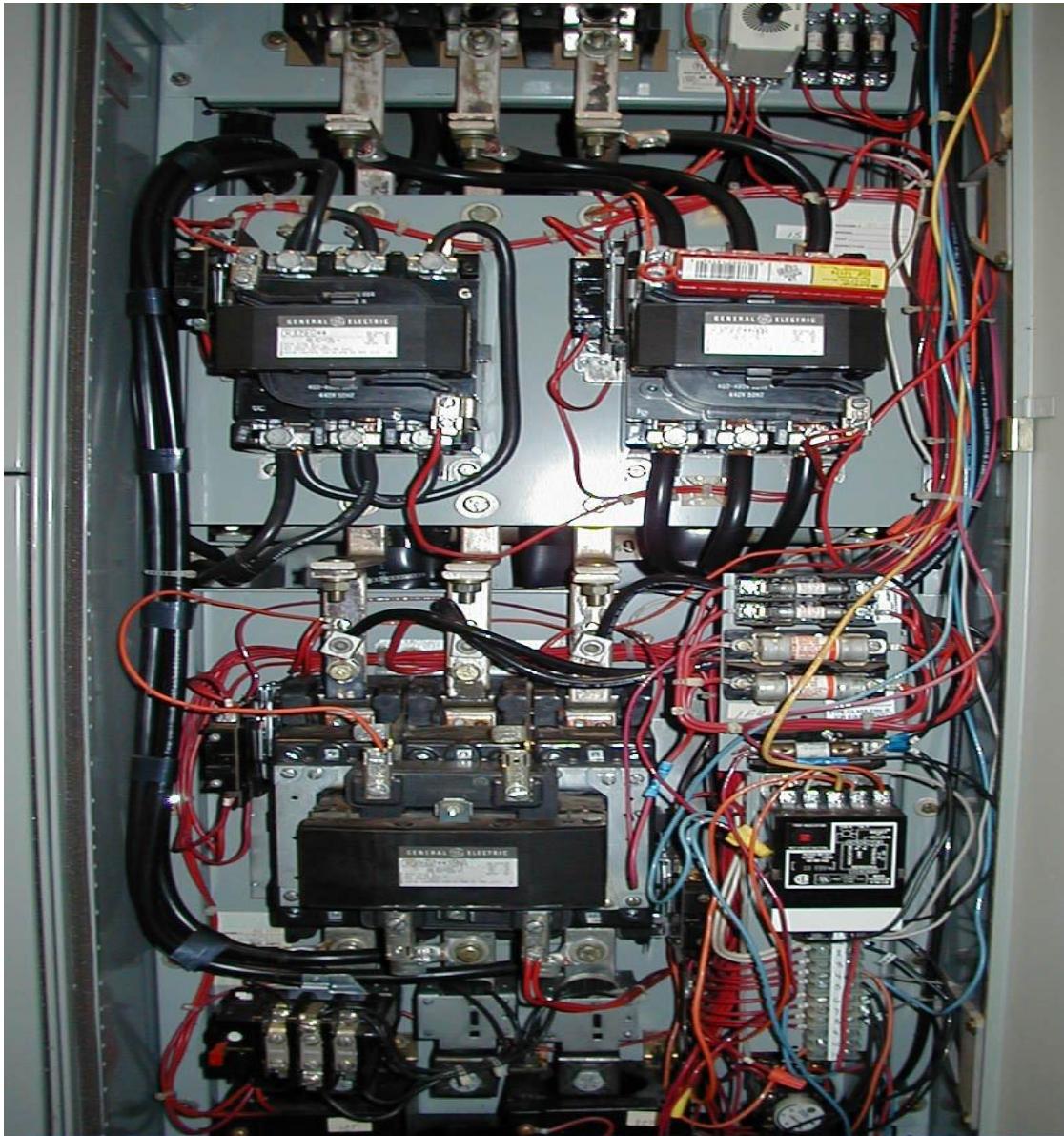

الشكل يوضح تشغيل موتور واحد فقط بطريقة star delta و واضح جداً شكل الكابلات الموضحة باللون الاسود و اختلفها عن اسلاك التحكم الموضحة باللون الاحمر

## اختيار ال Contactor :

عند استبدال الكونتاكتور يتم اختياره عن طريق الفولت والتيار المدونان عليه أو عن طريق الفولت وحساب تيار ال contactor من العلاقة :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3 * V * P.f}}$$

مع ملاحظة أن : HP = 746 watt

✓ الجهد الذي يعمل على عدده المفتاح يكون مكتوب على الملف وليس على الكونتاكتور في بعض الاحيان

يحدث توصيل سيء ( Bad contact ) من كثرة الفصل والتوصيل تتولد شرارة تحدث عند نقاط التلامس تؤدي إلى أكسدة النحاس ومع كثرة الأكسدة ممكן نقاط التلامس لا توصل أو تسبب في زيادة مقاومتها فتحدث voltage Drop

ولحل هذه المشكلة نفك الكونتاكتور ونقوم بازالة الأكسدة يفضل بسائل مخصص لازالة الأكسدة أو صنفرة الأكسدة وتكون صنفرة ناعمة جدا ( لأن الصنفرة الحشنة تقلل طبقة النحاس فتقلل قدرة التيار المار فيها ) وإن حدث تلف في نقاط التلامس يمكنك شراء نقاط تلامس جديدة أو شراء كونتاكتور جديد


# الريلاي ( المرحل )

يعتبر الريلاي عنصر مهم جدا في دائرة التحكم ويسمى في بعض الدول بالمرحل وهو عبارة عنصر كهربائي يتكون من مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربائيا عن طريق توصيل جهد كهربائي على الملف الخاص به وسنعرف على ذلك جيدا بعد التعرف على تركيبة وفكرة عمله.


ينتشر الريلاي كثيرا في الصناعة بأحجام مختلفة وبأشكال مختلفة ولكن جميعها فكرة العمل واحدة فهو يستخدم في الدوائر الالكترونية والكهربائية في مجالات الصناعة المختلفة.
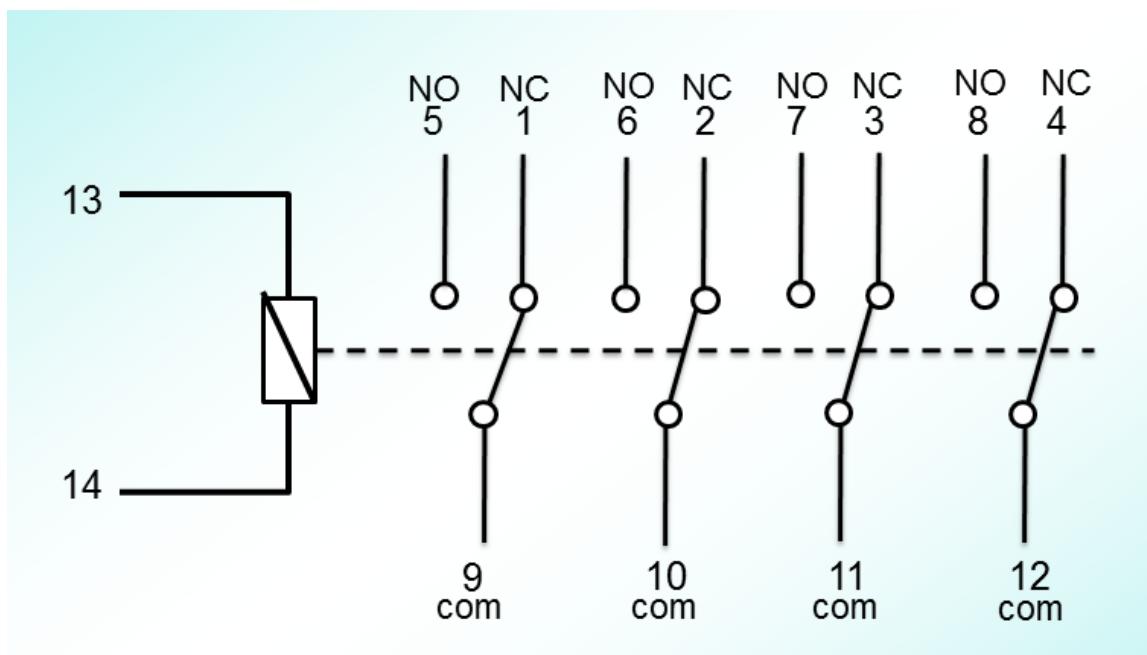
## فكرة عمل الريلاي :

يتكون الريلاي من ملف كهربائي موضوع بجوار شريحة نحاسية رقيقة مربوطة مع مجموعة من السوتشات الميكانيكية كما هو واضح بالشكل




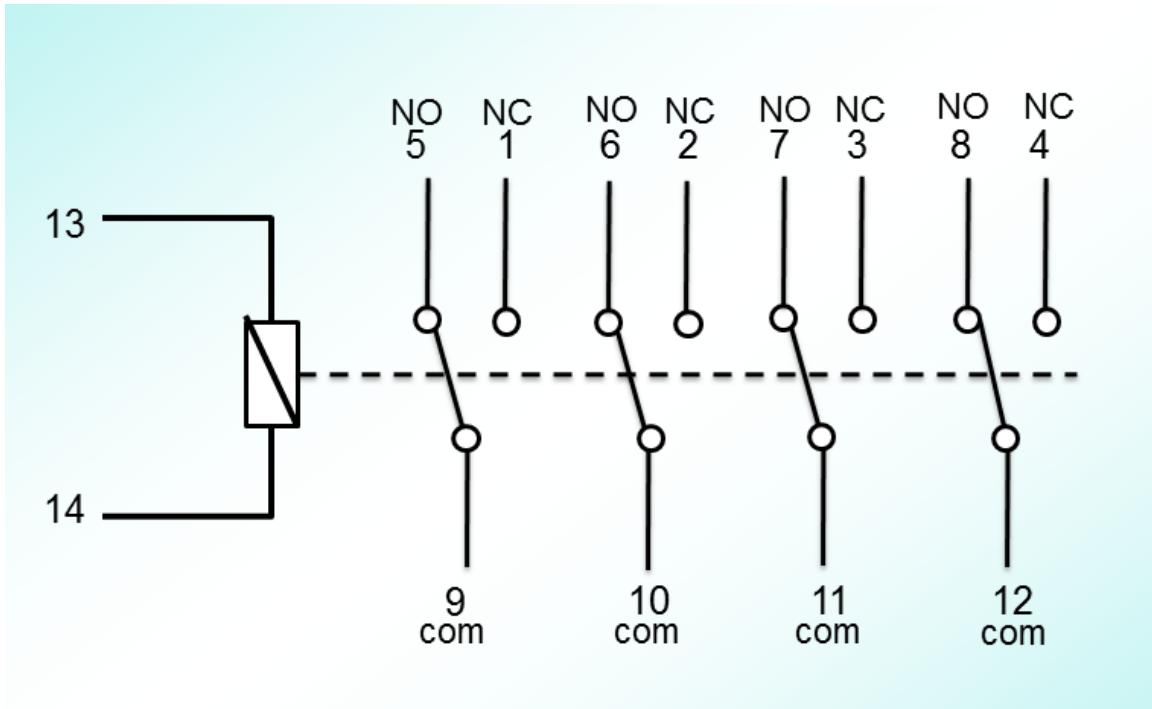
عند توصيل الكهرباء للملف يتحول للشكل التالي



تعكس جميع النقاط الموجودة وضعها وسنعرف بالتفصيل ما هي هذه النقاط والارقام الموجودة عليها

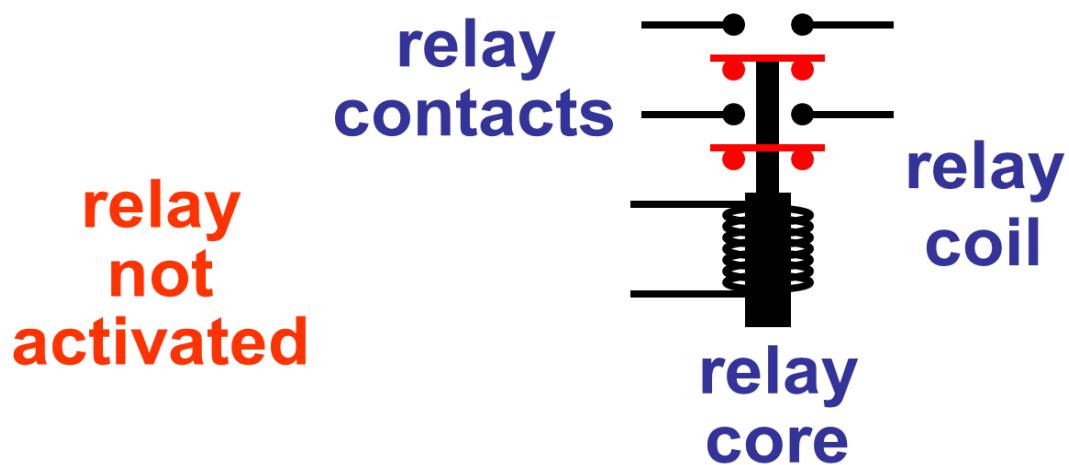
فكرة عمل هذه النقط أنها في حالة عدم وجود كهرباء فإن النقاط 12 و 4 مثلاً يكونوا متصلين وعند توصيل الكهرباء توصل النقطة 12 و 8 فانقطة 12 تسمى طرف com والنقطة 4 تسمى NC contact والنقطة 8 تسمى NO contact



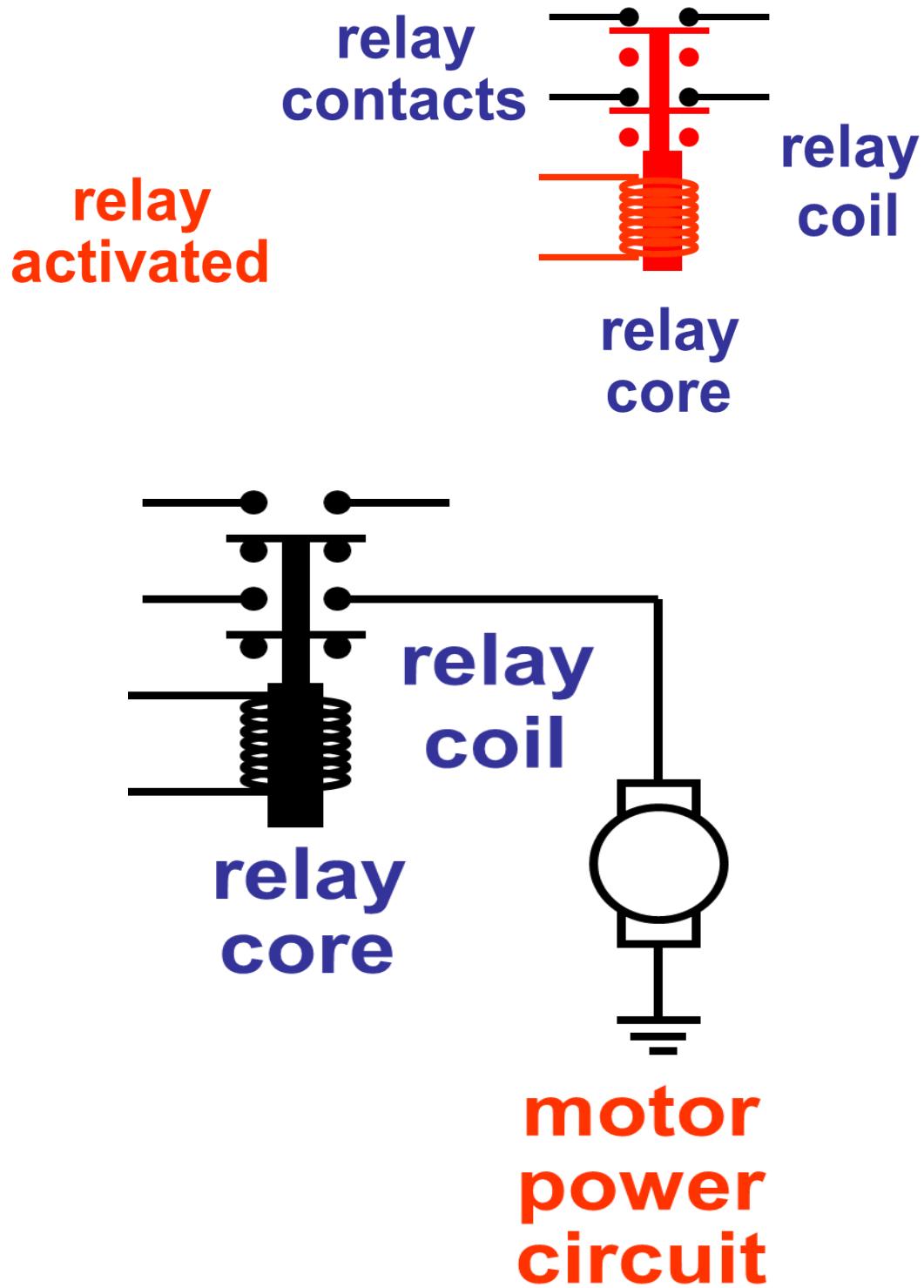

relay  
activated

motor  
activated

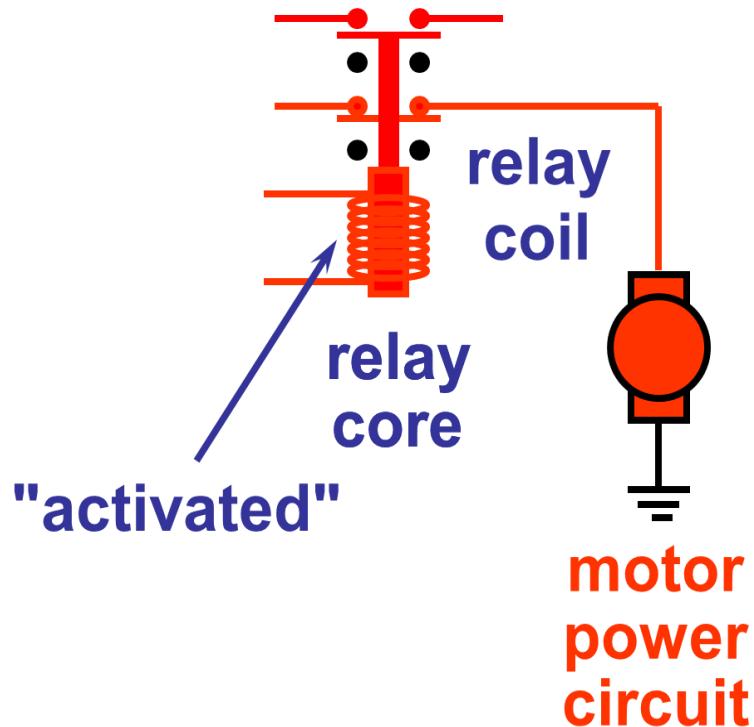

عند ترقيم أطراف الريلاي يتم ترقيم

1- NC

2- NO

3- COM

4- COIL

NC ( 1,2,3,4)

NO (5,6,7,8)

COM ( 9,10,11,12)


Coil ( 13, 14 )

كيفية اختيار الريلاي :

1- الجهد الذي يعمل عليه الملف من حيث (AC,DC) وقيمه

2- التيار الذي تتحمله نقاط التوصيل

3- عدد نقاط التوصيل

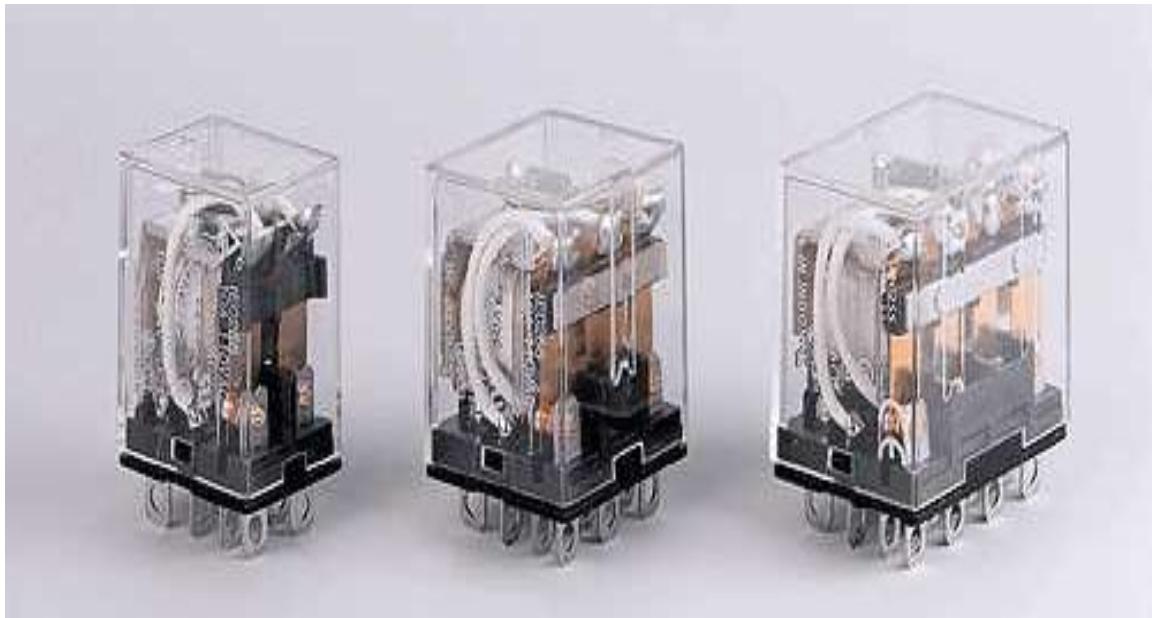



وأخيراً ما هو الفرق بين Relay && Contactor && Auxiliary Contactor

1- الريلاي هو نفس فكرة عمل الكونتاكتور

ولكن لا يتحمل تيار عالي فأقصى تيار له حوالي 12 أمبير

الريلاي يوجد به أطراف NO && NC

2- الكونتاكتور يتتحمل تيارات عالية جداً

يوجد به نقاط توصيل رئيسية تتحمل تيارات عالية

ولكن فرضاً أنا عندي كونتاكتور تم شرائه ولا يوجد به غير عدد 2 نقطة توصيل فرعية

وأنا محتاج زيادة يتم شراء Auxiliary Contactor

فكرة عمله يتم توصيله مع الكونتاكتور لزيادة عدد نقاط التوصيل الفرعية ولا يوجد به

ملف وإنما يتم توصيله عن طريق مسمار في جانب الكونتاكتور

### الفصل الثالث

- 1- الفرق بين دوائر التحكم ودوائر القوي
- 2- دائرة التحكم في موتور single phase
- 3- استخدام لمبات الاشارة في دوائر التحكم
- 4- التحكم في موتور 3 phase
- 5- دائرة عكس حركة موتور
- 6- دائرة تشغيل موتور star delta

كما سيتم ارفاق فيديو يشرح برنامج EKTS لعمل simulation لهذه الدوائر

كما سيتم عمل فيديو شرح عملي على الدوائر بالتفصيل ولكن بعد فترة



منتظر تعليقاتكم وردودكم علي الفصل الاول والثاني

@ FACEBOOK GROUP : Hassan PLC

[Hassan\\_ali@newhorizons.com.eg](mailto:Hassan_ali@newhorizons.com.eg) لأي استفسار

[Enghassan2008@yahoo.com](mailto:Enghassan2008@yahoo.com)

*With my Best Wishes*

*ENG / Hassan ALI*