

الدواير الكهربائية - ١

تحليل الدواير الكهربائية

الجذارة: معرفة وفهم مجموعة من القوانين والنظريات والطرق من حيث تطبيقها في تحليل الدوائر الكهربائية.

الأهداف:

عند اتمام دراسة هذه الوحدة يكون لدى المتدرب بإذن الله سبحانه القدرة على معرفة وفهم :

- (١). كيفية تحديد تيارات الفروع التي تتكون منها الدائرة.
- (٢). كيفية حساب الجهد عبر عناصر كل فرع.
- (٣). كيفية استخدام قانون كيرشوف عند كل عقدة من عقد الدائرة و لكل حلقة من الحلقات التي تتكون منها الدائرة.
- (٤). معرفة الدوائر الكهربائية و تحليلها و مسارات التيار داخلها.
- (٥). طرق مبسطة لتحليل دوائر التيار المستمر.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة ٨٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب: ٨ ساعات

تحليل الدواير الكهربائية

مقدمة :


من المعاد أن تحتوي الدائرة الكهربائية على عدد كبير من العناصر الكهربائية من مقاومات و مكثفات و ملفات و مصادر للفولتية و التيار و عناصر الكهربائية أخرى يمكن تمثيلها بالعناصر الأساسية و يمكن تحليل هذه الدائرة بالاعتماد على قانون أوم و قانوني كيرشوف إلا أن الاقتصار على هذه القوانين وحدها قد يؤدي إلى خطوات حل مطولة ، وهناك نظريات وأساليب مستمدة من القوانين الأساسية يمكن استخدامها لتسهيل التحليل و اختصاره. و سنعرض عدداً من هذه النظريات وأساليب الرئيسة بإيجاز ، و نعتمد على طائفة من الأمثلة البسيطة لتوضيحها.

إن الأسلوب المعتمد في تحليل الدائرة الكهربائية يعتمد على تحديد تيارات الفروع التي تتكون منها الدائرة ، و حساب الجهود عبر عناصر كل فرع ، ومن ثم استخدام قانوني كيرشوف عند كل عقدة من عقد الدائرة و لكل حلقة من الحلقات التي تتكون منها الدائرة فتتكون عدد من المعادلات الجبرية بعدد العقد و عدد الحلقات التي يمكن من خلال حلها إيجاد المجهيات.

طريقة تيار المسار المغلق (التحليل الحلقي)


مثال (٨ - ١) :

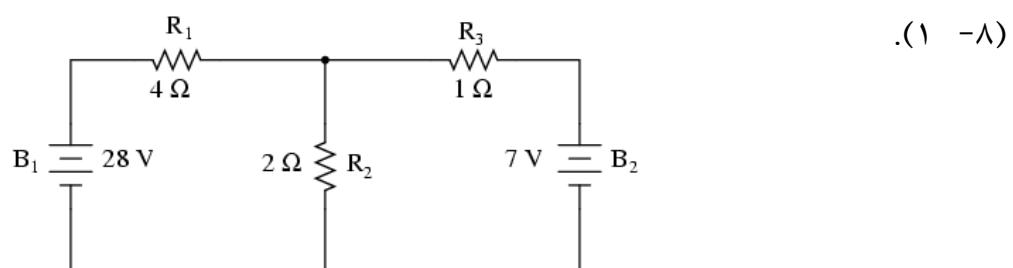احسب التيارات الحلقيّة I_1 و I_2 و I_3 للدائرة و التيارات الفرعية عبر المقاومات R_1 و R_2 و R_3 الموضحة في الشكل




الشكل (٨ - ١)

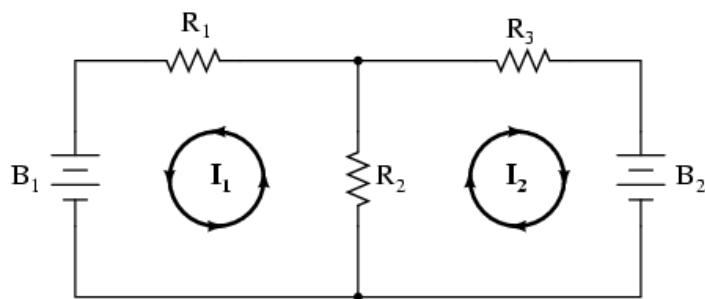إن أسلوب التحليل الحلقي يعتمد على قانون كيرشوف للجهد فبدلاً من افتراض وجود تيارات فرعية فإننا نفترض وجود تيارات حلقة في كل حلقة كما يتضح في الشكل (٨ - ١)، فنأخذ التيارات I_1 و I_2 في الحلقتين و نعدّها باتجاه عشوائي الشكل (٨ - ٢).



الشكل (٨ - ٢)

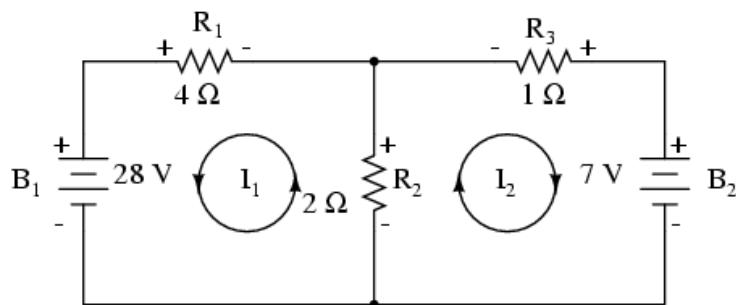

الشكل (٨ - ٣)

فيما يخص الحلقة الأولى و حسب قانون كيرشوف للجهد يكون مجموع الجهد صفرًا أي أننا إذا سرنا باتجاه عكّس عقارب الساعة الشكل (٨ - ٣) نحصل على المعادلة التالية:

$$-28 + 2(I_1 + I_2) + 4I_1 = 0$$

$$-28 + 2I_1 + 2I_2 + 4I_1 = 0$$

$$-28 + 6I_1 + 2I_2 = 0$$

بتطبيق قانون كيرشوف للجهد في الحلقة الثانية الشكل (٨ - ٣) نحصل على المعادلة التالية:

$$-2(I_1 + I_2) + 7 - 11I_2 = 0$$

$$-2I_1 - 3I_2 + 7 = 0$$


$$-28 + 6I_1 + 2I_2 = 0 \quad 6I_1 + 2I_2 = 28$$

$$-2I_1 - 3I_2 + 7 = 0 \quad -2I_1 - 3I_2 = -7$$

ومن المعادلتين المبينتين أعلاه يمكن إيجاد تيارات الحلقتين الشكل (٨ - ٤) :

$$I_1 = 5 \text{ A}$$


$$I_2 = -1 \text{ A}$$

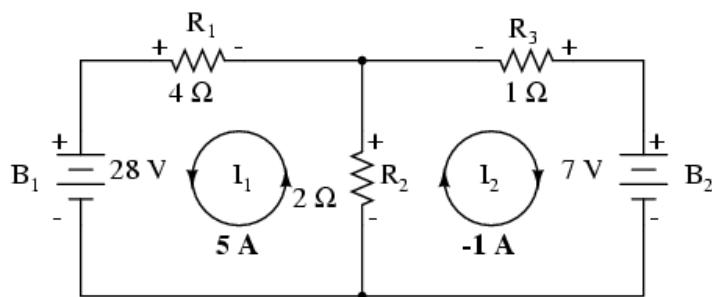

الشكل (٨ - ٤)

هذا يعني أن الاتجاه المفترض سابقاً غير صحيح و الصواب هو اتجاه عقارب الساعة

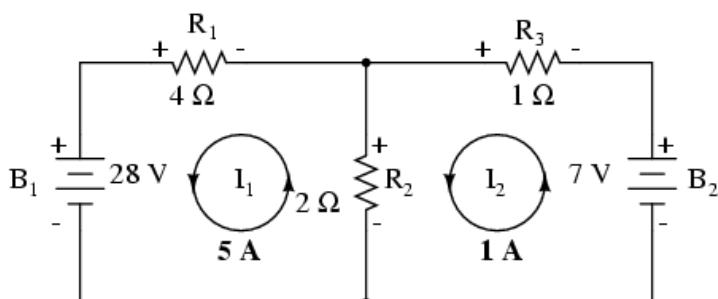
$$I_2 = -1 \text{ A} \quad \text{الشكل (٨ - ٥)}$$



الشكل (٨ - ٥)

و بحل المعادلات المبينة في أعلاه يمكننا إيجاد التيار
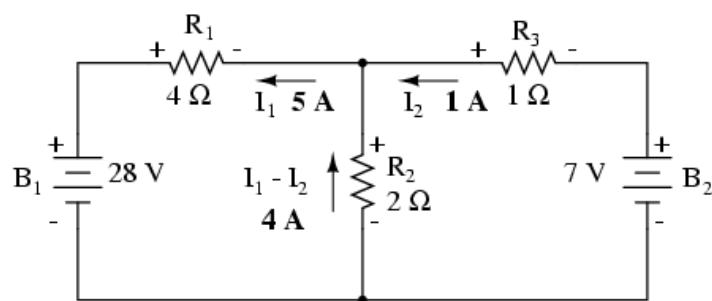
$$I_1 - I_2 = 2 \Omega \text{ فى المقاومة} \quad \text{أوم الشكل (٨ - ٦).}$$




(٦ - ٨) الشكل

التحليل العقدي:

مثال (٨ - ٢)

يعتمد التحليل العقدي على قانون كيرشوف للتيار فإذا نظرنا إلى الدائرة الشكل (٨ - ٧) وجدنا فيها ثلاث عقد هي العقدة 1 و العقدة 2 ونشير إلى العقدة الثالثة التي يلتقي عندها أكبر عدد من الفروع بالعقدة 0 فإذا افترضنا أن جهد العقدة 1 هو V_1 بالنسبة للعقدة 0 و جهد العقدة 2 هو V_2 بالنسبة للعقدة 0 وأن V_1 وأن V_2 أعلى من العقدة 0 فإنه وبالاستناد إلى الشكل تكون التيارات المترعة من العقد بحسب قانون كيرشوف كالتالي:

للعقدة 1

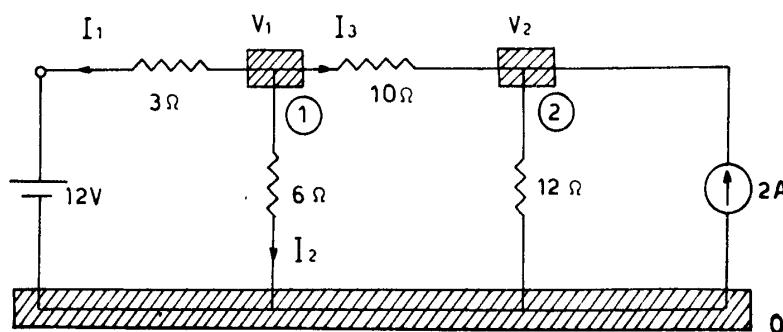

(٧ - ٨) الشكل

$$[(V_1 - 12)/3] + [(V_1 - 0)/6] + [(V_1 - V_2)/10] = 0$$

ذلك أن كل كمية تمثل الجهد مقسوماً على المقاومة لكل فرع من الفروع أي أنها تيار الفرع وللعقدة 2:

$$[(V_2 - V_1)/10 + (V_2 - 0)/12] - 2 = 0$$

وبحل هاتين المعادلتين يمكن إيجاد V_1 و V_2 ومن ثم إيجاد تيار المقاومة 6 أوم حيث يساوي:

$$I_2 = (V_1 - 0)/6$$


لقد حاولنا من خلال حل أمثلة بسيطة لتوضيح أسلوب التحليل الحلقى والتحليل العقدي إلا أن المزايا الفعلية للطريقتين لا تظهر إلا عند التعامل مع دوائر معقدة بعض الشيء.

نظريّة التراكب:

تنص هذه النظرية على أنه في حالة تعدد المصادر في دائرة، فإن التيار في أي عنصر في الدائرة أو الفولتية عبره يساوي المجموع الجبri للتيارات و الفولتيات الناجمة عن كل مصدر على حدة.

مثال (٣ - ٨) :

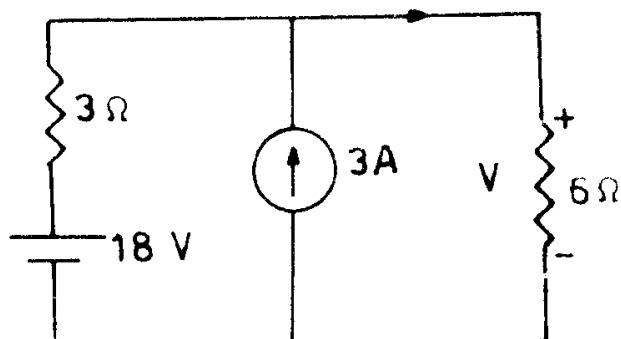
احسب التيار و الفولتية عبر المقاومة 6 أوم في الدائرة الموضحة في الشكل (٣ - ٨) باستخدام نظرية التراكب.



الشكل (٣ - ٨)

الحل:

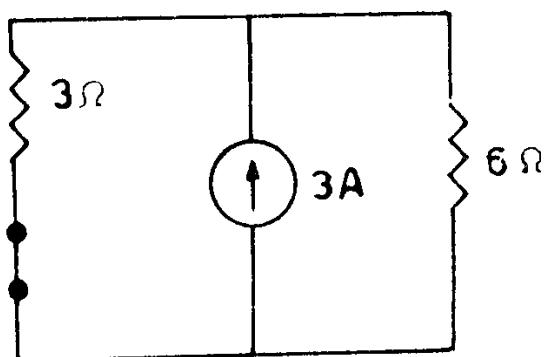نأخذ كل مصدر على حده و عندئذ نستعيض عن المصادر غير المستخدمة بمقاومتها الداخلية و في الحالات المثالية، عندما لا يكون هناك ذكر للمقاومات الداخلية تعد مصادر الفولتية دائرة قصيرة و مصادر التيار دائرة مفتوحة. لتأخذ مصدر التيار أولاً و نهمل مصدر الفولتية. فتصبح الدائرة كما في الشكل (٨ - ٨).




شكل (٨ - ٨)

يتوزع تيار المصدر 3 أمبير بين المقاومتين 6 أوم و 3 أوم . و على هذا فإن تيار المقاومة 6 أوم هو:
 $I = 3 [(1/6)] / [(1/6) + (1/3)] = 1 \text{ A}$

و تكون الفولتية عبر المقاومة:

$$V_1 = 6 \times 1 = 6 \text{ V}$$

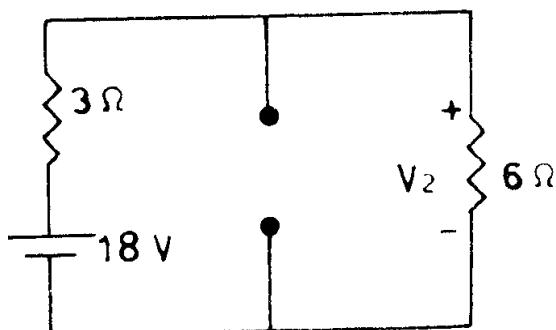و عند إهمال مصدر التيار و أخذ مصدر الفولتية بنظر الاعتبار تصبح الدائرة كما هي في الشكل (٨ - ٨ ب) عندئذ يمكن حساب التيار I_2 في المقاومة 6 أوم .



الشكل (٨ - ٨ ب)

$$I_2 = 18 / (3 + 6) = 2 \text{ A}$$

و أن الفولتية عبر المقاومة هي :

$$V_2 = 2 \times 6 = 12 \text{ V}$$


وهكذا فإن تأثير المصادر في تيار و فولتية المقاومة 6 أوم يكون :

$$I = I_1 + I_2 = 1 + 2 = 3 \text{ A}$$

$$V = 6 + 12 = 18 \text{ V}$$


مثال (٨ - ٤) :

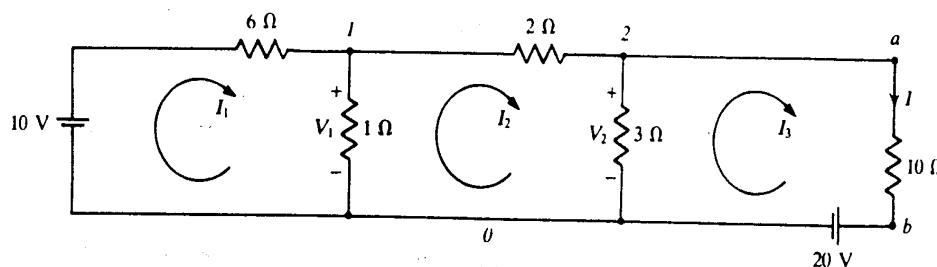حل الدائرة (٨ - ٩) للحصول على التيار I باستخدام نظرية التراكب.




الشكل (٨ - ٩)

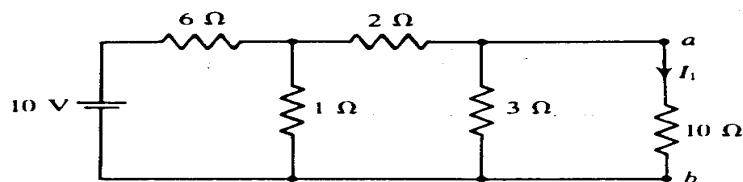وبالرجوع لنظرية التراكب فإننا نجد التيار الناشئ عن كل منبع على حدة (و ذلك مع عدم وجود المنابع الأخرى أي تقصر كل المنابع الأخرى) ، ويكون التيار المطلوب مجموع هذه التيارات. ولحساب التيار الناشئ عن المصدر 10 فولت نحذف المصدر 20 فولت و ذلك باستبداله بدائرة قصيرة. وفي هذه الحالة فإن الدائرة تأخذ الشكل (٨ - ٩ ب). وبجمع المقاومات، نجد أن التيار I_1 قيمته 0,0636 أمبير.



الشكل (٨ - ٩ ب)

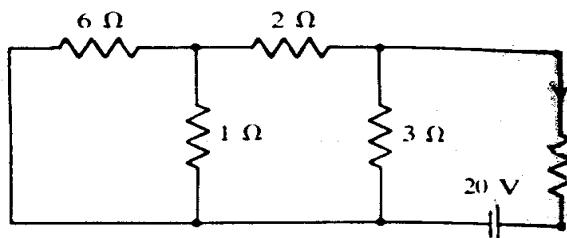و بعد ذلك نحذف المنبع 10 فولت ، لنحصل على الدائرة الشكل (٨-٩ج). و منها على التيار I_2 ،



الشكل (٨-٩ج)

$$I_1 = 0.0636 \text{ A}$$

$$I_2 = 1.744 \text{ A}$$

و لذلك

$$I = I_1 + I_2 = 0.0636 - 1.744 = -1.68 \text{ A}$$

مثال (٨-٥):

أوجد التيار I في الشكل (٨-٩أ) باستخدام طريقة تحليل العقد.

الحل:

يمكن إعادة رسم الشكل (٧-٨)، بحيث تتهد العقدتين الرئيستين المرموز لهما بالرمز O. و باختيار هذه العقدة كمرجع للجهد نحصل على المعادلات التالية :

$$[(10 - V_1)/6] - (V_1/1) - [(V_1 - V_2)/2] = 0$$

$$[(V_1 - V_2)/2] - (V_2/3) - [(V_2 - 20)/10] = 0$$


و منها نجد أن $V_2 = 3.2$ فولت و وبالتالي فإنه :

$$I = (V_2 - 20)/10 = -1.68 \text{ A}$$

هناك طرق مختلفة لتحليل الشبكات و إنما طريقة تحليل العقد هي الطريقة التي تحتاج إلى أقل مجهود ممكن.

مثال (٨ - ٦):

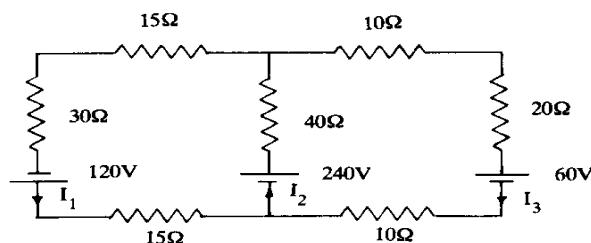أوجد التيار الذي يمر في كل بطارية من البطاريات الموجدة في الشكل (٨ - ١٠) باستعمال طريقة التراكب.




الشكل (٨ - ١٠)

الحل:

لحل هذه المسألة بطريقة التراكب نفرض وجود مصدر كهربائي واحد ونحذف المصادرتين الآخرين ونحسب التيارات في الفروع المختلفة. وبعد تكرار هذه العملية لـ كل مصدر نقوم بجمع التيارات الناتجة في كل فرع للحصول على التيارات المطلوبة:

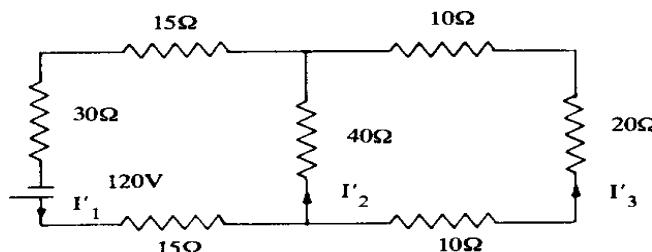أ- المصدر الكهربائي (120V) كما في الشكل (أ).



«١»

لحساب R' نحسب المقاومة الكلية للدائرة

$$R' = 10 + 20 + 10 = 40 \Omega$$

و هذه المقاومة متصلة مع المقاومة الأخرى

$$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{40} + \frac{1}{40}$$

$$R_{ab} = 20 \Omega$$

و تكون المقاومة الكلية هي:

$$R = 20 + 15 + 15 + 30 = 80 \Omega$$

$$I_1' = 120/80 = 1.5 \text{ A}$$

ولحساب I_2' ، نحسب فرق الجهد بين الطرفين a ، b .

$$V_{ab} = I_1' \times R_{ab} = 1.5 \times 20 = 30 \text{ V}$$

$$I_2' = 30/40 = 0.75 \text{ A}$$


$$I_3' = 30/40 = 0.75 \text{ A}$$

ب- المصدر الكهربائي (14 V) في الشكل (ب) باتباع الطريقة السابقة نفسها نحصل على:


$$I_1'' = 1.5 \text{ A}, I_2'' = 3.75 \text{ A}, I_3'' = 2.25 \text{ A}$$

ج- المصدر الكهربائي (60 V) كما في الشكل (ج) باتباع الطريقة نفسها نحصل على:
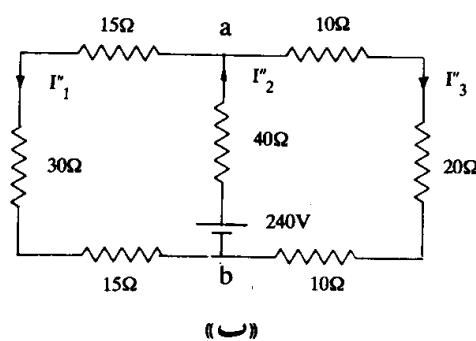
$$I_1''' = 0.375 \text{ A}, I_2''' = 0.562 \text{ A}, I_3''' = 0.937 \text{ A}$$



«ب»

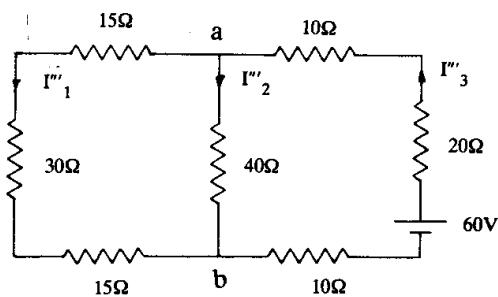

«ج»

وللحصول على التيارات في الفروع الثلاثة يجب جمع التيارات الجزئية الثلاثة في كل فرع جماعاً جبراً.

$$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1''' = 1.5 + 1.5 + 0.375 = 3.375 \text{ A}$$

$$I_2 = I_2' + I_2'' + I_2''' = 0.75 + 3.75 - 0.562 = 3.938 \text{ A}$$

يلاحظ أن I_2''' اعتبر سالباً لأنه في عكس اتجاه التيارين I_2' و I_2'' اللذين اعتبرا موجبين، كما أن التيار الكلي I_2 في اتجاه التيارين I_2' و I_2''

$$I_3 = I_3' + I_3'' + I_3''' = 0.75 - 2.25 + 0.937 = -0.563 \text{ A}$$

وما كانت القيمة التي حصل عليها للتيار I_3 سالبة ، كان معنى هذا أنه في اتجاه الجزء الذي اعتبر سالباً وهو I_3''' .