

تقنية التحكم المبرمج (عملي)

تمثيل بدء الحركة بمتهمات النجمة / الدلتا مع عكس الحركة

الجذارة: استخدام الحاسوب الآلي في كتابة برنامج للتحكم في تشغيل محرك النجمة / الدلتا مع عكس الحركة.

الأهداف:

- ١- الهدف من تشغيل المحرك النجمة / الدلتا.
- ٢- بناء الدائرة الرئيسية و دائرة التحكم لتشغيل المحرك الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا.
- ٣- تحويل دائرة التحكم من مخطط مسار التيار إلى دائرة (PLC) بالطرق الثلاث.
 - أ- المخطط السُّلْمِي (LAD).
 - ب- البوابات المنطقية (FBD).
 - ت- قائمة الإجراءات (STL).
- ٤- أن يتعرف المتدرب على دالة الإلغاء والإبقاء (S-R). مع كيفية استخدامها.
- ٥- بناء الدائرة الرئيسية و دائرة التحكم لتشغيل المحرك الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا مع عكس الحركة باستخدام (S-R).

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بإذن الله بنسبة ١٠٠٪.
الوقت المتوقع للتدريب: (٤) ساعات.

الوسائل المساعدة:

- مختبر التحكم المنطقي المبرمج.
- حاسب آلي.
- جهاز عرض (داتا شو).
- سبورة.
- كراسة الطالب.
- قلم.

متطلبات الجذارة:

- اجتياز آلات التيار المتردد.
- اجتياز ورشة التحكم بالمحركات ثلاثة الأوجه.

الفصل الأول:

الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا.

الفصل الثاني:

دالة الإلغاء والإبقاء، (S / R).

الفصل الثالث:

تشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا باستخدام دالة الإلغاء والإبقاء.

الفصل الرابع:

الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا مع عكس حركة المحرك.


الوحدة الثانية : تشغيل المحرك النجمة / الدلتا مع عكس الحركة

الفصل الأول: الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا.

- ١- الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا.
- ٢- دائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا.
- ٣- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (LAD) باستخدام (PLC).
- ٤- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (FBD) باستخدام (PLC).
- ٥- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (STL) باستخدام (PLC).


١ - من الفصل الأول نجد أنه من طرق بدء الحركة لمحركات تشغيل المحرك النجمة ثم يتحول إلى الدلتا.

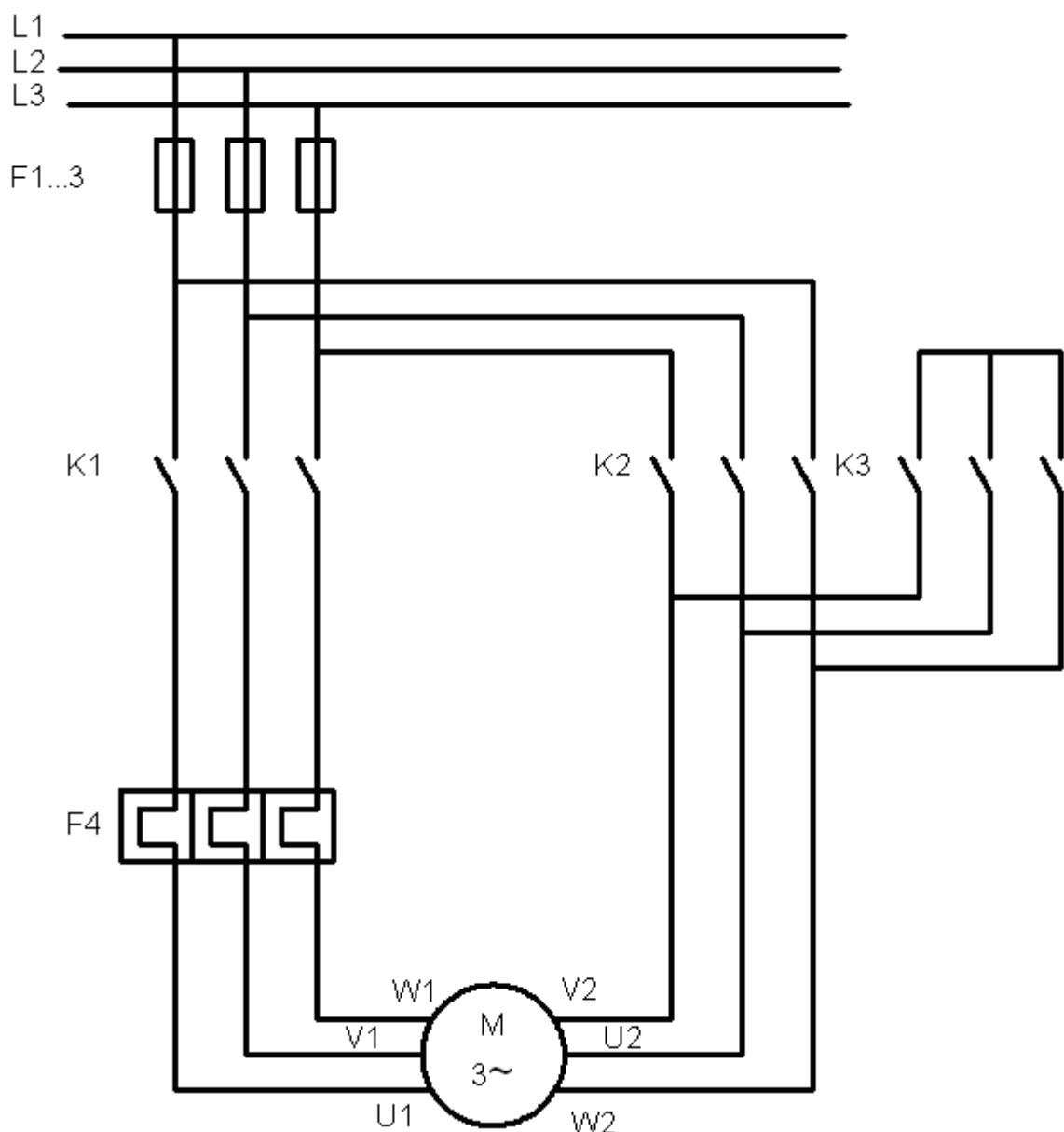والشكل (٤ - ٢) يوضح الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك الثلاثي الأوجه النجمة ثم الدلتا.



الشكل (٤ - ٢) يبين الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك النجمة / الدلتا

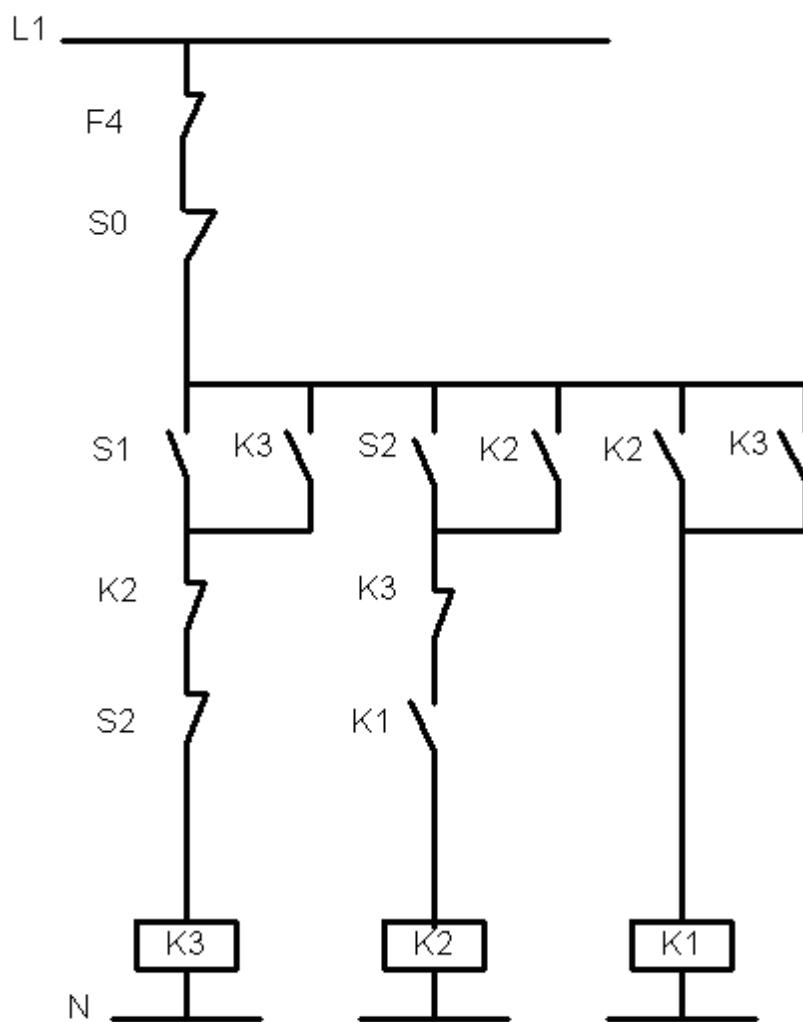- الشكل (٥ - ٢) يوضح دائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة ثم الدلتا.






الشكل (٥ - ٢) يبين دائرة التحكم لتشغيل المحرك النجمة / الدلتا




من الشكل (٢ - ٥) نجد أن

نقاط الدخول والخرج	الوصف	الترميز في (PLC)
F4	القاطع الحراري المغناطيسي لدائرة التحكم	I0.0
S0	ضاغط الفصل	I0.1
S1	ضاغط التشغيل لحرك النجمة	I1.1
S2	ضاغط فصل تشغيل المحرك الدلتا	I1.2
K1	ملف المتمم (K1) التشغيل الرئيسي	Q4.1
K2	ملف المتمم (K2) التشغيل الدلتا	Q4.2
K3	ملف المتمم (K3) التشغيل قصر النجمة	Q4.3

١ - تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (LAD) (باستخدام PLC .)

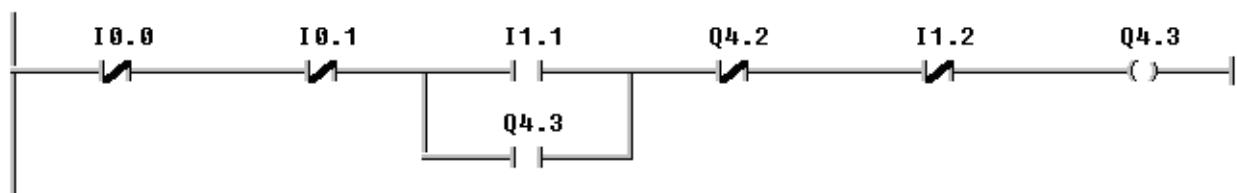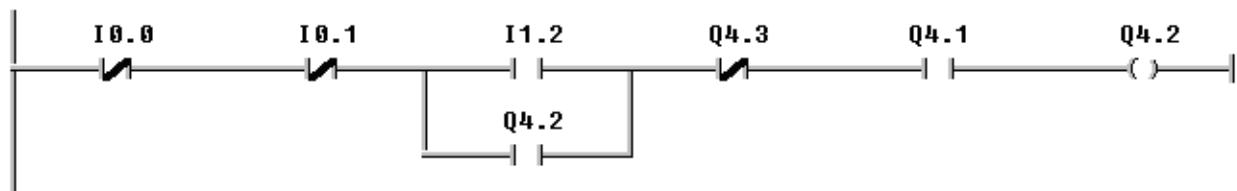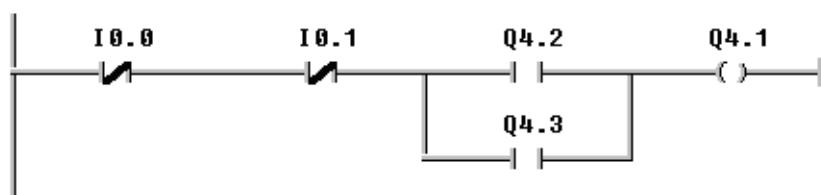Network 1**Network 2****Network 3**

٢- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (FBD) باستخدام (.PLC)

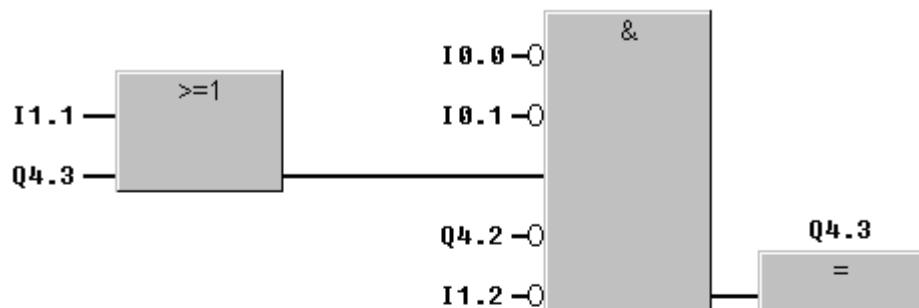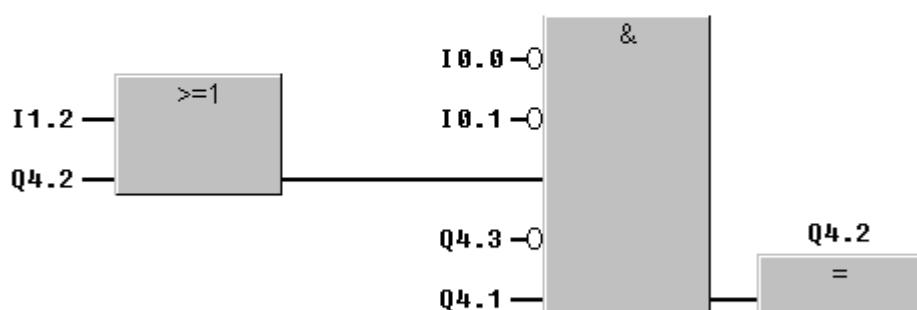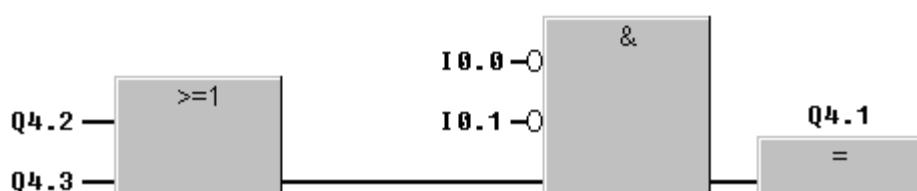Network 1**Network 2****Network 3**

٣- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (PLC) باستخدام (STL).

Network 1

AN	I	0.0
AN	I	0.1
A(
0	I	1.1
0	Q	4.3
)		
AN	Q	4.2
AN	I	1.2
=	Q	4.3

Network 2

AN	I	0.0
AN	I	0.1
A(
0	I	1.2
0	Q	4.2
)		
AN	Q	4.3
A	Q	4.1
=	Q	4.2

Network 3


AN	I	0.0
AN	I	0.1
A(
0	Q	4.2
0	Q	4.3
)		
=	Q	4.1

الفصل الثاني: دالة الإلغاء والإبقاء، (S / R).

- ١- دالة الإلغاء والإبقاء. و التركيب.
- ٢- أنواع دالة الإلغاء والإبقاء.
- ٣- استخدامات دالة الإلغاء والإبقاء.

أولاً: تعريف دالة الإلغاء والإبقاء.

الشكل (٧ - ٢) يوضح هذه الدائرة. و التي تقوم على دالتين هما دالة الإلغاء و دالة الإبقاء. دالة الإبقاء (Set - S). وهي التي تحافظ على حالة توصيل الخرج، في حالة إعطاء إشارة لللدخل (S) حتى ولو كان زمن توصيل هذه الإشارة صغيراً جداً. أي يتحول من (0 إلى 1) فنجد أن الخرج يتتحول من (0 إلى 1) ويستمر في هذه الحالة حتى ولو تم فصل الدخل (S) وأصبح (0). أما دالة الإلغاء (Reset - R). فهي تلغى حالة التوصيل للخرج في حالة إعطاء إشارة لللدخل (R) حتى ولو كان زمن توصيل هذه الإشارة صغيراً جداً. أي يتحول من (0 إلى 1) فنجد أن الخرج يتتحول من (1 إلى 0) ويستمر في فصل حتى يتم تشغيل الدائرة عن طريق الدخل (S) مرة ثانية. و هكذا.

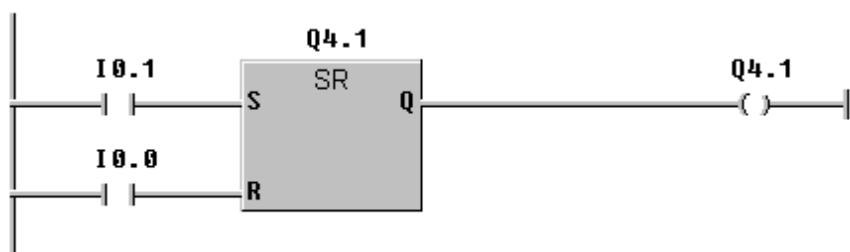


الشكل (٧ - ٢) يبين تمثيل دالة الإلغاء والإبقاء بـ (LAD)

حيث إن : (I0.1) تمثل طرف التشغيل (Set) . و (I0.0) تمثل طرف تشغيل الفصل (Reset) .

والخرج للدائرة هو (Q4.1) . والشكل (٧-٢) يوضح (S - R) في دائرة (LAD) باستخدام (.PLC)

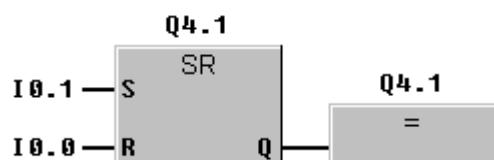والشكل (٨-٢) يوضح (S - R) في دائرة (FBD) باستخدام (.PLC)



الشكل (٨-٢) يبين تمثيل دالة الإلغاء والإبقاء ب (FBD)

والشكل (٩-٢) يوضح (S - R) في دائرة (STL) باستخدام (.PLC)


A	I	0.1
S	Q	4.1
A	I	0.0
R	Q	4.1
A	Q	4.1
=	Q	4.1

الشكل (٩-٢) يبين تمثيل دالة الإلغاء والإبقاء ب (STL)

ثانياً: أنواع دالة الإلغاء والإبقاء.

هناك نوعان من أنواع دالة الإلغاء والإبقاء.

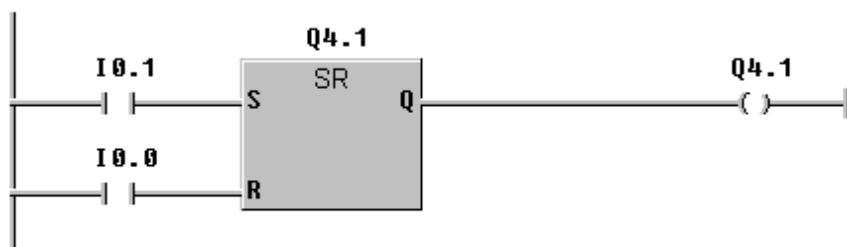١- نوع (S - R). الشكل (١٠ - ٢) يبين دالة الإبقاء والإلغاء (S - R).



الشكل (١٠ - ٢) يبين دالة الإبقاء والإلغاء


وهذا النوع الذي تقدم شرحه بالإضافة إلى تحقيق جدول الصواب لهذا النوع على النحو التالي:

الدخل S	الدخل R	الخرج Q
0	0	حسب الحالة السابقة
1	0	1
0	1	0
1	1	0

من جدول الصواب نجد أنه في حالة الدخل ($S=1$) فإن الخرج ($Q=1$). كما هو مبين في الاحتمال الثاني. وفي حالة الدخل ($R=1$) فإن الخرج ($Q=0$). كما هو مبين في الاحتمال الثالث. وفي حالة الدخل ($S=1$) والدخل ($R=1$) فإن الخرج ($Q=0$). كما هو مبين في الاحتمال الرابع، لأنه تم التشغيل أولاً ثم الفصل ثانياً فيكون الفصل هو المؤثر النهائي وبذلك يكون الخرج ($Q=0$). أما في حالة الاحتمال الأول فإنه يستنتج من الاحتمالين الثاني والثالث. حيث إنه من الاحتمال الثاني بعد تشغيل ($S=1$) لفترة زمنية قصيرة ثم بعد ذلك أصبح الدخل ($S=0$). فإن الخرج يكون ($Q=1$). وأيضاً من الاحتمال الثالث بعد تشغيل ($R=1$) لفترة زمنية قصيرة ثم بعد ذلك أصبح الدخل ($R=0$). فإن الخرج يكون ($Q=0$). فإذا أمكن القول في حالة أن الدخلين ($S & R = 0$) فإن الخرج يمكن أن يكون ($Q=0$) أو ($Q=1$). ولذلك الاحتمال الأول يسمى حسب الحالة السابقة.

٢- النوع الثاني ($S - R$). الشكل (١١ - ٢) يبين دالة الإلغاء والإبقاء نوع ($S - R$). هو نفس النوع الأول من ناحية التركيب والأداء إلا في الاحتمال الرابع من جدول الصواب. في حالة أن الدخلين ($R \& S = 1$) فإن الخرج يكون ($Q=1$). لأنة في البداية يتم تشغيل دخل الفصل ($R=1$) أولاً. ثم تشغيل دخل التشغيل ($S=1$) ثانياً. فيكون الاحتمال النهائي هو التشغيل. كما في جدول الصواب التالي:

الدخل R	الدخل S	الخرج Q
0	0	حسب الحالة السابقة
1	0	0
0	1	1
1	1	1

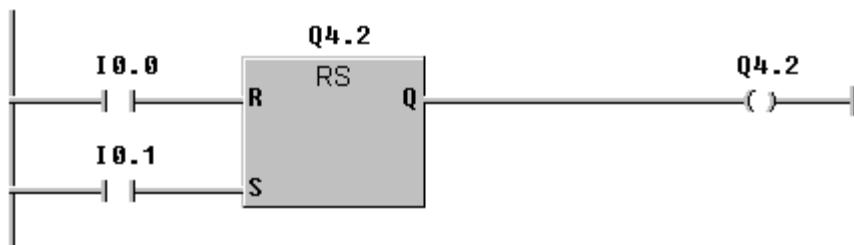

الشكل (١١ - ٢) يبين دالة الإلغاء والإبقاء

الفصل الثالث: تشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا باستخدام دالة الإلغاء والإبقاء.

الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا موضحة بالشكل (٤ - ٢) ودائرة التحكم أيضاً موضحة بالشكل (٥ - ٢).


من الشكل (٥ - ٢) نجد أن

نقاط الدخول والخرج	الوصف	الترميز في (PLC)
F4	القاطع الحراري المغناطيسي لدائرة التحكم	I0.0
S0	ضاغط الفصل	I0.1
S1	ضاغط التشغيل المحرك النجمة	I1.1
S2	ضاغط فصل تشغيل المحرك الدلتا	I1.2
K1	الملف المتم (K1) التشغيل الرئيس	Q4.1
K2	الملف المتم (K2) التشغيل الدلتا	Q4.2
K3	الملف المتم (K3) التشغيل قصر النجمة	Q4.3

حيث إنه عند الضغط على (I1.1) يعمل المتم (K3-Q4.3) ويعمل معه المتم (K1-Q4.1)، وبذلك يعمل المحرك النجمة . وعند الضغط على (I1.2) يفصل المتم (K3-Q4.3) وي العمل المتم (K1-Q4.1) مع بقاء المتم (K1-Q4.1) في العمل. وبذلك يعمل المحرك الدلتا.


المطلوب: تحويل دائرة التحكم الموضحة في الشكل (٥ - ٢) إلى:

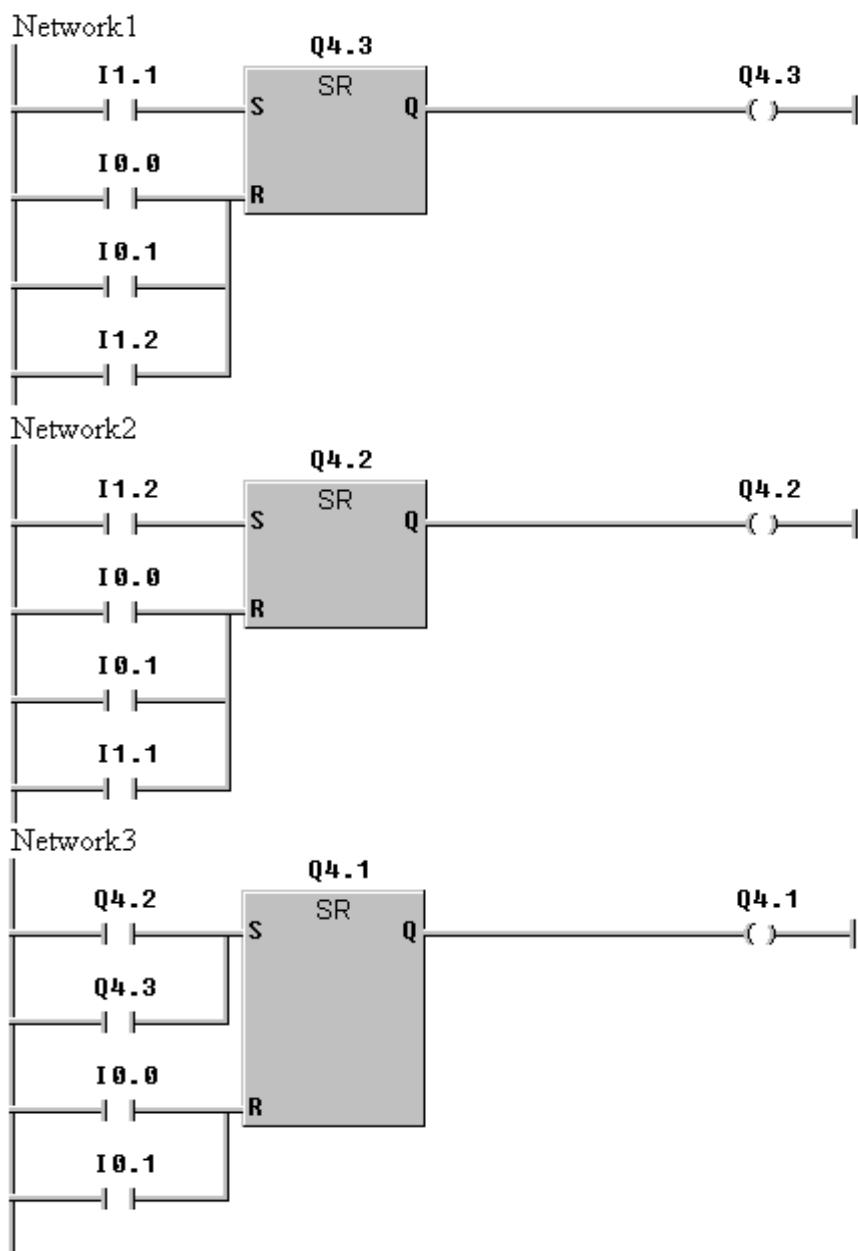١ - تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (S - R) باستخدام (LAD) (Basitxadam).



٢- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (FBD) باستخدام (PLC) و (S - R).


Network1

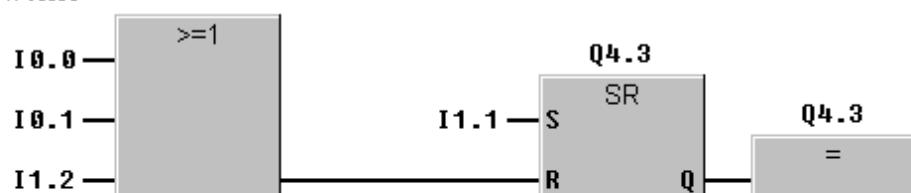

Network2



Network3

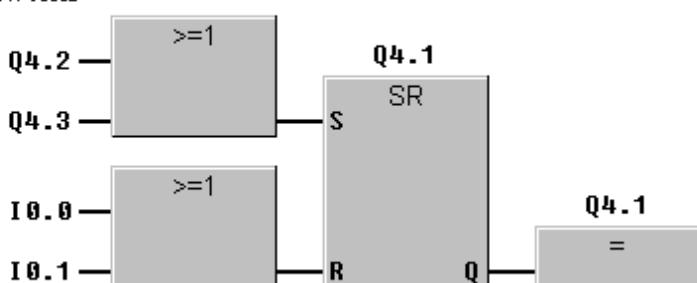

-٣

تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (S - R) باستخدام (PLC) و (STL).

Network1

A	I	1.1
S	Q	4.3
A(
O	I	0.0
O	I	0.1
O	I	1.2
)		
R	Q	4.3
A	Q	4.3
=	Q	4.3

Network2

A	I	1.2
S	Q	4.2
A(
O	I	0.0
O	I	0.1
O	I	1.1
)		
R	Q	4.2
A	Q	4.2
=	Q	4.2

Network3

A(
O	Q	4.2
O	Q	4.3
)		
S	Q	4.1
A(
O	I	0.0
O	I	0.1
)		
R	Q	4.1
A	Q	4.1
=	Q	4.1

المطلوب:


تنفيذ التمارين السابقة على جهاز الحاسب الآلي. ثم نقله إلى وحدة (PLC) واختبار صحة عمل الدائرة.

الفصل الرابع: الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه النجمة / الدلتا مع عكس الحركة .

الأهداف:


- ١- رسم الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه يعمل النجمة / الدلتا، مع عكس الحركة.
- ٢- رسم دائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه ي العمل النجمة / الدلتا، مع عكس الحركة.
- ٣- تحويل دائرة التحكم إلى دائرة:
 - أ- (LAD) باستخدام (PLC). مع دالة (S – R).
 - ب- (FBD) باستخدام (PLC). مع دالة (S – R).
 - ت- (STL) باستخدام (PLC). مع دالة (S – R).
- ٤- تنفيذ الدائرة على جهاز الحاسوب الآلي. ثم نقلها إلى وحدة (PLC) مع اختبار عمل الدائرة.

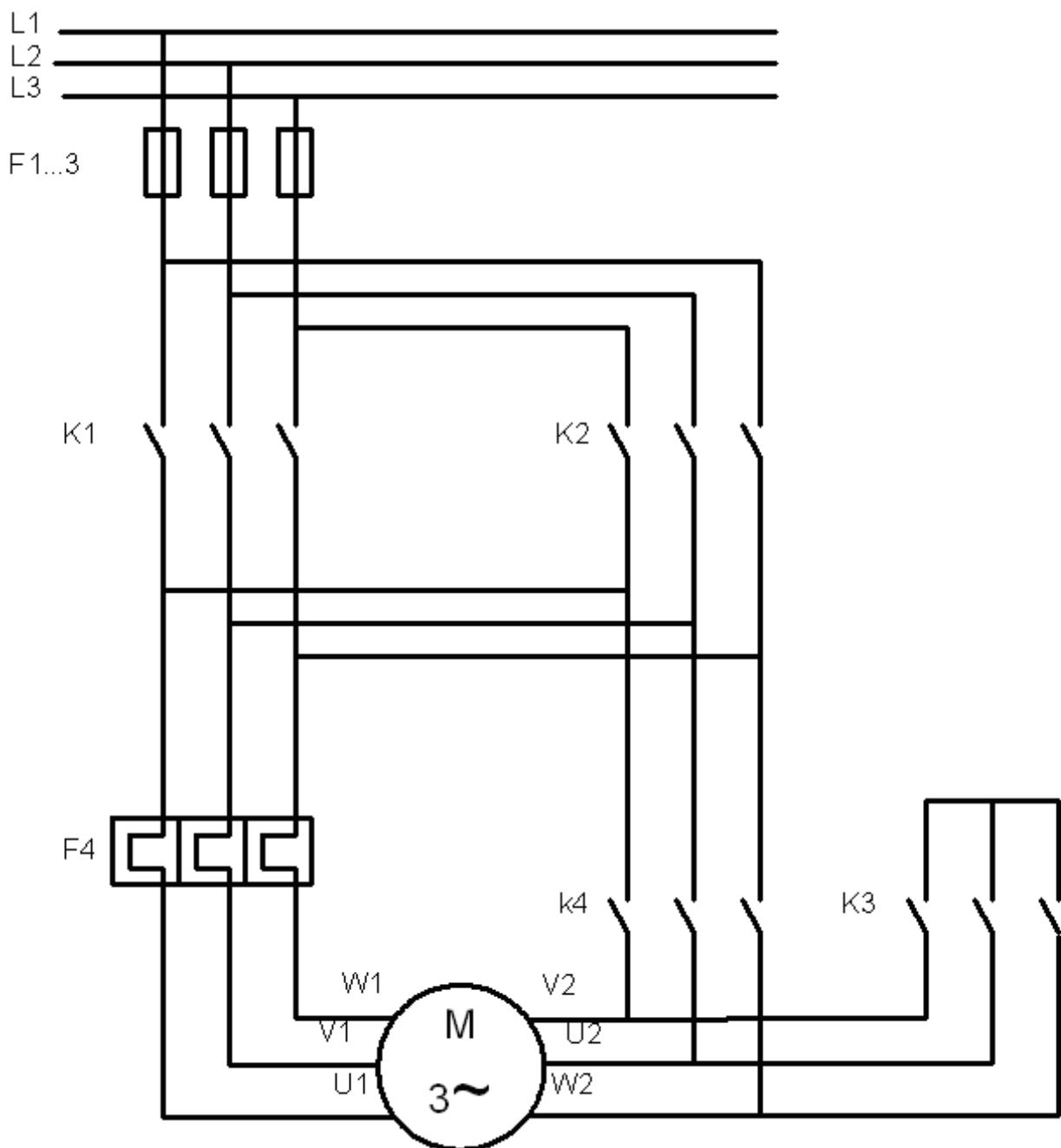أولاً : رسم الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك ثلاثي الأوجه يعمل النجمة / الدلتا، مع عكس الحركة.
كما في الشكل (٦ - ٣).



الشكل (٦ - ٣) يبين الدائرة الرئيسية لتشغيل محرك النجمة / الدلتا مع عكس الحركة

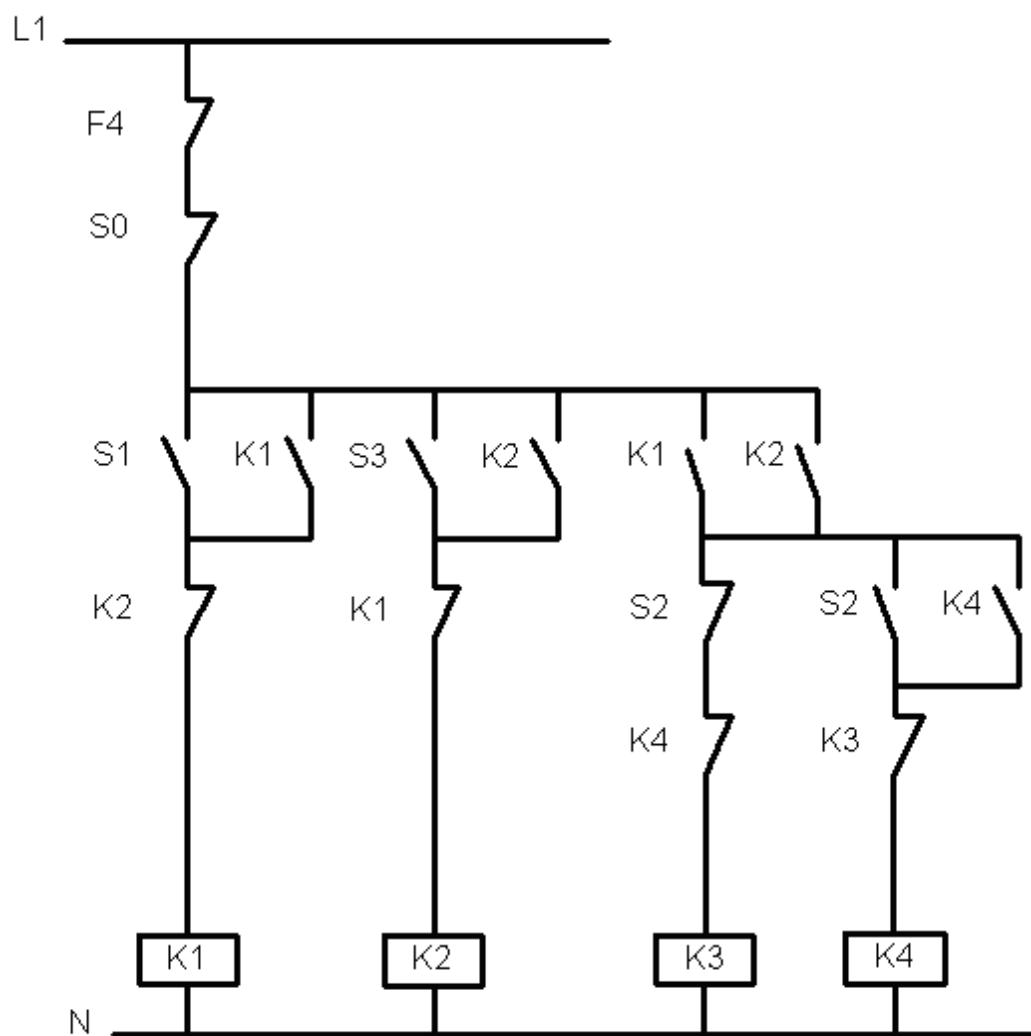ثانياً : رسم دائرة التحكم لتشغيل محركي الثلاثي الحثنى الأوجه يعمل النجمة / الدلتا ، مع عكس الحركة .
كما في الشكل (٧ - ٣) .



الشكل (٧ - ٣) يبين الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك النجمة / الدلتا مع عكس الحركة

من الشكل (٣ - ٧) نجد أن


نقاط الدخول والخرج	الوصف	الترميز في (PLC)
F4	قاطع الحراري المغناطيسي لدائرة التحكم	I0.0
S0	ضاغط الفصل	I0.1
S1	ضاغط التشغيل لمحرك النجمة يميناً	I1.1
S2	ضاغط التشغيل لمحرك الدلتا يميناً	I1.2
S3	ضاغط التشغيل لمحرك النجمة يسار	I1.3
S2	ضاغط التشغيل لمحرك الدلتا يسار	I1.4
K1	ملف المتمم (K1) لتشغيل الرئيس يميناً	Q4.1
K2	ملف المتمم (K2) لتشغيل الرئيس يساراً	Q4.2
K3	ملف المتمم (K3) لتشغيل النجمة	Q4.3
K4	ملف المتمم (K4) لتشغيل الدلتا	Q4.4
(F4+S0)	دالة التخزين لضاغط الفصل مع القاطع الحراري	M0.0

حيث إنه عند الضغط على (S1) يعمل المحرك النجمة باتجاه اليمين. وبعد ذلك يمكن التحويل إلى الدلتا بالضغط على (S2). عند الضغط على (S3) يعمل المحرك النجمة باتجاه اليسار. وبعد ذلك يمكن التحويل إلى الدلتا بالضغط على (S4).

عند الضغط على (S1) مرة ثانية يعمل المحرك النجمة باتجاه اليمين مرة ثانية . وبعد ذلك يمكن التحويل إلى الدلتا بالضغط على (S2). وهكذا.





ثالثاً: تحويل دائرة التحكم إلى :

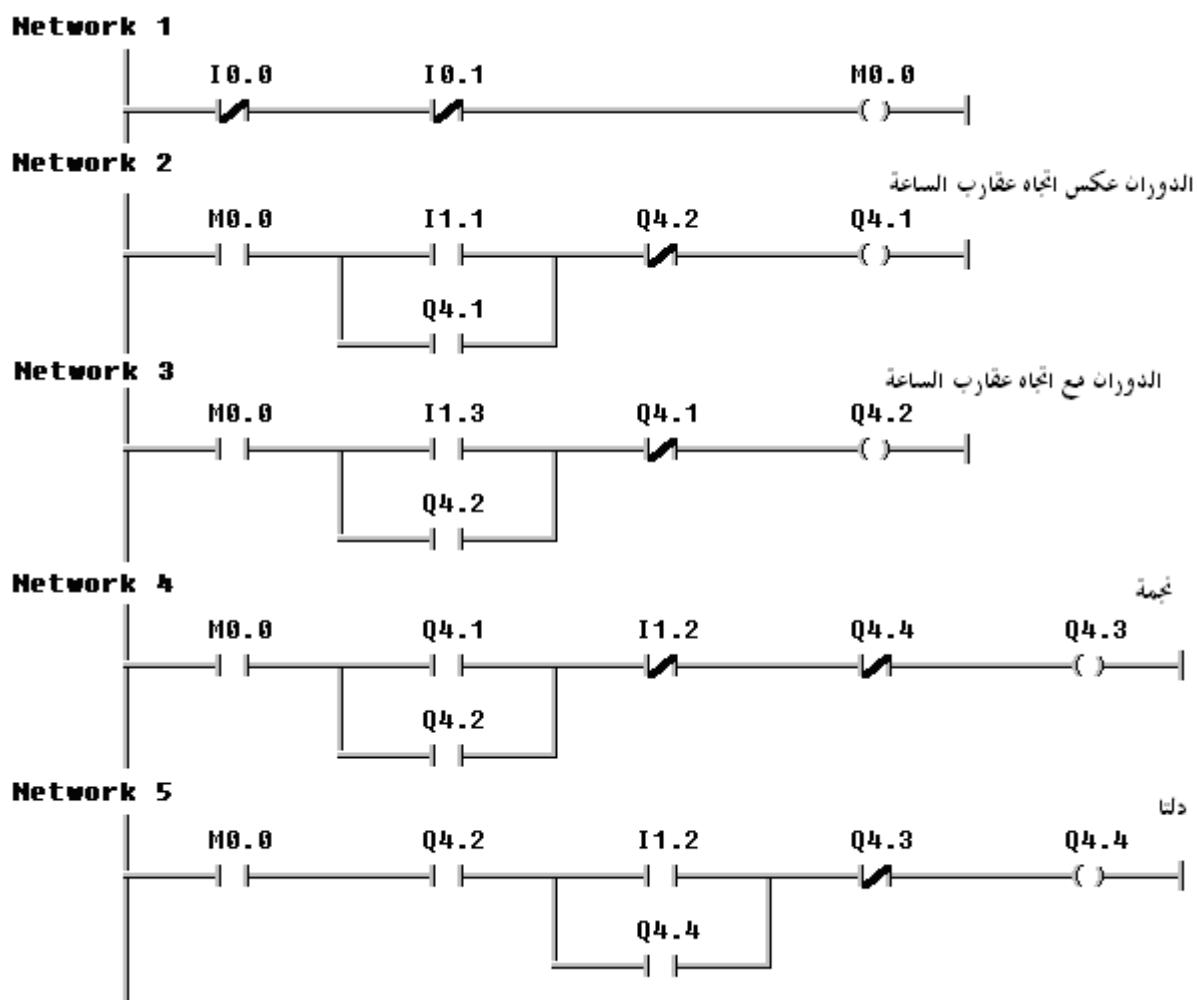- ١ - تحويل دائرة التحكم إلى دائرة (LAD) باستخدام (PLC)**



- ٢

دائرة التحكم إلى دائرة (FBD) باستخدام (PLC).

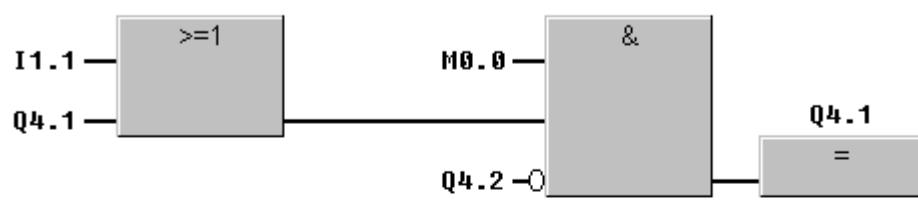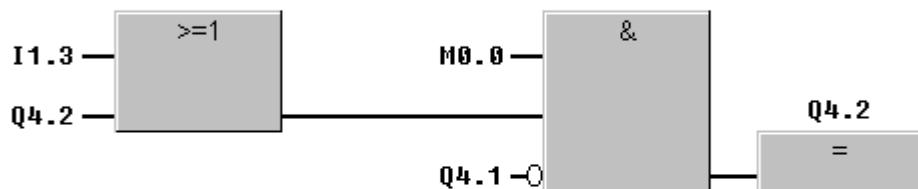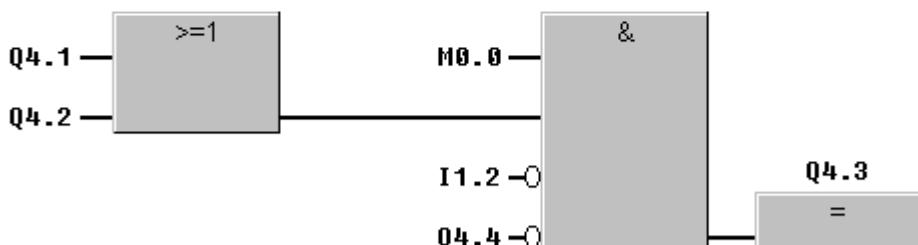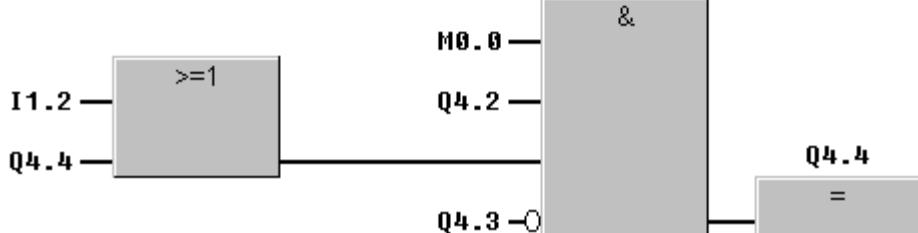Network 1**Network 2****Network 3****Network 4****Network 5**

٣- دائرة التحكم إلى دائرة (STL) باستخدام (PLC).

```

Network 1
    AN   I   0.0
    AN   I   0.1
    =    M   0.0
Network 2
    A    M   0.0
    A(
    0    I   1.1
    0    Q   4.1
    )
    AN   Q   4.2
    =    Q   4.1
Network 3
    A    M   0.0
    A(
    0    I   1.3
    0    Q   4.2
    )
    AN   Q   4.1
    =    Q   4.2
Network 4
    A    M   0.0
    A(
    0    Q   4.1
    0    Q   4.2
    )
    AN   I   1.2
    AN   Q   4.4
    =    Q   4.3
Network 5
    A    M   0.0
    A    Q   4.2
    A(
    0    I   1.2
    0    Q   4.4
    )
    AN   Q   4.3
    =    Q   4.4

```

المطلوب:

تنفيذ التمرين السابق على جهاز الحاسب الآلي. ثم نقله إلى وحدة (PLC) واختبار صحة عمل الدائرة.