

تقنية التحكم المبرمج

برمجة الحكم المنطقي المبرمج

الجذارة: كتابة برامج التحكم بالطرق الثلاثة المختلفة على جهاز الحاكم المنطقي المبرمج

الأهداف: عند الانتهاء من دراسة هذه الوحدة يتمكن المتدرب من:

كتابة برامج التحكم البسيطة على الحاكم المنطقي المبرمج بطريقة المخطط السلمي

كتابة برامج التحكم البسيطة على الحاكم المنطقي المبرمج بطريقة الخريطة الدالية

كتابة برامج التحكم البسيطة على الحاكم المنطقي المبرمج بطريقة قائمة الإجراءات

الوقت المتوقع: ٤ ساعات

متطلبات الجذارة: دوائر كهربائية - ٢

الوحدة الرابعة : برمجة الحاكم المنطقي المبرمج PLC Programming

لتنفيذ عملية تحكم معينة باستخدام الحاكم المنطقي المبرمج فإنه يتم تقسيم خطوات الحل إلى أربع مراحل متعاقبة كما يلي :

تعتبر هذه الخطوة من أهم مراحل الحل حيث إن الدراسة الواافية للمشكلة تمثل أهمية بالغة ويتربّ عليها نجاح المبرمج في تطبيق البرنامج وفي هذه الدراسة يجب معرفة البيانات التي تعطي فكرة عن القياسات وعن عناصر القوى وكيفية عمل وتشغيل الحساسات أو المفعولات وهذا

- دراسة عملية التشغيل وتحديد تتبع خطوات التشغيل
- ب- تحديد قائمة بإشارات الدخل والخرج لتنفيذ عملية التشغيل وإعطاء كل منها رمزاً معيناً (S1 و S2, و Q1 و Q2,)
- ج- تحديد رموز وأرقام مناظرة لهذه الإشارات لاستخدامها في (PLC) كما في جدول (4-1)

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I0.1 أو I1 أو الخ ...
إشارة الدخل S2	I0.2 أو I2 أو الخ ...
إشارة الخرج K1	Q1.1 أو Q1 أو الخ ...
إشارة الخرج K2	Q1.2 أو Q2 أو الخ ...


الجدول (4-1)

ترميز إشارات الدخل والخرج بالرموز المناسبة

يرتبط اختيار طريقة البرمجة التي تستخدم مع الهدف من التحكم حيث إن الخطوات الرئيسية المختصرة للتحكم في المشكلة المراد حلها يمكننا من اختيار نوع البرمجة المناسب من بين الأنواع الثلاثة :

- طريقة المخطط السُّلْمي LAD (Ladder Diagram): وهذا النوع مناسب للمشاكل التي يمكن رسم دائرة مسار التيار الكهربائي وتستخدم بكثرة في التحكم الكهربائي.
- طريقة الخريطة الدالية CSF (Control System Flow chart): وهذا النوع مناسب للمشاكل التي يكون لها خريطة سريان Flow chart لتمثل نظاماً تعاوبياً زمنياً.
- طريقة قائمة الإجراءات STL (Statement List method): وهذا النوع مناسب للمشاكل التي يمكن تمثيلها بمعادلة منطقية.
- البرمجة بطريقة المخطط السُّلْمي (LAD)

هذا النوع من البرمجة يتم برسم دائرة تشبه الدائرة الكهربية مع اختلاف أساسي هي أن هذه الدائرة تكون في وضع أفقي وتتكون من خطين رأسين ويكون الخط الرأسي بالجهة اليسرى ذاقطبين موجبين (أي على اتصال مباشر بمصدر الجهد "موجب"). بينما يكون الخط الأيمن متصلة بالأرض ويكون مسار التيار من اليسار إلى اليمين ويستخدم المبرمج في هذه الحالة رموزاً تختلف عن تلك التي تستخدم في الدوائر الكهربية ويوضح الشكل (١) الرموز المستخدمة ومثال على البرمجة باستخدام "LAD"

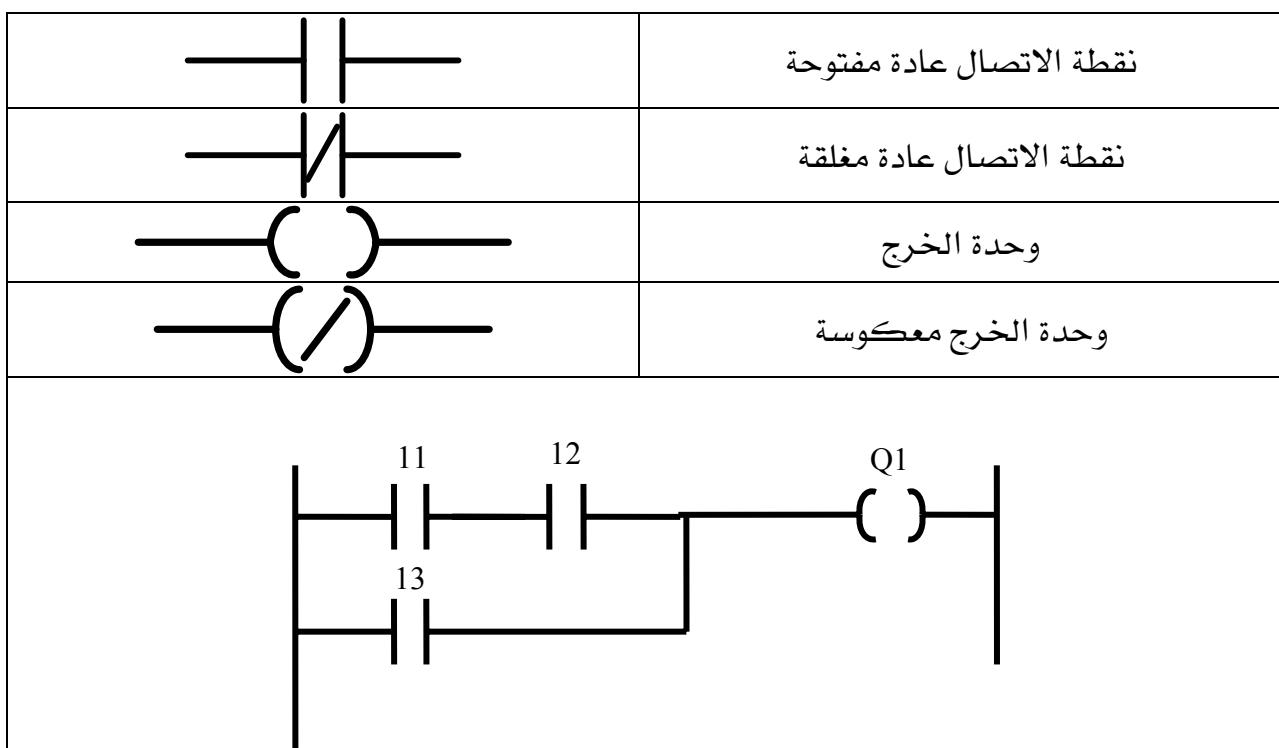


الشكل (4-1)

الرموز المستخدمة في المخطط السُّلْمي ومثال على كيفية استخدامها في رسم المخطط السُّلْمي.

أمثلة على كيفية تمثيل الدوائر باستخدام LAD

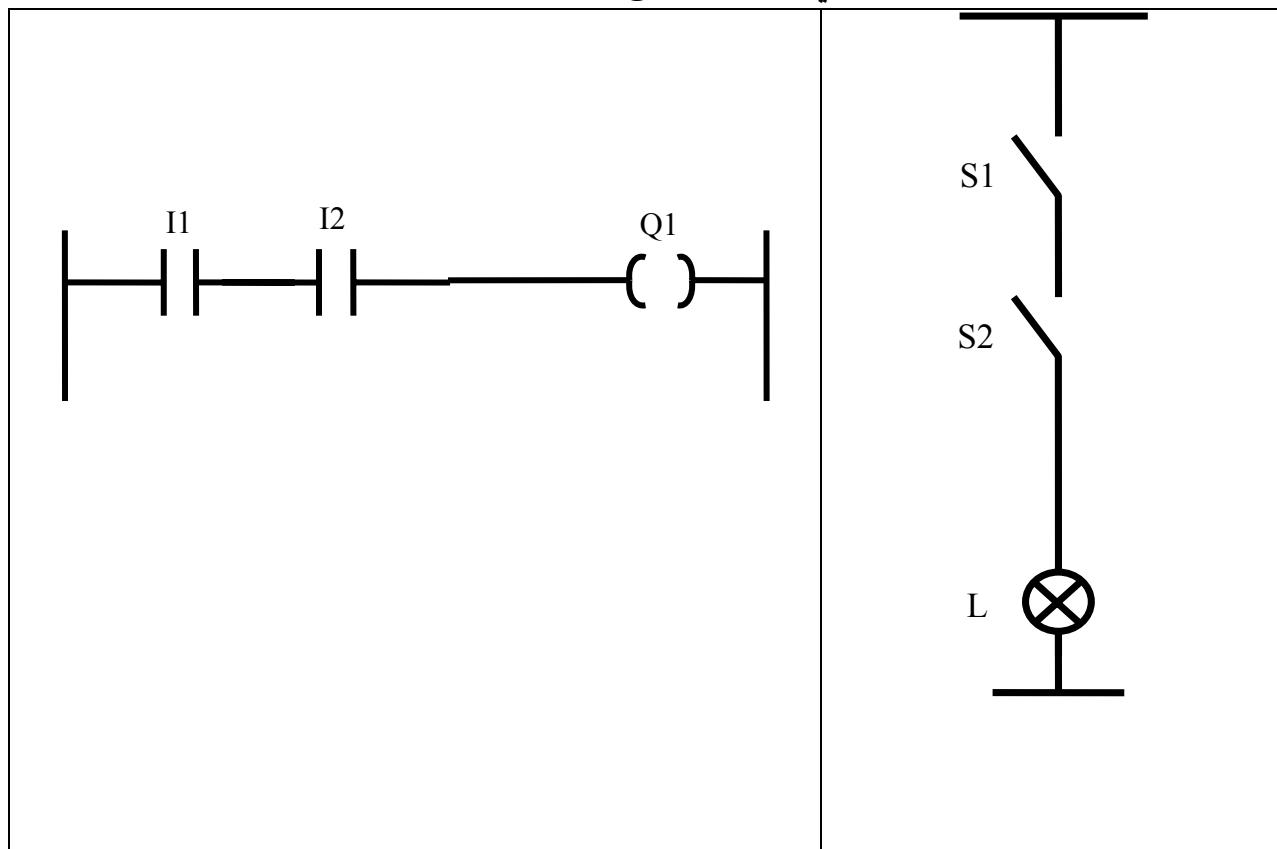- ١ - لنفترض أنه يراد إضاءة المصباح بالضغط على المفتاح S_1 , S_2 معاً كما في الشكل (4-2) فإنه يمكن تمثيلها بالمخطط السلمي LAD الموضح في الشكل (4-3)



الشكل (4-3)

الشكل (4-2)

المخطط السلمي لدائرة التحكم الموضحة في الشكل (4-2)

دائرة التحكم

لاحظ أنه تم تحديد الدخل S_1 و S_2 بالرموز I_1 و I_2 كما تم تحديد الخرج L بالرمز Q_1 ويطلق على هذا التحديد قائمة التخصيص .


- ٢ - لنفترض أن لدينا دائرة الكهربية الممثلة في الشكل (4-4) والتي تحتوي على ثلاثة مفاتيح Q_1 بالضغط على أي منها يتم الحصول على الخرج Q_1

لرسم المخطط السلمي للدائرة نتبع الخطوات التالية :

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الدخل S3	I3
إشارة الخرج Q1	Q1

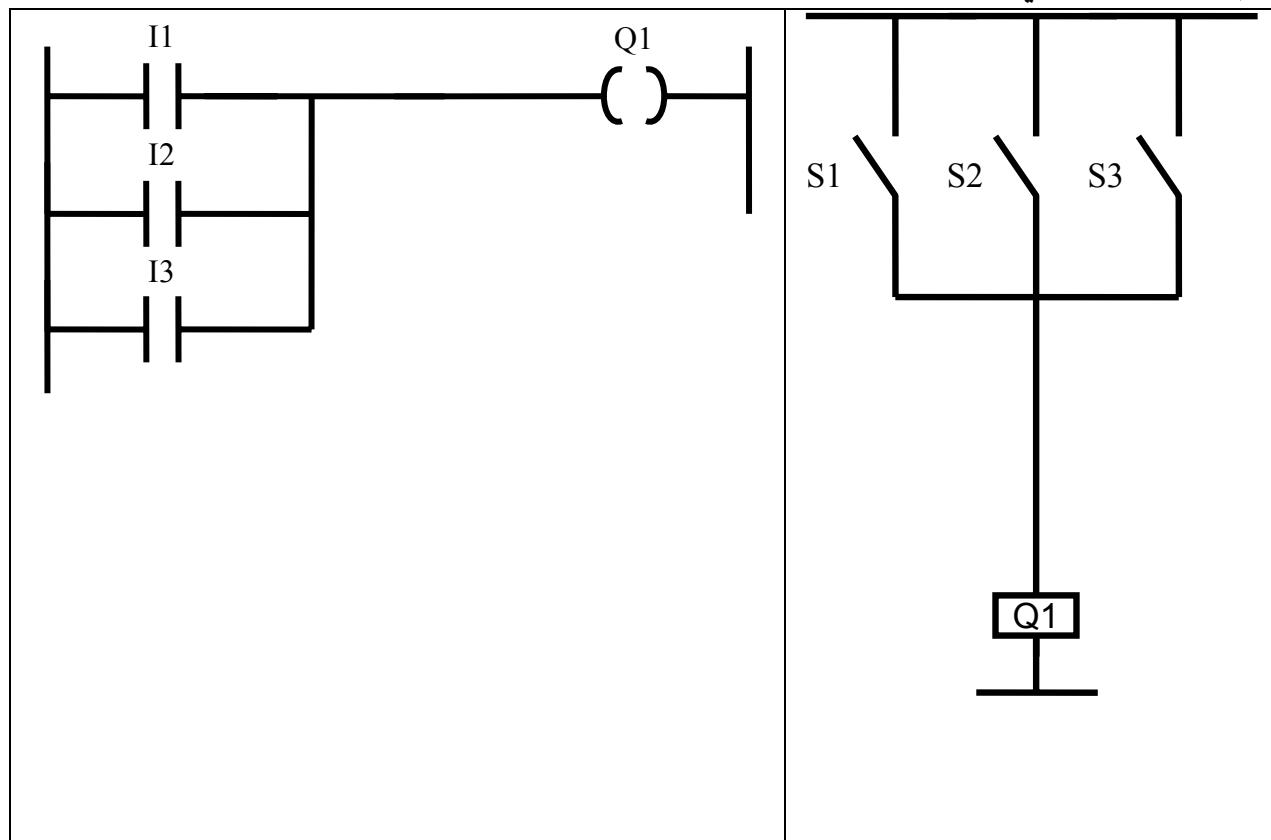رسم المخطط السلمي LAD كما في الشكل (4-5):



الشكل (4-5)

الشكل (4-4)

المخطط السلمي لدائرة التحكم الموضحة في الشكل (4-5)

دائرة التحكم


- ٣ - ارسم المخطط السلمي للدائرة في الشكل (4-6)

لرسم المخطط السلمي للدائرة نتبع الخطوات التالية:

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الدخل S3	I3
إشارة الدخل S4	I4
إشارة الخرج K1	Q1

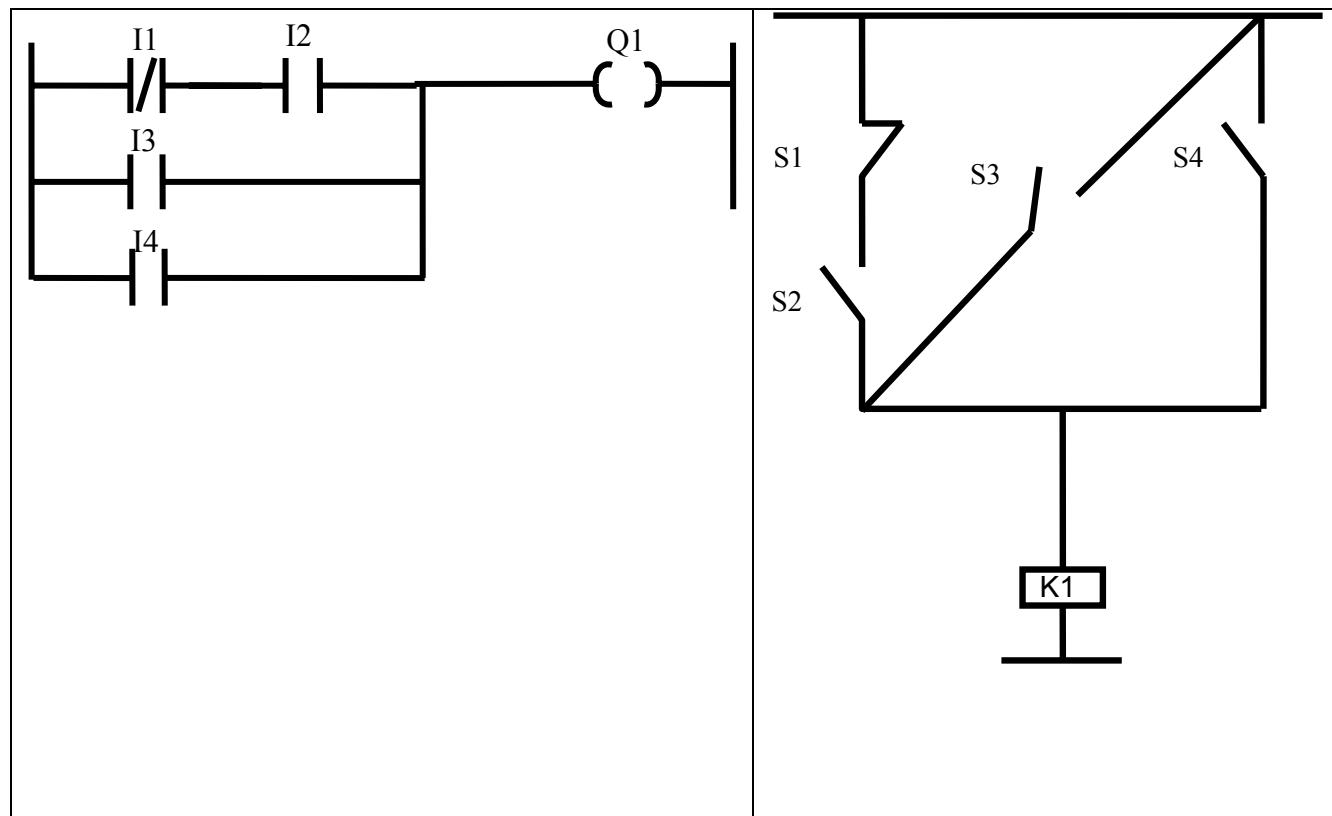رسم المخطط السلمي LAD كما في الشكل (4-7):



الشكل (4-7)

الشكل (4-6)



المخطط السلمي لدائرة التحكم الموضحة في الشكل (4-6)


دائرة التحكم

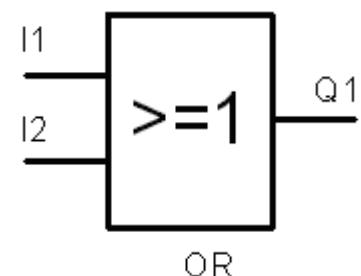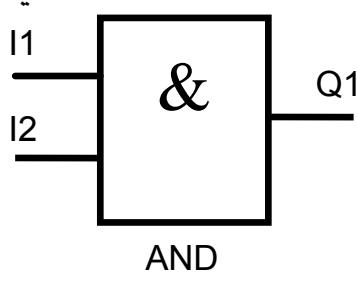٤-٢ البرمجة بطريقة الخريطة الدالية (CSF)


وتعتمد هذه الطريقة على استخدام البوابات المنطقية الأساسية باستخدام رموز المربعات كما هو

موضح في الشكل (4-8) ويطلق على هذه الطريقة أيضاً طريقة البرمجة بالتمثيل الوظيفي



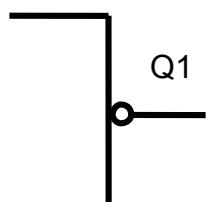

خرج معكوس

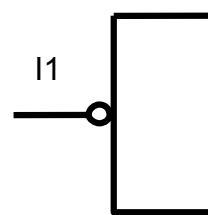

دخل معكوس

الشكل (4-8)

البوابات المنطقية المستخدمة في بناء الخريطة الدالية

أمثلة على البرمجة بطريقة الخريطة الدالية (CSF)


مثال (4-1) - أوجد الخريطة الدالية للشكل (4-9)

الحل

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الخرج H1	Q1

الخريطة الدالية كما في الشكل (4-10)

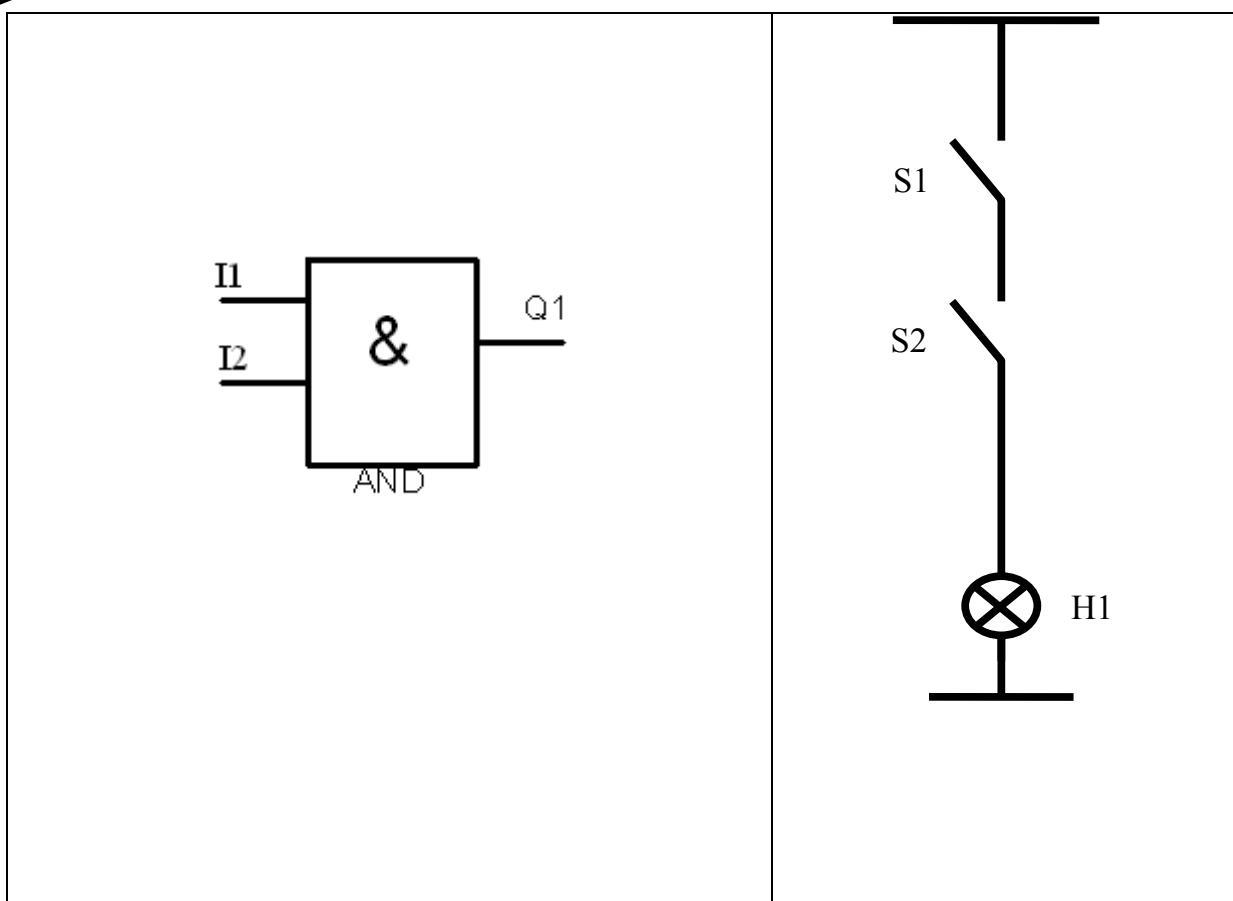

الشكل (4-10)

الشكل (4-9)

الخريطة الدالية لدائرة التحكم الموضحة في الشكل (4-9)


دائرة التحكم

مثال (4-2) - أوجد الخريطة الدالية لدائرة التحكم الموضحة في شكل (4-11)
الحل

قائمة التخصيص:


الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة вход S1	I1
إشارة вход S2	I2
إشارة вход S3	I3
إشارة выход K1	Q1

الخريطة الدالية كما في الشكل (4-12)

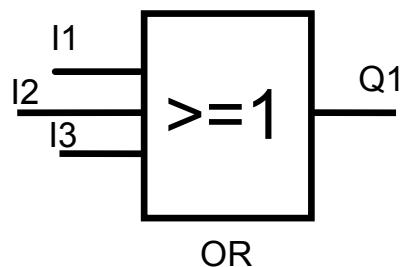

الشكل (4-12)

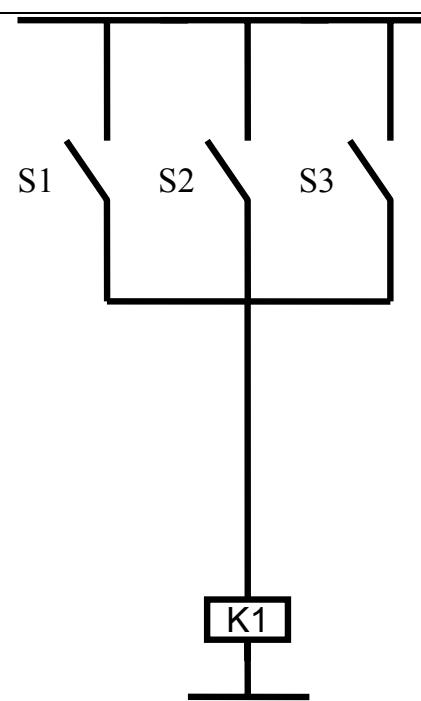الخريطة الدالية لدائرة التحكم الشكل(4-11)



الشكل (4-11)

دائرة التحكم


مثال (4-3) - أوجد الخريطة الدالية لدائرة الموضحة بشكل (4-13)؟

الحل

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الدخل S3	I3
إشارة الدخل S4	I4
إشارة الخرج Q1	Q1
إشارة الخرج Q2	Q2
إشارة الخرج Q3	Q3

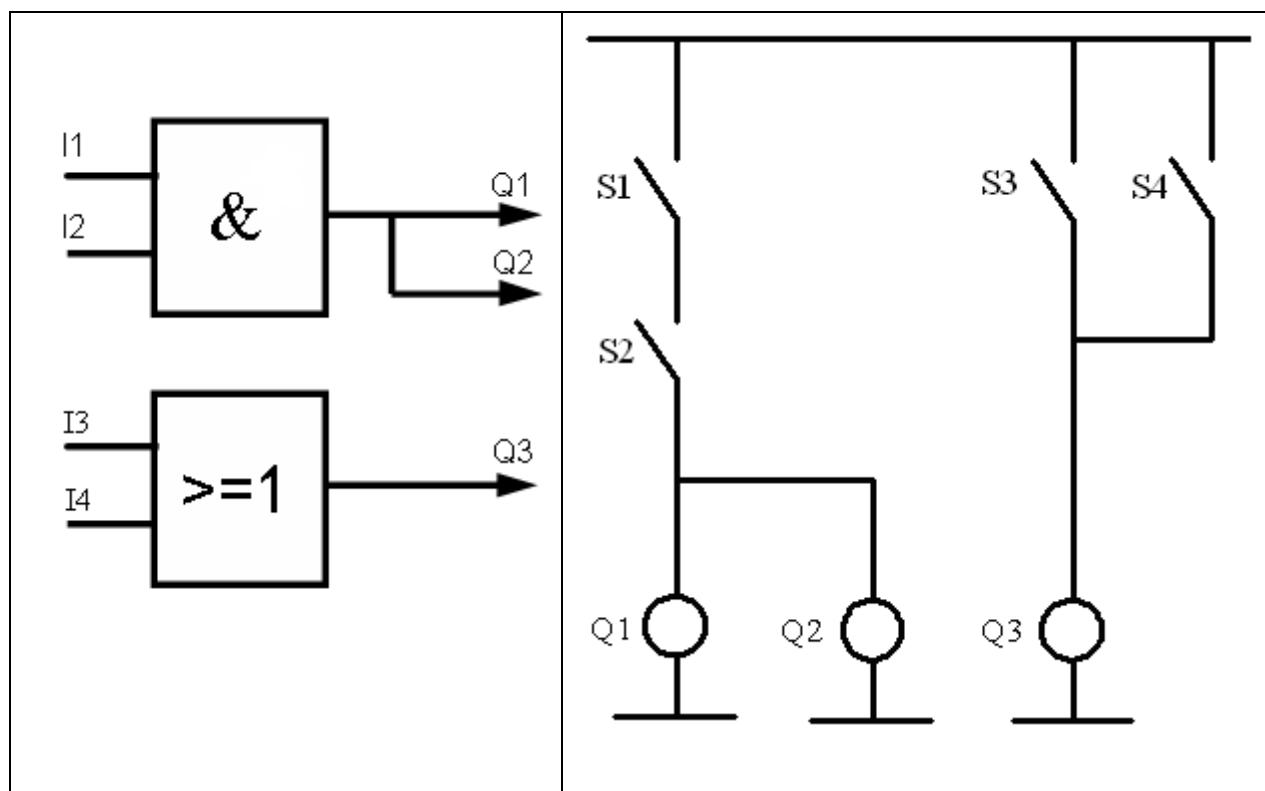يلاحظ أن رموز الخرج المستخدمة في دائرة التحكم ملائمة للاستخدام مع جهاز PLC لذلك سوف يتم استخدامها كما هو موضح في الخريطة الدالية الشكل (4-14).



الشكل (4-14)

الشكل (4-13)

الخريطة الدالية لدائرة التحكم الموضحة
في الشكل (4-13)

دائرة التحكم


مثال (4-4) - أوجد الخريطة الدالية للدائرة الموضحة في شكل (4-15).

الحل

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الخرج K1	Q1

الخريطة الدالية كما في الشكل (4-16)

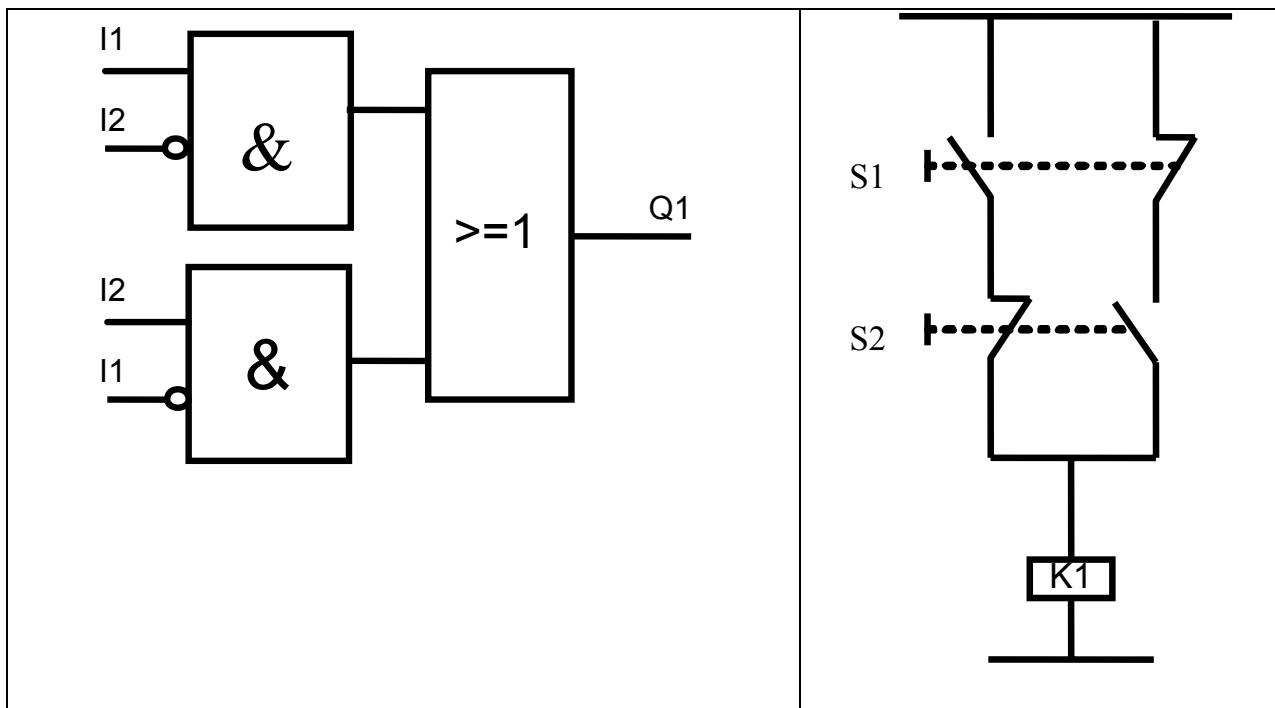

الشكل (4-16)

الخريطة الدالية لدائرة التحكم الموضحة في الشكل(4-15)

الشكل (4-15)

دائرة التحكم


مثال (4-5)- اوجد الخريطة الدالية لدائرة الموضحة في شكل (4-17a).

الحل

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الدخل S3	I3

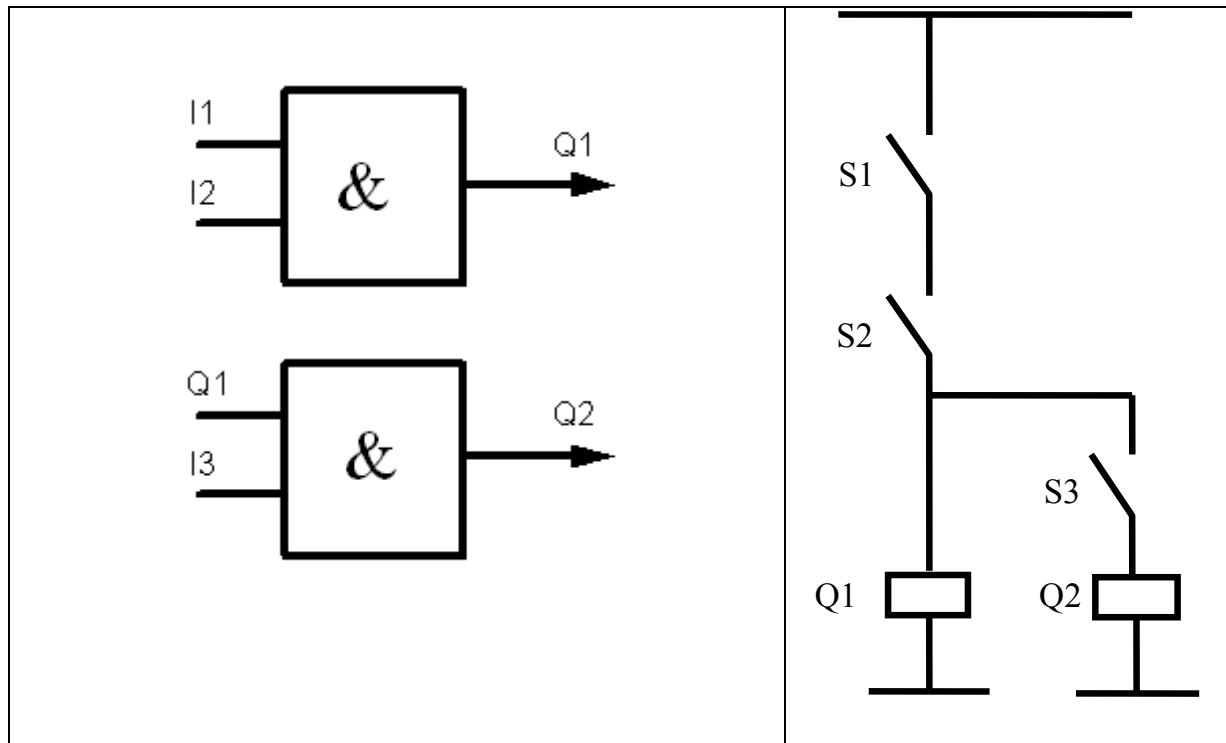
يلاحظ أن رموز الخرج المستخدمة في دائرة التحكم ملائمة للاستخدام مع جهاز PLC لذلك سنستخدمها كما هو موضح في الخريطة الدالية الشكل (4-17b).




الخريطة الدالية لدائرة التحكم الموضحة في الشكل (4-17a)

دائرة التحكم

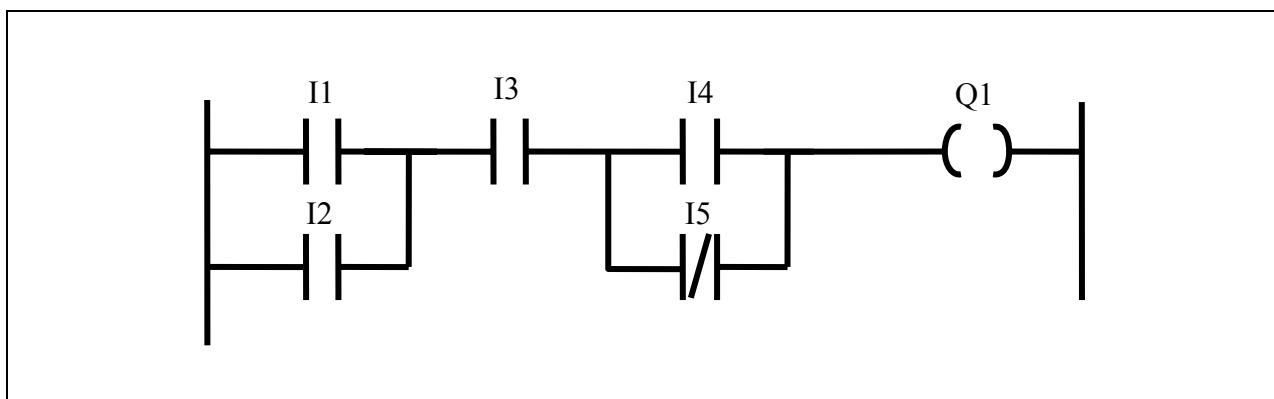مثال (4-6) - حول المخطط السلمي الموضح في الشكل (4-18) إلى CSF



الخريطة الدالية موضحة في الشكل (4-19)

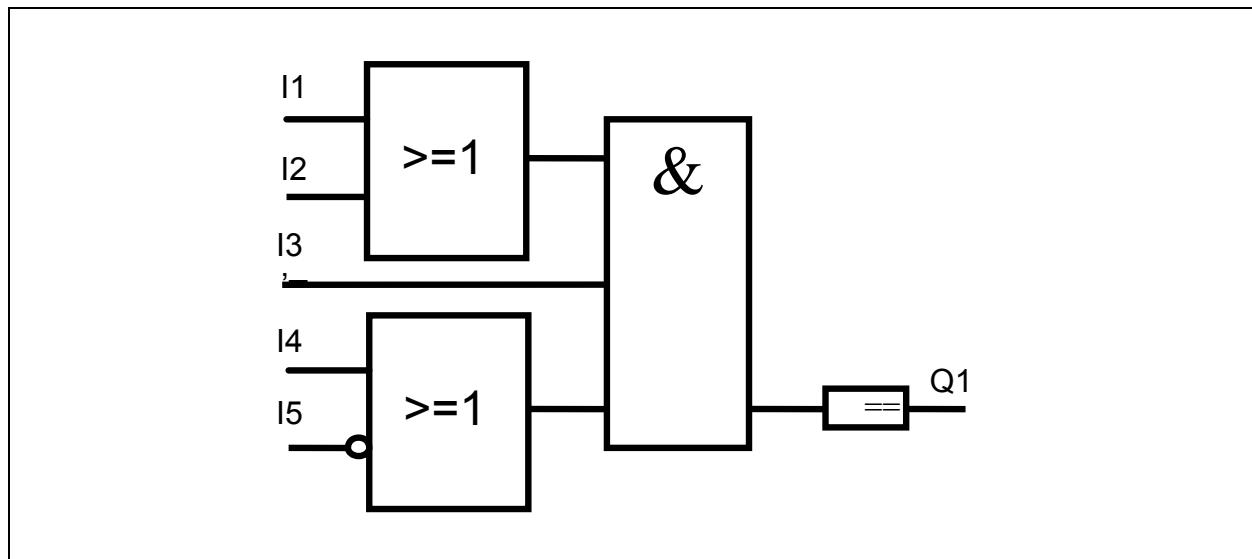

الشكل (4-19)

٤ - ٣ البرمجة بطريقة قائمة الإجراءات (STL)

تحتلت هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين حيث لا تستخدم أي مخططات أو رسومات بل يتم التعبير عنها برموز هجائية وتتكون من خطوط إجرائية منفصلة لتكون القائمة الكلية ويمكن كتابة تعليق على يمين خط الإجراء ليصف هذا الإجراء وما يتم به .
وعادة يتم ترقيم الخطوط الإجرائية في قائمة الإجراءات وحيث إن مجموعة الخطوط الإجرائية تشمل الشروط وخطوات التنفيذ المطلوبة فإنه عادة يتم التعبير عنها برمز هجائي اختصاراً للحالة المطلوب تنفيذها.


جدول (4-2) يقدم أهم الاختصارات المستخدمة في البرمجة بطريقة STL

الرمز	الوظيفة
A	تعبر عن الدائرة AND
O	تعبر عن الدائرة OR
N	تعبر عن الدائرة NOT
AN	تعبر عن نفي داخل الدائرة AND
XO	تعبر عن الدائرة XOR عدم التكافؤ
=	تعبر عن يساوي .
(بدء البرمجة على التوازي (فتح قوس)
)	نهاية البرمجة على التوازي (قفل قوس)
BE	. نهاية البرنامج .

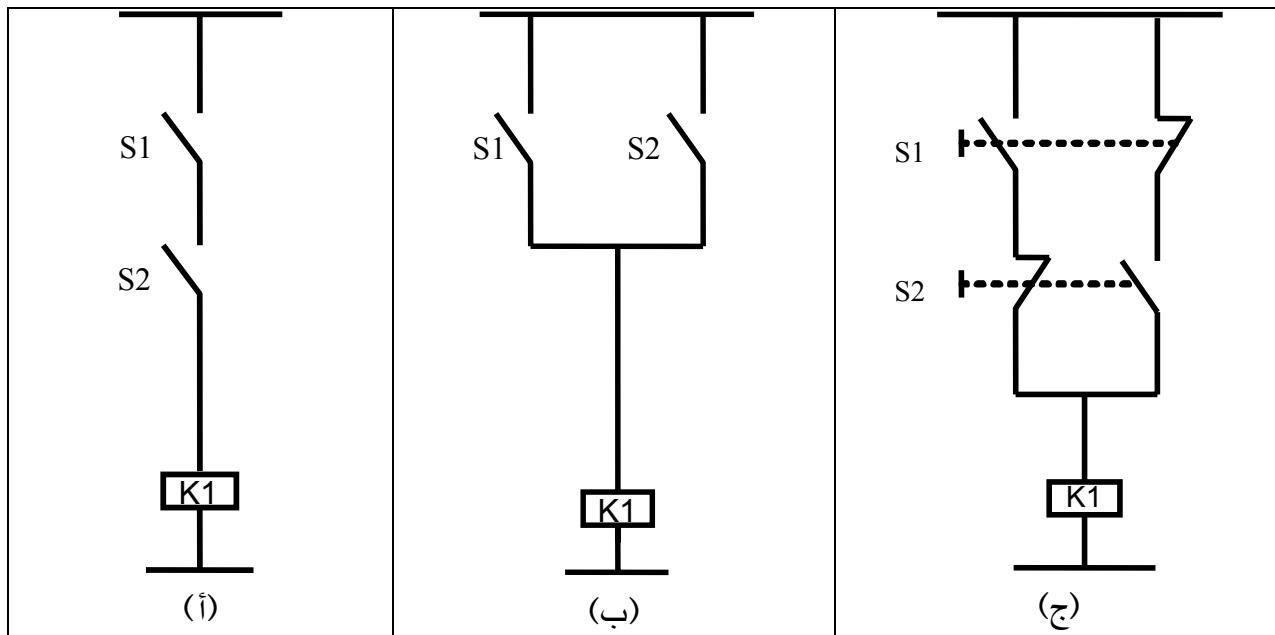(4-2) الجدول

أهم الاختصارات المستخدمة في البرمجة بطريقة STL

مثال (4-7)- اكتب برنامج التحكم بطريقة STL لدائرة التحكم الموضحة في شكل (4-20).



(4-20) الشكل

الحل

أولاً : الشكل (أ)

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الخرج K1	Q1

البرنامج بطريقة قائمة الإجراءات:

الموقع	الأمر	المدخل أو المخرج
00	A	I1
01	A	I2
02	=	Q1
03	BE	

جدول (4-3) قائمة الإجراءات لدائرة التحكم الشكل (4-20) (أ)

ثانياً : الشكل (ب)

قائمة التخصيص:

الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الخرج K1	Q1

البرنامج بطريقة قائمة الإجراءات :

الموقع	الأمر	المدخل أو المخرج
00	A	I1
01	O	I2
02	=	Q1
03	BE	

جدول (4-4) قائمة الإجراءات لدائرة التحكم الشكل (4-20) (ب)

ثالث: الشكل (ج)

قائمة التخصيص:


الرمز المستخدم في دائرة التحكم	الرمز المناظر في PLC
إشارة الدخل S1	I1
إشارة الدخل S2	I2
إشارة الخرج K1	Q1

البرنامج بطريقة قائمة الإجراءات:


الموقع	الأمر	المدخل أو المخرج
00	A	I1
01	AN	I2
	O(
	AN	I1
	A	I2
)	
02	=	Q1
03	BE	

الجدول (4-5) قائمة الإجراءات لدائرة التحكم الشكل (4-20) (ج)

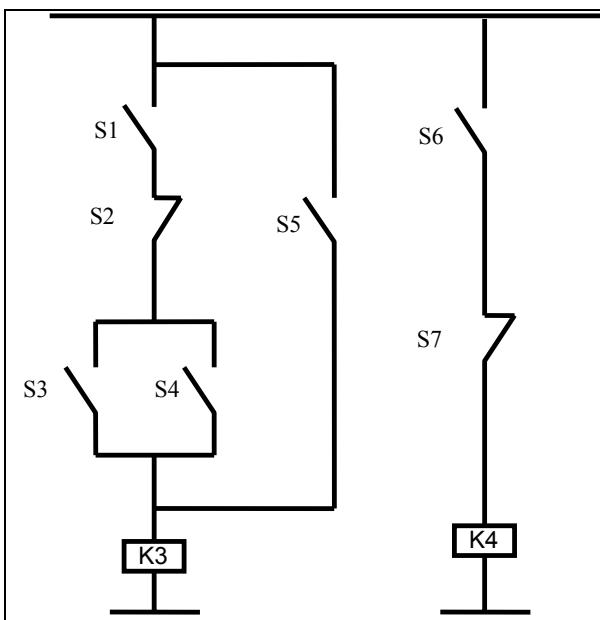
١ - ارسم المخطط السلمي والخريطة الدالية لدوائر المسار الموضحة في الأشكال التالية :




الشكل (4-22)

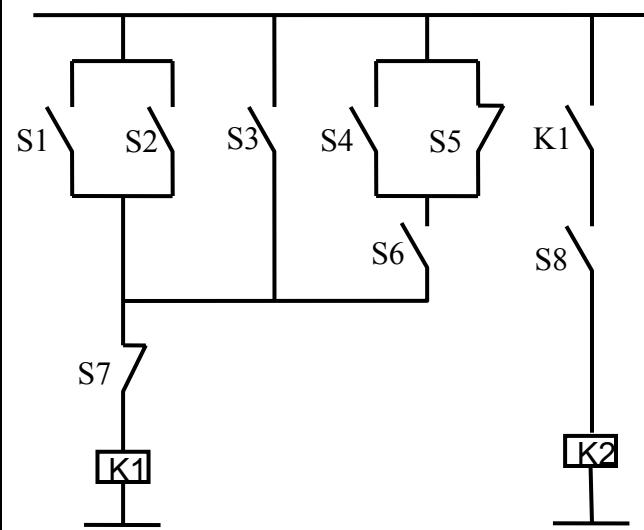

الشكل (4-21)

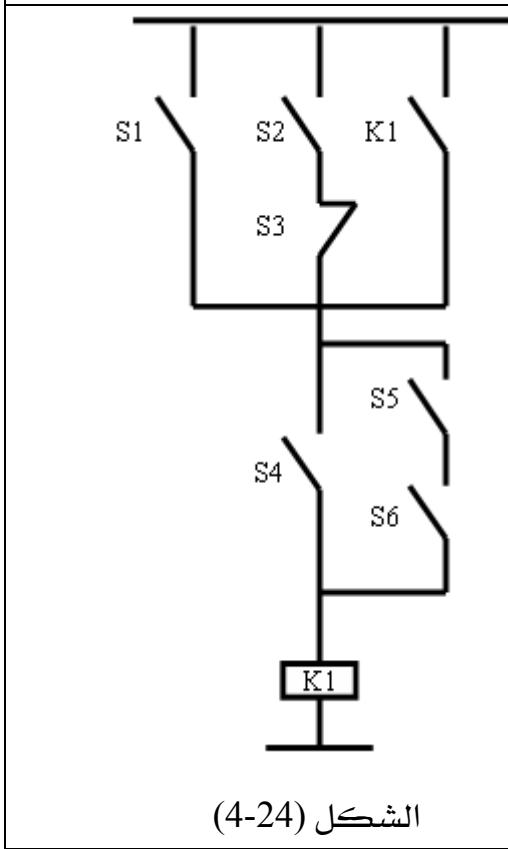


الشكل (4-24)

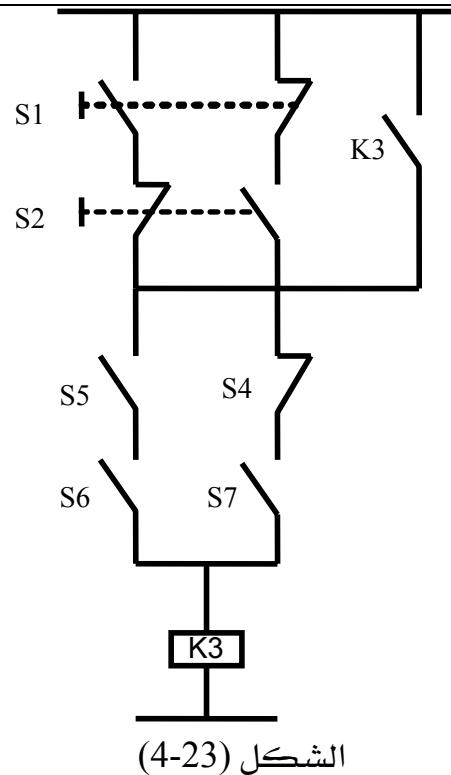


الشكل (4-23)

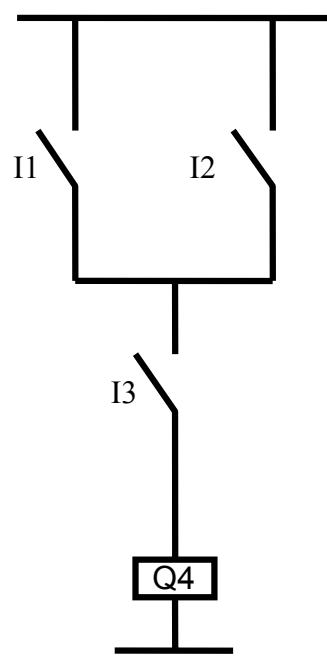
- ٢ - ارسم المخطط السلمي واكتب برنامج قائمة الإجراءات لكل من الأشكال الآتية:




الشكل (4-26)

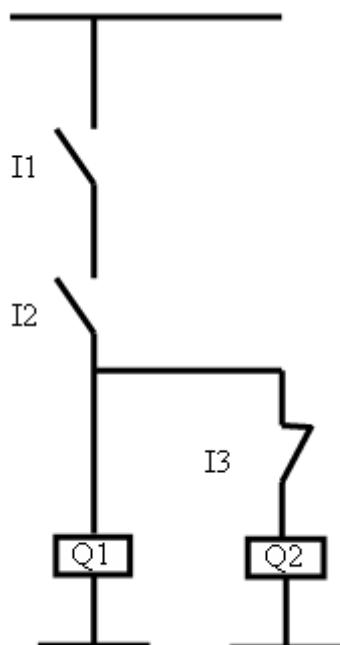

الشكل (4-25)

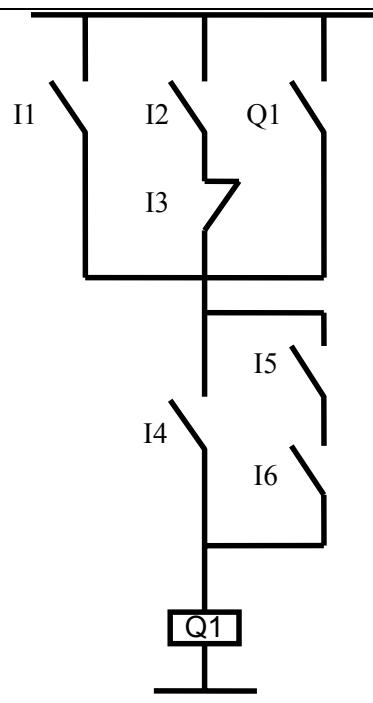

الشكل (4-28)

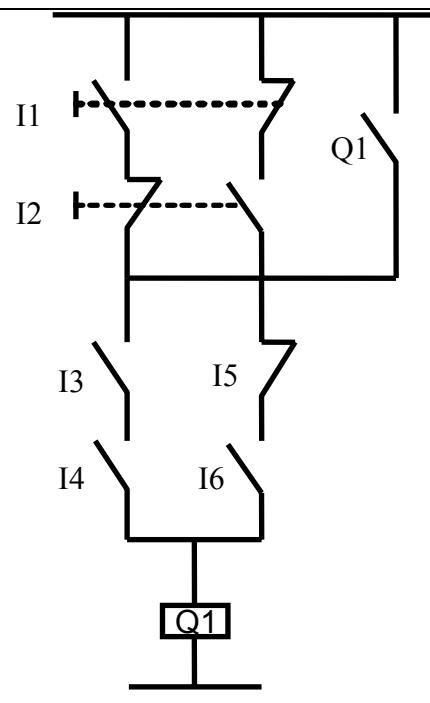

الشكل (4-27)