

تقنية التحكم المبرمج


تطبيقات عملية

الوحدة السادسة : تطبيقات عملية

في الباب السابقتناولنا الدوال الأساسية التي تستخدم في عمليات البرمجة بالإضافة إلى بعض الدوال المساعدة وفي هذا الباب سوف يتم شرح كيفية برمجة أهم عمليات التحكم في المحركات الحية ثلاثية الأوجه لما لها من انتشار كبير في الصناعة، وبعد شرح تلك العمليات الصناعية سوف يكون المتدرب قادرًا إن شاء الله على برمجة أي عملية من عمليات التحكم في الآلات الكهربائية بسهولة ويسر.

٦- ١ التحكم في تشغيل وإيقاف محرك حي ثلثي الأوجه :

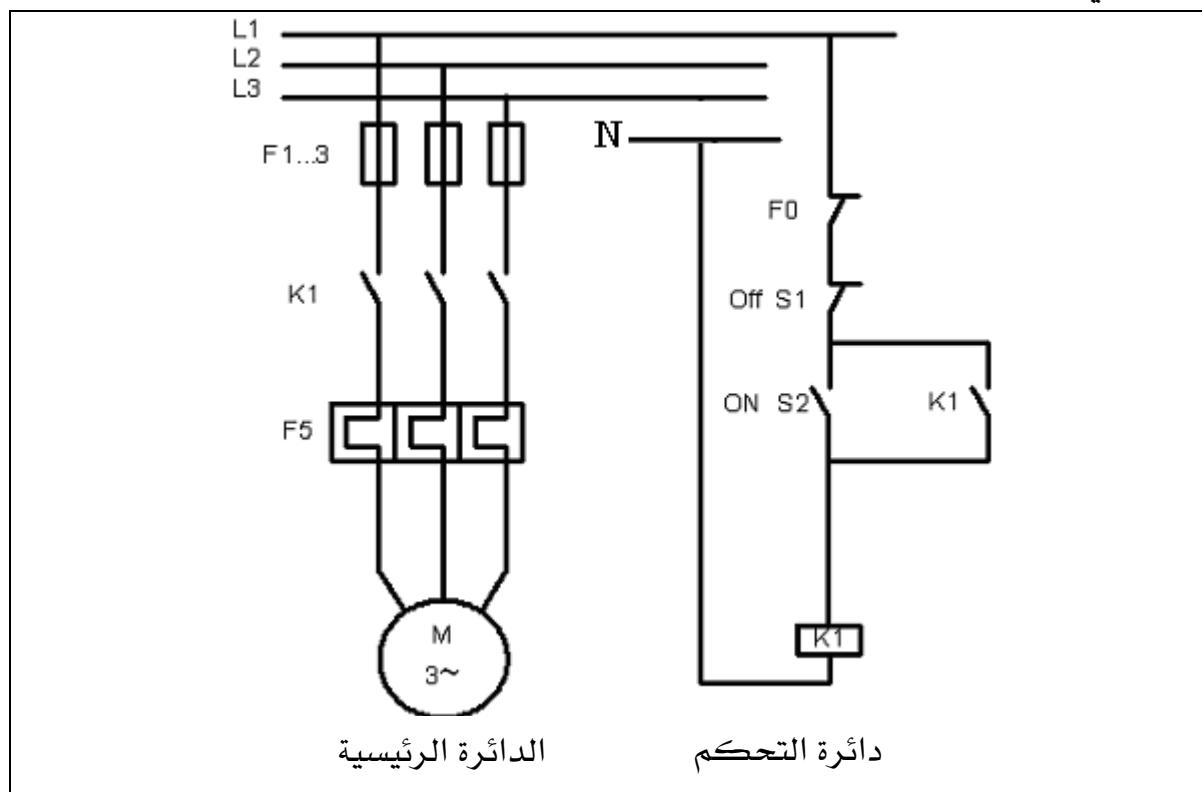الشكل (6-1) يبين الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم باللامسات لتشغيل وإيقاف المحرك الحي ثلاثي الأوجه، ومن هذه الدائرة يتضح أن تشغيل المحرك M يتم عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل S2 ويتم إيقاف المحرك عن طريق الضغط على مفتاح ضاغط لإيقاف S1 ، وكذلك يقوم المتمم (مفتاح التلامس) K1 بفصل وتوصيل المحرك مع منبع الجهد الكهربائي ويستخدم المتمم الحراري F لحماية المحرك ضد زيادة التيار .



الشكل (6-1)

دائرة التحكم والدائرة الرئيسية لتشغيل وإيقاف محرك حي ثلثي الأوجه

قائمة التخصيص :

هذه القائمة مهمة حيث تقوم باستبدال جميع الرموز الكهربائية المتداولة بالدائرة الكهربائية بالرموز والعناوين المستخدمة مع مداخل وخارج جهاز التحكم المبرمج كما هو موضح في الجدول التالي:

قائمة التخصيص	
الرمز المناظر في جهاز التحكم المبرمج	الرمز الكهربائي المستخدم
I 1	المتم الحراري F
I 2	مفتاح ضاغط الإيقاف S1
I 3	مفتاح ضاغط التشغيل S2
Q1	متم تشغيل المحرك K1 (contactor)

ملحوظة :


رغم أن أساسيات البرمجة واحدة في جميع أنواع أجهزة التحكم المبرمج إلا أن رموز وعناوين المداخل والخارج قد تختلف من نوع إلى آخر . وهذه الرموز والعناوين لا تخل بعملية البرمجة إلا أن جهاز التحكم المبرمج لا يتعرف على الرموز غير المعروفة لديه .

وفيما يلي جدول يوضح بعض الاختلافات بين الأنواع المختلفة لأجهزة التحكم المبرمج :

رموز وعناوين	أجهزة التحكم المبرمج ذات وحدات منفصلة (مدیولات)	أجهزة التحكم المبرمج المتكاملة
المدخل (S1, S2, S3,)	I 0.1 , I 0.2 IN 0.1, IN 0.2	I1, I2, I3 IN1, IN2, IN3
المخرج (K1, K2, K3,)	O3.1, O3.2, O3.3. Q3.1, Q3.2, Q3.3	O1, O2, O3 Q1, Q2, Q3
دالة التخزين	F 0.0, F 0.1 M0.0, M0.1	F1, F2, F3 M1, M2, M3


وعلى ذلك فيجب على المتدرب قبل بداية عمليات البرمجة التأكد من رموز وعناوين المداخل والخارج ودالة التخزين والمؤقتات الزمنية وما شابه في جهاز التحكم المبرمج .

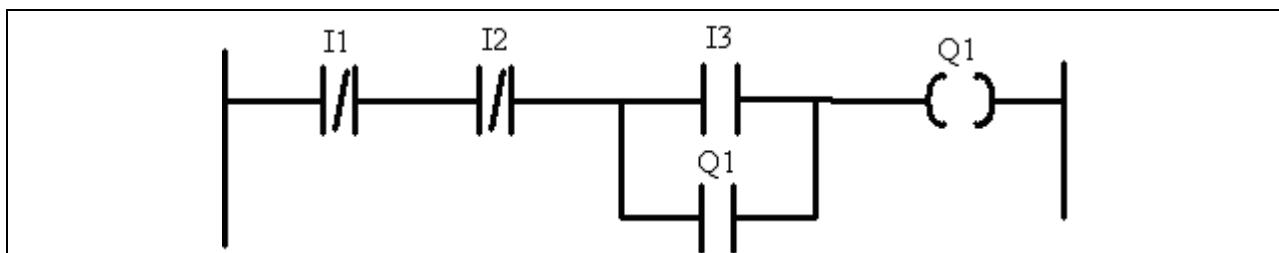الشكل (6-2) يعرض المخطط السلمي لكيفية تشغيل المحرك الحثي ثلاثي الأوجه باستخدام جهاز الحكم المنطقي المبرمج بينما يعرض الشكل (6-3) البرنامج نفسه بطريقة الخريطة الدالية .



الشكل (6-2)

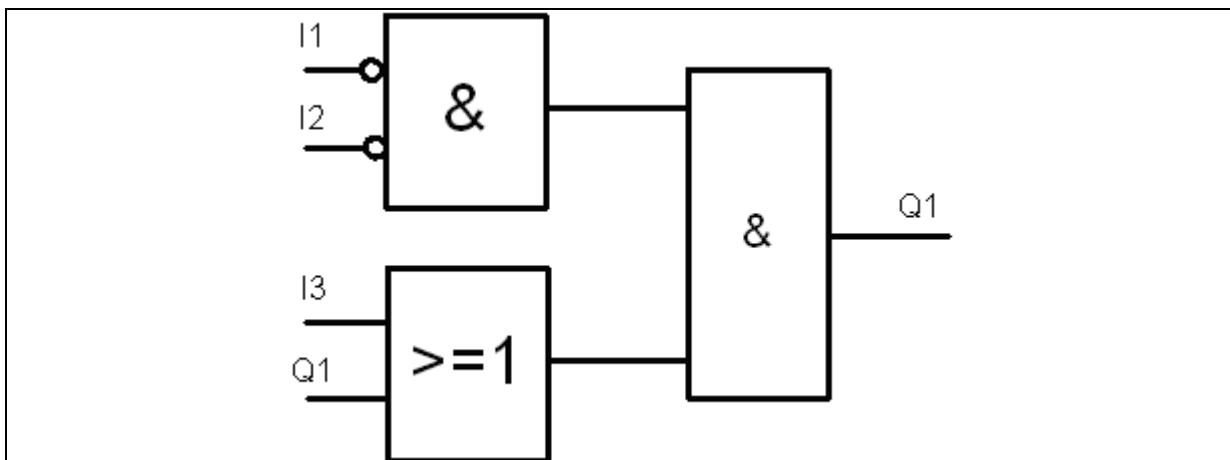المخطط السلمي لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه



الشكل (6-3)

الخريطة الدالية لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه

ويعرض الجدول (6-1) البرنامج بطريقة قائمة الإجراءات

AN	I1
AN	I2
A(
A	I3
O	Q1
)	
=	Q1
BE	


الجدول (6-1)

قائمة الإجراءات لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه

٦- ٢ تشغيل وإيقاف المحرك من مكائن مختلفين :

قد يستلزم الأمر تشغيل وإيقاف المحرك في مكائن مختلفين ولتحقيق ذلك يستخدم مفتاحين ضاغطين للتشغيل S3 وS4 ومفتاحين ضاغطين للإيقاف S1 وS2 .

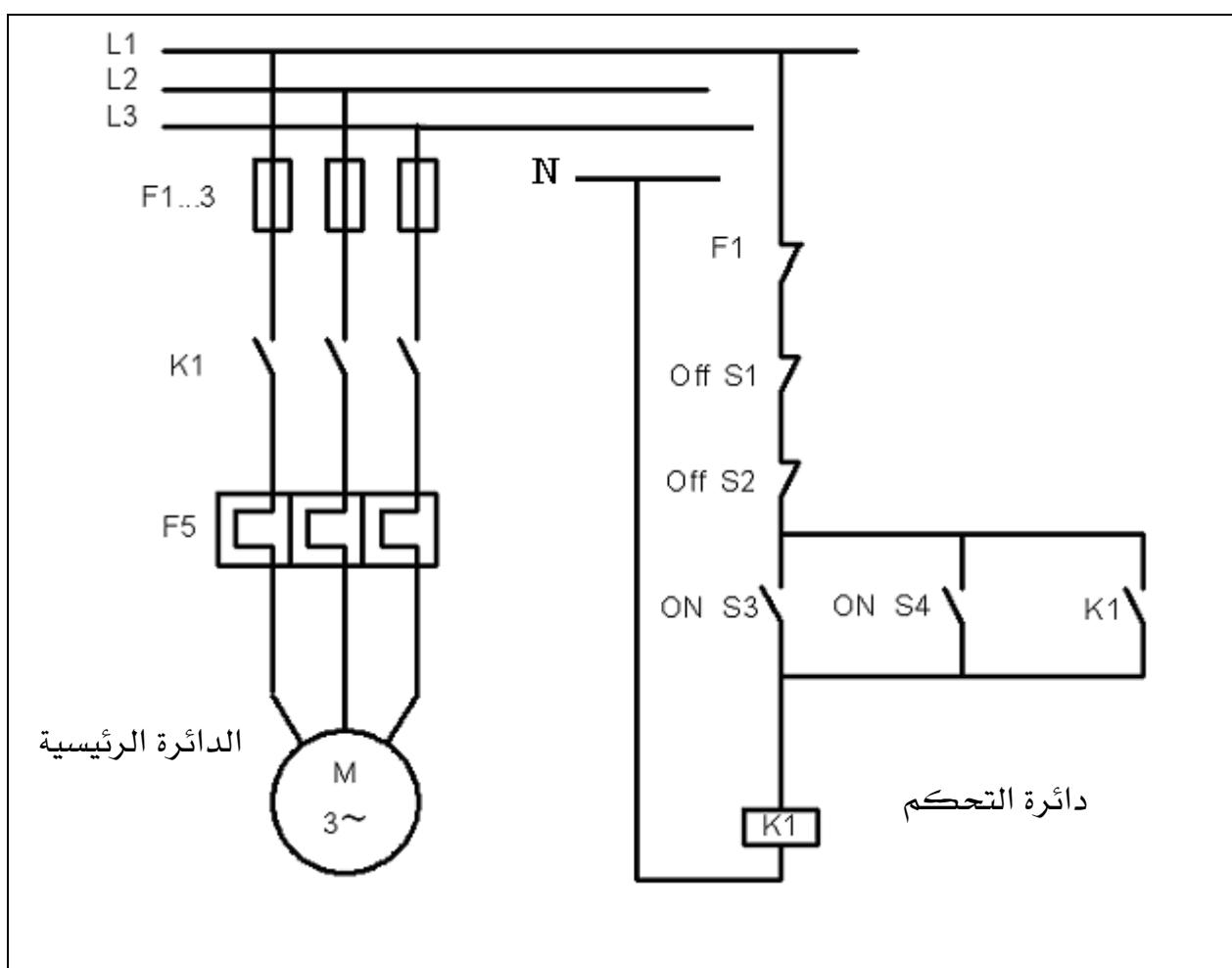
الشكل (6-4) يبين الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل وإيقاف المحرك من مكائن مختلفين، بينما يعرض الشكل (6-5) والشكل (6-6) المخطط السلمي (LAD) والخريطة الدالية (CSF) على الترتيب.



دائرة التحكم والدائرة الرئيسية لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه من مكائن مختلفين


قائمة التخصيص :

قائمة التخصيص	
الرمز الكهربائي المستخدم	الرمز المناظر في جهاز التحكم المبرمج
المتم الحراري F	I 1
المفتاح الضاغط للإيقاف الأول S1	I 2
المفتاح الضاغط للإيقاف الأول S2	I 3
المفتاح الضاغط للتشغيل الأول S3	I4
المفتاح الضاغط للتشغيل الثاني S4	I5
المتم لتشغيل المحرك (K1 (contactor	Q1

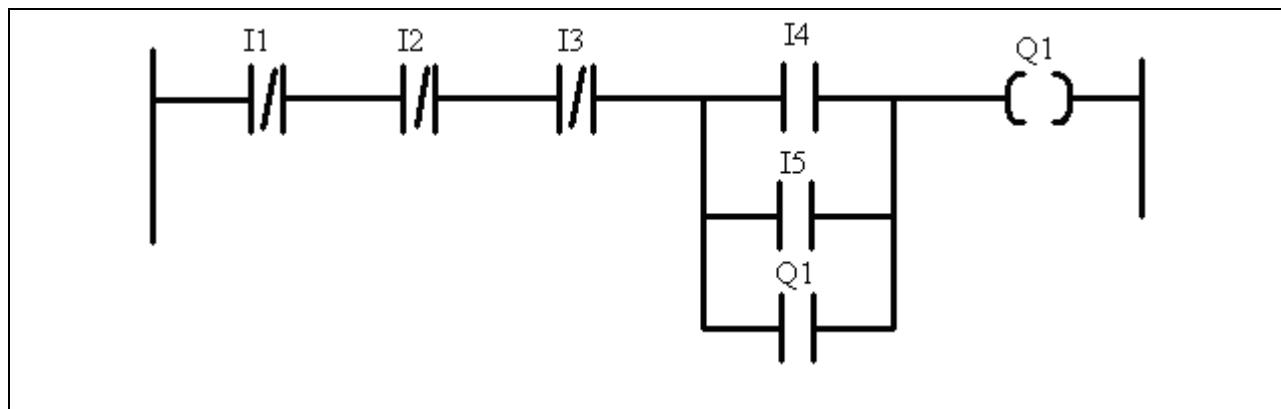

الشكل (6-5)

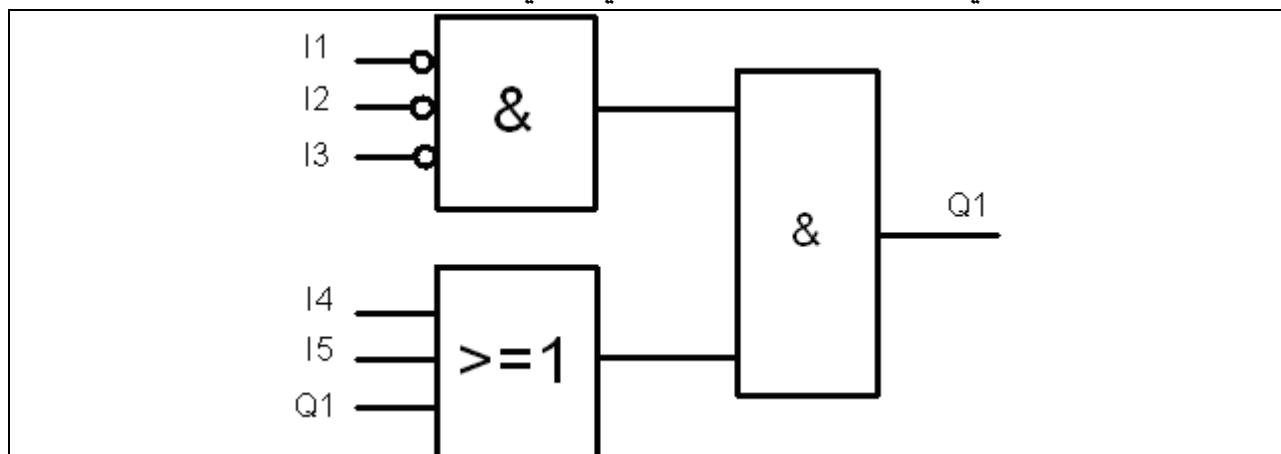المخطط السلمي لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه من مكانيين مختلفين



الشكل (6-6)

الخريطة الدالية لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه من مكانيين مختلفين

الجدول (6-2) يقدم قائمة الإجراءات (STL) لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه من مكانين مختلفين.

AN	I1
AN	I2
AN	I3
A(
A	I4
O	I5
O	Q1
)	
=	Q1
BE	

الجدول (6-2)

قائمة الإجراءات لتشغيل وإيقاف محرك حتى ثلاثي الأوجه من مكانين مختلفين

٦ - ٢ عكس حركة المotor ثلاثي الأوجه :

يتم عكس حركة المotor ثلاثي الأوجه عن طريق تبديل أي طرفين من أطرافه الثلاثة الموصولة بالمنبع الكهربائي، ويستفاد من المتممات في تنفيذ ذلك، وتوجد طريقتان مختلفتان لعكس حركة المmotor ثلاثي الأوجه وهما :


- ١ - عكس حركة المmotor بتوقف (عكس حركة بطيء)
- ٢ - عكس حركة المmotor بدون توقف (عكس حركة سريع)

٦ - ٣ عكس حركة المmotor بتوقف :

الشكل (6-7) يبين الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لعكس حركة المmotor ثلاثي الأوجه بتوقف، في هذا الشكل يتضح أنه :

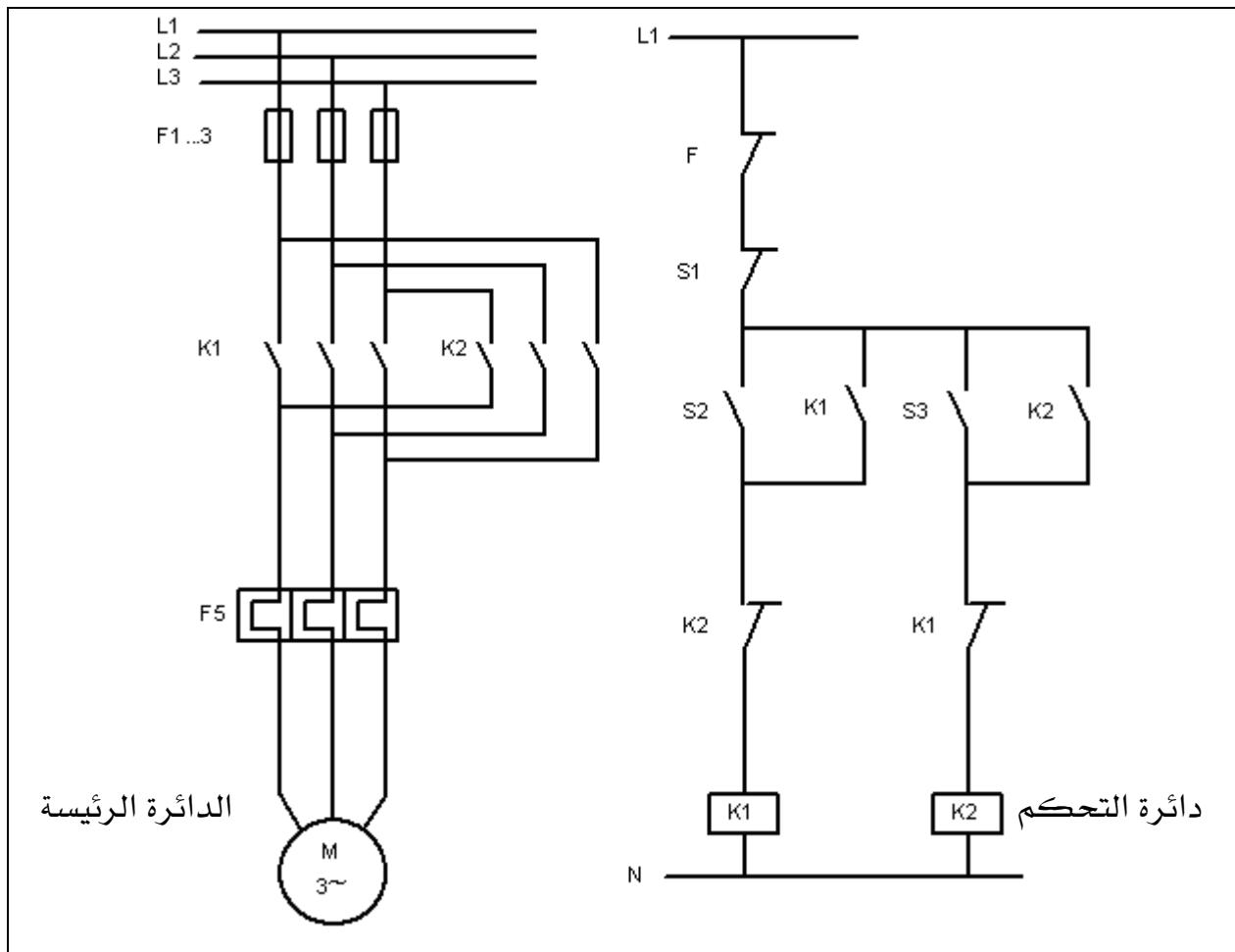١. عند الضغط على الضاغط S2 تكتمل دائرة متعم التشغيل K1 ويدور المmotor جهة اليمين .
٢. عند الضغط على الضاغط S1 ينقطع مسار التيار ويتوقف المmotor في الحال .
٣. عند الضغط على الضاغط S3 يكتمل مسار التيار بالمتعم K2 ويدور المmotor جهة اليسار .

يعرض الشكل (6-8) والشكل (6-9) المخطط السلمي (LAD) والخريطة الدالية (CSF) على الترتيب.




الشكل (6-7)

دائرة التحكم والدائرة الرئيسية لعكس حركة محرك حتى ثلاثي الأوجه يتوقف


قائمة التخصيص :

قائمة التخصيص	
الرمز الكهربائي المستخدم	الرمز المناظر بجهاز التحكم المبرمج
المتمن الحراري F	I1
المفتاح الضاغط لـ إيقاف S1	I2
المفتاح الضاغط للتشغيل في الاتجاه الأمامي S2	I3
المفتاح الضاغط للتشغيل في الاتجاه الخلفي S3	I4
المتمن تشغيل المحرك في الاتجاه الأمامي K1	Q1
المتمن لتشغيل المحرك في الاتجاه الخلفي K2	Q2

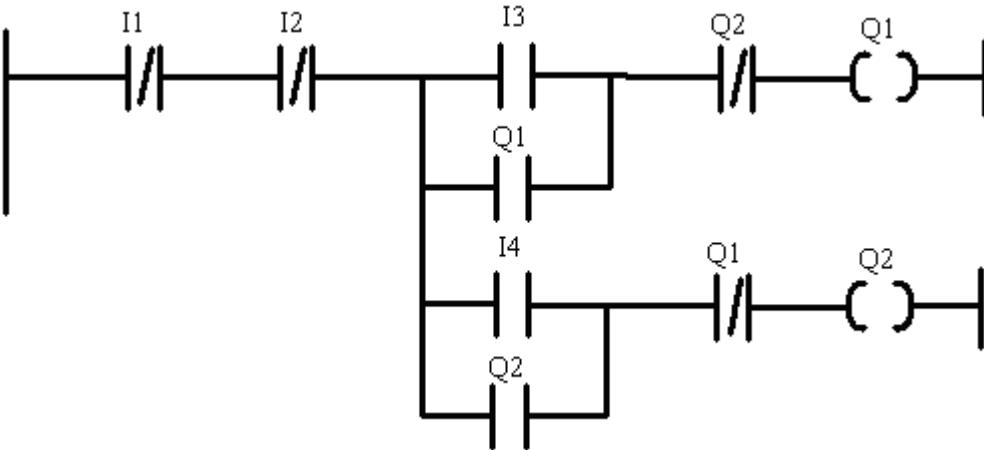

الشكل (6-8)

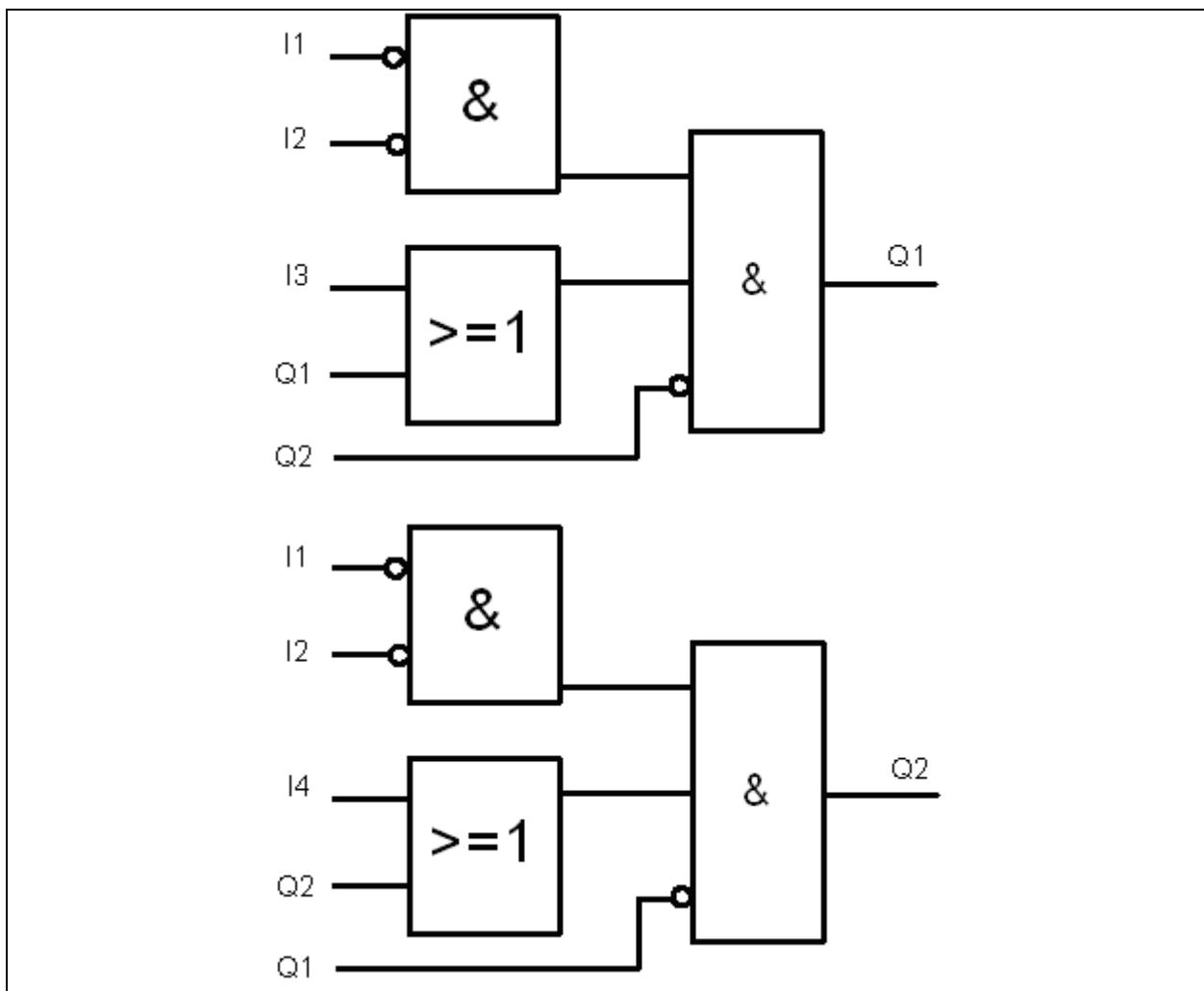المخطط السلمي لعكس حركة محرك حتى ثلاثي الأوجه يتوقف



شكل (6-9)

الخريطة الدالية لعكس حركة محرك حتى ثلاثي الأوجه يتوقف

جدول (6-3) يقدم قائمة الإجراءات (STL) لعكس حركة محرك حتى ثلاثي الأوجه يتوقف.

AN	I1
AN	I2
A(
A	I3
O	Q1
)	
AN	Q2
=	Q1
AN	I1
AN	I2
A(
A	I4
O	Q2
)	
AN	Q1
=	Q2
BE	

جدول (6-3)


قائمة الإجراءات لعكس حركة محرك حتى ثلاثي الأوجه يتوقف

٦ - ٢ - ٢ عكس حركة المحرك بدون توقف:

الشكل (6-10) يبين الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لعكس حركة محرك ثلاثي الأوجه بدون توقف، ويلاحظ أن الشكل (6-10) هو نفس الشكل (6-7) عدا أن الضاغطين S2 و S3 لكل منهما ريشة إضافية مغلقة عادة NC ويستفاد من هاتين الريشتين المغلقتين في عكس دوران المحرك بدون توقف فعند الضغط على ضاغط التشغيل في الاتجاه الأمامي S2 فإن مسار تيار المتمم K1 يكتمل ويدور المحرك جهة اليمين وعند الضغط على ضاغط التشغيل في الاتجاه العكسي S3 فإن نقط التلامس المغلقة لهذا

الضاغط سوف تصبح مفتوحة وبالتالي ينقطع التيار عن المتمم K1 فيتوقف المحرك ولكن في نفس اللحظة يكتمل مسار المتمم K2 فيدور المحرك جهة اليسار.

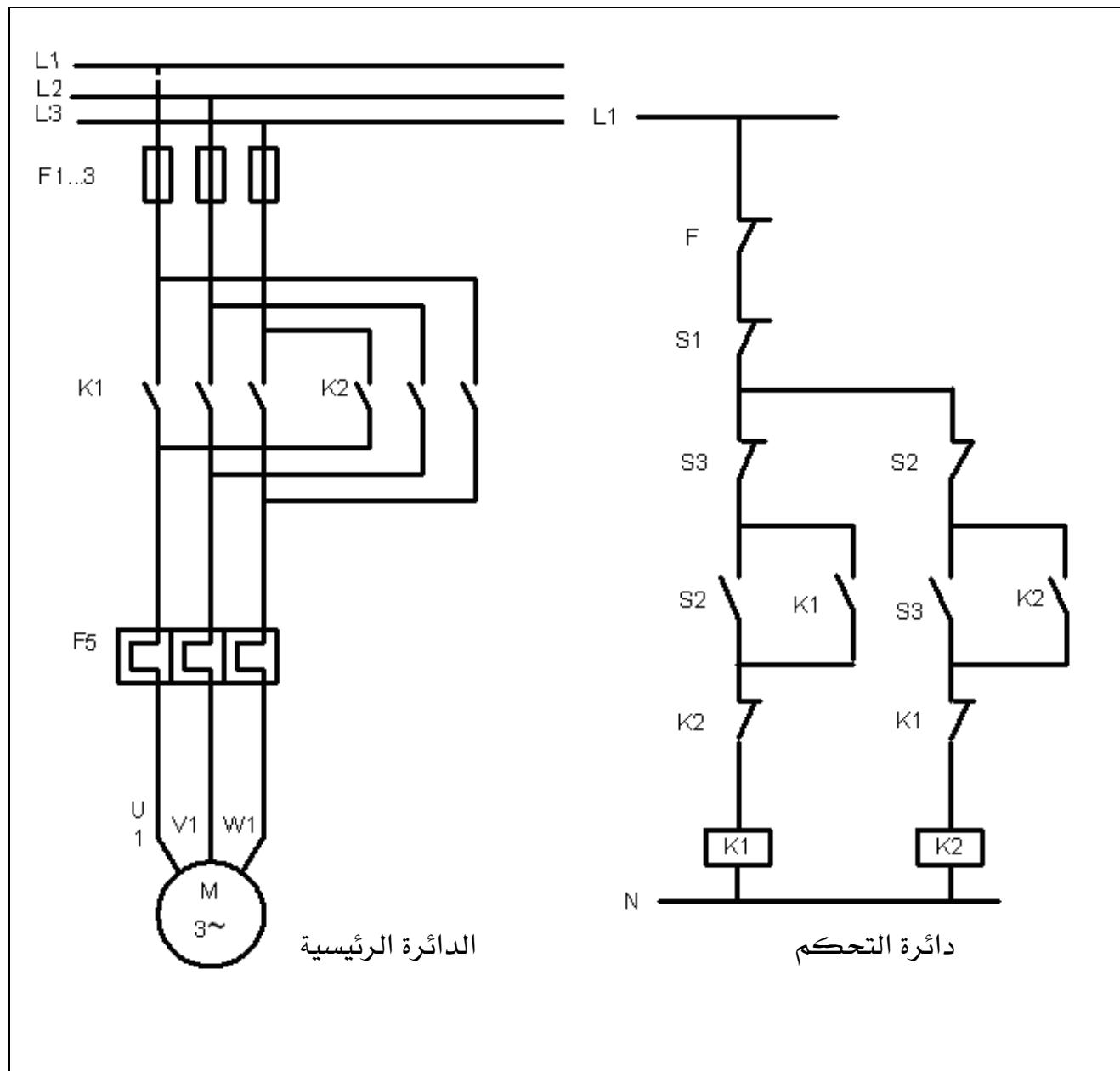يعرض الشكل (6-11) والشكل (6-12) المخطط السلمي (LAD) والخريطة الدالية (CSF) على الترتيب.




الشكل (6-10)

دائرة التحكم والدائرة الرئيسية لعكس حركة محرك حثي ثلاثي الأوجه بدون توقف


قائمة التخصيص :

قائمة التخصيص	
الرمز الكهربائي المستخدم	الرمز المناظر بجهاز التحكم المبرمج
المتم الحراري F	I1
المفتاح الضاغط للإيقاف S1	I2
المفتاح الضاغط للتشغيل في الاتجاه الأمامي S2	I3
المفتاح الضاغط للتشغيل في الاتجاه الخلفي S3	I4
المتم لتشغيل المحرك في الاتجاه الأمامي K1	Q1
المتم لتشغيل المحرك في الاتجاه الخلفي K2	Q2

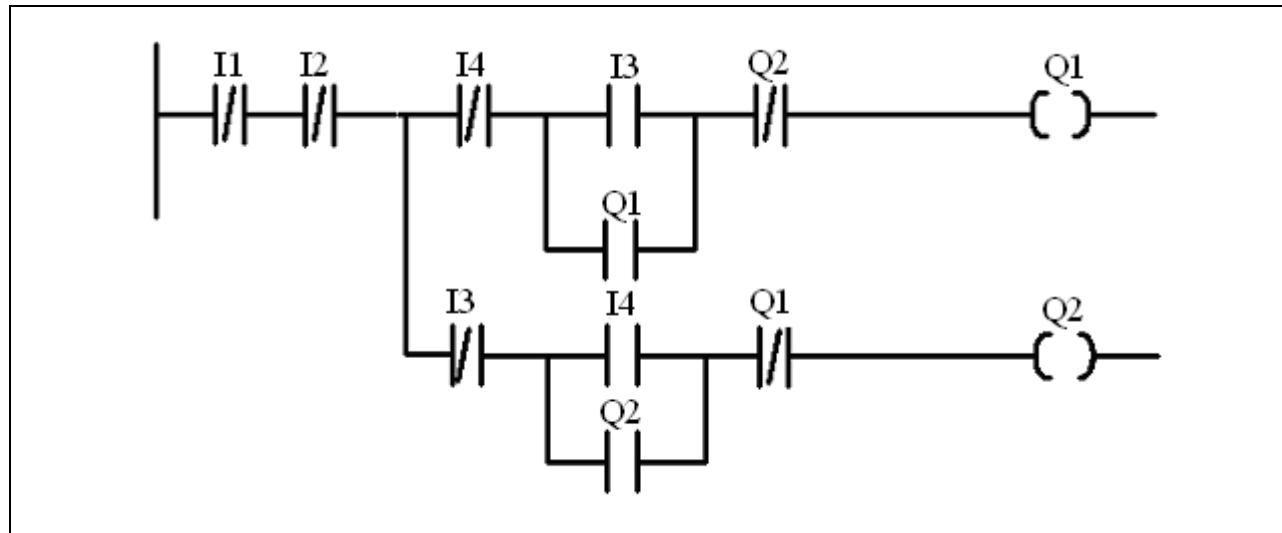

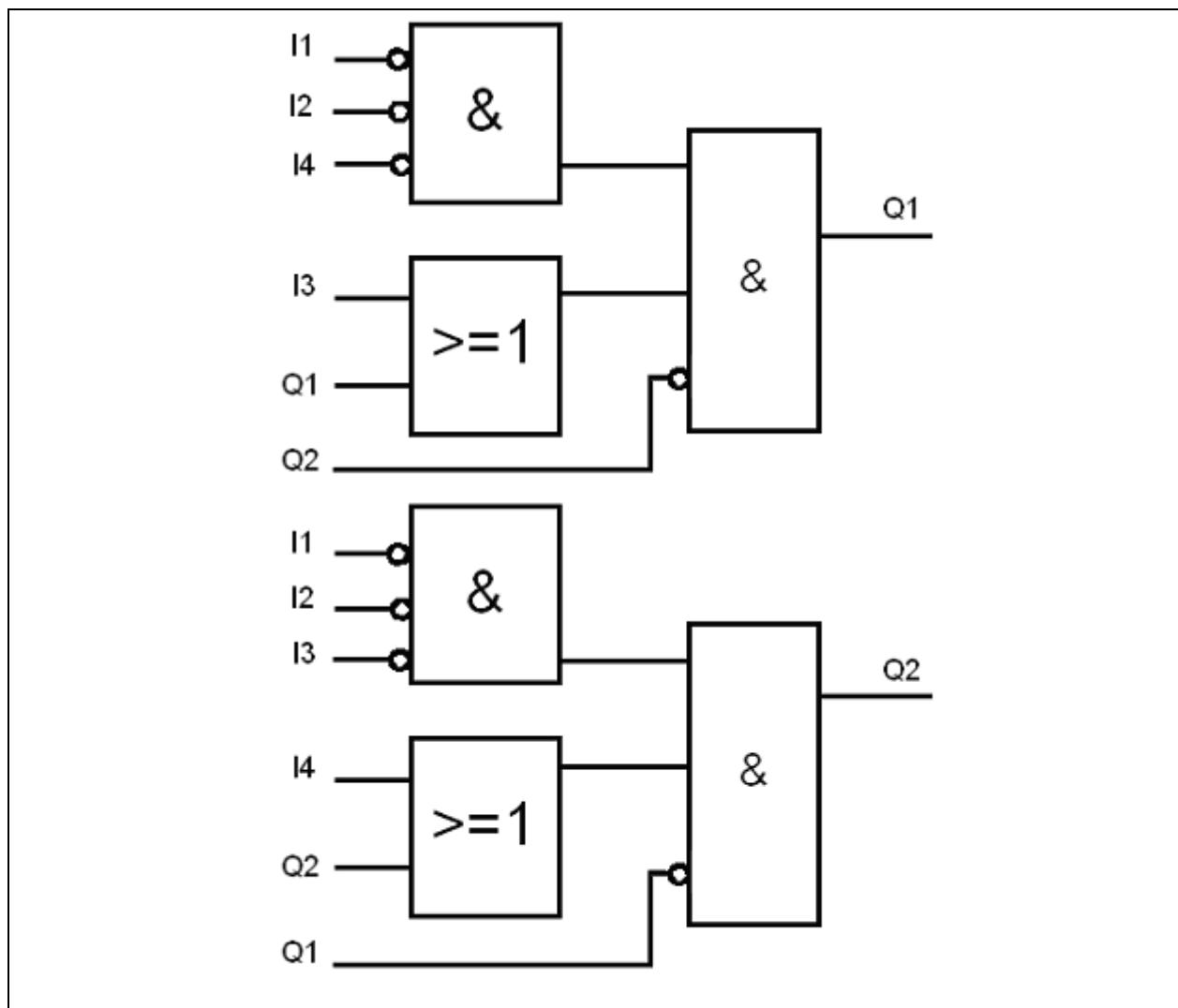(6-11) الشكل

المخطط السلمي لعكس حركة محرك حي ثلثي الأوجه بدون توقف



(6-12) الشكل

الخريطة الدالية لعكس حركة محرك حي ثلاثي الأوجه بدون توقف

جدول (4-6) يقدم قائمة الإجراءات (STL) لعكس حركة محرك حشى ثلاثي الأوجه بدون توقف.

AN	I1
AN	I2
AN	I4
A(
A	I3
O	Q1
)	
AN	Q2
=	Q1
AN	I1
AN	I2
AN	I3
A(
A	I4
O	Q2
)	
AN	Q1
=	Q2
BE	

الجدول (4-6)

قائمة الإجراءات لعكس حركة محرك حشى ثلاثي الأوجه بدون توقف


٦ - ٣ تشغيل محرك ثلاثي الأوجه ذي حلقات انزلاق باستخدام ملفات البدء :

المحركات ثلاثية الأوجه ذات الحلقات بالانزلاق تبدأ حركتها بتوصيل مجموعة من مقاومات البدء مع العضو الدوار ثم تفصل المقاومات تدريجياً حتى تخرج تماماً من الدائرة وذلك عند وصول السرعة إلى ٨٠٪ من السرعة المقننة للمحرك.

الشكل (13-6) يبين الدائرة الرئيسية لمحرك ثلاثي الأوجه ببدأ حركته بمقاييس بدء مع العضو الدوار، بينما يعرض الشكل (14-6) دائرة التحكم.


من هذا الشكل يتضح أنه بالضغط على المفتاح الضاغط S2 يكتمل مسار المتمم K1 فيبدأ المحرك حركته في ظل وجود المقاومات R1 ، R2 المتصلة على التوالي مع ملفات العضو الدوار مما يساعد على تقليل تيار البدء، وفي نفس اللحظة يكتمل مسار المؤقت الزمني T1 بعد مرور الزمن المعاير عليه المؤقت T1 ويكتمل مسار المتمم M3 فتخرج المقاومة R2 من دائرة العضو الدوار .

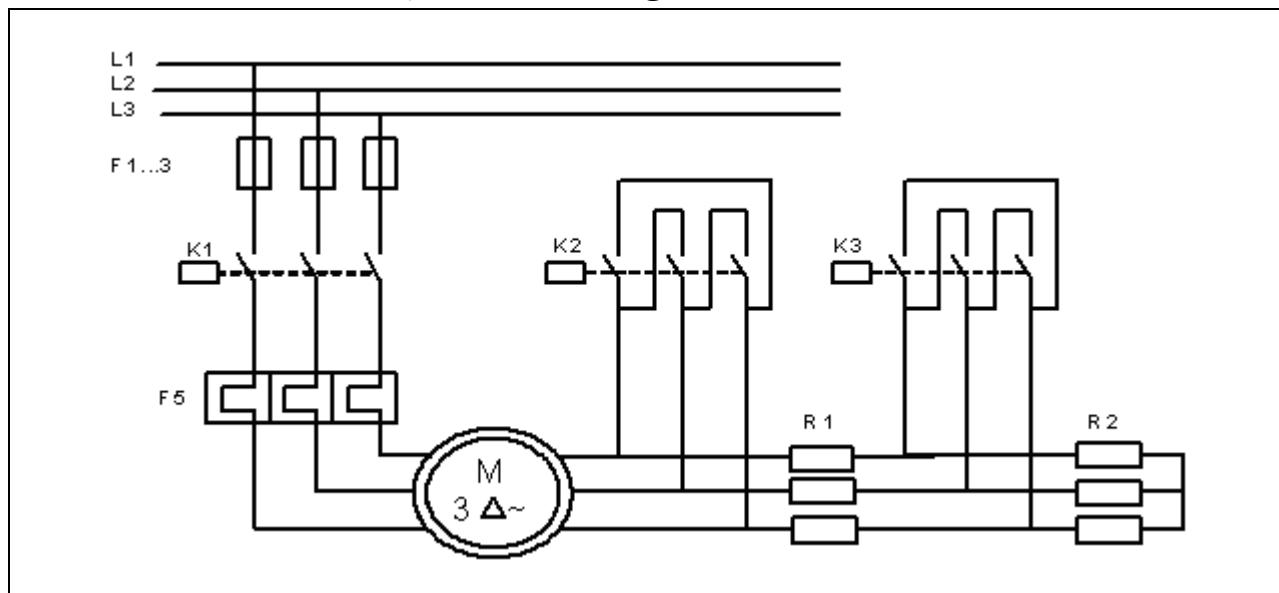أيضاً يقوم المؤقت T1 بتشغيل المتمم M3 فيكتمل مسار التيار بالمؤقت الزمني T2 وبعد انتهاء الزمن المعاير عليه المؤقت يكتمل مسار المتمم M2 فتخرج المقاومة R1 من دائرة العضو الدوار ، وبالتالي تقصر ملفات العضو الدوار على نفسها وفي نفس اللحظة تفتح نقط التلامس المغلقة الخاصة بالمتمم M2 فينقطع مسار التيار عن محل من T1 , K3 ، T2 ويقى الوضع كما هو حتى يتم إيقاف المحرك .



الشكل (6-13)

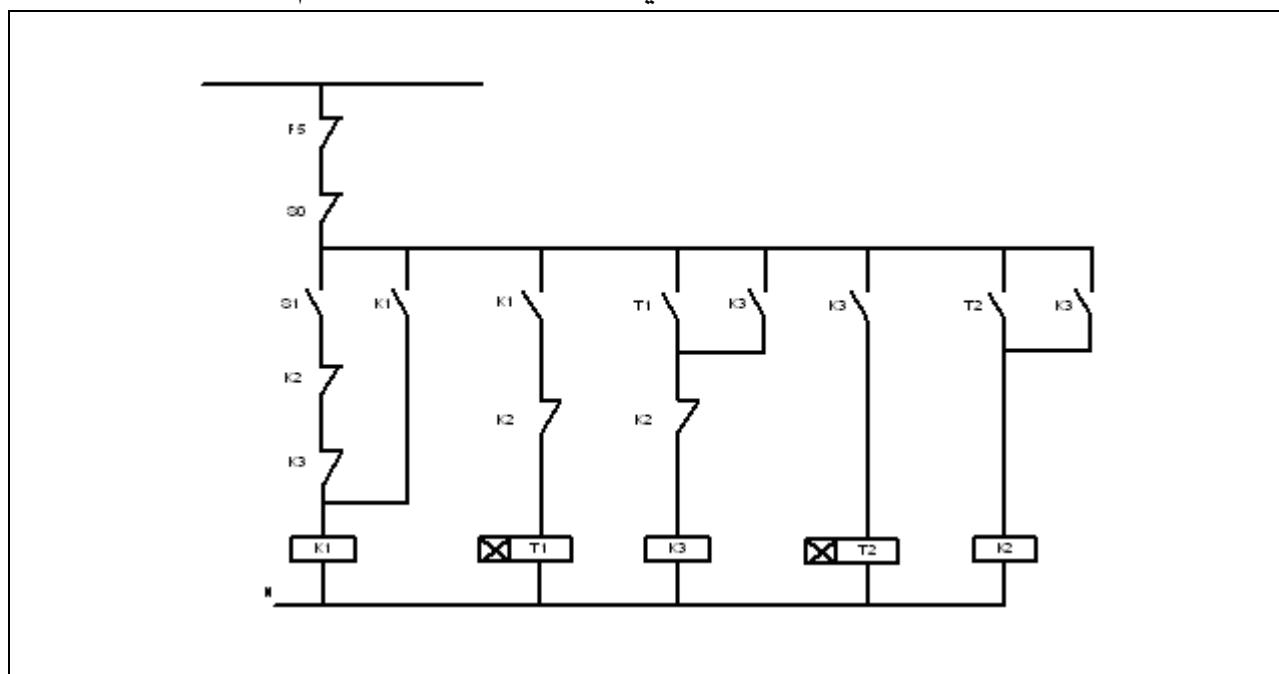الدائرة الرئيسية لـ**كيفية بدء** محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء




الشكل (6-14)

دائرة التحكم لـ**كيفية بدء** محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء

يعرض الشكل (6-15) المخطط السلمي (LAD) لعملية بدء محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء.

قائمة التخصيص :

قائمة التخصيص	
الرمز الكهربائي المستخدم	الرمز المناظر في جهاز التحكم المبرمج
F المتم الحراري	I1
S1 المفتاح الضاغط للإيقاف	I2
S2 المفتاح الضاغط للتشغيل	I3
K1 المتم لتشغيل المحرك	Q1
K1 (R1) المتم لفصل المقاومة	Q1
K2 (R2) المتم لفصل المقاومة	Q2
T1, T2 المزمنات	T1, T2

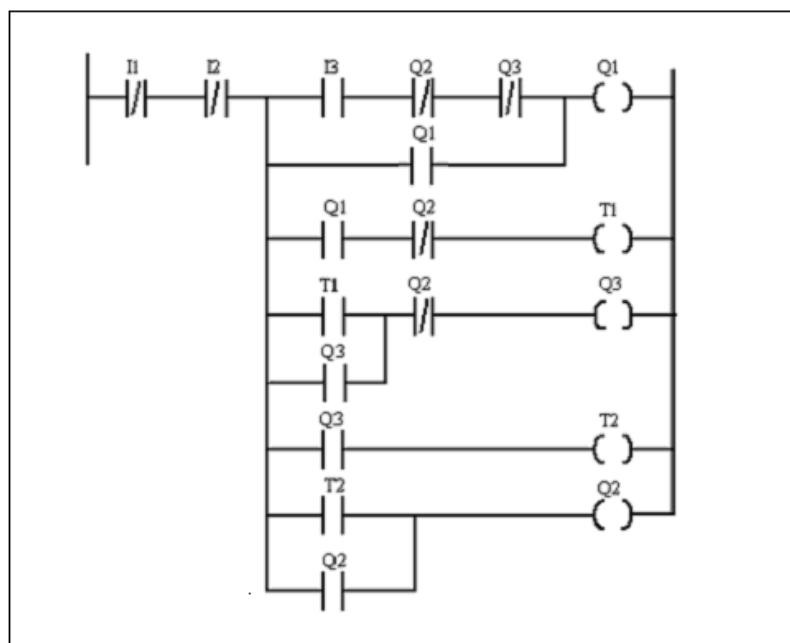

الشكل (6-15)

المخطط السلمي لعملية بدء محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء

الجدول (6-5) يقدم قائمة الإجراءات (STL) لعملية بدء محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء.

AN	I1
AN	I2
=	M1
A(
A (
A	I3
AN	Q2
AN	Q3
)	
O	Q1
=	Q1
A	M1
A	Q1
AN	Q2
=	T1(50)
A	M1
A(
A	T1
O	Q3
)	
AN	Q2
=	Q3
A	M1
A	Q3
=	T2(50)
A	M1
A(
A	T2
O	Q2
)	
=	Q2
BE	

الجدول (6-5)

قائمة الإجراءات لبدء محرك ذي حلقات الانزلاق باستخدام مقاومات البدء

٦ - ٤ تشغيل المحرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا:

يستخدم مفتاح نجمة / دلتا لبدء حركة المحرك ثلاثي الأوجه حيث يبدأ المحرك بتوصيل ملفاته على شكل نجمة حتى يقل تيار البدء إلى الثلث فيما لو كان البدء مباشراً

الشكل (6-16) يبين الدائرة الرئيسية بينما يعرض الشكل (17-6) دائرة التحكم لتشغيل المحرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا .


في هذا الشكل يتضح أنه :

١. بالضغط على المفتاح الضاغط S2 يكتمل مسار المتمم K3 وفي نفس الوقت :

- يكمل مسار المؤقت الزمني T1


- يغلق الفرع الثالث ليفعل المتمم K1 موصلًا المحرك نجمة

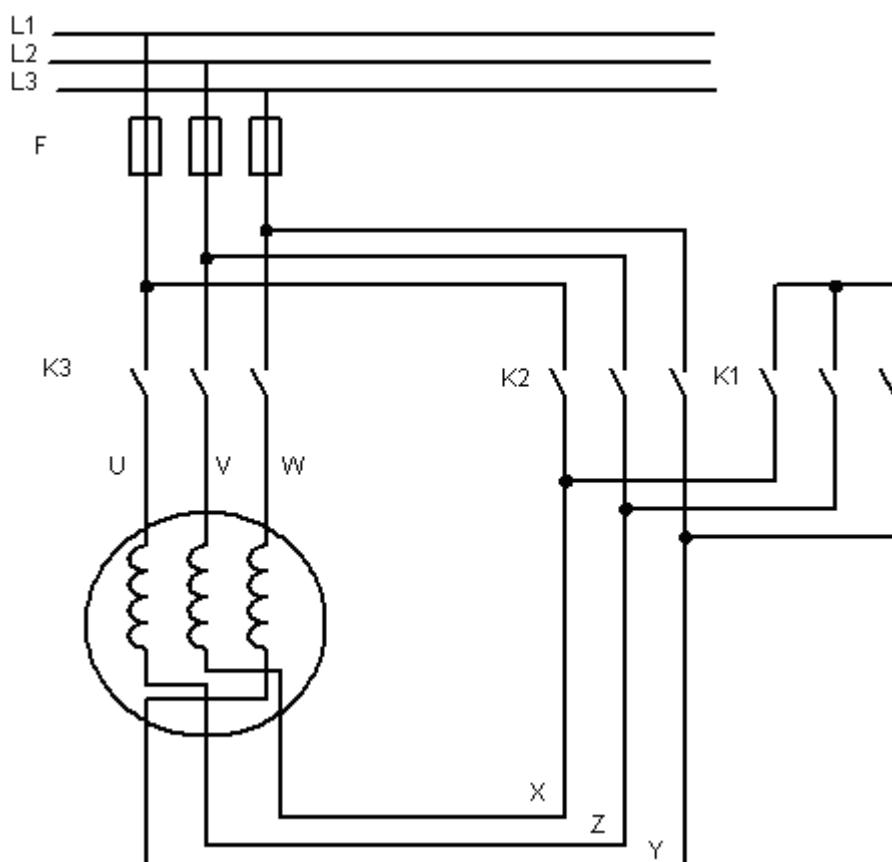٢. بعد مرور الزمن المعاير عليه المؤقت T1 يكتمل المسار بالتمم K2 موصلًا المحرك توصيلية دلتا ويظل كذلك حتى يتم إيقاف المحرك .



الشكل (6-16)

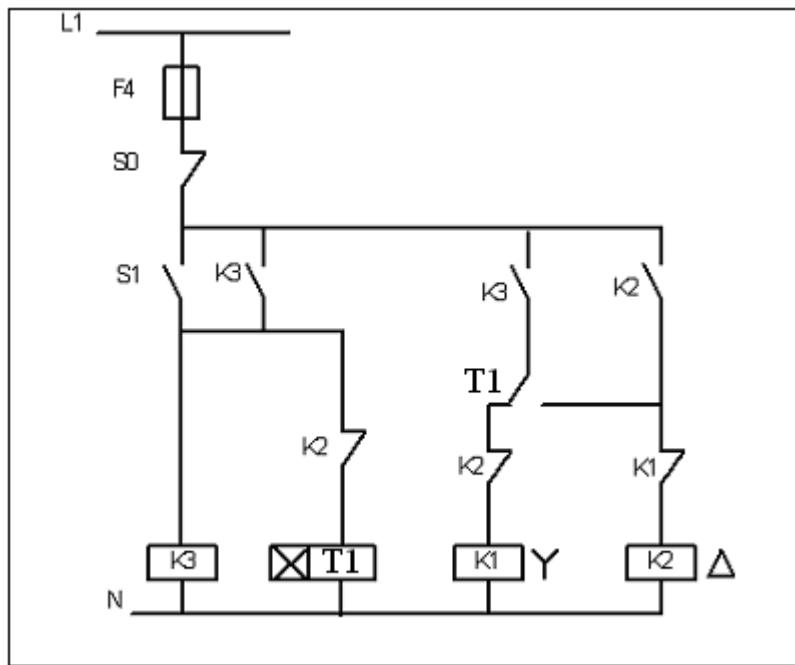الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا




(6-17) الشكل

دائرة التحكم لتشغيل المحرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا

يعرض الشكل (6-17) المخطط السلمي (LAD) بينما يقدم الجدول (6-6) قائمة الإجراءات .(STL)

قائمة التخصيص :

قائمة التخصيص	
الرمز المناظر في جهاز التحكم المبرمج	الرمز المستخدم
I1	F4 المتمم الحراري
I2	S0 المفتاح الضاغط للايقاف
I3	S1 المفتاح الضاغط للتشغيل
Q1	K1 المتمم لتشغيل المحرك نجمة
Q2	K2 المتمم لتشغيل المحرك دلتا
Q3	K3 المتمم لتوصيل المحرك
T1	المزن T1

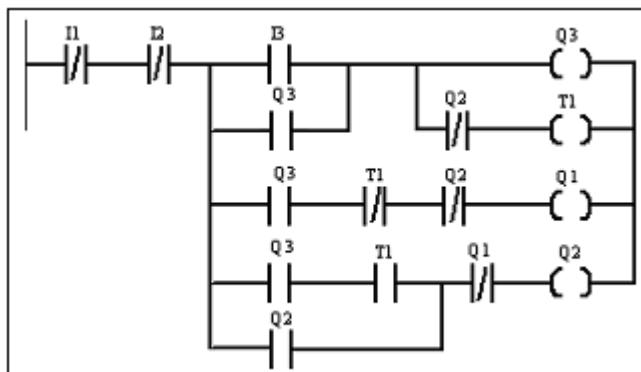

(6-17) الشكل

المخطط السلمي لتشغيل المحرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا

AN	I1
AN	I2
=	M1
A	I3
O	Q1
=	M2
A	M1
A	M2
=	Q3
A	M1
A	M2
AN	Q2
A	M1
=	T1(50)
A	Q3
AN	T1
AN	Q2
=	Q1
A	Q2
O(
A	Q3
A	T1
)	
=	M3
A	M1
A	M3
AN	Q1
=	Q2
BE	

جدول (6-6) قائمة الإجراءات لتشغيل محرك ثلاثي الأوجه باستخدام مفتاح نجمة / دلتا