

تقنية التحكم المبرمج (عملي)

**التحكم في سرعة المحرك الحثي ذي العضو الدائر الملفوف
باستخدام مقاومات البدء**

الجذارة: استخدام الحاسوب الآلي في كتابة برنامج للتحكم في سرعة المحرك الحثي ثلاثي الأوجه ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.

الأهداف:

- ١- أن يعرف المتدرب الهدف من المحرك الحثي الثلاثي الأوجه ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.
- ٢- أن يرسم المتدرب دائرة الرئسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي الثلاثي الأوجه ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.
- ٣- أن يحول المتدرب دائرة التحكم من مخطط مسار التيار إلى دائرة (PLC) بالطرق الثلاثة.
 - ثـ- المخطط السُّلْمِي (LAD).
 - جـ- البوابات المنطقية (FBD).
 - حـ- قائمة الإجراءات (STL).

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بإذن الله بنسبة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب: ساعتان.

الوسائل المساعدة:

- مختبر التحكم المنطقي المبرمج.
- حاسب آلي.
- جهاز عرض (داتا شو).
- سبورة.
- كراسة الطالب.
- قلم.

متطلبات الجذارة:

- آلات التيار المتردد.
- ورشة التحكم في المحركات الثلاثية الأوجه.

الفصل الأول:

الهدف من تشغيل المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.

الفصل الثاني:

الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.

الفصل الثالث:

تحويل دائرة التحكم إلى:

١- دائرة (LAD) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والمزمنات.

٢- دائرة (FBD) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والمزمنات.

٣- دائرة (STL) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والمزمنات.

الوحدة الرابعة

التحكم في سرعة المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل

الفصل الأول

الهدف من تشغيل المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.

من المعلوم أن المحركات في بداية التشغيل تسحب تياراً عالياً يكون من ثلاثة إلى أربعة أضعاف التيار الإسمى للmotor.


مثال:

محرك رافعة تياره الإسمى (100A). فيكون تيار البدء من (400 – 600 A) وهذا التيار عالٍ خاصةً إذا كان المحرك محملاً بالحمل الكامل.

ومن طرق بدء الحركة للمحركات ذات العضو الدائري الملفوف، توصيل مجموعة من المقاومات على التوالي لتخفيض تيار البدء. وبعد البدء يتم تحرير مجموعة المقاومات بالتدريج، حتى يتم إخراج المقاومات بالكلية ويعمل المحرك بالشكل الطبيعي.

الفصل الثاني

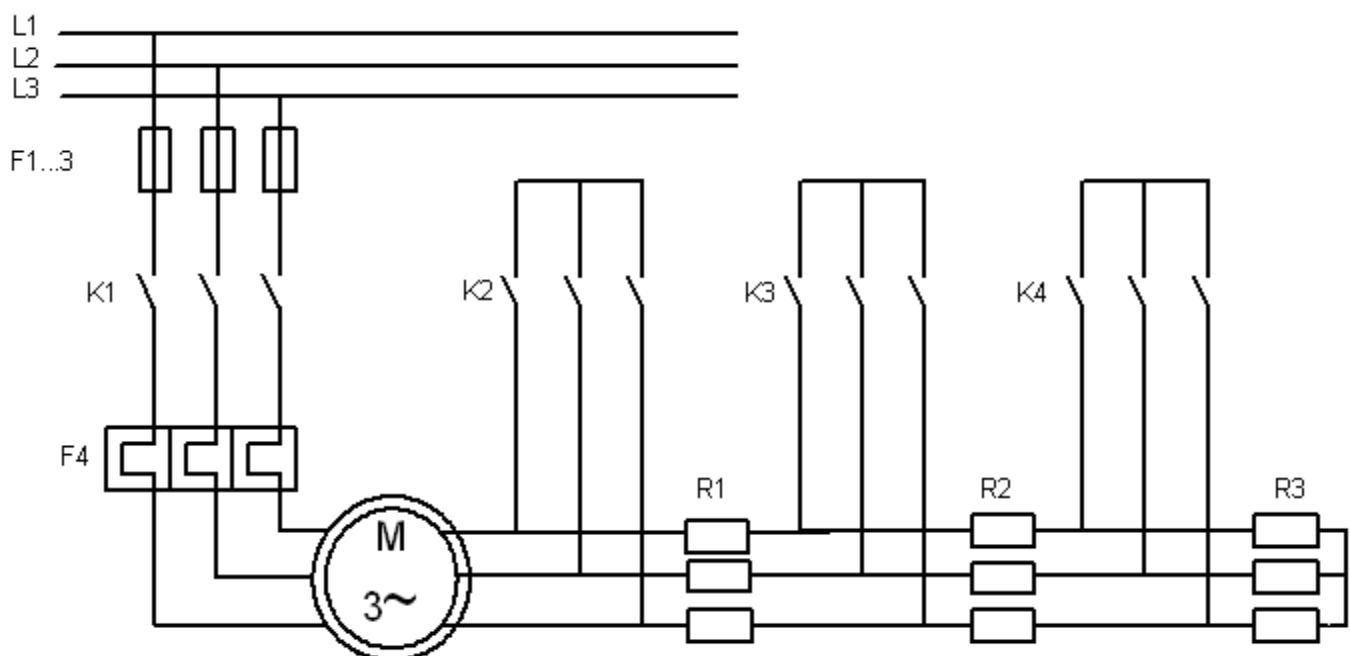
أولاً : الدائرة الرئيسية لتشغيل المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.
كما في الشكل (١ - ٤)



الشكل (١ - ٤)

ثانياً: دائرة التحكم لتشغيل المحرك الحثي ذي العضو الدائري الملفوف باستخدام مقاومات البدء المتعددة المراحل.

كما في الشكل (٢ - ٤)

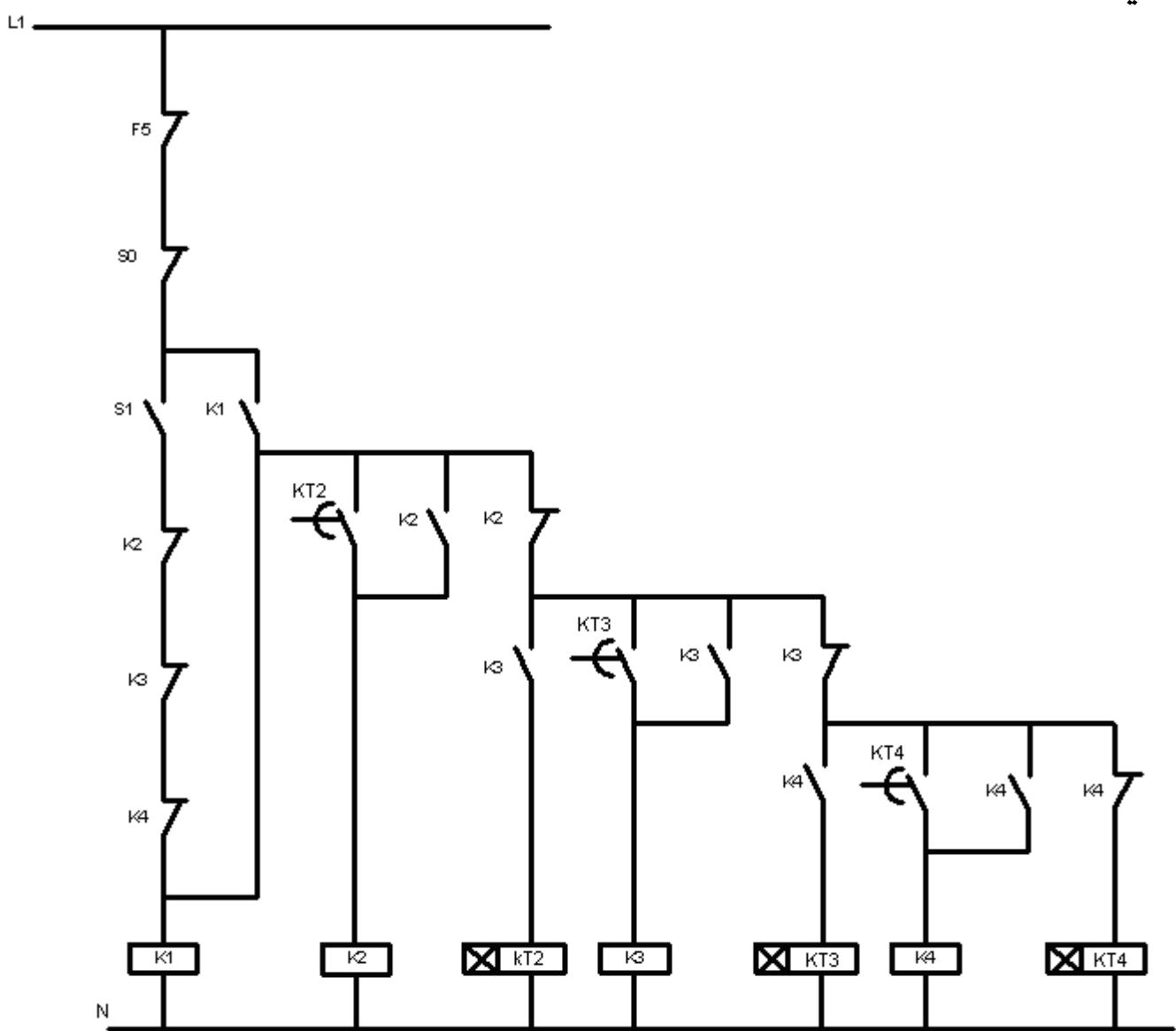

الشكل (٢ - ٤)

من الشكل (١ - ٤) نجد أن

نقاط الدخول والخرج	الوصف	الترميز في (PLC)
F4	القاطع الحراري المغناطيسي لدائرة التحكم	I0.0
S0	ضاغط الفصل	I0.1
S1	ضاغط التشغيل للمحرك	I1.1
K1	الملف المتمم (K1) للتشغيل الرئيس	Q4.1
K2	الملف المتمم (K2) القصر الدائرة وإخراج (R1)	Q4.2
K3	الملف المتمم (K3) القصر الدائرة وإخراج (R2)	Q4.3
K4	الملف المتمم (K4) القصر الدائرة وإخراج (R3)	Q4.4
T2	المزمن (K2T) لتشغيل المتمم (K2)	Q5.2
T3	المزمن (K3T) لتشغيل المتمم (K3)	Q5.3
T4	المزمن (K4T) لتشغيل المتمم (K4)	Q5.4


من الشكل (١ - ٤) والشكل (٢ - ٤) نجد أنه عند تشغيل (S1) فإنه يعمل المتمم الرئيس (K1) وي العمل معه مباشرة المزمن (T4). وبذلك يعمل المحرك وجميع المقاومات (R3, R2, R1) تكون الدائرة متصلة مع العضو. وبعد فترة زمنية من عمل المزمن (T4) يعمل المتمم (K4) فيعمل على قصر T4 النقطة وإخراج مجموعة المقاومات (R3)، وكذلك يعمل على فصل المزمن (T4) وتشغيل المزمن (T3).


بعد فترة زمنية من عمل المزمن (T3) يعمل على قصر النقاط وإخراج مجموعة المقاومات (R2)، وكذلك يعمل على فصل المزمن (T3) وتشغيل المزمن (T2). بعد فترة زمنية من عمل المزمن (T2) يعمل المتمم (K2) فيعمل على قصر النقاط وإخراج مجموعة المقاومات (R1)، وكذلك يعمل على فصل المزمن (T2) ويستمر في العمل.

الفصل الثالث


تحويل دائرة التحكم من مخطط مسار التيار إلى:

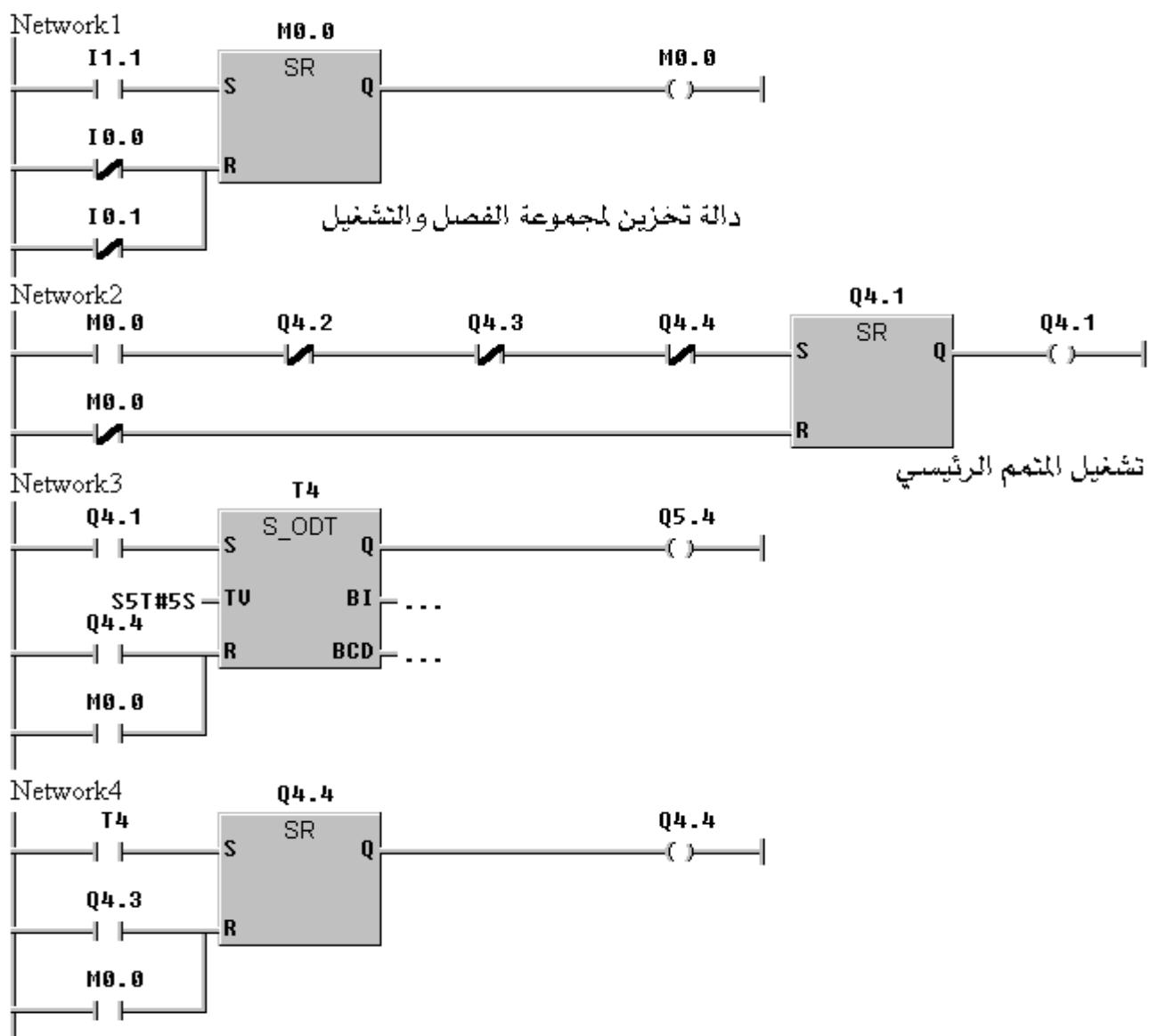
أولاً: دائرة (LAD) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والزمادات.



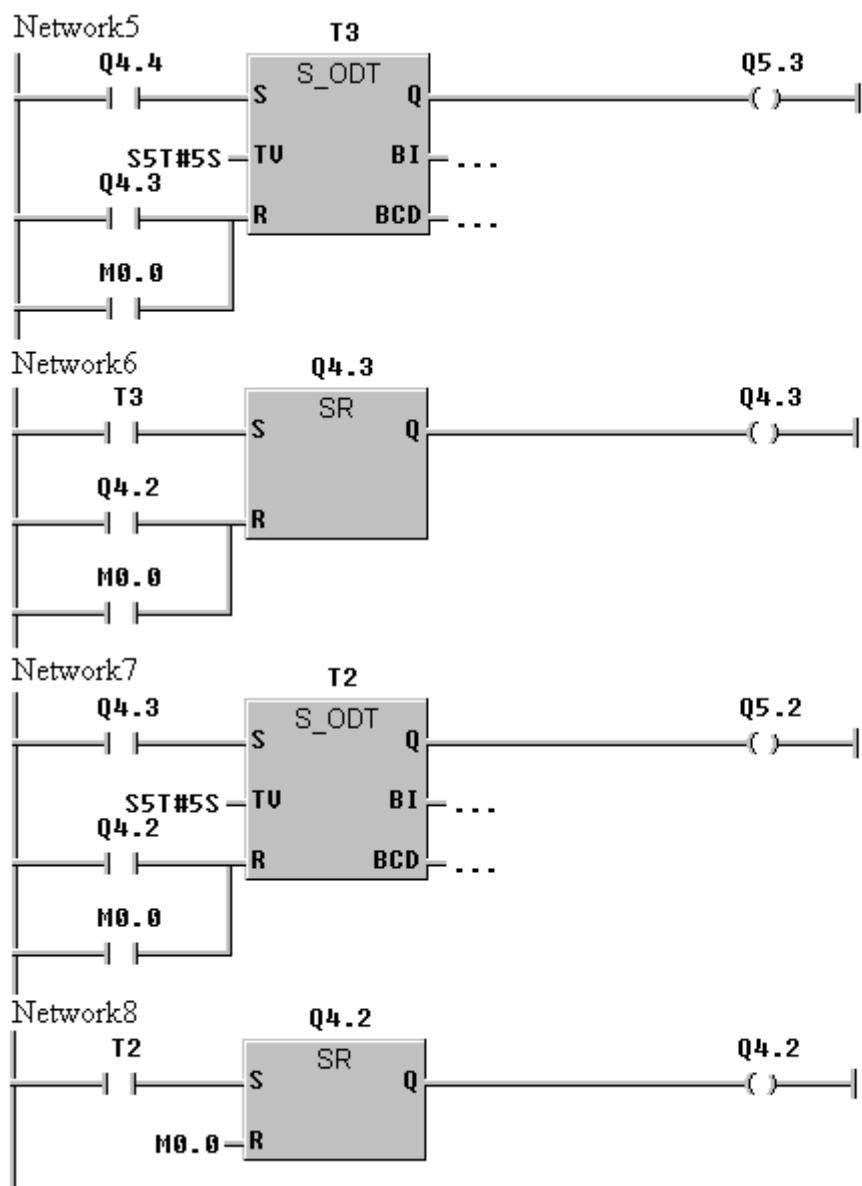

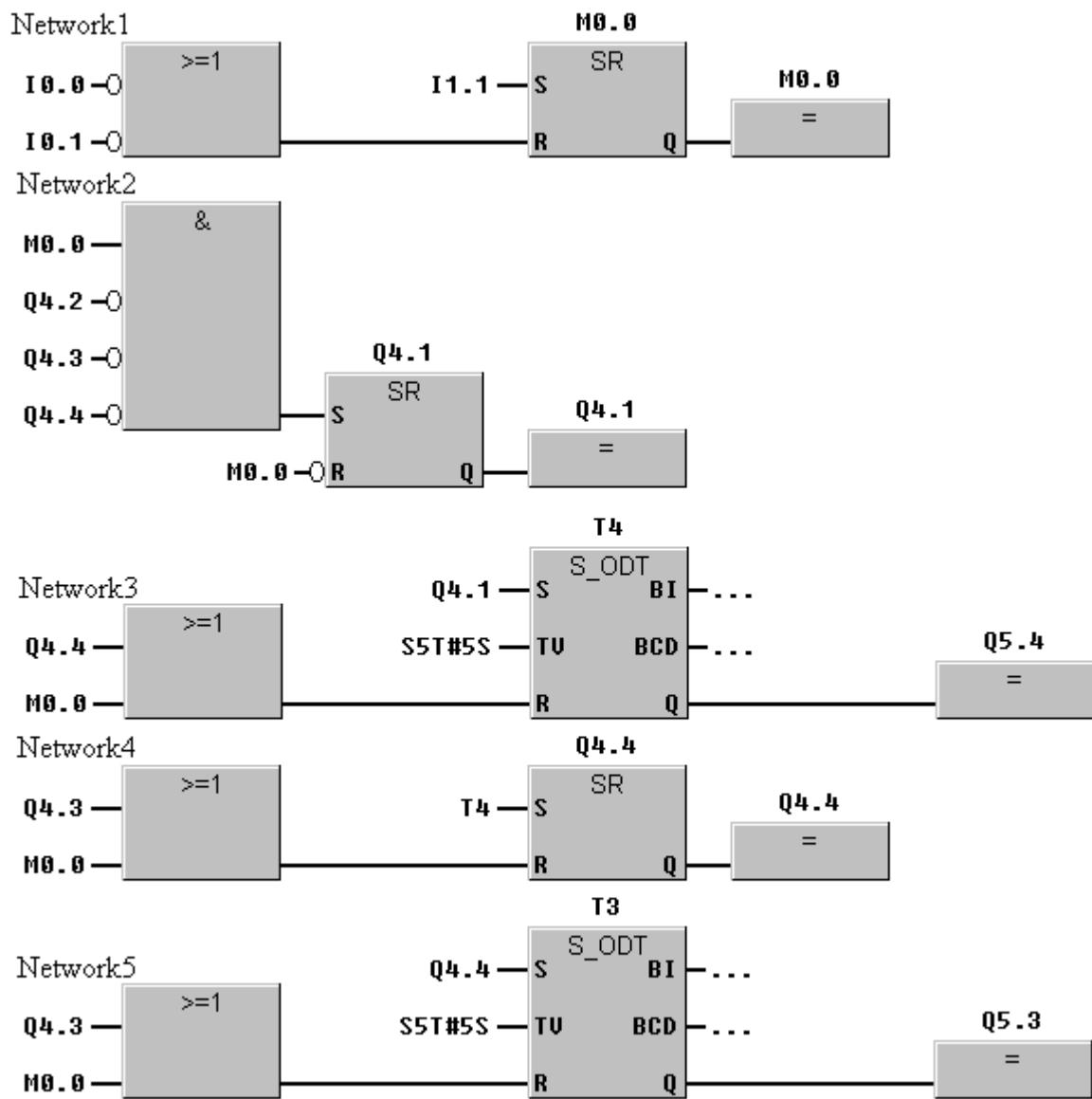ثانياً: دائرة (FBD) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والزمادات.



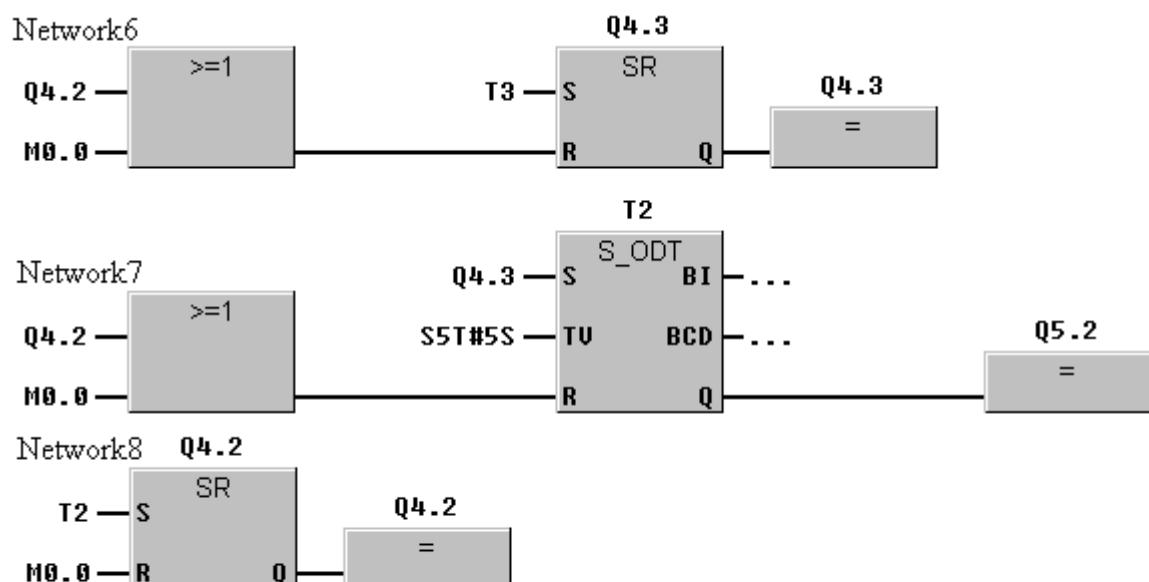

ثالثاً: دائرة (STL) باستخدام (PLC) باستخدام دالة التخزين مع دالة الإلغاء والإبقاء والمزمنات.

```

Network1
    A   I   1.1
    S   M   0.0
    A(
    ON  I   0.0
    ON  I   0.1
    )
    R   M   0.0
    A   M   0.0
    =   M   0.0

Network2
    A   M   0.0
    AN  Q   4.2
    AN  Q   4.3
    AN  Q   4.4
    S   Q   4.1
    AN  M   0.0
    R   Q   4.1
    A   Q   4.1
    =   Q   4.1

Network3
    A   Q   4.1
    L   S5T#5S
    SD  T   4
    A(
    O   Q   4.4
    O   M   0.0
    )
    R   T   4
    NOP 0
    NOP 0
    A   T   4
    =   Q   5.4

Network4
    A   T   4
    S   Q   4.4
    A(
    O   Q   4.3
    O   M   0.0
    )
    R   Q   4.4
    A   Q   4.4
    =   Q   4.4

```

Network5

A	Q	4.4
L	S5T#5S	
SD	T	3
A(
O	Q	4.3
O	M	0.0
)		
R	T	3
NOP	0	
NOP	0	
A	T	3
=	Q	5.3

Network6

A	T	3
S	Q	4.3
A(
O	Q	4.2
O	M	0.0
)		
R	Q	4.3
A	Q	4.3
=	Q	4.3

Network7

A	Q	4.3
L	S5T#5S	
SD	T	2
A(
O	Q	4.2
O	M	0.0
)		
R	T	2
NOP	0	
NOP	0	
A	T	2
=	Q	5.2

Network8

A	T	2
S	Q	4.2
A	M	0.0
R	Q	4.2
A	Q	4.2
=	Q	4.2

المطلوب:

تنفيذ التمرين السابق على جهاز الحاسب الآلي. ثم نقله إلى وحدة (PLC) واختبار صحة عمل الدائرة.