

الأجهزة والقياسات الكهربائية

القياس باستخدام جهازي الميجر والكلامبميتر

الوحدة الرابعة : القياس باستخدام جهازي الميجر والكلامبميتر

الجذارة :

يتعرف المتدرب على كيفية قياس المقاومة العزل واستمرارية التوصيل في الدائرة باستخدام جهاز الميجر، وكذلك استخدام الكلامبميتر لقياس شدة التيار في الدائرة بدون الحاجة لفصل الدائرة.

الأهداف :

عند الانتهاء من هذه الوحدة يتمكن المتدرب بإذن الله سبحانه من :

١. التعرف على جهاز قياس المقاومة العزل (الميجر).
٢. كيفية قياس المقاومة العزل للمحركات والمولدات الكهربائية بأنواعها.
٣. كيفية قياس المقاومة العزل للمحولات الكهربائية بأنواعها.
٤. كيفية قياس المقاومة العزل للكابلات الكهربائية بأنواعها.
٥. كيفية قياس استمرارية التوصيل في الدوائر الكهربائية بأنواعها.
٦. التعرف على جهاز الكلامبميتر.
٧. استخدام جهاز الكلامبميتر لقياس شدة التيار في الدائرة بدون الحاجة لفصل الدائرة.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارت بنسبة ٩٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب: ٦ ساعات.

مقدمة عن جهاز الميجر

سندرس في هذه الوحدة كيفية استخدام جهاز الميجر (Megger) والكلامبميتر (Clamp Meter) في القياسات الكهربائية. وكلمة ميجر اختصار للكلمتين (MEGaohm testER) أي جهاز قياس الميجاوم.


جهاز الميجر: هو جهاز أومميتر محمول ذي مدى واسع من القراءات يحتوي على مولد تيار مستمر ويعطي قراءة مباشرة لمقاومة العزل بالأوم أو الكيلوأوم أو الميجاوم أو التيراوم حسب المدى. ويستخدم الميجر لقياس المقاومة العزل في الأجهزة الكهربائية مثل المحركات والمولدات والمحولات والكابلات الكهربائية بين الأوجه وبعضها البعض أو بين الوجه الواحد والأرض. كما تستخدم لقياس استمرارية التوصيل في الدوائر الكهربائية المختلفة وقياس المقاومة الأرض.

ويوجد من جهاز الميجر العديد من الأشكال والتوعيات والموديلات تختلف عن بعضها البعض بحسب الغرض المصمم من أجله والمدى الذي تقيسه وطريقة عرض النتائج (تاظيرية أو رقمية أو كلامها) وكذلك الجهد المستمر الذي تولده وطريقة توليد هذا الجهد (يدوياً أو ببطارية داخلية أو من مصدر التيار المتردد). ويوضح الشكل (١) العديد من هذه الأنواع.



الشكل (١) أشكال متعددة من جهاز الميجر.

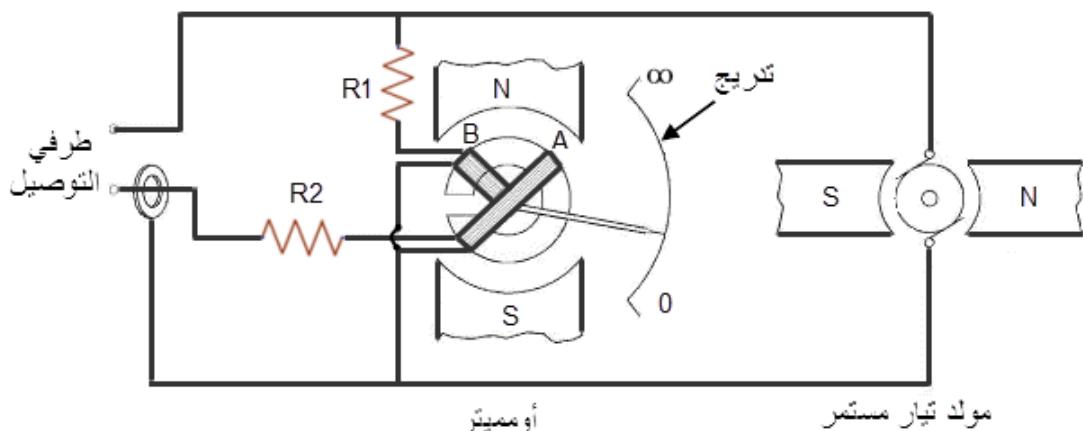
تركيبه: يتراكب جهاز الميجر كما في الشكل (٢) من مولد كهربائي للتيار المستمر لتوليد جهد عالي على اليمين) وجهاز أومميتر لقياس قيمة المقاومة العزل مباشرة (على اليسار).



الشكل (٢) التركيب الداخلي لجهاز الميجر

ويتكون الجزء المتحرك من الأومميتر من ملفين (A و B). وعند تشغيل الجهاز يمر تيار في الملف B خلال المقاومة R_1 مما يجعله يت العاًد مع المجال الناشئ من المغناطيس الدائم فينحرف المؤشر أقصى انحراف عكّس عقارب الساعة مشيراً إلى مالانهاية على التدرج وهي قيمة المقاومة المقاومة. وعندما تقصّر الأطراف يمر تيار في الملف A خلال المقاومة R_2 فينحرف في اتجاه عقارب الساعة أقصى انحراف عكّس الإنحراف الأول مشيراً إلى قراءة صفر أوم. وعندما توصل الأطراف مع المقاومة ما فيمر تيار في الملف A خلال المقاومة R_2 فينحرف في اتجاه عقارب الساعة عكّس الإنحراف الأول ومع اتزان العزم الناشئ من الملفين يتوقف المؤشر في مكان ما مشيراً إلى قيمة المقاومة المقاومة على التدرج.

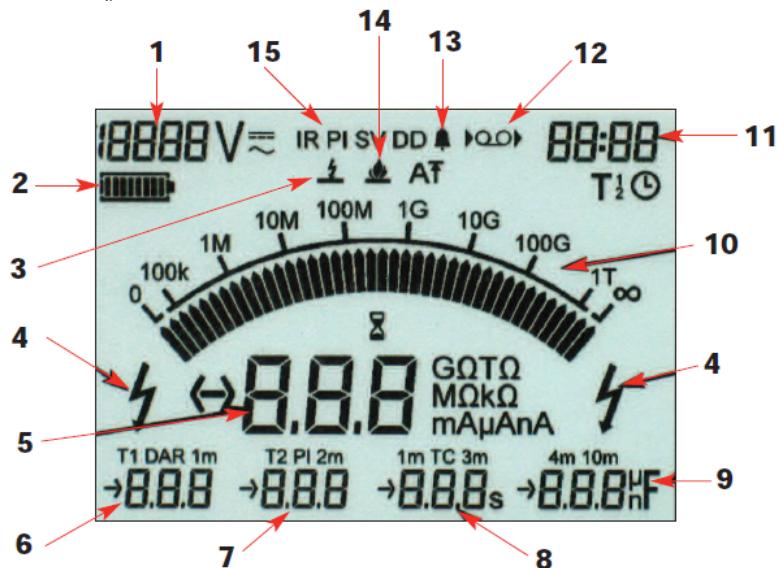والشكل (٣) يبيّن شاشة لجهاز ميجر مبيناً جميع العلامات والاسارات التي تظهر على الشاشة،




الشكل (٣) يبيّن شاشة أحد أجهزة الميجر.

منها ما يظهر مع القراءة مبيناً تحذير أو إظهار زمن أو مؤقت ... إلخ كما في التعريفات التالية. مع ملاحظة أن كل جهاز ميجر له شاشته وتصميمه الخاص به والتي يمكن أن تظهر فيها بعض العلامات الخاصة بهذا الجهاز دون غيره من الأجهزة.

- ٦- لعرض نسبة المقاومة المقاسة في الزمن المبين.
- ٧- عرض سعة العازل.
- ٨- عرض القراءة تناضرياً.
- ٩- المؤقت الزمني.
- ١٠- عرض القراءة رقمياً.
- ١١- مبين تسجيل البيانات المقاسة في الذاكرة.
- ١٢- جرس الإنذار.
- ١٣- مبين نظام التشغيل الفعال.
- ١٤- علامة وجود الجهد العالي أثناء العمل.
- ١٥- مبين انهيار العازل.
- ١٦- إشارة وجود الجهد العالي رقمياً.
- ١٧- نسبة امتصاص العزل (DAR).
- ١٨- مبين الاستقطاب.
- ١٩- الثابت الزمني.

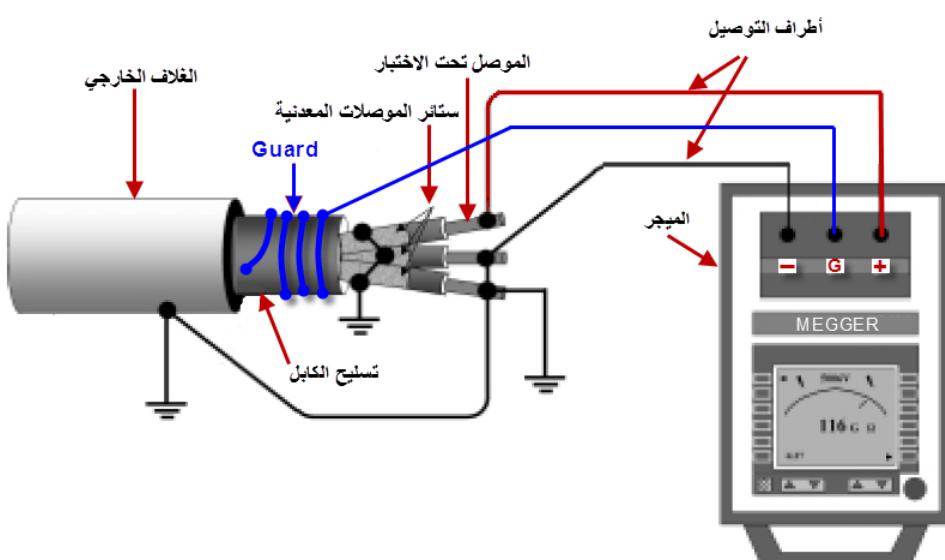أطراف الميجر: يوجد في بعض الأنواع من جهاز الميجر طرفان (+ و -) وهما أطراف التوصيل لقياس المقاومة العزل. وفي كثير من الأحيان يكتفى بهما. ولكن في بعض الأنواع الأدق يوجد طرف ثالث وهو (Guard) أو الحارس. وفائدته هو التخلص من أو تقليل تيارات التسرب والتي قد تتسبب في قراءات خاطئة عندما يكون العازل متراكماً عليه بعض الغبار أو الرطوبة. ويتم توصيل هذا الطرف بالعازل ما بين الموصى والأرضي كما في الشكل التالي:



الشكل (٤) توصيل طرف Guard عند قياس المقاومة للتخلص من تيارات التسرب.


كيفية قياس المقاومة العزل

لقياس مقاومات صغيرة (في حدود الأوم أو الكيلوأوم) يكفي استخدام جهود صفيرة تكون كافية لإمداد تيار يمكن قياسه (كما في جهاز الأومميتر). أما في قياس مقاومات العزل العالية (ميغا أوم حتى التيراً أوم) للمحولات أو المولدات والكابلات ذات الجهد العالي فيلزم تسليط الجهد العالي حتى يمر تيار يمكن قياسه، وهذا يستلزم وجود مصدر الجهد العالي (كما في جهاز الميجر). يتم تسليط الجهد المستمر العالي على العازل والذي يتسبب في مرور تيار صغير من خلال العازل أو من على سطح العازل تحت الاختبار. ويتم قياس هذا التيار الصغير بالأومميتر الموجود في جهاز الميجر والذي يشير إلى قيمة المقاومة مباشرةً على تدريج أو عن طريق قراءة رقمية أو بـكلا الطريقتين وهذه القراءة هي نتيجة قسمة الجهد المستمر المسلط على التيار المار (قانون أوم).

مكونات التيار المقاس: يتكون التيار الكلي من عدة مركبات تتغير بأشكال مختلفة مما يصعب من عملية القياس. وهذه المركبات هي:

- ١- تيار الشحن السعوي (Capacitive charging current): ويكون كبيراً في البداية ثم يقل بسرعة بطريقة أسيّة ليصل إلى ما يقرب من الصفر.
- ٢- تيار الاستقطاب (Polarization current) : ويكون من ثلاثة مركبات والتي يقل مجموعها بطريقة تناقصية لتصل إلى ما يقرب من الصفر وذلك في بضع دقائق تعتمد على نوع مادة العزل وكذلك على رطوبة العازل نفسه.
- ٣- تيار التوصيل (Conduction Current) : هذا التيار يرتفع من الصفر سريعاً وتظل قيمته ثابتة على مدى فترة القياس ويمكن تمثيله بمقاومة عالية جداً بالتوازي مع المكثف السعوي للعازل. ويضاف إليه تيار التسرب السطحي وقيمة ثابتة تقريباً صغيرة وهذه المركبة نتيجة الرطوبة والأملال والأثيرية الموجودة على سطح العازل. ويمكن تقليل تيار التسرب السطحي أو التخلص منه تماماً بواسطة توصيل الطرف الثالث للميجر (Guard terminal) .

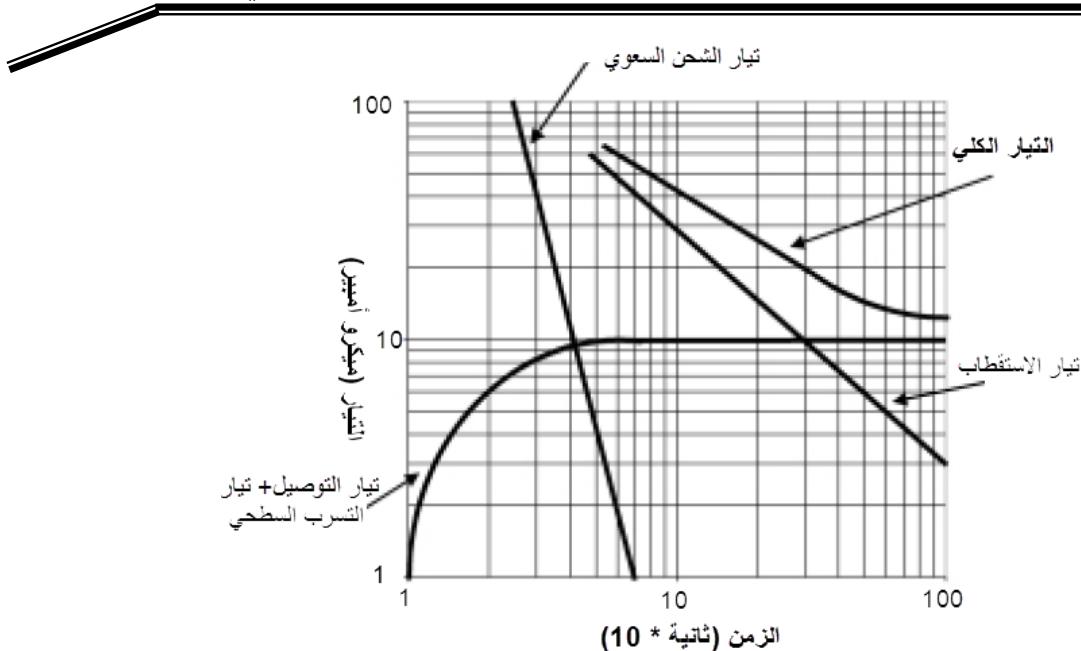
ويتكون التيار الكلي من مجموع المركبات الثلاثة كما في الشكل (٣). ولقياس القيمة الصحيحة لمقاومة العزل يجب تسليط الجهد وانتظار لفترة من الزمن حتى يصل التيار الكلي للاستقرار حتى تصل المقاومة للثبات ثمأخذ النتائج.




الشكل (٣) مكونات التيار المار في العازل أثناء قياس المقاومة.

توصيل جهاز الميجر في الدائرة:

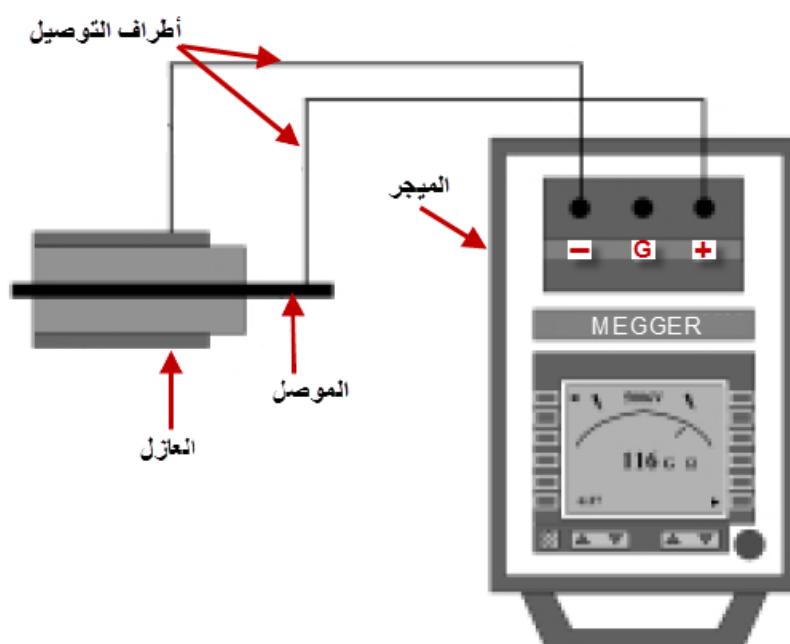
يتم توصيل أطراف الميجر بالآلة المراد قياس المقاومة العزل لها حسب نوع الآلة نفسها كما بالأشكال التالية.




الشكل(4) قياس عازل كابل ذي موصل واحد

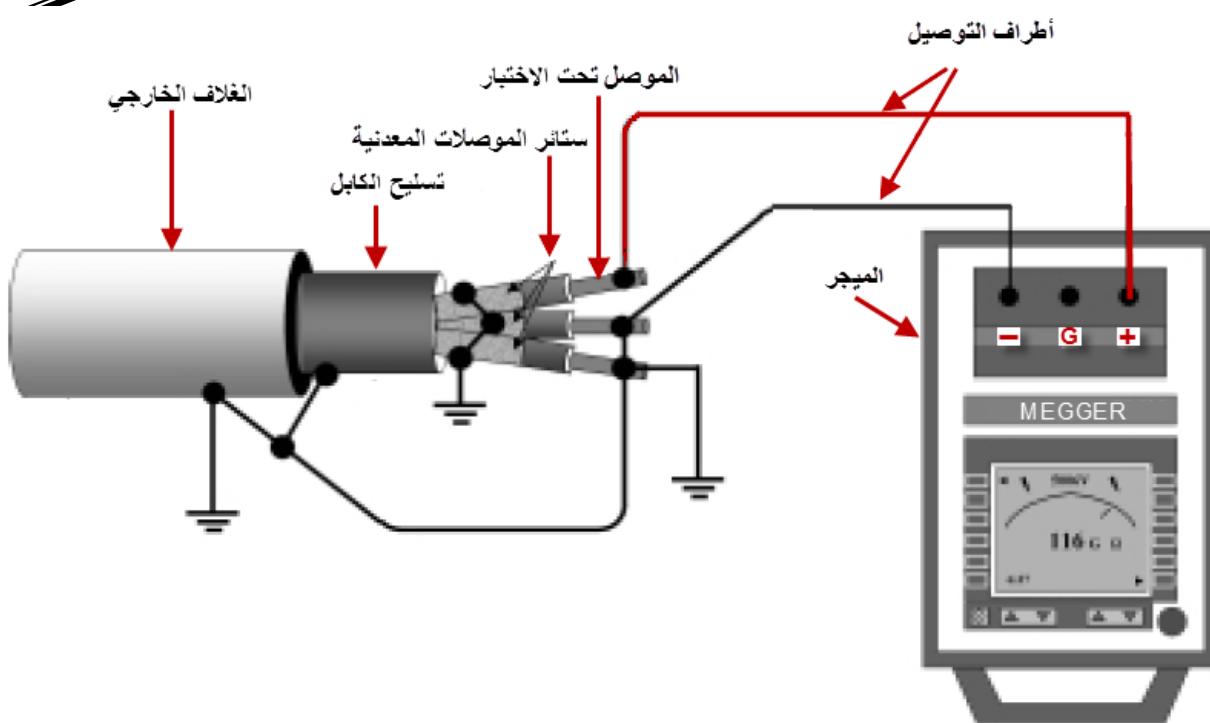

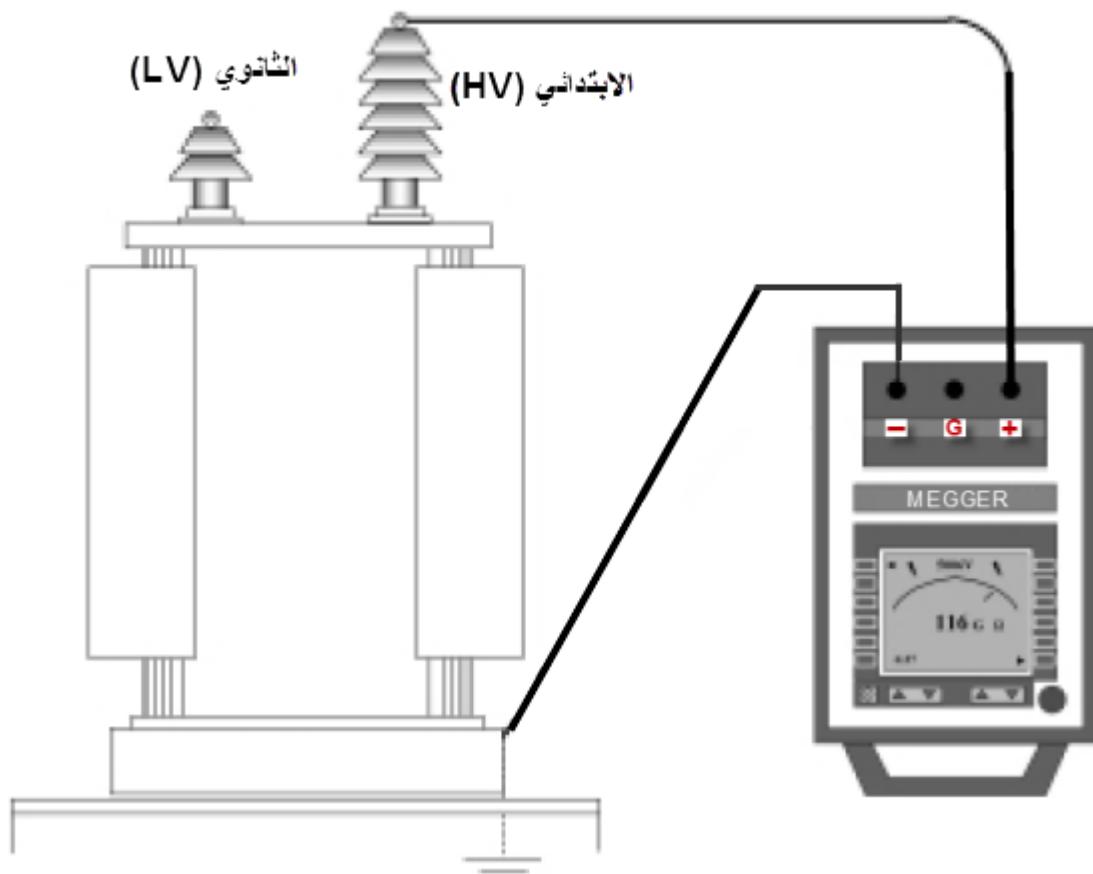الشكل(5) قياس المقاومة العزل بين أحد الأوجه والأرضي لـكابل ذي ثلاثة موصلات



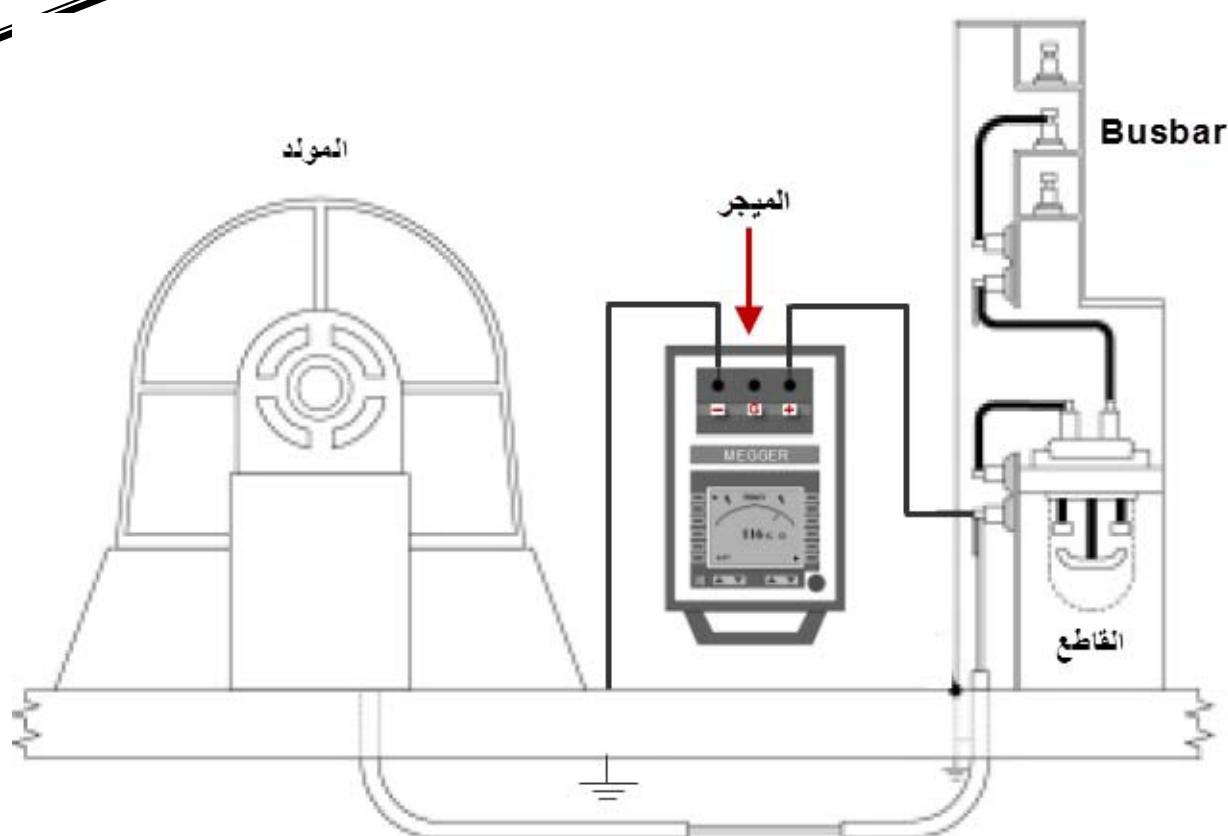الشكل(6) قياس المقاومة العزل بين ملفات الجهد العالي والأرضي لمحول كهربائي



الشكل(7) قياس المقاومة العزل بين ملفات أحد الأوجه والأرضي لمولد كهربائي

احتياطات عند استخدام الميجر في القياس

- 1- الجهاز يولد جهداً عالياً ولذا يجب أخذ الحذر عند التعامل معه ويجب أن يكون الشخص المتعامل معه مدرباً وذا دراية بمخاطر الجهد العالي.
- 2- يجب على المدرب قراءة كتيب التعليمات المرفق مع الجهاز جيداً ومعرفة أطراف التوصيل والجهد اللازم قبل بداية التدريب بوقت كافٍ .
- 3- الجهاز والأجهزة القريبة منه وكذلك الآلة تحت الاختبار يجب أن توصل بالأرض لتفريغ أي شحنة متبقية أو مكتسبة قبل بدء لمس هذه الأجهزة أو التعامل معها.
- 4- يجب أخذ الحذر من المعدات ذات السعة العالية مثل الكابلات لأنها حتى مع الجهد المنخفض قد تكتسب شحنة كبيرة تستمر لفترة كبيرة قد تؤدي إلى مخاطر عند لمسها.
- 5- على الأشخاص الذين يستعملون منظماً لضربات القلب توخي الحذر من التعامل مع مثل هذه الأجهزة لما لها من تأثير ضار عليهم.
- 6- لا تقم بتشغيل الجهاز في جو مشبع بأبخرة قابلة للاشتعال.
- 7- تيار الشحن يضم حل سريعاً عندما يتم شحن الآلة تحت الاختبار وهذا التيار يتسبب في تخزين جزء من الطاقة في المادة العازلة. ولعوامل الأمان يجب تفريغ هذه الطاقة مباشرة بعد أخذ نتائج القياس. في بعض أنواع الميجر بعد انتهاء الفحص وعند تحرير مفتاح الاختبار Test يتم تفريغ هذه الشحنة بالشكل تلقائي عن طريق المقاومة موجودة داخل جهاز الميجر.
- 8- الجهد المسلط على العازل يكون كبيراً فلذا يجب فصل الآلة تحت الاختبار عن أي أجهزة ملحقة بها لحماية تلك الأجهزة وحتى لا تؤثر أيضاً على قراءة المقاومة. وهذه الأجهزة و الملحقات مثل مشغلات محركات التيار المتردد (Rectifiers) أو الموحدات (AC Drives) أو مكثفات التشغيل وتحسين معامل القدرة كما في محركات الوجه الواحد الحثية.

التجربة الأولى

قياس المقاومة العزل لمحرك كهربائي

الهدف من التجربة: كيفية استخدام جهاز الميجر لقياس المقاومة العزل في آلة كهربائية للتأكد من جودة العزل وعدم وجود نقط ضعف تحدث قصر عند توصيل منبع القدرة.

فكرة التجربة: استخدام جهاز الميجر لتوليد جهد عالي للتغلب على المقاومة العزل العالية ومن ثم قياس التيار الصغير المار في الدائرة ثم قياس المقاومة بناءً على ذلك.

تحديد جهد اختبار المحرك

حددت الوثيقة "IEEE Std 43-2000" وأوصت بقيم للجهود المستمرة والتي يجب تسليطها على ملفات الآلة الكهربائية الدوارة (محرك أو مولد) سواءً كانت ملفات المنتج أو ملفات المجال لآلة أحاديث الوجه أو ثلاثة الأوجه أو حتى آلة التيار المستمر بالقيم المدرجة في الجدول التالي. فحسب الجهد المقنن لآلة يكون مدى الجهد المستمر الواجب لا تتعاده حتى لا يؤثر سلبياً على عازل الآلة. والمقصود بالجهد المقنن هو جهد الخط لآلة الثلاثية الأوجه أو الجهد المقنن لآلة الأحادية الوجه أو الجهد المستمر المقنن لآلة التيار المستمر.

الجدول (١) : جهود الفحص الموصى بها للآلات الكهربائية الدوارة.

الجهد المستمر لاختبار المقاومة العزل	الجهد المقنن للمotor
500 V	<1000 V
500-1000 V	1000-2500 V
1000-2500 V	2501-5000 V
2500-5000 V	5001-12000 V
5000-1000 V	>12000 V

تحديد مدى ملائمة القراءة:

تحتختلف أقل قيمة لمقاومة العزل المقاسة حسب "IEEE Std 43-2000" تبعاً لعوامل معينة مثل الجهد المقنن لآلة kV و سنة الصنع (باختلاف المادة العازلة المستخدمة) وكذلك هل اللف يدوياً أم هو لف المصنع، انظر الجدول (٢).

فمثلاً المحرك الثلاثي الأوجه المصنوع عام ١٩٩٠ جهد الخط له ٣٨٠ فولت فيجب اختباره عند جهد $500V$ أو $300V$ إن وجد. وتكون المقاومة العازل جيدة إذا كانت أكبر من أو يساوي $5M\Omega$.


الجدول (٢) المقاومة العزل المقبولة حسب مواصفات المحرك

مواصفات المحرك	أقل قيمة لمقاومة العزل ($M\Omega$)
لعمض المحركات المصنوعة قبل ١٩٧٠، جميع ملفات المجال، وجميع الملفات غير المدرجة في الجدول.	جهد المحرك بالكيلوفولت + ١
لعمض ملفات المنتج المستمر وملفات الأوجه للتردد والمصنوعة بعد ١٩٧٠ (لف المصنع)	١٠٠
لعمض الآلات والملفوفة يدوياً أو الملفوفة لفاصناعياً والأقل من 1kV	٥

الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجربة :

- المحرك المراد قياس المقاومة عزله.
- جهاز الميجر وملحقاته من أسلاك ومقابس وخلافه.
- أسلاك توصيل.
- تأكد من توفر الطرف الأرضي (Earth) بالمخبر.

الدائرة المستخدمة في القياس :

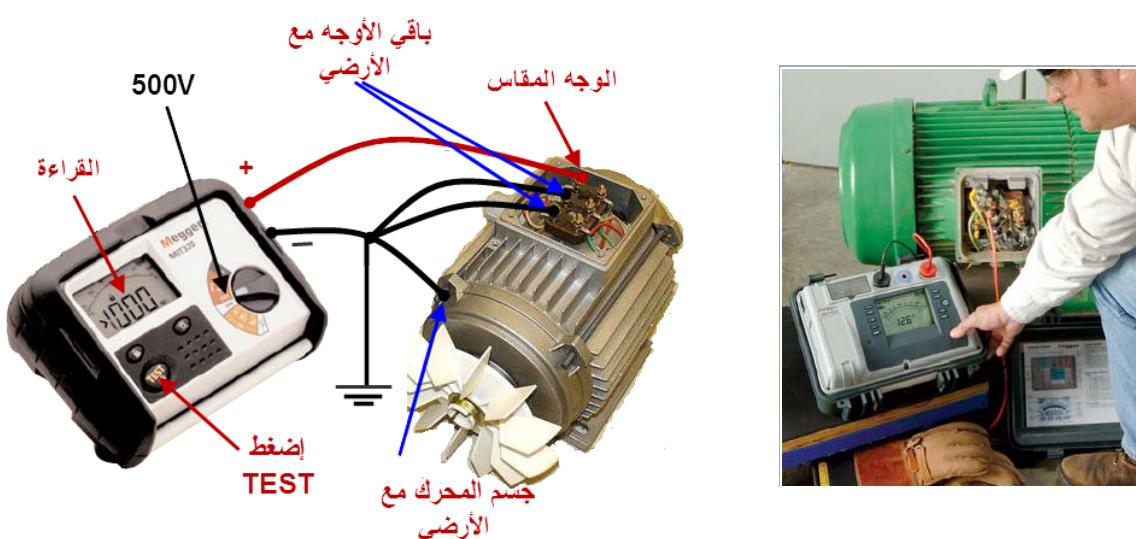

الشكل (١) قياس المقاومة العزل لأحد أوجه المحرك

خطوات التجربة :

- ١ حدد من الجدول مدى الجهد المستمر المطلوب توليده وهل الميجر الموجود لديك به هذا المدى ؟
إذا كان مناسباً قم بضبط مفتاح الميجر على مقياس Ω للأمان وعندما يكتمل التوصيل اضبط الجهاز على الجهد المطلوب.
- ٢ صل جسم المحرك بالأرضي (Earth) لتفريغ أي شحنات كهروستاتيكية وكذلك أطراف التوصيل ثم افصل المحرك من أي توصيلات خارجية وإن كان به مكثف أو أي ملحقات قم بفصلها.
- ٣ قم بفتح روزنة أطراف توصيل المحرك وافصل كل ملف على حدة (من الجهازين) وصل الوجه الأول (Phase R) بالطرف الموجب للجهاز وبباقي الأوجه غير المتصلة مع جسم المحرك مع الأرضي مع الطرف السالب لجهاز الميجر.
- ٤ انقل مفتاح الجهاز على الجهد المقرر وقم بالضغط على مفتاح الاختبار (TEST) واترك الجهد ثابتاً لمدة دقيقة ولا حظ قراءة الأوميتر.
- ٥ قم بتسجيل القراءة للوجه الأول .
- ٦ افصل الجهاز وقم بتكرار الخطوات ٢ حتى ٥ للوجهين (S & T).
- ٧ قارن بين القيم للأوجه الثلاثة. هل القيم متساوية؟ هل القيم في الحدود المسموحة بها؟
- ٨ سجل ملاحظاتك ثم اكتب تقريراً عن المقاومة العزل للمotor وهل عزل المحرك في حالة جيدة؟ في حالة مقبولة ويحتاج لدعم؟ أم في حالة سيئة ويحتاج للتغيير؟.

الملاحظات:

التقرير:

التجربة الثانية

قياس استمرارية التوصيل في الدائرة الكهربائية باستخدام جهاز الميجر

الهدف من التجربة: كيفية قياس استمرارية التوصيل في الدوائر الكهربائية باستخدام جهاز الميجر.

فكرة التجربة: يمكن استخدام جهاز الميجر لقياس استمرارية التوصيل في أي دائرة كهربائية مثل الآفوميتر العادي وذلك بضبط مفتاح الاختيار على الوضع Ω وبدون الضغط على مفتاح الاختبار TEST يتم قراءة النتيجة مباشرة على شاشة الجهاز. فعند قراءة ملانهاية (∞) فإن هذا يعني وجود قطع في الدائرة الكهربائية، وعند قراءة صفر أوم (0Ω) أو قيمة قريبة من الصفر فإن هذا يعني قصراً في الدائرة، وعند قراءة رقم معين فإن ذلك يعني وجود المقاومة معينة في الدائرة أو هي قراءة المقاومة الملفات أو أسلاك التوصيل المستخدمة.

وفي حالة المحرك السليم يجب أن يعطي الجهاز قراءة المقاومة الملف لاستمرارية التوصيل في الملف الواحد بينما يعطي قراءة كبيرة جداً بالميجا أوم أو أكثر في حالة استمرارية التوصيل بين أي ملف وملف آخر أو بين أي ملف والأرضي.

الأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء التجربة :

- المحرك المراد قياس استمرارية التوصيل في ملفاته.
- جهاز ميجر وملحقاته من أسلاك ومقابس وخلافه.
- أسلاك توصيل.
- تأكد من توفر طرف الأرضي (Earth) بالختبر.

الدائرة المستخدمة في القياس:



الشكل (١) قياس استمرارية التوصيل في المحرك الكهربائي باستخدام جهاز الميجر.

خطوات التجربة:

- ١ قم بضبط مفتاح الميجر على مقاييس Ω لقياس استمرارية التوصيل.
- ٢ صل جسم المحرك بالأرضي (Earth) لتفرغ أي شحنات كهروستاتيكية وكذلك أطراف التوصيل ثم افصل المحرك من أي توصيلات خارجية وإن كان به مكثف أو أي ملحقات قم بفصلها.
- ٣ قم بفتح روزنة أطراف توصيل المحرك وافصل كل ملف على حدة (من الجهتين) وصل الطرف الأول للوجه الأول (R1) بالطرف الموجب للجهاز و الطرف الثاني للوجه الأول (R2) بالطرف السالب لجهاز الميجر.
- ٤ بدون ضغط مفتاح الاختبار (TEST) ستظهر النتائج مباشرة على شاشة الجهاز. عند استقرار المؤشر أو القراءة الرقمية سجل قراءة الأومميتر في الجدول.
- ٥ كرر الخطوات ٣ - ٤ لكلا الوجهين الآخرين وسجل قراءة الأومميتر في الجدول.
- ٦ صل الطرف الأول للوجه الأول (R1) بالطرف الموجب للجهاز و الطرف الأول للوجه الثاني (S1) بالطرف السالب لجهاز الميجر وسجل قراءة الأومميتر في الجدول.
- ٧ كرر الخطوة ٦ ما بين (S1) و (T1) و سجل قراءة الأومميتر في الجدول.
- ٨ كرر الخطوة ٦ ما بين (R1) و (T1) و سجل قراءة الأومميتر في الجدول.
- ٩ قس استمرارية التوصيل ما بين كل وجه وجسم المحرك وسجل قراءة الأومميتر في الجدول.

١٠ - قم بتقسيم القراءة وضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام القراءة حسب رأيك لكي يكون المحرك سليماً ثم قم بكتابه رأيك في المحرك هل المحرك سليم؟ ، هل به قطع بأحد الملفات؟ هل توجد استمرارية توصيل ما بين وجهين؟ أم توجد استمرارية توصيل ما بين أحد الأوجه والأرضي.

النتائج:

جدول (١) النتائج:

التجييم	المقاومة (Ω)	الاختبار
		استمرارية توصيل الوجه R
		استمرارية توصيل الوجه S
		استمرارية توصيل الوجه T
		استمرارية التوصيل بين الوجهين R و S
		استمرارية التوصيل بين الوجهين S و T
		استمرارية التوصيل بين الوجهين T و R
		استمرارية التوصيل بين الوجه R وجسم المحرك
		استمرارية التوصيل بين الوجه S وجسم المحرك
		استمرارية التوصيل بين الوجه T وجسم المحرك

التقرير:

قياس شدة التيار في الدائرة الكهربائية بجهاز الكلامبيميت


مقدمة: يعتبر جهاز الكلامبيميت من الأجهزة الهامة في مجال التقنية الكهربائية سواءً في المختبرات أو الورش أو في مجال الصيانة وفي محطات القوى الكهربائية حيث لا حاجة لفصل أو قطع الدائرة الكهربائية لتركيب أميتر لقياس التيار ، فيمكننا الجهاز من قياس التيار الكهربائي وتشخيص الأعطال بطريقة آمنة وسريعة وغير مكلفة بدون الحاجة لفصل أو قطع الدائرة.



الشكل (١) أشكال متعددة من جهاز الكلامبيميت.


تركيب الجهاز: يعتمد جهاز الكلامبيميت على فكرة محول التيار (CT) لتحويل التيار العالي إلى إشارة تيار (تيار صغير) يمكن تحويله لجهد مناسب يمكن عرضه على الشاشة. يكون فكي الجهاز الدائرة المغناطيسية للمحول ويعتبر السلك المار به التيار هو الملف الابتدائي (لفة واحدة) والملف الثانوي عبارة عن عدة لفات ملفوفة على القلب (N). فيكون التيار الثانوي (i) عبارة عن التيار الرئيسي المراد قياسه مقسوماً على نسبة التحويل (N).

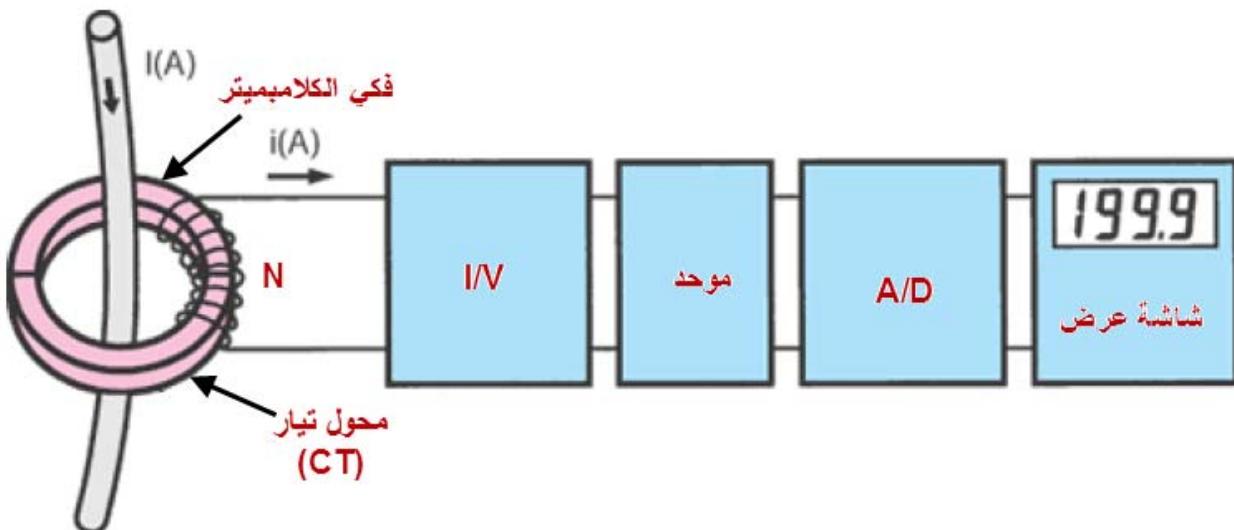يتم تحويل التيار الثاني إلى جهد باستخدام دائرة كهربية لتحويل التيار إلى جهد. فإذا كان هذا التيار متعددًا يتم تقويمه باستخدام دائرة توحيد. ثم يتم تحويل هذا الجهد الناتج من تاظري إلى رقمي ليتم عرضه على شاشة عرض (LCD). وكلما كان عدد لفات الملف الثانوي كبيراً كلما كان الجهاز قادرًا على قياس تيارات أكبر (الشكل ٢).



الشكل (٢) تركيب جهاز الكلامبيميت.


التعرف على جهاز الكلامبيميت: الشكل (٣) يوضح أحد أجهزة الكلامبيميت لقياس التيار وموضحة معه مسميات أجزاؤه وفوائدها. ولا تقتصر فائدة الكلامبيميت على قياس التيار المتعدد فحسب، ولكن تتعداها إلى قياس الجهد المستمر والمتردد وقياس المقاومة وسعة المكثف ... إلخ. وفي بعض أنواع الكلامبيميت توجد دوائر إضافية لتمكنه من قياس التيار المستمر أيضًا. فيصبح بذلك كأنه جهاز آفوميتر له إمكانياته غير أن الكلامبيميت يتميز عن الآفوميتر في أنه يستطيع قياس التيار بدون الحاجة لفصل أو قطع الدائرة وذلك بفتح فكي الجهاز واحتواء الموصى المراد قياس التيار به.

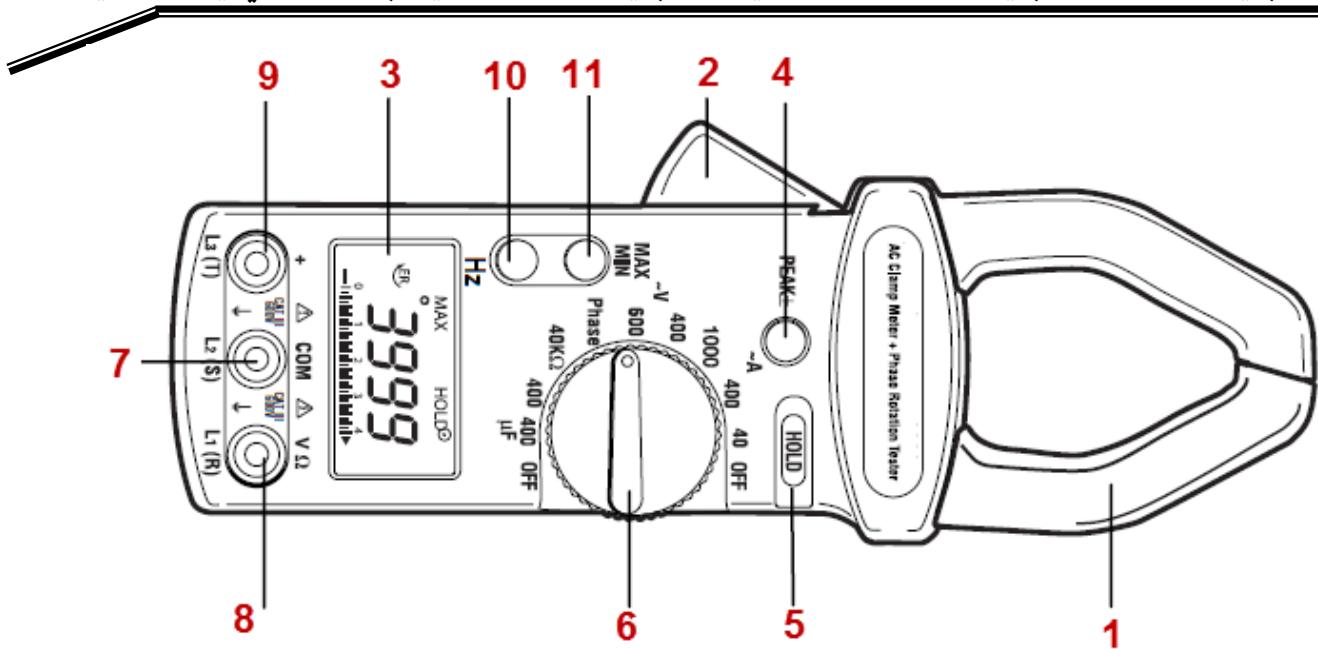

الشكل (٢) جهاز كلامبميتر وأجزاؤه.

- ١- فك الجهاز.
- ٢- ضاغط لفتح الفكين.
- ٣- شاشة العرض LCD.
- ٤- ضاغط لحفظ القيمة العظمى.
- ٥- ضاغط لحفظ المعلومات التي على الشاشة.
- ٦- مفتاح اختيار دوار.
- ٧- بناء لتوصيل الطرف COM.
- ٨- بناء لتوصيل طرف قياس الجهد / Ω / L1 / Ω.
- ٩- بناء لتوصيل طرف القياس L3.
- ١٠- ضاغط لقياس التردد.
- ١١- ضاغط لإظهار أقل وأقصى قيمة للقراءة.

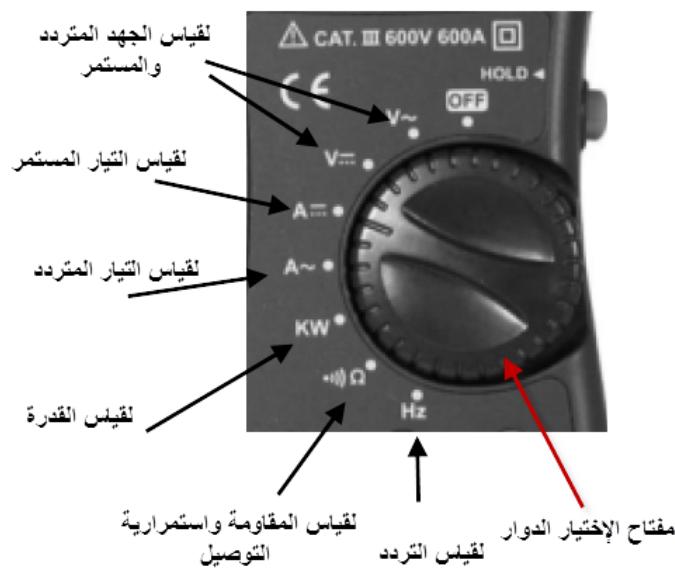
والشكل التالي يوضح مفتاح الاختيار الدوار لجهاز كلامبميتر موضحاً مقدراته على قياس كل من التيار المتردد المستمر بالإضافة إلى الجهد المستمر والمتردد واستمارية التوصيل والقدرة ... الخ




الشكل (٤) مفتاح الاختيار الدوار لجهاز كلامبميتر موضحاً إمكانياته.

ملاحظة: لقياس التيار في كابل كهربائي أحادي أو الثلاثي الأوجه يجب إحاطة فكي الكلامبميتر

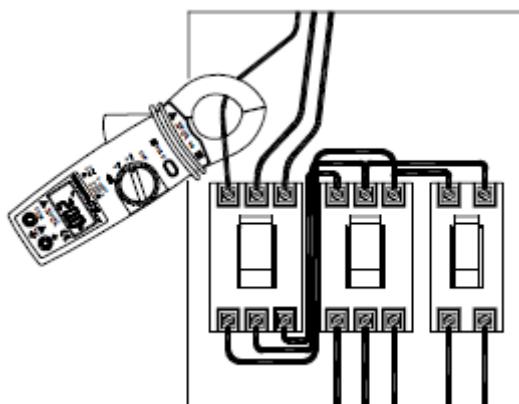للموصل المقاوم به التيار فقط وليس جميع الموصلات كما في الشكل (٥) :



طريقة صحيحة لقياس التيار

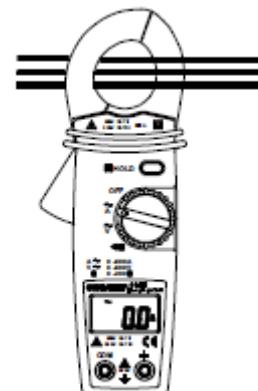

طريقة خاطئة لقياس التيار

الشكل (٥) الطريقة الصحيحة لقياس التيار في الموصل.

التجربة الثالثة


قياس شدة التيار في الدائرة الكهربائية باستخدام جهاز الكلامبميتر

الهدف من التجربة: كيفية قياس شدة التيار في الدوائر الكهربائية باستخدام جهاز الكلامبميتر بدون الحاجة لقطع الدائرة.

الأجهزة والأدوات الازمة لإجراء التجربة :

- مصدر للتيار المتردد أحادي الوجه.
- حمل كهربائي أحادي الوجه.
- أسلاك توصيل.
- جهاز أميتر رقمي.
- جهاز كلامبميتر لقياس التيار.

الدائرة المستخدمة في القياس :

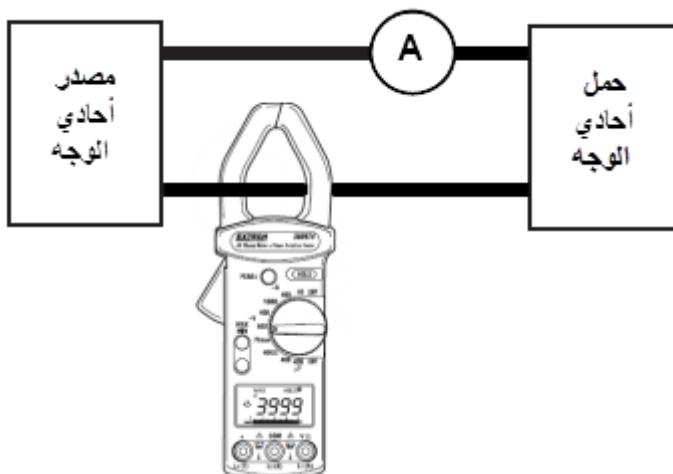

الشكل (١) قياس شدة التيار في الدوائر الكهربائية باستخدام جهاز الكلامبميتر.

خطوات التجربة :

- قم بتوصيل الدائرة المبينة في الشكل ولتكن الحمل محركاً حشاً أحادي الوجه.
- قم بقياس التيار بجهاز الأميتر وسجله في الجدول (١).

- ٣ قم بقياس التيار بجهاز الكلامبميتر بدون فصل الدائرة وسجل النتائج في الجدول (١).
- ٤ غير من قيمة الحمل وقم بتكرار الخطوات ٢ - ٣ .
- ٥ قارن بين القراءتين واتكتب ملاحظاتك في خانة المقارنة.
- ٦ اكتب تقريراً عن دقة جهاز الكلامبميتر و مدى سهولة قياس التيار به مقارنة بجهاز الأميتر العادي دون الحاجة لفصل الدائرة أو قطعها.

النتائج:**جدول (١) النتائج:**

المقارنة	قراءة الأميتر	قراءة الكلامبميتر	الحمل
			١
			٢
			٣
			٤
			٥
			٦
			٧
			٨
			٩

التقرير: